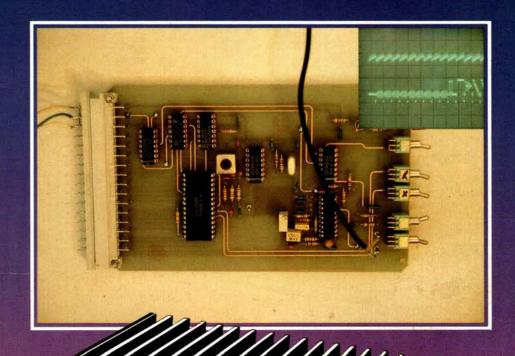



Réalisez :

Votre télécommande « à la carte » (commande bifilaire)

Un générateur vidéo

Le téléphone dans votre voiture



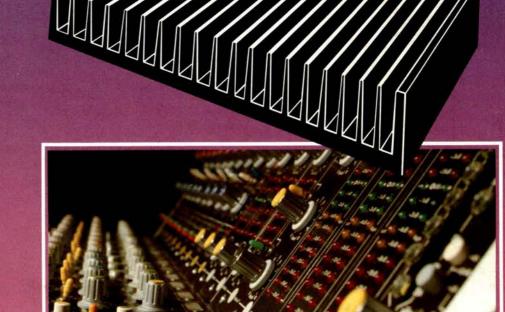


Technique

Les infrarouges : Les récepteurs



METEX S'IMPOSE SUR LE MARCHE

LE METEX 3650 700 F TTC

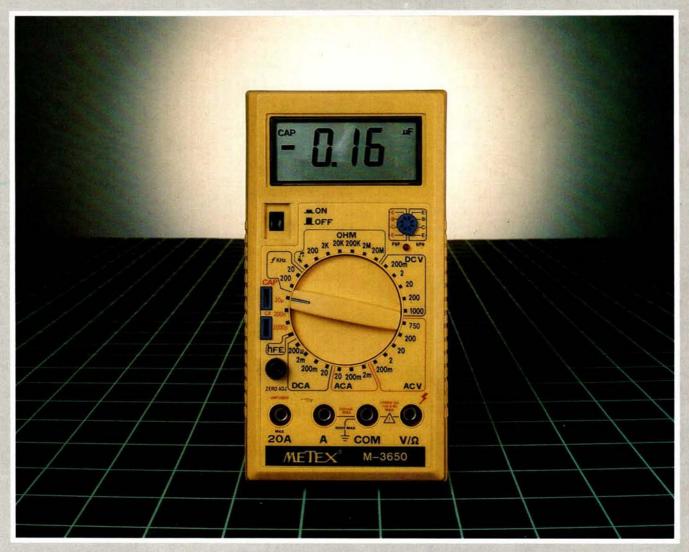

Fonctions: Multimètre 20 A - Capacimètre - Fréquencemètre - Test transistors - Test diodes - Test sonore de continuité - Test ohm Gamme de multimètres disponibles: M-3630 - M-3650 - M-4630 - M-4650



60, rue de Wattignies, 75580 PARIS CEDEX 12 - Tél.: (1) 43.42.20.50 - Télex 213005

CATALOGUE CONDENSE 4º EDITION COMPOSANTS, KITS, LIBRAIRIE et OUTILLAGE Gratuit au magasin - Franco chez vous contre 4 timbres à 2,20 F

Spécialiste de la vente par correspondance depuis 11 ans

Magasin ouvert toute l'année du mardi au samedi inclus de 9 h à 12 h et de 14 h 15 à 19 h

200, avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES 47.99.35.25

Expéditions rapides Commande minimum 60 F + port. Frais de port et emballage : PTT ordinaire : 24 F PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commandé + port recommandé. PAR AVION : port recommandé + 55 F. (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls). Pour l'étranger, règlement uniquement par Mandat carte.

COMMANDEZ PAR TELEPHONE ET GAGNEZ DU TEMPS

Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaires toutes taxes comprises et indicatifs au 1.3.87.

EXPOSES EN MAGASIN ET GARANTIS 1 AN

NOTICE DE MONTAGE DETAILI

JEWX DE	LUMERE	N. S.
PL 03	Modulateur 3 voies 3 x 1 200 W	90 F
PL 05	Modulateur 3 voies + Préampli 3 x 1 200 W	100 F
PL 07	Modulateur 3 voies + inverse 3 x 1 200 W	100 F
PL 09	Modulateur 3 voies + MICRO 3 x 1 200 W	120 F
PL 11	Gradateur de lumière 1 000 W	40 F
PL 13	Chenillard 4 voies 4 x 1 200 W	120 F
PL 15	Stroboscope 40 joules avec tube	120 F
PL 24	Chenillard module 6 voies x 1 200 W	
PL 37	Modul 4 voies + cherillard 4 voies x 1 200 W	180 F
PL 48	Gradateur à touch-control	
PL 55	Interrupteur crépusculaire	100 F
PL 71	Chenillard multi-program 8 voies 8 x 1 200W	400 F
00 7	Régie lumière: Modul + chenil + grad (12 x 1200W)	429 F
8 00	Coffrets + accessoires pour 00 7	259 F
PL 36	Telerupteur Inter à touch-control 220 V	90 F
OK 5	Inter a touch-control 220 V	83,30 F
OK 126	Adapt MICRO pour modulateur	
EL 11	Voie négative pour modulateur	30 F
EL 40	Stroboscope 150 joules avec tube	160 F
EL 42	Chenillard 10 voies x 1200 W	
EL 43	Stroboscope 2 x 150 joules avec tube	250 F
EL 46	Stroboscope 300 joules avec tube	250 F
KN 58	Gradateur de lumière 1-200 W - LC	
CH 18	Gradateur à télécommande 1 000 W	290 F
EMISSION	-RECEPTION	
00 5	Emetteur FM 300 mW 88/108 Mhz	58 F
Micro éle	ctret : 18 F - Antenne Télescop	28 F
PL-23	Emetteur 1 W 27 Mhz en FM	100 F
PL 35	Emetteur FM 3 W 88/108 Mhz	140 F
PL 50	Récepteur FM 88/104 Mhz + ampli	180 F
PL 63	Ampli Antenne TV 1 à 1 000 Mhz/20 d8	110 F
PL 79	Tunner FM stéréo 88/108 Mhz	260 F

ĺ	EL 42	Chenillard 10 voies x 1200 W	220	1
ı	EL 43	Stroboscope 2 x 150 joules avec tube	250	I
ı	EL 46	Stroboscope 300 joules avec tube		
ı	KN 58	Gradateur de lumière 1-200 W - LC	97	ï
١	CH 10	Gradateur a télécommande 1 000 W	290	Ī
ı	EMISSION	RECEPTION		
ı	00 5	Emetteur FM 300 mW 88/108 Mhz	58	F
ı	Micro éle	ctret : 18 F - Antenne Télescop	28	E
ı	PL-23	Emetteur 1 W 27 Mhz en FM		
ı	PL 35	Emetteur FM 3 W 88/108 Mhz		
۱	PL 50	Récepteur FM 88/104 Mhz + ampli	160	
١	PL 63	Ampli Antenne TV 1 à 1 000 Mhz/20 dB		
ı	PL 79	Tunner FM stéréo 88/108 Mhz	260	
ı	OK 44	Décodeur stèreo FM	116,60	Ē
ı	OK 61	Emetteur FM 100 mW - 88/108 Mhz	57,80	ı
ı	OK 81	Récepteur PO-GO/écouteur Préampli antenne PO-GO-OC-FM	57,80	ł
ı	OK 93	Préampli antenne PO-GO-OC-FM	39	ı
١	OK 100	V.F.O. pour la bande 27 Mhz	93,10	ı
ı	OK 105	Mini récepteur FM écouteur	57,80	
ı	OK 122	Récepteur VHF 26 à 200 Mhz/écouteur	125	
ı	OK 130	Modulateur UHF	79	
ı	OK 159	Récepteur Marine FM/144 Mhz LC		
ı	OK 163	Recept. Aviation AM 110-130 MH LC		
١	OK 165	Récept. Chalutiers AM 1-3 MH LC		
١	OK 167	Récept. 27 Mhz 4 canaux et AMLC	255	
١	OK 177	Récept. Police FM 68-88 Mhz LC		
ı	OK 179	Récept. AM Ondes courtes LC	255	
١	OK 181	Décodeur de BLU/CW en AM	125 85	
ı	KP 34	Générateur 9 tons pour CB	179	
١	KN 65	Récepteur FM + ampli LC Convertisseur AM/VHF 77-120 Mhz	73	
ı	KN 60 KN 61	Convertisseur FM/VHF 17-120 Mhz	85	
ĺ	KN 77	Mini récept. FM/écouteur LC		
ĺ	CH 4	Emetteur FM 5 W 90/104 Mhz		
	PL 14	Préampli antenne 27 Mhz		
Ī	PL 14	Convertisseur 27 Mhz/PO	90	
	PL 17	Contestaur O tone CO	90	
	KN 74	Générateur 9 tons C8 Oscillateur de morse		
	NII 19	Assumation of more and a second a second and	10	P

PL 16	Ampli 8F 2 W/8 Ω	50 F
PL 52	Ampli BF 2 x 15 W ou 1 x 30 W	160 F
PL 62	Vu-metre stéréo à leds (2 x 6)	
PL 91	Amoli-oreampli correct 2 x 30 W	
PL 93	Ampli-préampli correct 2 x 45 W	
PL 97	Ampli BF 80 Watts efficaces	
DK 28	Correct tonalite stéréo	102 90 F
DK 30	Ampli BF 4.5 W/8 D	
OK 31	Ampli BF 10 W efficaces 4-8 Ω	
DK 32	Ampli BF 30 W efficaces 4-8 Ω	
EL 65	Vu-mètre stéréo à aiquilles	
KP 52	Préampli pour micro	
KP 57	Préampli stéréo cellule magnétique	47 9
KN 25	Vu-mètre à 12 leds mono	149 F
AUTO-M	1070	
PL 32	Interphone moto	160 (
PL 60	Modulateur 3 voies a leds	
PL 75	Allumage a decharge capacitive	
PL 83	Compte-tours digital 0-9900 T	150 1
PL 92	Stroboscope auto-moto	140 1
OK 20	Détecteur de réserve d'essence	53,90
OK 35	Détecteur de verglas	
OK 46	Cadenceur d'essuie-glaces	
KP 26	Compte-tours digital 0-9900 T	110 (

KP 26	Compte-tours digital 0-9900 T	110 F
CH 1	Alarme pour voiture par consommation	140 F
PL 47	Antivol pour voiture par boucle	110 F
PL 57	Antivol auto a ultra-sons	190 F
OK 154	Antivol moto à contact de chocs	125 F
JEUX EL	ECTROMOUES	
OK 9	Roulette à 16 leds	126,40 F
OK.10	Dé à leds électronique	57.80 F
OK 11	Pile ou face electronique	38,20 F
OK 16	421 digital a afficheurs	171,50 F
OK 22	Labyrinthe électronique digital	87.20 F
OK 48	421 à leds (3 x 7 leds)	
TRAINS	ELECTRIQUES	
OK 52	Sifflet automatique pour train	73,50 F
OK 53	Bruitage pour loco à vapeur	
OK 77	Bloc système électronique	83.30 F
OK 155	Variateur de vitesse progressid	
KITS MU	SIQUE	
100	The State of the Control of the Cont	40.00

RP-EL Nº 474

EE J	OINTE (LC = avec boit	ier)
PL 31	Préampli pour guitare	50 F
PL 49	Bruiteur réglable + ampli	220 F
PL 58	Chambre de réverbération à ressort	190 F
PL 59	Truqueur de voix réglable	100
PL 68	Table de mixage stéréo 6 entrées	260
PL 99	Amplificateur guitare 80 W efficaces	390
PL 100	Batterie électronique 17 rythmes	150
OK 76	Table de mixage stéréo 4 entrées	240,10
OK 88	Trémolo électronique régiable	97
EL 118	Préécoute pour table de mixage	114
EL 135	Trucages électroniques réglables	230
EL 148	Equalizer stéréo 6 filtres	225 1
CH 7	Synthétiseur de sons électronique	250
RT 2	Chambre d'écho digitale 256 K LC	850

EL 148	Equalizer stéréo 6 filtres	225
CH 7	Synthétiseur de sons électronique	250
	Chambre distance diabete SEC VIC	850
RT 2	Chambre d'écho digitale 256 K LC	000
KITS TE	ECOMMANDE	
PL 22	Télécommande secteur E + B	170
PL 30	Clap interrupteur s/relais	90
PL 64	Programmateur 8 jours 4 S/relais	
PL 67	Télécom. 27 Mhz codée P : 200 m E + R	320
PL 67 b	Emetteur seul pour PL 67	
PL 72	Barrière ou télécom, à ultrasons E + R	160
PL 85	Barrière ou télécom. Infrarouges E + R	180
OK 62	Vox-control s/relais	
OK 106	Emetteur ultrasons P 5-6 m	83,30
OK 108	Récepteur ultrasons s/relais	
OK 119	Détecteur d'approche s/relais	102,90
OK 168	Emetteur infrarouge P 6-8 m	125
OK 170	Récepteur infrarouge s/relais	
KP 09	Clap control s/relais	85
CH 3	Clap télécommande en 220 V/1 000 W	

EL 142	Programmateur domestique /8 jours	490
KITS TE	MPS ET TEMPERATURES	
PL 29	Thermostat 0 à 99° s relais	90
PL 43	Thermometre digital 0 à 99°	180
PL 45	Thermostat digital 0:99° s/relais	210
PL 88	Thermometre digital 50° a + 9°	200
PL 94	Temporisateur digital 1 à 999 s	250
OK 1	Minuterie réglable 10 s à 5 mn	83,30
OK 64	Thermometre digital 0 a 99.90	191.10
OK 141	Chronometre digital 0 a 99.9 s	195
EL 123	Sablier 3 temps reolables s buzzer	70
EL 128	Horloge digitale H et Mn en 12 V	130
EL 202	Thermostat digital 0/990 - 2 memoires	225
EL 203	Thermostat digital 0/990 - 4 memoires	260
CH 5	Thermostat digital 0'99.9° s'relais 4 mémoires	260
KITS ME	SURE ET ATELIERS	
P1 08	Alimentation 7 s 12 V/D 7 A quer transfer	100

KITS ME	SURE ET AYELIERS	
PL 08	Alimentation 3 a 12 V/0.3 A avec transfo	. 100
PL 40	Convertisseur 12 à 220 V/40 W	
PL 42	Variateur de vitesse 6/12 V 1 A	
PL 44	Base de temps 50 Hz à quartz	
PL 46	Convertisseur 6 a 12 V/2 A	
PL 56	Voltemètre digital 0 à 999 V	180
PL 61	Capacimètre digital 1 pF/9999 µ F	
PL 66	Alimentation digital 0-24 V/2 Aavec transfo	280
PL 75	Variateur de vitesse 220 V/1 000 W	100
PL 82	Fréquencemètre digital 1 Hz/50 Mhz + alim.	
DK 57	Testeur de semi-conducteurs	
OK 86	Fréquencemètre digital 1 Hz/1 Mhz	
OK 117	Commut. 2 voies pour oscillo	155,80
DK 123	Gené. BF 1 Hz/400 Khz 3 signaux	
OK 127	Point de mesures R/C	136,20
L 49	Alimentation 3 à 30 V/1,5 A avec transfo	
L 51	Générateur carré 1 Hz à 2 Mhz	
L 99	Compteur digital 0 à 9999	
L 104	Capacimètre digital 100 pF/9999 µ F	210
L 174	Traceur de courbes pr oscillo	
L 201	Fréquencemètre digital 1 Hz/50 Mhz	
L 209	Alimentation 4 à 30 V/3 A avec transfo.	
(N 70	Injecteur de signal LC	92
(N 71	Variateur de vitesse 220 V/1 000 W LC	135

178	Injecteur de signal LC	92 F
171	Variateur de vitesse 220 V/1 000 W LC	135 F
12	Convertisseur 24 à 12 V/3 A	150 F
19	Tachymétrie digital 100 à 9900 T	220 F
1	Fréquencemètre 30 Hz à 1 GHz 8 affich. LC	850 F
ITS ALI	ATME ET SECURITE	
. 10	Antivol maison ent./sortie temporisées	100 F
18	Détecteur universel 5 fonctions	90 F
. 20	Serrure codée 4 chittres s/relais	120 F
27	Détecteur de gaz sortie/relais	100 F
54	Temporisateur d'alarme 10 s à 2 mm	100 F
78	Antivol 1 ent. tempo + 2 inst. + sortie tempo	160 F
80	Sirène américaine 10 W/8 Ω	100 F
(140	Centrale d'alarme 6 ent. + tempo + tests	
(180	Antivol à ultrasons s/relais LC	255 F
100	Constitute of a section of the secti	DOE E

N 66 H 6 H 8	Détecteur photo électrique E.C. Simulateur téléphonique Alarme radar hyperfréquences E et S. tempo	
ITS COL	HFORT-UTILITAINE	
L 06	Anti-moustique - Porte 5-6 m	

125 F	CH 8	Alarme radar hyperfrequences E et S. tempo	400 F
	KITS CO	NFORT-UTILITAINE	
6.40 F	PL 06	Anti-moustique - Porte 5-6 m	70 F
7.80 F	PL 19	Fondu enchaîné pour 2 diapositives	100 F
8.20 F	PL 26	Synchronisateur de diapositives	130 F
1.50 F	PL 34	Répétiteur d'appels téléphoniques (buzzer)	100 F
7.20 F	PL 51	Carillon de porte 24 airs (TMS 1000)	160 F
1.50 F	PL 96	Chargeur d'accus CdNI	140 F
	OK 23	Anti-moustiques poste 6-8 m	87,20 F
	OK 96	Passe-vue automatique pour diapo	93,10 F
3.50 F	OK 156	Carillon de porte 9 tons réglables	125 F
2.50 F	OK 171	Magnétiseur anti-douleurs	125 F
3.30 F	KN 57	Mini-détecteur de métaux LC	71 F
125 F	KN 69	Interphone 2 postes LC	93 F
100	KN 75	Amplificateur téléphonique LC	117 F
	KN 81	Enregistreur téléphonique LC	73 F
50 F	KN 82	Détecteur d'écoute téléphonique LC	69 F
70 F	KN 83	Attente musicale sur magnetophone LC	88 F
		7.00	

NOUVELLE

SUPER-LOTS et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE GAMME QUALITE

Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix

N° 100 : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω a 1 M Ω . 10 par valeur. Les 200 résistances 38 F RESISTANCES 1/4 de watt. Yolérance 5 %

N° 150. les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω a 1 M Ω . 10 par valeur. Les 160 résistances 30 F CONGEISA TEURS CERAMIQUE Isolament 50 velts N° 200. les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pf a 820 pf. 10 par valeur. Les 100 condensateurs 48 F N° 211. les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 n $\hat{\tau}$ a 47 nf. 10 par valeur. Les 70 condensateurs 38 F

 ${
m N}^{\rm O}$ 220 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à

0.1 µ F. 10 par valeur. Les 70 mylars

COMPENSATEURS CHIMIQUES isolement 25 volts
Nº 240 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 mF à
100 mF : 10 par valeur. Les 70 chimiques 70 F

REALISEX VPS 14F CRICUITS MARRAMES

Nº 1850 : 1 ter à souder 30 W + 3 m de soudure + 1 perceuse
14500 Tmm + 3 mandrins + 2 forets + 1 stylo marqueur + 3 plaques curvèes + signes transfert + 1 sachet de perchio et une notice d'emploi très détaillée pour le débutant . 238 F

Nº 1851 : 1 film + 1 sachet révélateur film + 1 plaque présensibili-sée + 1 sachet révélateur plaque + 1 lampe UV + 1 douille E 27 et une notice tres détaillée, pas à pas, pour débuter facilement 139 F

RAYON LIBRAIRIE

+ de 200 titres RADIO-TV-MONTAGES-EQUIVALENCES EMISSION-INFORMATIQUE

- INITU	MORTA	· ET	* M	EBUI	Œ.
				100	33

- INITIA	TION - ET - MESURE -	
LV 81	Cours élementaire d'électronique, Matore, 260 p.	95 F
LV 14	Le transistor ? Mais c'est très simple, Aisberg, 152 p.	70 F
LV 92	Comprendre les microprocesseurs en 15 leçons, 160 p.	65 F
LV 66	Comprendre l'élect. des semi-cond. 15 leçons, 328 p.	75 F
LV 87	L'électronique ? Rien de plus simple, Oehmichen, 256 p.	75 F
LV 176 LV 24	Pratiquez l'électronique en 15 leçons, Sorokine, 320 p.	100 F
LV 11	Pratique de la construction électron . Besson, 256 p. Signaux et circuits électron . Oehmichen, 352 p.	110 F
LV 98	Pratique des oscilloscopes, Becker/Reghinot, 368 p.	160 F
LV 33	Cours d'électricité pour électroniciens, Bleuler, 352 p.	150 F
LV 21	Mathématiques pour électroniciens, Bergtold, 320 p.	A.P.
LV 118	Cours pratique de logique pr micropro., Lilen, 264 p.	160 F
LV 113	Alimentat, electr., théorie/pratique, Damaye, 480 p.	205 F
LV 171	Cours pratique d'électr., Pianezzi/Reghinot, 416 p.	195 F
LV 85	Emploi rationnel des transistors. Oehmichen, 412 p.	120 F
LV 86	Emploi rationnel des C. intégrés, Oehmichen, 512 p.	150 F
LV 26	Technol, des composants T.1 passifs, Besson, 448 p.	125 F
LV 27 LV 119	Techno, des composants T.2 actifs, Besson, 448 p. Techno, des composants T.3 C. imp., Besson, 192 p.	125 F 125 F
LV 1018		59 F
LV 418	Structure et fonctionnement de l'oscillo. Rateau. 128 p.	48 F
LV 419	Réalisez vos circuits imprimés, Gueulle, 128 p.	48 F
LV 420	Espions élect, micro miniatures, Wahl, 128 p	48 F
LV 424	Utilisation pratique de l'oscillo, Rateau, 128 p.	48 F
LV 430	Savoir mesurer et interpréter, Nuhrmann, 128 p.	48 F
LV 435	Formation pratique à l'électronique, Archambault	85 F
LV 436	Guide pratique des mont. électr., Archambault, 145 p.	70 F
LV 442	L'électricité à la portée de tous, Crespin, 136 p.	65 F
LV 446 LV 445	Pour s'initier à l'électronique, Fighiera, 144 p. Les modules d'initition électroniqueg, Fighiera	65 F
V 468	Les circuits imprimés, concept realisation, Geuelle	110 F
¥ 457	Expériences de logique digitale, Hure, 216 p.	80 F
LV 458	Initiation électricité et électronique, Hure	70 F
LV 459	Initiation à l'emploi des C.I. digitaux, Hure	65 F
LV 467	Guide pratique des systèmes logiques, Panetto	135 F
LV 460	Cours moderne de radio-électr., Raffin, 424 p.	210 F
LV 464	Initiation aux infra-rouges, Schreiber, 128 p.	60 F
LV 465	Base d'électricité pr radio amateur, Sigrand	65 F 75 F
LV 1004		75 F
V 1005	Pratique des transistors, Péricone, 360 p. Guide pratique radio électronique, Péricone, 240 p.	
	Pratique des montages radio électr., Péricone, 311 p.	75 F
LV 39	Circuits de logique, Damaye	165 F
	ISION-RADIO-VIDEO =	
LV 16	La TV couleur ? c est presque simple. Aisberg. 144 p.	75 F
V 12	La radio et TV ? c'est très simple. Aisberg. 272 p.	130 F
LV 100	Le dépannage TV 7 rien de plus simple. Six. 192 p	75 F
V 107	Les pannes TV. N.B. coul. 340 cas, Sorokine. 448 p.	95 F

MARKET STATES	ASIUM-MADIO-VIDEU	
LV 16	La TV couleur ? c est presque simple. Aisberg. 144 p.	75 F
LV 12	La radio et TV 7 c'est très simple. Aisberg. 272 p.	130 F
LV 100	Le dépannage TV ? rien de plus simple. Six. 192 p.	75 F
LV 107	Les pannes TV. N.B. coul. 340 cas. Sorokine: 448 p.	95 F
LV 51	TV a transit., Regl. Depan., Dartevelle, 288 p.	110 F
LV 112	Dépannage des radio-recepteurs Sorokine, 352 p	125 F
LV 43	Réglables et dépannages TV coul. Dartevelle, 160 p.	100 F
LV 183	TV. Dépannages Tome 2 Sprokine, 285 p.	115 F
LV 184	TV Depannages, Tome 3, Sorokine, 304 p.	115 F
		190 F
LV 34	Cours fondamental de TV E + R. Besson, 520 p	
LV 29	Cours de TV moderne, Besson, 352 p.	120 F
LV 70	75 pannes Vidéo et TV. Dartevelle, 128 p	95 F
LV 48	Pratique de la video. Dartevelle, 256 p	125 F
LV 173	Magnétoscopes à cassettes, Dartevelle, 272 p	125 F
LV 417	Rech. methodiques des pannes radio. Renardy	48 F
LV 431	100 pannes TV N B /coul Duranton, 128 p.	48 F
LV 462	Dépan, et mise au pt TV N B. (coul., Raffin, 418 p.	145 F
LV 807	Toute la video d'amateur. Bouillot	150 F
LV 110	Schemateque 1978. Sorokine	
LV 111	Schemategue 1979, Sorokine	
LV 177	Schemateque 1989, Sorokine	90 F

	111	Schemateque 1979. Sorokine
	177	Schemateque 1989, Sorokine
X	MONT	AGES ET SCHEMAS »
W	9	Mont, et schemas à C.I., Schreiber, 128 p.
V	8	20 postes radio à réaliser. Schreiber, 160 p.
V	3	25 app. de mesure à réaliser. Sorokine, 192 p.
V	169	1300 schémas et circuits électr Bourgeron, 512 ;
v	105	200 montages electron simples. Sorokine. 384 p
v	5	90 applications OPTO electron., Lilen, 256 p.
٧	63	100 applications des ampli OP, Deces/Lifen, 144 p.
V	415	30 montages d'alarme, Juster, 128 p.
٧	416	Montages utiles et divertissants, Schreiber, 128 p
W	421	20 montages à transistors. Fighera. 128 p.
V	422	25 montages securité auto Hure. 120 p

ж.	MONT	AGES ET SCHEMAS #	
LV	9	Mont, et schemas à C.I., Schreiber, 128 p.	70 F
LV.		20 postes radio à réaliser. Schreiber, 160 p.	70 F
LV		25 app. de mesure à réaliser. Sorokine, 192 p	75 F
	169	1300 schémas et circuits électr., Bourgeron, 512 p.	165 F
	105	200 montages electron simples. Sorokine, 384 p.	130 F
ĹV		90 applications OPTO electron. Lilen, 256 p.	95 F
	63	100 applications des ampli OP. Deces Lifen, 144 p.	95 F
	415	30 montages d'alarme, Juster, 128 p.	48 F
	416	Montages utiles et divertissants, Schreiber, 128 p.	48 F
	421	20 montages à transistors. Fighera. 128 p.	48 F
	422	25 montages securité auto . Hure 120 p	48 F
	423	Presence electr, contre le vol. 35 mont., Schreiber	48 F
	426	Montages économiseurs d'essence, Gueulle, 152 p.	48 F
	428	Détecteurs de trésors à réaliser. Gueulle, 144 p	48 F
	429	Mini-espions à réaliser soi-même. Wahl. 128 p.	48 F
	437	Constr. appareils du débutant. Blaise	70 F
	444	Livre des gadgets, électr. + transferts, Fighiera	100 F
	448	Jeux de lumière + effets guitare, Fighiera, 128 p.	60 F
	449	Apprenez la radio avec des montages, Fighiera, 112 p.	60 F
	450	Reussir 25 mont, a C.1. Fighiera, 128 p.	70 F
	452	Construisez recenteurs toutes gammes. Fighiera, 150 p	65 F
	454	Realisez vos recepteurs à C.I. Gueulle, 158 p.	65 F
	455	interphone, telephone et montages. Gueulle, 160 p.	70 F
	463	Construisez vos alimentations, Roussez, 128 p.	70 F
	1001	Mécano electronique 100 montages. Pericone. 260 p	75 F
		Petits montages electric pratiques. Péricone, 226 p.	70 F
			80 F
	717	300 circuits et montages complets. Publitronic	90 F
	718	301 circuits et montages complets. Publitronic	104 F
LV	719	302 circuits et montages complets, Publitronic	100

LV 714	Automatisation d'un réseau terroviaire. Publitronic	82 F
LV 716	Publi Déclic, 257 schémas labo loisirs, Publitronic	62 F
LV 122	Alimentations, calculs pratiques, Fantou	100 F
· HI-FI-	MUSIQUE-ENCEINTES -	
LV 31	Sonorisation professionnelle, Besson, 296 p.	A.P.
LV 44	Technique Hi-Fi, Dartevelle, 384 p.	100 F
LV 36	Initiation à la Hi-Fr. Chauvigny, 160 p.	70 F
LV 114	Pratique de la Hi-Fi, Dartevelle, 288 p.	100 F
LV 45	Régler et dépan, sa chaîne Hi-Fi, Dartevelle, 160 p.	75 F
LV 38	10 enceintes à réaliser 5 à 70 W. Chauvigny, 176 p.	75 F
LV 440	Comment construire ses baffles Brault, 130 p.	65 F
LV 441	Technique de prise de son, Caplain, 176 p	80 F
LV 456	Le compact-Disc. Hanus Pannel 130 p.	80 F
WHAT I	The state of the s	

Pratique Pratique Initiation Soyez ci-Les anter Quelle an Emission

75 F 65 F 48 F 48 F A.P. 95 F 200 F 70 F 48 F

- EQUIV	ALENGES-CABACTERISTIQUES *	
LV 55	Répert, Mondial des C.I. numériques, Lilen. 240 p.	14
LV 129	C.I. TV et Video, Schreiber, 64 p.	8
LV 115	Repert Mondial des Transistors, (27000) Lilen.	17
LV 10	Repert Mond, des effets de champs, Lilen, 130 p.	12
LV 2	Repert, Mondial des ampli OP, Lilen, 160 p.	110
LV 15	Radio-tubes Aisberg Gaudillat, 168 p	- 61
LV 54	Tele-Tubes, Deschepper, 184 p.	60
LV 95	Radio-TV-Transistors et schemas. Schreiber, 160 p.	- 61
LV 56	Equival Trans. Diodes (45000). Feletou, 512 p.	17
LV 57	Equivalences C.1., logiques lineaires. Feletou	A
LV 95	Guide Mond des semi-conduct Schreiber, 224 p.	130
	Guide des C.I. CMOS/TTL/Linaires/Audio	120
	ECA data linéaires T1, 492 p	110
	ECA data inéaires T2, 420 p	110
	EGA data digital TTL, 576 p.	240
ALB RESIDER		
* INFOR	MATIQUE ET PERIPHERIE »	
LV 94	8086 8088 programmes en assembleur, Geoffrion	19

m.12	NEGR	MATIQUE ET PEHIPHERIE »	
LV	94	8086 8088 programmes en assembleur, Geoffrion	19
LV	5	6502 pogrammation en assembleur. Leventhal	25
LVA	30	8080 programmateur en assembleur. Leventhal	23
m		Z 80 programation en assembleur, Leventhal	25!
LV		68000 programation en assembleur. Leventhal	A
LV		8088 assembleur. Lilen	25
LV		8088 et periphériques. Lilen	150
W		Cours pratique d'informatique. Veber	110
W		Interface pour Micro-ordinateurs	121
			12
LV		Initiation au basic, tome 1, Lilen	
LV		Initiation au basic, tome 2, Vilain	16
LV		Initiation aux fichiers Basic, Benard	11
LV		Pratique du basic compilé, Lilen	12
LV		Répertoire mondial des Basics, Benard	18
LV	1	Initiation au lang. Assembleur, Lilen	13
LV	74	Initiation au Pascal, Guillemot	11
LV	28	Initiation au turbo-Pascal, Guillemot	A
LV.	480	Microproces pas a pas, Villard Miaux, 360 p.	13
LV	47	Pratique du CP M 80 86. Lilen	111
LV.		Pratique du MS/DOS et PC/DOS, N1, Lilen	16
LV		Pratique du MS/DOS et PC/DOS, N2, Lilen	18
īv		Pratique de D hase III 1 ilen	23

* INFO	RMATIQUE ET PERIPHERIE *	
LV 94	8086-8088 programmes en assembleur. Geoffrion	195 F
LV 6	6502 pogrammation en assembleur. Leventhal	255 F
LV 30	8080 programmateur en assembleur. Leventhal	230 F
LV 42	Z 80 programation en assembleur, Leventhal	255 F
LV 72	68000 programation en assembleur. Leventhal	AP
LV 121	2022 accephicur 1 ilon	250 F
LV 68	8088 assembleur. Lilen 8088 et periphériques. Lilen Cours pratique d'informatique. Véber	150 E
LV 58	6000 et periprieriques. Liier	110 6
	Lours praudue à informatique, veget	120 F
LV 53		
LV 52	Initiation au basic, tome 1, Lilen	125 F
LV 158	Initiation au basic, tome 2, Vilain	160 F
LV 189	Initiation au basic, tome 1, Lilen Initiation au basic, tome 2, Vilain Initiation aux fichiers Basic, Benard	115 F
LV 17		
LV 123	Répertoire mondial des Basics, Benard	185 F
LV 1	Répertoire mondial des Basics, Benard Initiation au lang, Assembleur, Lilen	130 F
LV 74	Initiation au Pascal, Guillemot Initiation au turbo-Pascal, Guillemot Microproces pas a pas. Villard Miaux, 360 p.	110 F
LV 28	Initiation an turbo-Pascal Guillemot	A.P.
LV 480	Microproces has a has Villard Mianx 360 n	135 F
LV 47	Pratique du CP M 80 86. Lilen Pratique du MS DOS et PC DOS, N1. Lilen	110 F
LV 7	Destinate du MC DOS et DC DOS ALL Liles	160 F
LV 18	Pratique du MS DOS et PC DOS. N2. Lilen	185 E
	Pratique du mo Dos et PG Dos. NZ. Lilen	220 6
LV 156	Pratique de D base III. Lilen . Pratique de Word. Lilen	200 F
LV 188	Pratique de Word. Liten	190 F
LV 64	Pratique de Multiplan, version 2.0. Lilen	180 F
LV 162	Pratique des Apple, V1, Lilen	115 F
LV 187	Pratique des Apple V2. Andrieux Pratique des Apple V3. Fantore Pratique des Apple V4. Fantore Pratique des Apple V4. Fantore Pratique des PC (FIBM V1. Lillen Pratique du PC (FIBM V2. Lillen Pratique du PC (FIBM V2. Lillen Pratique du PC (FIBM V2. Lillen Pratique du TO 770 V1. Lillen Pratique du TO 770 V2. Lillen Pratique du TO 770 V2. Lillen Pratique du TO 770 V3. Lillen Gestion de fichier (FIBM PC. fisiing, Lillen Graphique (FIBM PC. graphing, Lillen Trainement de taxte (FIBM PC. reporting, Lillen Trainement de texte (FIBM PC. retriting, Lillen Trainement de staxte (FIBM PC. retriting, Lillen	135 F
LV 155	Pratique des Apple V3: Fantou	150 F
LV 62	Pratique des Apple V4; Fantou	150 F
LV 79	Pratique du PC IBM V1. Lilen	120 F
LV 165	Pratique du PC IBM V2. Lilen	220 F
LV 160	Pratique du TO 7/70 V1. Lilen	80 F
LV 161	Pratique du TO 7/70 V2. Lilen	185 F
LV 4	Pratique du Commodore 64. Lilen	100 F
LV 19	Gestion de fichier IBM PC filing, Lilen	. 150 F
LV 22	Granhique IBM PC graphing Lilen	150 F
LV 25	Générateur d'états IRM PC renorting. Lilen	150 F
LV 32	Traitement de texte IRM PC, writing 1 ijen	150 F
LV 46	Tableur IRM DC planing Ulen	170 F
LV 69	Generateur d'états IBM PC reporting. Lifen Traitement de texte IBM PC, writing, Lifen Tableur IBM PC, planing, Lifen Textor sur IBM PC, Lifen Soyer Commodore 128 le livré du CPM Commodore 128 le livré du Basic Commodore 128 le livré du Rasic	180 F
LV 241	Commadore 128 la large du COM	149 F
	Commodere 120 to layer du Danie	140 E
LV 249	Commissions 120 is large des assets mass	140 E
LV 266		
LV 238	Commodore 128 trucs et astuces	140
LV 221	Amstrad CPC trucs et astuces Graphisme et son sur Amstrad	149 1
LV 230	Graphisme et son sur Amstrad	129 F
LV 233	Amstrad, le livre du CPM Amstrad, le livre du PC 1512	149 F
LV 271	Amstrad, le livre du PC 1512	99 F
LV 275		
LV 491	Les secrets du minitei. Tavermer	115 F
LV 499	Logo, langage pour tous, Leroy	. 135 F
LV 402	Passeport pour Basic, Busch	48 F
LV 405	Passeport pour Commodore 64. Galais	48 F
LV 407	Les secrets du minitel. Tavernier Logo. langage pour fous. Leroy Passepor pour Basic. Busch Passeport pour Commodore 64. Galais Initiation à la micro. Melusson 30 program. Commodore 64. Galais Jeux aur Commodore 64. Mangin	48 F
LV 406	30 program. Commodore 64. Galais	48 F
LV 411	Jeury sur Commodore 64 Mangin	48 F
411	Stor our commodute of manging	

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 11 ANS

3



SIEMENS

(1) 43.43.31.65 +

11 bis, rue Chaligny, 75012 PARIS.

Ouvert du lundi au samedi inclus : de 9 h à 18 h sans interruption. Fermé entre 12 h et 13 h le samedi et lundi. Mêtro : Reuilly-Diderot, RER Nation.

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS

Minuteries Cellules Compteurs Relais-Switch Omron

CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - ESM - PANTEC TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES
TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE

Accompagné de 11,00 F en timbre

FORFAIT EXPEDITION PTT: 25,00 F pour toute commande

CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES MKH PLASTIPUCES									
7,5 mm	3.3 nF	1.30 15 nF	1.40	68 nF	1,70	330 nF	2.70	1 μF	4.20
1 nF 1.3	0 4.7	1.30 22	1.40	100	1.90	470	3.20	15 mm	
1.5 1.3	0 6.8	1.30 33	1.40	150	1.90	680	4.00	1.5	5.20
2.2 . 1.3	0 10	1.40 47	1.50	220	2.10	10 mm		2.2	6.80

CONDENSATEU	RS CERAMIQUE	PRO MULTICO	UCHE X7R	5 mm 63 V
330 pF 1,50 470 pF 1,50	3.3 nF 1.50	10 nF 1,50 15 nF 1,50	33 nF 1.6 47 nF 1.8 68 nF 2.2 100 nF 2.5	0

CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF E 12) l'unité... 0,80 CERAMIQUE 25U 63 V 2,5 mm... 10 nF 1,40, 22 nF 1,50 47 nF 1,60 100 nF 1,80 CERAMIQUE DECOUPLAGE 63 V 5 mm... 10 nF/22 nF/47 nF 1,20 100 nF 1,50 220 nF: 1,90 470 nF: 3,40 1 uF: 5,50

POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5 % De 47 pF à 4,7 nF E 6 l'unité 4.00

FERRITE B65813.N400. A028 com	plète avec vis	45,00
	0.1 μF 250 VAC Siov. S07K250	(X) 7,00 7,00

MICRO SELFS De 0,1 µH à 4,7 mH (E6) axiales

l'unité 4,00

RESISTANCES 1/4 W... 0,30. 1/2 W... 0,30. 1 %... 1,00

	DE CIRCUITS IN			
6 br 0,60	8 br 0,80	14 br 1,40	16 br 1,60	18 br 1,80
20 br 2,00	22 br 2,20	24 br 2,40	28 br 2,80	40 br 4,00

		CIRCUITS	INTEGRES		
KPY 10	285.00		And the second second	TDA 2005	32.00
KSY 10	50.00	SDA 2101	25.00	TDA 2593	22.00
KTY 10	16.00	SDA 2506	44.00	TDA 4050 B	
LF 356 N	12.00	SO 41 P	16.00	TDA 4292	45.00
LF 357 N	13.00	SO 42 P	18.00	TDA 4930	35.00
LM 317 T	14.00	TAA 765 A	11.00	TDA 5660 P	49.00
LM 324 N	12.00	TAA 4765 A	20.00	TDA 5850	29.00
LM 3914	49.00	TBA 120 S	13.00	TDA 8440	45.00
NE 555 CP	5.00	TBA 231	14.00	TFA 1001 W	29.00
NE 567 N	26.00	TCA 205 W 1	10.00	TL 071CP	11.00
S 576 B C	37.00	TCA 785	39.70	TL 072CP	
SAB 0529	37.00	TCA 965	25.00	TL 074CP	24.00
SAB 0600	34.00	TDA 1037	19.00	μA 741CP	5.00
SAE 0700	23.00	TDA 1046	30.00	UAA 170	22.00
SAS 241	15.00	TDA 1048 G TDA 2004	25.00 28.00	UAA 180	22.00

rupusus A	OPTOINI	RAROUGE			AFFICHEU	RS A LEDS	
LED 5 mm		VERT	2.90		(8 = CHIFFRF	1 = SIGNE	1
ROUGE		JAUNE	2,90	7 mm	Rouge Vert	HD1132	
VERT	1.80			HD1075		AC1	15,50 17,50
	1,90	LED 1,5 mm	- 4	AC8	14,50 18,50	HD1133	
JAUNE	1.90	ROUGE	121221	HD1077		KC8	13,50 15.50
LED 3 mm		1.000	4.30	KC8	14,50 18,50	HD1134	
		VERT		10 mm		KC1	15,50 17.50
ROUGE	1.80	JAUNE	4,40	HD1105		20 mm	
/ERT		BICOLORE BIV		AC8	14,50 16,50	MAN8610	
JAUNE	1,90	DICOLORE HIV	9.95	HD1106		AC8	44.00
ED 2.54 mm		CLIGNOTANTE		AC1	15.50 17.50	MAN8640	
		00/105	and the second	HD1107		KC8	44.00
ROUGE	2,80	ROUGE	9.95	KC8	14.50 16.50	DL3406	
/ERT	2.70	VERT	9,95	HD1108		AKC1	30.00
AUNE	2.70	JAUNE	9.95	KC1	15.50 17.50	BROCH	AGE SUR
RECTANGUL		LD 271 led IR	4.00	13 mm		DEMAND	E LIVRÉ EN
		LU Z/1 led in	4.00	HD1131			ENS OU
ROUGE	2.90	BP 1038 phototr D	8.00	AC8	13.50 15.50		NT PIN/PIN

REGUL TO220 7805 à 7824 8,90 7905/6/8/12/15/18/24 9,50

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE -TRANSISTORS DIODES - PONTS - CONNECTIQUE -COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME VOYANTS - INTERRUPTEURS - SOUDURE -MESURE - ETC...

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF 11 F en timbres

RADIOPLANS

Société Parisienne d'Édition

Société anonyme au capital de 1 950 000 F, Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19. Tél. : 42.00.33.05.

> Président-Directeur Général Directeur de la Publication Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef Christian DUCHEMIN Rédacteur en chef adjoint Claude DUCROS

Courrier des lecteurs Paulette GROZA

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 42.00.33.05 - C.C.P. 37-93-60 Paris. Directeur commercial : J.-P. REITER Chef de publicité : MIIe A. DEVAUTOUR Assistée de : Christiane FLANC PROMOTION : Société Auxiliaire de Publicité Mme EHLINGER

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

Directeur des ventes : Joël PETAUTON

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reprodution intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayant-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivant du Code Pénal. »

Abonnements: Odette LESAUVAGE

Service des abonnements :

2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

France: 192 F — Étranger: 257 F

Voir notre tarif

« spécial abonnement »

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres. IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Ce numéro a été tiré

Ce numéro a été tiré à 86 000 exemplaires

Dépôt légal mai 1987 - Éditeur 1442 -Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composition COMPOGRAPHIA -Imprimerie SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.

SOMMAIRE

DIVERS



35 *Médiavec 87 :*

2e salon de la communication

58, 88, 102

Infos

75

La clé des numéros de téléphone

110

Bulletin d'abonnement

TECHNIQUE

25

L'infrarouge et ses applications

89

TDF1-TDF2 ou ASTRA et TELECOM

RÉALISATION

40

Console AC/Oddy : Câblage et extensions

63

Générateur vidéo : carte synchro

71

Téléphone : Module d'appel sélectif

79

Télécommande à la carte

95

Une carte EPRAM

Ont participé à ce numéro :

J. Alary, M. Barthou, S. Bresnu,

J. Ceccaldi, F. de Dieuleveult, M.A. de Dieuleveult, P. Gueulle,

L. Houari, E. Lemery,

C. Maigrot, S. Nueffer,

R. Rateau, P. Riffaud, P. Wallerich.

Ce numéro comporte un encart 4 pages DECOCK folioté 59, 60, 61, 62.

Nº 474





59, avenue des Romains 74000 ANNECY Télex 309 463 F Tel. 50 - 57 - 30 - 46

ESTHETIQUE et PERFORMANCES au PLUS JUSTE PRIX!

AL 781N 0-30V 0-5A



PRIX TTC: 1900,00F

ALIMENTATION à afficheurs numériques

Alimentation à caractéristique rectangulaire fonctionnant à tension ou courant constant.

Tension : - réglable de 0 à 30V avec réglage fin (≥ 2,5V)

- régulation < 20mV soit 4 10-3 pour une variation de charge de 0 au maximum.

- regulation < 20mV solt = 10 pour and - 10mA → 0,5A - régulation ≤ 5mA soit 10⁻³ pour une variation de charge de 0 au maximum.

CORDONS SILICONES



2000 Cordons de 1,50m avec fiches de sécurité et accessoires (sécurité et accessoires (photo) 130,00FTTC

Cordons de 1,20m avec fiches de sécurité et pointes de touche solidaires

53,00FTTC

VOLTMETRES ET AMPEREMETRES NUMERIQUES



Appareils de tableau numériques 1000 points Alimentation : soit +5V régulée soit 7,5V à 12V redressée filtrée

Réf. Calibres disponibles Prix DV 862 : IV - 10V - 100V - 500V= 235,00FTTC 240,00FTTC 245,00FTTC DA 863 : 100mV-1mA-10mA-0,1A-1A-10A= DV 864 : 500Valternatif.

ALIMENTATION DOUBLE AL 823

2x0-30V 5A 0-60V 5A



3200FTTC 2650,00FH.T.

A caractéristique rectangulaire Fonctionnement à U ou I constant Possibilité de mise en parallèle pour obtenir 0-30V 10A

MIRE PAL SECAM 689



10.000FTTC 8430,00 F H.T.

UHF (Bande IV) VHF (Bande III) VIDEO + 1V 75 Ohms

Péritel

12 images différentes possibles OPTION: standard O.I.R.T.

En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure.



à MONTPARNASSE

16, rue d'Odessa - 75014 Paris Tél. 43.21.56.94

Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Tous les jours du mardi au samedi.

SERVICE EXPEDITION RAPIDE

Forfait Port: 35 F

Pour tout renseignement, demander "ALEX"

L			

AFFICHEUR	LF	338 K 140,00	723 H 12,00	MEA	BPW 42 18,00	7815 1A 7.00	SAS	720 A 27,00	910 12,00	1102 SP 23,00	1 3560
		339 6,30	725 33,00		BP 104 18,00	7818 1A 7,00	The state of the s	750	940 22.00	1151 9,00	357158,00
AC	351	348 15.00	741 5,00	8000 135,00	BPW 34 18,00	7824 1A 7.00	3064 35.50	800 15.00	955 39.00	1170 22.00	3810
Rouge 12,00	353 11.00	349 20.00	741 H 11.00		DIADE	79 L 05 5,00	560	810 S 15.00	4401 38.50	1220 24.00	4431 15,00
Vert 18,00	355	350 K 69.00	747 16.00	MOC	DIODE	79 L 08 5.00	570 28,50	820 15.00	4500 3810	1405 13.00	4445 15.00
CC	356	358 8.00	748 13.00	3020 18.00	Infrarouge	79 L 12 5.00	580	850 36,00	1444	1410 47.00	4560/65 59.00
Rouge 12,00	357 11.00	360 75.00	1458 8.00	0020	Emetteur 18.00	79 L 15 5.00	590 28,50	860 33,00	THE REST OF THE REST	1418 12.00	5850
Vert 18.00		37831.00	1496 20.00	MM	Recept 18.00	79 L 18 5,00	200	920 20.00	TDA	1424 12.00	7000 38.00
Crietaux liquidae		380 15,00	2907 45,00	THE REAL PROPERTY.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	79 L 24 5.00	SO	940 26,00	440 29,60	1510 38.00	7050 38.00
3/5 Digits 90,00	TW.		2017 22.00	53200 92.00	PONT DE	7905 1A 7.00	41 P 16.00	050 22.00	1001 24.00	1908 18.00	7430
4/5 Digits 130,00	201 7.50	381 A 47,00 381 N	2000 12.00	50200	DIODE	7908 1A 7.00	42 P 17.00	070 40.00	1002	1950 30.00	TEA
45 Digits (30,00	301 7,50		3900	NE	and the same of th	7912 1A 7.00		970		2000 12.50	10/0
	305 15,00	382	3909 N13,00	TAGE 1	1A 50V 4,00	7912 1A 7,00	TAA		1005 30,00		1010
CA	307 9,00	383 T38,00	391123,00	555 5,00	1A 100V 6,00	7915 1A 7,00	EED B 2.00	TCA	100623,00	2002 15,00	1014 22,00
	308 8,00	386 15,00	391454,00	556	2A 400V11,00	7918 1A 7,00	611 B 12 22,00	105 00.00	1010 17,00	2003 15,00	THE REAL PROPERTY.
3046 9,00	309 K 22,00	387 19,00	3915 54,00	56511,00	5A 80V 14,00	7924 1A 7,00		105	1015 18,50	2004	MANAGET SERVICE
3080 16,00	310	388 N 20,00	3916	566	25A34,00	MC 7805 CK .29,00	621 AX 1 25,00	150 B	1020 24,00	2005 38,00	071 9.00
3086 10,00	311	389	4558 8,00	567 16.00	30A	MC 7812 CK . 29.00	761 A 12,00	280 A 29,00	1023 22,50	2006 23,00	072 9.00
3130 22,00	317 K 25,00	390 N 28,00	4741 18.00	571 53.00	REGULATEUR	MC 7905 CK . 29.00	861 A10,00	315 A 25,00	1024 20,00	2010 39,00	074 19.00
3140 15,00	317 T 15,00	391 25.00		544 44 00	HEGOLATEON	MC 7912 CK .29,00	TBA	420 39,00	1034	202039,00	081 9.00
3161 18,00	318	393 8.00	M	5532 39.00	78 L 05 5,00			530	1037 19,00	2030 19,00	082 10.00
3162	319 25.00	555 5,00	102 46 60	553432.00	78 L 08 5.00	9	120 S 11,00	540 28,00	1038	2530	084 17.00
3189	323 K 55.00	556 12.00	120	0004	78 L 12 5,00	576 B 48.00	221 14,00	600 14,00	1039 32.00	2542 28,00	004
	324 9,00	558 35.00	MC	OPTO-ELEC-	78 L 15 5.00	The second second	231 22.00	640	1041 33.00	2593 24,00	LIAA
	331	565 11,00	MC	OPIO-ELEC-	78 L 18 5.00	SAA	440 G 24.00	650 44.00	1046 28.00	2595	Million and Million
	334 20,00	566 .24.00	1488 1250	TRONIQUE	78 L 24 5.00	The Later of the L	440 N 27.00	660 B 44.00	1047 90.00	2611 24,00	170 30,00
120 39.00	335 Z 19,00	567 16.00	1489 12.50	MCT 2 11.00	7805 1A 7,00	1043 110,00	520 21.00	730 36.00	1048 17.00	2630 29.00	180
146 34,00	336	700 6.00	3403 15.50	MCT 6 15.00	7806 1A 7,00	1251 45,00	530 36.00	740 38.00	1054 22.00	2631 38.90	
200 24.00	336 Z	709 U 0.50	3403 13,30	TIL 111 14.00	7808 1A 7,00		540 24.00	750 32.00	1054	2640 55,00	ULN
200	337 K32.00	709 H 9,50	3407 24,50	111 111 14,00	7000 IA 17.00	SAB	EE0 45.00	920 C 15 00	1007 0,00	3300 69.00	2002 16 00
297		71012,00	4024 68,00	6 N 138 45,00	7009 ZA 17,00	20.00	570 04.00	030 3 15,00	1059	3300	2003 16,00
298 85,00	337 T 15,00	723 6.00	4044	MCC 670 45,00	7812 1A 7,00	1 0000	370 24,00	90012,00	1100 SP 38,00	3500 67,80	2004 22.50

LOGIQUE

TTL	LS	HC	TIL	LS	HC	TIL	LS	HC	TTL	LS	HC	TTL	LS	HC	THE	LS	HC	CMOS	CMOS	CMOS
7400	2.20	6,00	74.50	3.80	-	74,121.	11,00	_	74,172	71,40	-	74293	25.00	-	744002	-2000	7,00	4000 2,10	403639,00	4093 6,90
	2.20	4	7451	2.80	5,00	74122	13,00	-	74173	9,00	12.00	74299	18,00	22,00	744017		12.00	4001 2.90	4040	4094 13.50
7402	2.20	6,00		3,80	-	74123	13,00	-	74174	4,90	8.00	74322	NC.	1300.0			13.00	40022.10	40418,80	4095
	2,20	6.00	7454	11,00	-	74125	5.00	7.00	74.175	8.00	8.00	74324	N.C.	-	74.4024		10.00	4006 6.00	4042 8,00	4096 12,00
	2,30	6.00	7458	0000	5,00	74126	2.40	0.00	74181	19.80	-	74353	10,00	-		-	10,00	4007 6,00	4043 5,50	4097 17,00
7405	2.20	_	7460		_	74.132	2,90	7,50	74182	14,00	-	74365	2,30	7,00	** ***		10.00	400811.00	4044 9,00	4098 11,00
7406	7.50	-	7470	4,00	-	74133	24,00	7,50	74190	11,50	_	74366	11,00	7,00			10,00	4009 9,00	4046 13,00	4099 19,50
	7,50		74.72	4,00		74136	2,40	-		20,00			2,30	7,00		_	18.00	4010 9,00	4047 9,00	4501
7408	2.30	6,00	7473	4,90	6,00	74137		12,00	74192	13,50			11,00	7,00			18,00	4011 2,90	4048 9,00	4511
7409	2,30	-	7474		6,00	74138	3.90	8,00		15,00	-		6,90	9,00	74 4052		18,00	4012 6,00	4049 5,90	4515 22,00
7410	2.30	6,00	7475	9,00	6,00	74139	3,90	8,00	74194	17,00	10,00	74374	6,90	9,00	74 4060		18,00	4013	4050	45187,50
7411	2.30	5,00	7476		6,00	74145	18,00	-	74195	4,90	10,00		13,50	_	744075		9.00	4014 8,00	4051 12,00	4520 12,00
7412	6,50	-	7478	5,50	-	74147	19,50	-		14,90	-		25,10		744073		9,00	4015 15,00	4052 9,50	4528 11,50
74.13	2.90			8.10	-	74148	9,00	-		9,60	_		14,00	-			18,00	4016 8,00	4053 13,00	4536
	2,90	6,00		12,10	-	74150	24,00	21.00		20,00			4,90	8,00	744511			4017	4054 8,50	4538 19,00
7415	3,80		7482		-		3,90	8,00			10,00	74393	11,80	8,00		12221	28,00	4018 9,00	405510,00	4539 27,60
7416	7.00	-		3.90		74153	3.90	8,00	74240	6,90	12,00		12,00	-		FOOT 1	29,00	4019	4060 10,00	4556
7417	13,00	0.77		3,90	8,00	74.154	22,00	25,00		6,90	12,00	74533		15,00	744543	-	28.00	4020 13,00	40666,00	4558 15,00
	2,50	5.00		2,40	6,00	74155	5,90	-		11,50	12,00	74534		15,00	1	-		4021 9,00	4068	4584 9,00
	3,50		7490	10,50	_		11,00	2.0		11,80	12,00			16,00		TT LS	A	4022 9,60	4069	4585
	3,50		7491	5,30	-	74157	4,90	8,00		6.90	12,00			16,00	74.00		8.00	4023 2,20	4070 9,00	40103 19,00
74.27	4,50	5,00	74.92		_	74158	11,80	8,00		13,50	13,00		Alderson .	16,00				40248,00	4071 6,00	40106 19,00
7428	4,00	-		6,00	-	74159	NC	- 1		17,80	_			16,00				4025 5,00	4072 6,00	40174 12,00
7430	2,30	5,00		7,90	-	74160	9,50	10,00	74251	7,20	8,00	74573		16,00				4026 13,00	4073 3,00	
	2,30	5,00		8,80	-	74161	9,70	10,00		12,20	8,00	74574		16,00				4027	4075 3,00	
	2,80	-		8,00	-	74162	7,20	10,00		4,90	8,00			16,00				40289,00	4076	
	2,80	-	74107		6,00		10,50	10.00		9,60	-		19,80	_				4029 9,00	4077	
	3.80	100		4,50	6,00	74164	4,90	10,00		14,80	10,00	74640	20,00	18,00				4030 5,00	4078	
	6,00	6,50	74112	6,50	6,00	74165	8,70	12,00	74266	2,50	9,00	74646		28,00				4031 9,50	4081 5,90	
	9,00	-		5,90	6,00	74166	13,60	-	74273	6,90	10,00	74648	The same	28,00				4033 11,00	4082 6,00	
7447	17,80		74114	14,00	-	74168	9.50	77		10,00	15,00		19,00	-				4034 25,80		
7448	9,50	-	74116	17,00	-	74170	14,50	- 1	74290	9,90	100	74688		28,00	74.374		20,00	4035 8,00	4086	

	TRANS	SISTOR	
AC	BD	BF	TIP
7200 9300	115 10,00	115 5,80	29
127			304,80
1284,5			31 4,80
1875,5		177 4.80	32 6,50
188 5,5	138 5,00	178 4,80	33
	139 5.00	179 6.80	34
BC	140 5,80	184 7,50	35
ВС	166	185	36 18,00
107 2.0			41
1082,0			122 12,00
109 2.0		199 2,40	132 13,00
140			137 13,00
1414,0			2955 5,00
1606,0	0 238 6,20	256 5.70	3055 10.00
161 4.0	0 241		3033
171 4,0			
172 2,2	0 436 8.00	3386,50	
177 2.8			
178 2.8			
179 2,8			2N
2.0			9188.50
204 2,8			9303.90
212 2,8			
237 2,8			16133,50
238 1,8	0 522 9,00 0 561 12,00	495	17113,50 18903,50
239 1,8	0 561	BS	1890
307 1,8	0 562 12,00	- 00	1893 3,50
308 1,8	BDW	170	2218
309 1,8		250	22193,40
317 3,0			22223,00
318	0 94 C 19,00	BU	236 3,50
327 2,6	BDY	208 25.00	2484
328 2,5			2646 10,00
337			2904 A3,20
338		806	2905 3,20
516			2907 A 2,20
517		826 A	3053 3,60
546			3054 10,00
547 2,0		BUX	3055
548			3055
549 2,0		37 34,00	100V 11,00
550	0 64 B24,00	47 35,00	355325,00
556	0 65 B24,00	81	3773 35,00
557	0 66 B32,00	THYRISTOR	38193,80
558 2,0	0 67 B32.00	THAT STOR	39044,00
559 2,0	0 77	TYN 606 12,00	3906 5,00
560 19	0 78 8.00	TYN 812 19.50	4416 8.70

DECOLLETAGE

broches	
åle	A sertir sur câble
emelle 15,00	2 x 25 B 61.00
apot 15,00	2 × 31 B 72,00
broches	A souder sur C.I.
ăle19,00	2 × 25 B 45,00
emelle22,00	2 × 31 B 68.00
apot 15,00	2 × 01 0
broches	CONNECTEURS
åle 20,00	TVOE DECA
emelle 23,00	TYPE BERG
apot16,00	Femelle à sertir ou
apot avec ver-	Mále coudé
uillage32,00	2 x 5 B 9.00
7 broches	2 x 8 B 12.00
âle 25.00	2 × 10 B 15.00
emelle 29.00	2 x 13 B 17.00
apot 23,00	2 x 15 B 18.50
OUDE	2 × 17 B23,50
broches	2 × 20 B 26,00
emelle21,00	2 × 25 B 30.00
låle19,00	2 × 25 B 30,00
5 broches	
emelle28,00	SUPPORT
låle 24,00	INSERTION
5 broches	NULLE
låle38,00	The state of the s
aie	24 90,00
emelle32,00 7 broches	28 98.00
lâle	40
emelle 42,00	
	SUPPORT
querre 2,50	TULIPE
CENTRONIC	8, 14, 16, 18,20, 24,
J-MINONIO	28. 40 B.
broches	La broche0.30
åle34,00	denominate or property
emelle 34,00	SUPPORT
håssis 34,00	A WRAPPER
5 broches	A PARTICIPATION OF THE PARTIES AND THE PARTIES
låle 39,00	8, 14, 16, 18,20, 24,
emelle 39,00	28. 40 B.
hassis 39,00	La broche 0,60
	20 2100110 0,00

LES «ACTUALITES»

EXCEPTIONNEL

Mieux que les lignes à retard analogique. Mieux que les lignes passives

à capacités réparties. Enfin les lignes à capacités locales

«LA DLC»

Remplace 2 x TDA 4560/65 + 2 amplis de sortie

Reinplace 2 x 10x 4350/ds + 2 alimins de soit 2 ajustables pour 3 voies Résistance totale < 17,7 Ω pour 1 800 NS Temps de montée ≤ 110 NS, 1800 NS avec prise à 900 NS. Impédance 75 Ω. Directement adaptable sur tous vos montages

pour éliminer tous vos problèmes.

Prix 350 F (Par 20: - 10 %, par 50: - 15 %, par 100: - 20 %)

CIRCUITS TV SPÉCIAUX

CD 4013	7,00	Self 100 µH 8.00
CD 4020	13,00	7805 7,00
CD 4052	9.50	7808
CD 4053	13.00	78 L 05 5.00
CD 4066	6,00	68 B 02
CD 4528	12,00	68 B 21 ou
CD 4584	9,00	A 21
DL 470	40.00	Eprom 2764 39,00
TL 074	19.00	Self antiparasite
Quartz		torique 49,00
6,5536 MHz		

LM 311	9.50	74 LS 161 9,70
CD 4011	2.90	TDA 2593 24,00
CD 4066	. 6.00	Quartz 4,9152 38,00
CD 4093	6.90	Micro-processeur
CD 4520	12.00	8749 HD 185,00
74 LS 05		Convertisseur AD-DA
74 LS 157	4.90	UVC 3101 450.00

LIGNES A RETARD ANALOGIQUES

PHILIPS	92/200
330 ns. 1000 Ω	TDK
390 ns, 1100 Ω	
470 ns, 1150 Ω	900 ns, 1000 Ω

OLC

	MICRO	
QUARTZ 2,768 KHz 38.00 000 MHz 52.00 8432 MHz 38.00 2768 MHz 38.00 2768 MHz 38.00 905 MHz 38.00 906 MHz 38.00 9152 MHz 38.00 9152 MHz 38.00 9152 MHz 38.00 9152 MHz 38.00 9153 MHz 38.00 1900 MHz 38.00	8085 33.00 8085 190,00 8086 190,00 8087 N.C. 8088 96,00 8155 89,00 8237 A5 95,00 8251 A 34,00 8253 A5 45,00 8254 4 50,00 8257 49,00 8275 49,00 8275 45,00 8275 45,00	6116 35,00 6264 59,00 6800 56,81 6802 59,81 6810 34,0 6821 25,0 6840 59,0 6845 89,0 6845 89,0 68 8 8 02 69,0 68 8 8 10 39,0 68 8 21 35,0 68 8 21 35,0
AD-DA AD-DA AD-DA AD-DA ADC 800 79,00 AC 800 49,00 RAM ZERO POWER	8282 45,00 8283 45,00 8284 A 69,00 8286 105,00 8287 39,00 8288 79,00 FAM 2114 39,00 4116 22,00 41256 45,00	2716 38,0 2732 49,0 2732 45,0 27128 45,0 27256 78,0 2 20 CPU 29,0 ACPU 42,0















KÖSTER ELEKTRONIK Tous les accessoires pour la réalisation

de circuits imprimés

C'EST VOTRE PRODUIT

LA HAUTE PERFORMANCE

ET LA QUALITE ALLEMANDE

EN VENTE CHEZ VOTRE REVENDEUR HABITUEL.

Représentant général pour la France :

SBBIPEL

17, Av. MONPLAISIR - 84000 AVIGNON - Tél : 90.82.52.71 - Télex : 431195 AB 101

DISTRIBUTEUR PARIS/ILE DE FRANCE **e STEP** circuits

16 rue Saint just - 94800 VILLEJUIF - Tel: 47.26.68.51

DISTRIBUTEUR FRANCE SUD EST SERVICE ELECTRONIQUES COMPOSANTS

5, rue Simian Jauffret - 13140 MIRAMAS Tel : 90 - 50 - 01 - 52

				4,	rue		TEUI	RUMEN	т
TIL	5	πι	LS	CN	105	CM	os	LINÉAIRES	
1.000	1.00	1.0100	0.05	1000	4.00	senn.	E OF	NE	1 0

		4, rue 75011	PARIS	В	C	ommai	ndes 69	0.09.1	5.02
TTL LS	TTL LS	C MOS	CMOS	LINÉAIRES	LM	MICRO	RÉGULATEUR TO220	QUARTZ	LED 03/05
LS00 1,8 LS01 1,8 LS02 1,8 LS02 1,8 LS04 1,8 LS05 1,8 LS08 1,8 LS09 1,8 LS10 1,8	5 LS169 6,85 LS173 3,85 LS174 2,85 LS175 2,85 LS181 15,00 5 LS191 5,85 LS192 6,85	4000 1,85 4001 1,85 4002 1,85 4011 1,85 4012 1,85 4013 2,85 4014 3,85 4015 3,85	4502 5,85 4503 4,85 4504 12,85 4511 5,85 4512 5,85 4514 11,85 4515 12,85 4516 5,85	NE 544 26,75 555 2,95 556 4,75 565 6,75 567 9,75 5534 14,75	301 2,85 308 4,75 311 3,75 317T 6,25 318H 13,25 319 9,75 324 2,85	EF6802 32,00 EF68A02 39,00 EF68B02 39,00 EF6809 54,00 EF6810 13,50 EF6821 18,00 EF68821 19,00	7805 08/12 4,70 7815/24 4,70 7905/12/15 4,70 TANTALE GOUTTE 0.1 UF 35V 1.10	32,768 kHZ 8,00 2,4576 MHZ 17,00 3,2768 MHZ 8,00 3,5795 MHZ 10,00 4,000 MHZ 10,00 4,9152 MHZ 10,00 8,0000 MHZ 10,00 9,8304 MHZ 10,00	ROUGE 0,85 VERTE 0,85 JAUNE 0,85 SUPPORT INSERTION NULLE
LS11 1,8 LS13 1,8 LS14 2,8 LS20 1,8 LS21 1,8 LS22 1,8 LS27 1,8 LS27 1,8	5 LS194 5,85 5 LS195 5,85 6 LS197 5,85 6 LS240 4,85 6 LS241 4,85 6 LS243 4,85	4016 3,85 4017 3,85 4018 3,85 4019 3,85 4020 3,85 4021 3,85 4022 3,85	4518 5,85 4520 5,85 4520 5,85 4528 8,85 4532 4,85 4534 9,85 4547 9,85	3130 13,75 3161 12,25 3162 67,00 MC 1496 5,25 1488 4,25	339 3,85 348 4,85 358 3,85 393 3,75 709 3,75	EF6850 18,75 Z80 CPU 19,50 Z80A 25,00 8088 67,00 8255A 34,00	0,22UF 35V 1,10 0,33UF 35V 1,10 0,47UF 35V 1,10 1 UF 35V 1,30 1,5 UF 35V 1,30 2,2 UF 35V 2,20 3,3 UF 16V 2,20	16,000 MHZ 10,00 18,432 MHZ 10,00 6,5536 MHZ 13,00 SUPPORT TULLPE	16 BR 28,00 24 BR 29,00 28BR 34,00 40 BR 47,00
LS30 1,8 LS32 1,8 LS33 1,8 LS37 1,8 LS38 1,8 LS40 2,8 LS42 2,8 LS47 3,8	5 LS245 6,85 5 LS251 3,85 5 LS253 3,85 5 LS257 5,85 6 LS258 7,85 5 LS258 7,85 5 LS260 2,85 5 LS260 2,85 5 LS266 3,85	4023 3,85 4024 3,85 4025 1,95 4026 3,85 4027 3,85 4028 3,85 4029 3,85	4549 11,85 4561 7,85 4564 9,85 4568 9,85 4569 9,85 4572 9,85 4580 8,85	1489 4,25 SO 42 P 17,25 UAA 170 18,75 180 18,75	723 3,75 747 4,75 748 3,85 776 4,85 1458 2,75	MÉMOIRES 2716 29,00 2764 33,50 27128 34,00 4164-15 12,00 41256 27,00 6116-3 34,00	4,7 UF 16V 2,20 6,8 UF 16V 2,20 10 UF 25V 2,95 15 UF 20V 2,95 22 UF 20 2,95 47 UF 20V 8,95 68 UF 10V 8,95	8 br 1,70 14 br 3,30 16 br 3,70 18 br 3,95 20 br 4,25 24 br 5,15	PISTE CERM 1 10 Ω - 22 Ω - 33 Ω - 47 Ω - 68 Ω - 100 Ω - 220 Ω - 330 Ω - 470 Ω - 680 Ω - 1 κΩ - 2.2 κΩ - 3.3 κΩ - 4.7 κΩ - 6.8 κΩ - - 10 κΩ - 22 κΩ - 33 κΩ
LS48 4,8 LS49 4,8 LS51 1,8 LS73 2,8 LS74 2,5 LS75 2,8 LS85 3,8 LS86 2,8	5 LS279 4,85 5 LS283 4,85 5 LS290 4,35 5 LS293 4,35 5 LS295 8,75 5 LS298 9,85	4030 3,85 4031 7,85 4033 7,85 4035 4,85 4040 3,85 4042 3,85 4043 3,85	4582 8,85 4584 5,85 4585 6,85	L 200 8,75 TIL 111 4,75	74 HC 00 2,25 02 2,25 04 2,25 08 2,25	INTER DIL 2 INT 5,20 4 INT 6,95	CHIMIQUE AX/RAD 16 V 33 UF 0,85 47 UF 0,85 100 UF 0,95	28 br 5,95 40 br 6,75	- 47 kΩ - 68 kΩ - 100 kΩ - 220 kΩ - 330 kΩ - 470 kΩ 680 kΩ - 1 MΩ - 2.2 MΩ TOUTES VALEURS 4,00
LS90 2,8 LS93 2,8 LS95 3,8 LS107 2,8 LS109 2,8 LS112 3,2 LS113 3,2 LS122 4,8 LS123 4,8	55 LS363 9,85 LS364 9,85 55 LS365 4,85 55 LS365 3,85 LS367 3,85 55 LS368 4,85 55 LS373 6,25 LS375 6,25 LS375 7,85	4044 3,85 4045 4,85 4049 3,75 4051 4,25 4052 4,25 4052 4,25 4053 4,85	TL 071 4,25 072 4,85 074 8,75 081 4,25 082 4,85 084 8,85	120S 8,85 400 16,00 520 19,00 530 29,00 540 21,00 800 13,00 810S 7,85 820 7,85 920 8,85	10 2.25 14 3.25 30 2,75 32 2,75 74 3,75 75 3.25 85 4,75 86 2,95	PROMO OUARTZ 32,768 7,00 X 10 6,00	220 UF 1,10 330 UF 1,30 470 UF 1,70 1000 UF 2,80 2200 UF 4,95 4700 UF 6,95 25 V 22 UF 0,85 33 UF 0,85	8 br 0,70 14 br 0,80 16 br 1,10 20 br 1,20 24 br 1,80	POTENTIONITIES MULTITOURS Réglage horizontal/vertical $10 \Omega - 20 \Omega - 50 \Omega - 100 \Omega - 200 \Omega - 50 \Omega - 1 K \Omega - 2 K \Omega - 5 K \Omega - 10 K \Omega - 2 K \Omega - 10 $
LS125 4,8 LS126 4,8 LS132 4,8 LS139 4,8 LS151 4,8 LS151 4,8 LS156 4,8 LS156 4,8 LS156 5,8 LS160 5,2 LS161 5,8 LS161 5,8 LS161 5,8 LS161 5,8 LS163 5,2 LS164 5,2 LS164 5,2 LS164 5,2 LS164 5,2 LS164 5,2 LS166 7,2	5 LS378 7.25 5 LS390 4,85 5 LS398 14,00 5 LS398 14,00 5 LS540 7.85 5 LS541 7.85 5 LS620 18,00 5 LS621 18,00 5 LS622 19,00 6 LS623 21,00 6 LS641 16,00 6 LS644 15,00 6 LS645 14,00	4066 4.25 4066 3.55 4068 1.85 4070 1.85 4070 1.85 4077 1.85 40773 1.85 40773 1.85 40776 1.85 40776 1.85 40778 1.85 4078 1.85 4093 3.325	431 4,15 497 18,75 TDA 2593 12,25 2576 29,85 2595 22,00 7000 20,75 LF 353 6,75 356 6,75 357 6,75	TCA 205A 24,00 22,00 280 22,00 240 22,00 440 24,00 650 39,00 660B 27,00 730B 33,00 740A 42,00 900 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9	138 5,25 157 3,25 174 3,25 175 3,25 244 6,75 245 8,75 257 5,25 373 6,75 374 6,75 390 5,25	BC237 B 0,70 BC247 B 0,70 BC548 B 0,70 BC548 B 0,70 BC557 B 0,70 2N2222 1,65 2N2905 1,85 2N2907 1,55 2N2369 2,70 2N3906 0,80 2N3906 0,80 2N3966 7,00	47 UF 0,85 100 UF 0,95 220 UF 2,30 330 UF 1,80 470 UF 2,80 2200 UF 2,80 2200 UF 6,75 4700 UF 7,95 63 V 22 UF 0,95 33 UF 1,10 100 UF 1,80 220 UF 3,10 33 UF 3,95 470 UF 5,55	40 br 2,50 1 N 4148 0,20 1 N 4151 0,60 1 N 4007 0,60 AA 119 2.40 MKT PAS 5,08 63V 1 8 680F 0,60 100 a 330nF 1,30 470 a 680nF 1,70	20 kΩ - 50 kΩ - 100 kΩ - 20 kΩ - 500 kΩ - 100 kΩ - 1 MΩ - 1 MΩ - 100 kΩ - 1 MΩ - 100 kΩ - 1 MΩ - 100 kΩ - 100

Remise de 5 % pour un achat de 1500 F - 8 % pour un achat de 2500 F Vente par correspondance uniquement. Prix TTC. - Paiement à la commande (port 20 F) : Contre remboursement joindre un acompte de 50 F. Frais de port + C.R. : 50 F



POUR BIEN CHOISIR VOTRE SYSTEME DE SECURITE SUITEZ UN extrait de notre catalogue sur MINITEL. 36.15 - Tanez ACTO mot clé BL

ALARME SANS FIL

(portée 6 km en champ libre)

Alerte par un signal radio. Silencieux (seulement perçu par le porteur du récepteur). Nombreuses

HABITATION : pour prévenir discrè-

tement le voisin. PERSONNES AGEES en complément avec notre récepteur D 67 et EMETTEUR D22 A ou ET1 (en op-

tion). ALARME VEHICULE

MOTO 1250 X 1250 Doc. complète contre 10.F ou MOTO PRIX

en timbres

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES

CEV 12



4 numéros d'appel, Bip sonore ou message préenregis-tré sur cassette (option). Ali-mentation de secours incorporée. (Homologue)

SUPER PROMOTION

Prix

NOUVEAU !!!

avec une ligne de téléphone vous pouvez TRANSMETTRE 2 informations distinctes

STRATEL

Transmetteur à synthèse vocale. 4 numéros d'appel. 2 voies d'entrée.

Prix: nous consulter. (Homologué)

CENTRALE **5 ENTREES** D'ALARME chargeur incorporé

2 690 f

envoi en port du SNCF)



5 entrées d'alarme 1 entrée à déclenchement instantané.

1 entrée NF instantanée.

1 entrée NF temporisée. 1 entrée d'autoprotection 24 h/24

1 entrée·N/O immédiat.

DETECTEUR IR 1800 portée 17 m, 24 faisceaux.

2 SIRENES électronique modulée, autoprotégée

1 BATTERIE 12 V, 6,5 A. étanche, rechargeable

20 mètres de câble 3 paires 6/10

4 détecteurs d'ouverture ILS Documentation complète contre 16 F en timbres

CENTRALE AE 2

ENTREE : Circuit instantané normalement ouvert. Circuit instantané normalement ouvert. Circuit instantane normalement fermé. Circuit retardé norm. fermé. Temporisation de sortie fixe. Temporisation d'en-trée de sortie et temps d'alarme réglable. SORTIE: Préalarme pour signalisation d'en-trée en éclairage. Circuit pour alimentation radar. Circuit sirène intérieure. Circuit si-rène auto-alimentée, autoprotégée. Relais inverseur pour transmett. télépho. et autre. Durée d'alarme 3', réarmement automat,

TABLEAU DE CONTROLE : voyant de mise en service. Voyant de circuit instantané. Voyant de circuit retardé. Voyant de présence secteur. Voyant de mémoris, d'alarme

Frais de port 35 F

durée d'alarme. Contrôle de charge ou contrôle de bande.

T3 CENTRALE MODULAIRE

Memorisation d'alarme

CENTRALE Série 400 NORMALEMENT ferme.

SIMPLICITE D'INSTALLATION Selection de fonctionnement des sirenes

4 véritables zones d'alarme. — 2 zones NF immédiat. — 1 zone NF temporisé. — 1 zone NF d'autoprotection permanente ou 2 zones - temporisé - 1 immédiat + autoprotection ou 3 zones - Immédiat + 1 autoprotection mémorisation d'alarme sur chaque zone + mémorisation d'alarme sur chaque zone + mémorisation des zones mises en service sans déclencher l'alarme. — 3 circuits d'analysé pour les contacts inertiels avec réglage séparé. — Coffret en acier autoprotégé. — Cié M/A reportée à distance (non fournie). — Réglage séparé des temps de sortie - d'entrée et de durée d'alarme. — Sortie pour contacts pré-alarme. — Sortie pour transmetteur téléphonique. — D'autres fonctions intéressante vous seront dévoilées par nos techniciens.

Documentation contre 25 F en timbres Frais de port 45 F

CENTRALE D'ALARME série 25

DETECTEUR RADAR

Anti-masque PANDA - BANDE X. Emetteur-récepteur de micro-ondes. Protection très efficace. S'adapte à toutes nos centrales alarmes. Supprime

toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc

NOMBREUX MODELES DISPONIBLES

EMETTEURS : en champ libre

— Portée 50 à 150 m

— Portée 5 km,

5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de détection immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone d'autoprotection, char-geur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de boucle, mémorisation d'alarme et test sirène. Commande par serrure de sécurité cylindrique. Dim. H 195 × L 180 × P 105.

Angle protégé 140°. Portée 3-20 m

CENTRALE BLX 06

UNE petite centrale pour appartement avec 3 entrées ermé :

immédiat
 retardé

autoprotection Chargeur incorporé 500 m/A Contrôle de charge Contrôle de boucle

PRIX EXCEPTIONNEL

SELECTION DE NOS CENTRALES D'ALARME

SURVEILLANCE: 1 boucle N/F instantanee - 1 boucle N/F temporisée - 1 boucle N/F autoprotection 24 h/24 - 3 entrées N/O identiques aux entrées N/F.

Alimentation chargeur 1,5 amp. Réglage de temps d'entrée.

Port 35 F

EQUIPEMENT DE TRANSMISSION D'URGENCE ET 1

Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou nécessitant une aide médicale d'urgence



TRANSMISSION au voisinage ou au gardien par EMETTEUR RADIO jusqu'à 3 km. 2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personnalisé à 4 numéros de téléphone différents ou à une centrale de Télésurveillance.

Documentation complète contre 16 F en timbres

en timbres.

PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible installe sans branchemer en cinq secondes (il n'y a

qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoni-ques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

PRIX: nous consulter ent, complète contre 16 F en timbres

(Non homologué) Vente à l'exportation

INTERRUPTEUR SANS FIL portée 36 mètres

Nombreuses applications (télécommande, éclairage jardin, etc.) Alimentation du re-cepteur entrée 220 V sortie 220 V, 250 W EMETTEUR alimentation pile 9 V AUTONOMIE 1 AN

450 Frais

trement de la comm



nunication dès que l'ap-et s'arrête dès qu'il est

449 F port 25 F

1 RADAR

IR 15 LD

D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE Déclenche automat, et sans bruit l'enregis-

a système de déclenchement par la voix. Catalogue complet contre 22 F raccroché. Non homologué

•

1 CENTRALE Série 400 1 BATTERIE 12 V 2 A



POCKET CASSETTE

VOICE CONTROL

LECTEURS/ENREGISTREURS

Electronique autoalimentée pour l'extérieur AGREE

+ 1 SIRENE

Electronique modulée de forte puissance pour l'intérieur





Photo nor

1 BATTERIE 12 V 6.5 A étanche rechargeable

4 DETECTEURS d ouverture ILS



en port dú SNCF

RECEPTEUR MAGNETOPHONES

3 paires

6/10

 Enregistre les communications en votre absence.
 AUTONOMIE 4 heures d'écoute. Fonctionne avec nos micro-émetteurs.

PRIX NOUS CONSULTER

Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14

rayons de détection. Couverture : horizontale

Documentation complète de toute la gamme co DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD



110°, verticale 30°. Prix: 950 F

TOUTE UNE GAMME de DETECTEURS INFRAROUGE

SIRENES pour ALARME SIRENE SIREME

réglable de 80

à 117 MHz

ELECTRONIQUE autoprotegee en coffret métallique

12 V. 0.75 Amp. 110 dB

PRIX

210 F Frais d'envoi 25 F AUTO ALIMENTEE

AUTOPROTEGEE de forte puissance (homologuée) pour exté-rieur et intérieur. Coffret acier autoprotégé à l'arrachement et à

l'ouverture Alime Valeur 850 F SUPER PROMO 590 F Frais d'envoi 25 f 1 accus pour sirène 160 F Nombreux modèles professionnels. Nous consulter.

1580°

Prix à l'exportation 2 692,50 F KIT Expediction en port dû **PORTIER VIDEO**

2 250 F port dû

SURVEILLANCE

KIT COMPLET facile à installer. Simple

Caméra avec objectif de 16 mm

3590_F

à utiliser, comprenant :

Support caméra -

- Ecran de contrôle 23 cm.

(éclairage 8 lux minimum).

pour PAVILLONS - VILLAS -IMMEUBLES - BUREAUX, etc.

Px à l'exportation 3 367,50 F 4 490 F Expédition en port dû

OUDEX ELECTRONIC'S

141, rue de Charonne, 75011 PARIS (1) 43.71.22.46 - Métro : CHARONNE AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT. Réglement à la commande par cheque ou mandat.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN





LA TELEVISION PAR SATELLITE OU QUE VOUS SOYEZ L.R.C. VOUS APPORTE LES IMAGES DU MONDE VENEZ VOIR COMMENT CELA MARCHE!

24 PROGRAMMES TV CHEZ VOUS ET CE N'EST OU'UN DEBUT!

D'UN SEUL GESTE SUR VOTRE RECEPTEUR PASSEZ DE MOSCOU A ATLANTA AUX USA OU BIEN EN ITALIE.

POUR LES PASSIONNES DE SPORT SE SERA SCREEN SPORT, LES NEWS AVEC CNN OU LA MUSIQUE SUR MUSIC BOX.

LES CINEPHILES POURRONT SE DELECTER AVEC LES PRODUCTIONS ANGLAISES, CANA-DIENNES, ITALIENNES, ALLEMANDES ...

N SATELLITE INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES POUR LES INSTALLATIONS DE




NTACTEZ-NOUS I

PLRC PROPOSE:



PROMO SUR TOUT LE MATERIEL

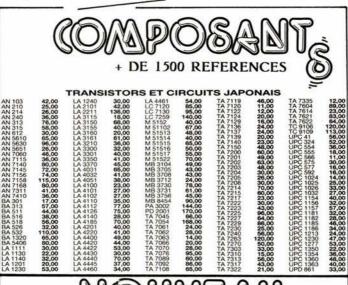IMD.AMTRON ELECTRONICCOLLEGE **VELLEMAN KIT** JOTY KIT TSM




+ BOBINE :175Foo CIRCUIGRAPH MINI FER A SOUDER A GAZ F G600:220Foo



HM203/ 3652F



46 QUAI PIERRE SCIZE 6900

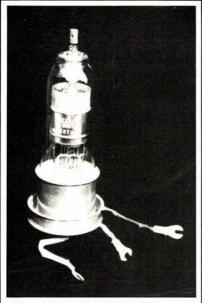


TUBES ET SEMI-CONDUCTEURS

35 années d'expérience, 1er spécialiste européen généraliste du tube électronique et du semi-conducteur.

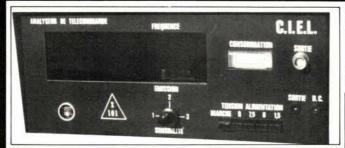Plus de 4000 types différents de tubes électroniques: émission, réception et spéciaux... disponibles en stock et plus de 9500 semiconducteurs (transistors, diodes, triacs, thyristors, micro-processeurs, mémoires...) en stock pour livraison rapide.







REGENERATEUR DE TUBES CATHODIQUES Z3

Nos régénérateurs à émission ultra-sonique remettent à neuf tous les tubes à rayons cathodiques de T.V. couleur ou N. et B., y compris les 12 pouces de radars, de moniteurs de terminaux vidéo, d'oscilloscopes de toutes origines et de tous pays. Ils contrôlent immédiatement l'usure des tubes cathodiques, déterminent si la panne provient du tube ou du circuit et rénovent les cathoscopes sur les T.V. hors service, régénérant simultanément ou séparément les trois cathodes des tubes couleur en redonnant luminosité et couleur. Le Z3 possède un sélecteur à 3 sections pour le réglage de la tension du filament, il est doté d'un cadran digital à 3 digits lumineux et d'un dispositif électronique qui indique les courts-circuits et protège l'appareil.

ANALYSEUR DE TELECOMMANDES

Appareil pour la réparation des télécommandes à infra-rouge et ultra-sons avec fréquence-mètre, prise B.N.C. - décodeur pour les télécommandes en code. Alimentation avec miliampère-mètre, vumètre à leeds



MULTIMETRE DIGITAL

Multimètre digital à mémoires détection en 4 KHz; audio drive signal - analyseur de LCD - alimenté par batterie 9V

Recherchons revendeurs régionaux pour Z3 et X101 C.I.E.L. exporte dans le monde entier.

C.I.E.L.

Siège, Bureaux, Magasins, Laboratoire d'Essais et Expéditions B.P. 147, Av. Bella Vista - Moyenne Corniche - 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER - FRANCE Téléphone: 93 76 72 66 - Télécopie: 93 76 66 60 - Télex: 970 931 F

C.I.E.L.

Paris & Région Parisienne - Vente sur place seulement 4-6 Rue Victor-Hugo - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - FRANCE Téléphone: (1) 43 89 59 24



3, allée Gabriel 59700 MARCQ-EN-BARŒUL Tél. 20.89.09.63 Télex 131 249 F



PROMO OUTILLAGE 1) SAFICO

Pince coupante diagonale 3001 66,00 F Pince plate becs longs 3002 66,00 F SA 3002... Pince plate becs 1/2 ronds effilés 3003 SA 3003..... 66,00 F Pompe à dessouder Alu 220 mm Ø 22 mm 78 grs 68,50 F SA 0728... Support vertical orientable pour

	perceuse Turbo 4 plus
SA 0109	perceuse Turbo 4 plus 237,60 F
Perceuse Turbo 4 plus	
18200 TR/MN à 18 V • 130 W, Mo	teur 5 pôles ventilés • Mandrin rapide
	236,60 F
Accessoire scie sauteuse adaptable s	
SA 0129	164,00 F

2) JBC Fer à souder JBC 30 W 220 V panne longue durée M0 3010	105,00 F 119,00 F 78,50 F
3) Les lots GÉNÉRATION VPC	

3) Les lots GÉNÉRATION VPC • 1 pince 3001 + 1 pince 3002 + 1 pompe à dessouder 728 = 3000-00.	185,50 F
1 perceuse turbo 4 plus + 1 support orientable + 1 sauteuse + 1 ponceuse = 7000-00 1 fer JBC 14 W 220 V LD + 1 support universel = 1410-00. 1 fer JBC 30 W 220 V LD + 1 support universel = 3010-00.	750,00 F 185,00 F 175,00 F

KIT THERMOMETRE LCD

Le Kit complet comprenant : le circuit imprimé percé sérigraphié, les composants passifs (1 sonde KTY 10-6), actifs, connecteurs, supports, fil, sou-

dure et une pile alkaline 9 v KT 0004 R 190,00 F supplémentaire. KTY 10-6

Boitier préconisé par ELEKTOR en vente chez VEROSPEED Beauvais Tél. 44.84.72.72 Réf. à commander : 65 - 25-813 L. Prix : 46,08 F TTC (Livraison Franco)

OPTION THERMOSTAT et ALIM

Pour le Kit ci-dessus option alim
 Kit comprenant circuit imprimé, transfo moulé, tous les composants KT 0004-A.

85,00 F

nant circuit imprimé tous les composants etc...

ACCUS et CHARGEUR CD/NK VARTA



VENTE EXCLUSIVEMENT PAR CORRESPONDANCE

Composants Electronique, Kits, Outillage, Mesure, Peri informatique etc...
 Matériel de type professionnel origine garantie 100 % Disponible dans la limite

• CONDITIONS DE VENTE

Paiement à la commande : Franco de port à partir de 500 F en dessous ajouter 25 F pour frais de port et emballage Contre Remboursement : Franco de port à partir de 500 F Frais de C.R.T. en sus quelque soit le montant. Colis Hors Norme PTT : Expédition par transporteur en port dû. Expédition du matériel disponible le jour même pour commandes téléphoniques passées avant 12 h 00

Prénom

le catalogue **GENERATION VPC** est paru demandez le contre 13 F en timbres poste



Adresse _

Code Postal

110,00 F

85.00 F

11



PRO INDUSTRIA

86-108, av. Louis-Roche 92233 GENNEVILLIERS

Tél.: 47.92.00.20

Soudeur à gaz STEINEL GL 1 000

Ce soudeur est indépendant - sans fil - il peut être utilisé avec ou sans flamme vive.

Grâce à ses dimensions pratiques et aux multiples possibilités d'utilisation qu'il offre, c'est l'appareil idéal de dépannage - Labo - réparation et de bricolage.

Trois accessoires permettent de souder avec la panne, faire du thermorétractable avec la buse et faire de la brasure avec flamme vive à une température jusqu'à 1 300° C.

Un convecteur catalytique dans la panne et dans la buse chauffe le gaz.

Le réglage de la température et de l'arrivée du gaz se fait en tournant les 3 bagues.

Le gaz butane contenu dans le réservoir permet une utilisation en continu d'environ 180 minutes.

On peut recharger le réservoir à tout moment et n'importe

ACCESSOIRES LIVRES:

- Soudeur GL 1000 avec capot de protection
- panne buse
- Gaz butane
- briquet

Disponible chez votre revendeur



HD Micro Systèmes® 42.42.55.09

True Sartoris - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

74N153	1,00 F
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
6514	20,00 F
4116	9,00 F
DR 25 Fom 000	The second secon
DB 25 Fem. 90°.	9,00 F

PROMO

115	Ouvert du lundi au vendred Le spécialiste du		0 - Samedi de 9 h	minutes de La 30 à 12 h 30 et de M® tix. 614 2	14 h à 18 h	6514 4116 DB 25	20,00 F 9,00 F Fem. 90° . 9,00 F
00 1,95 F 155 5,80 F 01 2,20 F 156 5,00 F 02 2,90 F 156 5,00 F 03 3,50 F 158 5,20 F 03 2,90 F 150 5,20 F 05 2,90 F 160 5,50 F 160 5,	TTL. S-F 4050 4.90 F 00 4.90 F 02 6.00 F 640 8.50 F 40770 5.00 F 10 11,00 F 4075 3.20 F 10 11,00 F 4075 3.20 F 20 7,40 F 4075 3.20 F 20 7,40 F 4076 6.80 F 20 32 13,00 F 4093 5.90 F 38 11,50 F 4093 5.90 F 4094 13,20 F 4094 13,20 F 540 F 540 9.90 F 540 9.90 F 540 9.90 F 540 9.90 F 128 9.90 F 129 9.90 F 120 9.90 F 121 9.90 F 122 9.90 F 123 14,50 F 14412 170,00 F 125 23 24,00 F 121 35,00 F 128 9.90 F 129 14412 170,00 F	6821B 33.00 F 6845 37.00 F 6845 48.00 F 7910 M 244,00 F 7910 M 244,00 F 7910 M 244,00 F 785 90.00 F 2 80 A CPU 35,00 F 80287-8 2 90.00 F 2 80 A CPU 35,00 F 80287-8 2 90.00 F 80287-8 2 90.00 F 80287-8 2 90.00 F 80287-5 2 90.00 F 80287-5 3 50.00 F 80287-5 5 50.00 F 90287-5 5 50.00 F	0SCILLATEUR 16 Mhz, 16,257 Mhz, 20Mhz, 24 Mhz 80,00 F LINEAIRE CA3146 12,00 F LM2917 35,00 F LM324 7,00 F LM324 7,00 F LM324 7,00 F LM326 85,00 F LM326 16,00 F M012 7,00 F M012 7,00 F M5256 13,00 F M5256 13,00 F M5256 13,00 F M5257 15,00 F M5258 53,00 F M5258 53,00 F M5259 54,00 F M5259 54,00 F M5259 55,00 F M5259	B0139		0,10 F 40,00 F 50,00 F 150,00 F 8,00 F 9,00 F 11,00 F 12,00 F 12,00 F 10,00 F 25,00 F 10,00 F 25,00 F 10,00 F 25,00 F	HDM DEPARTEMENT MICRO - COMPATIBLE APPLE IIE - COMPATIBLE XT/AT3 - DRIVES - MONITEURS - IMPRIMANTES - LOCATION DE MATERIEL - PROGRAMMATION D'EPROM PROM + PAL
75 4,80 F 273 8,00 F 87 9,40 F 279 9,20 F 86 3,30 F 283 8,00 F 90 5,00 F 92 9,00 F 92 5,00 F 92	277.26 59.00 F 4000 2.00 F 83.60 0 179.00 4 4000 2.00 F 83.60 0 179.00 5 4001 3.80 F 4116 20.00 5 4011 3.80 F 4156 42 20.00 F 4011 3.80 F 41464-12 69.00 F 4011 3.80 F 41464-12 30.00 F 4011 3.80 F 41464-12 30.00 F 4011 3.80 F 4156-12 30.00 F 4012 4.80 F 4156-12 30.00 F 4012 4.90 F 4156-12 30.00 F 4012 4.90 F 4156-12 30.00 F 402 5.00 F 5114, 6514 59.00 F 402 8.80 F 5565 19.00 F 402 8.80 F 6564 90.00 F 402 8.80 F 65602 59.00 F 404 37 97 F 65002 59.00 F 404 37 97 F 65002 59.00 F 404 38 78 F 65602 59.00 F 404 38 78 F 65602 59.00 F 404 8 5.80 F 6562 59.00 F 404 8 5.80 F 6560 59.00 F 404 9 5.80 F 6560 59.00 F 405 9 5.70 F 6600 59.00 F 405 9 5.80 F 6560 59.00 F 406 9 5.80 F 6560 59.00 F 407 9 5.80 F 6560 59.00 F	PROM-PAL 155030, 745288 5330, 745288 5330, 745288 5330, 745287 535241, 7643 76,00 F 635241, 7643 76,00 F 635241, 7643 76,00 F 644,4CN 65,00 F 644,4CN 65,00 F 678,00 F 688,00 F 688,00 F 688,00 F 688,00 F 688,00 F 698,00 F 698	A 7.41 4.80 F LIX200 F LIX200 F ACU 3.8 V.50 mAh 47.00 F ACU 3.8 V.50 mAh 47.00 F TRANSISTOR DIODE 2N1711 3.50 F 2N1890 1893 3.80 F 2N2219A 3.50 F 2N2219A 3.50 F 2N2222A 2907A 2.00 F 2N2395 3.50 F 2N2395 3.00 F 2N2905A 3.00 F 2N2907A 3.00 F	Multicouches, pas de 5,08 63 Y 10 pF à 100 nF 1,00 F 720 nF à 600 nF 1,50 F Ajustaise 10 60 gF 1,50 F Ajustaise	9 br 9,00 10,00 — 15 br. 12,00 15,00 — 25 br. 15,00 18,00 2 37 br 25,00 30,00 — 50 br 30,00 45,00 — Capot pour D8 9,15, 25, 37 * avec équerres et vis 6 pan HE 10 male ou femelle a sertir x 5 2 x 10 2 x 13 2 x 17 Cable en nape, le cdr/m 0, Cavalier Connecteur alim IBM fem	- 40.00 F 13,00 F 15, taraudées 10 F 15 F 18 F 25 F	Transformer votre moniteur couleur en télévision. Tuner, TV PAL/SECAM avec ampli et HP 16 présélections Prises entrée antenne, et micro-ordinateur. Sortie péritel.

- VENTE PAR CORRESPONDANCE


11,70 F 6809E 8,00 F 6821

69,00 F 28,00 F

- Contre-remboursement : frais de CR et port en plus

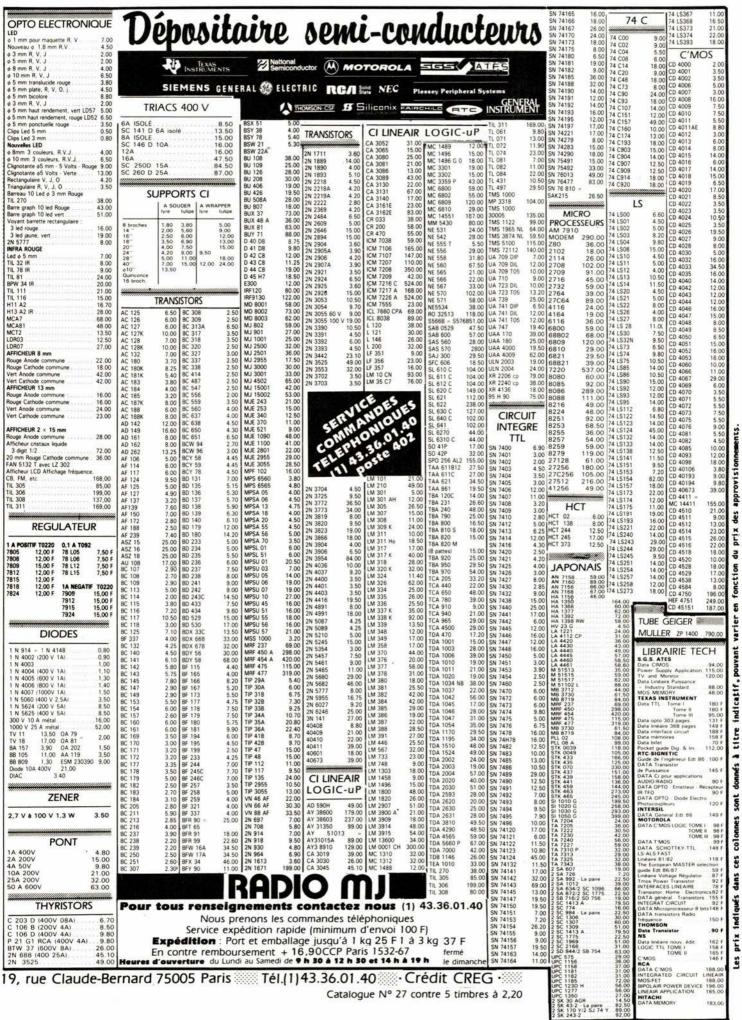- Tarif revendeur composants et mic
 Apple# marque déposée
 IBM* marque déposée
 Prix TTC modifiables sans préavis






Vente au comptoir Expéditions C.R. Acompte 20 % à la commande Forfait de port et emballage : 35 F Détaxe à l'exportation

CATALOGUE 1987 GRATUIT (Participation aux frais de port 10 F en timbres)

Tél. 42.55.91.91 - Télex 280 708 F

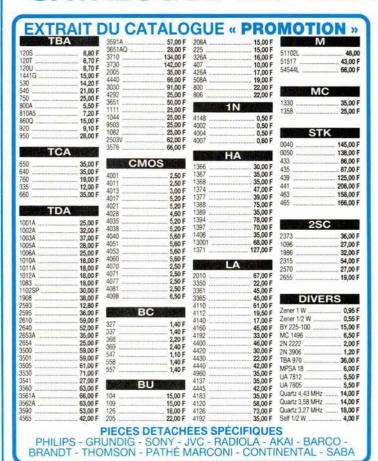



DOCUMENTATION GRATUITE contre 2,20 F en timbre GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

MODULES « UNIVERSAL »


SPÉCIALISTE PIÈCES DÉTACHÉES MAGNÉTOSCOPES

DI AO	UES PRÉS	ENCIR	DII ICÉ	EC DO	CITIVES	
PLAG	UES PRES	ENSI	SILISE	ESPU	SITIVES	
75 x 100 100 x 150	Bakélite Epoxy 1 face Epoxy 2 faces Bakélite Epoxy 1 face Epoxy 2 faces	8,30 12,10 15,30 17,30 25,00 32,00	150 x 200 200 x 300	Bakélite Epoxy 1 face Epoxy 2 face Bakélite Epoxy 1 face Epoxy 2 face	es 56,00 60,00 e 86,00	
	N	ACHINE A	GRAVER			
Type I - Si Type II - Si	urface utile 165 x 23 urface utile 260 x 40	30 - Therm 00 - Therm	ostatée ostatée		1120,00 1840,00	
	re de fer, révélateu n de Circuits Imprin				its relatifs à la	
	CONNECTE	URS INFO	RMATIQUE	S SUB. D.		
Måles Femelle Capot	9 broche 8,00 8,40 6,00	es 15 bi	roches 2 3,40 2,80 6,30	25 broches 12,80 12,80 8,50	37 broches 21,00 21,00 12,50	
SUPP	ORTS CIRC	UITS II	NTÉGF	RÉS		
8 broches 14 broches			0 broches 2 2 broches 2		oches 2,95 oches 4,20	
OUTIL	LAGE					
Mini-perceuse 14500 T M, 9 à 16 V, 7 accessoires divers * 50100 Perceuse 80 W, 18 000 T/M, 12 à 18 V						
	Accessoires	pour per	ceuses di	sponibles.		
MESU	RE					
Mini-contrôleur universel, ohmètre, AC-DC 90,00 Multimètre MT 250, 20 000 Ohms/Volts, AC-DC, jusqu'à 1 000 V, équipé d'une prise 10 ampères 169,00 Multimètre numérique, testeur de transistors, mesure en ohmètre jusqu'à 20 M.Ohms, réglage du zéro automatique. Dimensions : L 69 × H 145 × P 32 mm 349,00 Cordon mesure, pointe de touche et une extrêmité fiche banane Ø 4, à l'autre longueur 1 mètre, la paire 16,00						
	DOCUMENTAT	TON CON	ITRE 2,20	F en timbre	es	
JBC - WELLER - SEM - MAXICFAFT - JELT - SAFICO - CIF - LUMBERG - PHILIPS BOUTIQUE - OMENEX - ESM - ITT - JOK - PAJOL - MONACOR - ENGEL						

١	- 3	D'ADAPTATION AUX NORMES	
۱	RÉFÉRENC	CES FONCTION	P.U. TTC
	UNI-1A	Module lecture SECAM « L » Permet la lecture de cassettes SECAM FRANCE sur un magnétoscope VHS PAL. Commutation automatique par HF	350 F
	UNI-1D	Module lecture SECAM « L » Permet la lecture de cassettes SECAM FRANCE sur un magnétoscopoe VHS PAL. Commutation automatique par KILLER	350 F
١	UNI-2 BG ou K'	Module FI SON FM et INVERSEUR VIDÉO Sert à adapter un magnétoscope ou TV aux normes CCIR (5,5 MHz) ou K' (6,5 MHz)	150 F
	UNI-3	Transcodeur SECAM/PAL Universel Sert à transformer un téléviseur PAL en PAL/SECAM automatique.	650 F
	UNI-3A	Module TRANSCODEUR SECAM/PAL Imput : 1 V cc SECAM VIDÉO Output : 2 x 1 V cc PAL	990 F
	UNI-5	Module PAL/RVB + SYNCHRO Input: 1 V cc PAL VIDEO Output: 1 V cc Rouge/Vert/Bleu + Synchro	690 F
	UNI-11		550 F
	UNI-15	Module TRANSCODEUR PAL/SECAM Input: 1 V cc PAL VIDEO Output: 2 x 1 V cc SECAM	990 F
	UNI-22	Module GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS Impulsions de Synchro H et de SANDD CASTLE à partir du signal VIDÉO Composite 1 V cc Adaptable sur UNI-3	210 F

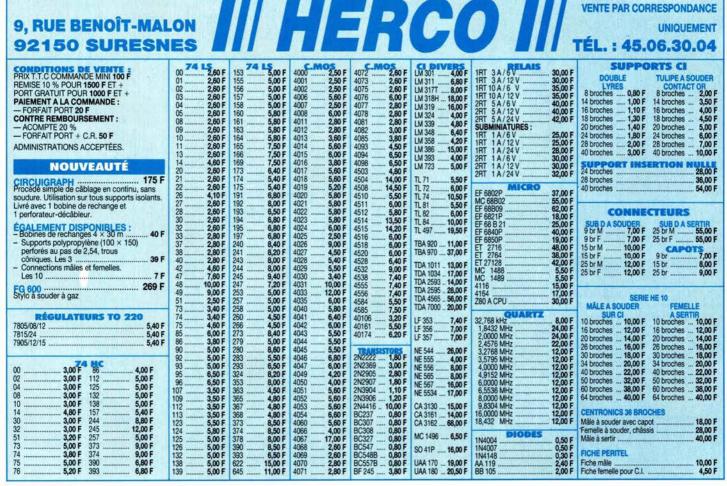STATION TECHNIQUE MODIFICATION TÉLÉ ET MAGNÉTOSCOPE PAL - SECAM - NTSC - BG - L - I - K'





electro-puce

TTL 74 LS 00.02.04.05.08.09 20.21.27.30.32.38 14.74.85.86.107.1 125.126.260.266: 85.133.138.139.18 155.156.157.158. 257.258.365.366. 93.161.163.164.1 193.194.195.293. 165.166.240.244. 280.373.374.377. 245.540.541.670: 322,323.640.645. 74 HC,ALS 00.02.04.08.10.11 30.32.51: 74.86.107.109.12: 260.266:	3,51: 109,123, 51,153, 251,253, 367,368: 74,175,	2,00 3,50	par 5 1,80 3,20	par 10 1,60		CIRCUIT EFCIS 9340 9341	INIEC	ANE	58,00	par 5 52,00	par 10 46,50	-LF	NEAIRE 351,353: 347,356,0 4741:			8,00 10,00 4,00	par 5 7,00 8,50 3,50	par 10 6,00 8,00
00.02.04.05.08.09 20.21.27.30.32.38 14.74.85.86,107.1 125,126,260.266: 85,133.138.139,19 155.156,157.158, 257.258,365,366, 93,161,163,164,11 193,194,195,293, 165,166,240,244, 280,373,374,377, 245,540,541,670: 322,323,640,645,174 HC,ALS 00.02,04,08,10,11 30,32,51: 74,86,107,109,12: 260,266:	3,51: 109,123, 51,153, 251,253, 367,368: 74,175,	100/000	1,80	# ASSAULTE		9340			58,00					357:				
20,21,27,30,32,38 14,74,85,86,107,1 125,126,260,266: 85,133,138,139,19 155,156,157,158, 257,258,365,366, 93,161,163,164,1 193,194,195,293, 165,166,240,244, 280,373,374,377, 245,540,541,670: 322,323,640,645,4 74 HC,ALS 00,02,04,08,10,11 30,32,51: 74,86,107,109,12: 260,266:	3,51: 109,123, 51,153, 251,253, 367,368: 74,175,	100/000		1,60					30,00			-I A	A 741			4.00	3.50	
125,126,260,266: 85,133,138,139,19 155,156,157,158, 257,258,365,366, 93,161,163,164,1 193,194,195,293, 165,166,240,244, 280,373,374,377, 245,540,541,670; 322,323,640,645, 74 HC,ALS 00,02,04,08,10,11 30,32,51; 74,86,107,109,12; 260,266:	51,153, 251,253, 367,368: 74,175,	3,50	3,20		- 1				70,00	63.00	56.00			204 220	250	.,	0.00	3,00
85,133,138,139,11 155,156,157,158, 257,258,365,366, 93,161,163,164,1 193,194,195,293, 165,166,240,244, 280,373,374,377, 245,540,541,670; 322,323,640,645, 74 HC,ALS 00,02,04,08,10,11 30,32,51; 74,86,107,109,12; 260,266;	51,153, 251,253, 367,368: 74,175,	3,50	3,20			9345			128,00	115,00	102,50		M 301,311, 93,709,723			5,00	4.00	3,50
155,156,157,158, 257,258,365,366, 93,161,163,164,1' 193,194,195,293, 165,166,240,244, 280,373,374,377, 245,540,541,670: 322,323,640,645, 74 HC,ALS 00,02,04,08,10,11 30,32,51: -74,86,107,109,12: 260,266:	251,253, 367,368: 74,175,			2,80		9365,66			265,00	225,00			A 308,348:		100	8,00	7,00	6,00
257,258,365,366, 93,161,163,164,11 193,194,195,293, 165,166,240,244, 280,373,374,377, 245,540,541,670: 322,323,640,645, 74 HC,ALS 00,02,04,08,10,11 30,32,51: -74,86,107,109,12: 260,266:	367,368: 74,175,					9367 7510,7910			330,00 130,00	300,00	104,00		M 307,318,	319,710,	711:	10,00	8,50	7,50
193,194,195,293, 165,166,240,244, 280,373,374,377, 245,540,541,670; 322,323,640,645, 74 HC,ALS 00,02,04,08,10,11 30,32,51; 74,86,107,109,12; 260,266;		4,50	4,00	3,60		G I			130,00	par 5	par 10	20.00	E 555:			5,00	4,00	3,50
-165,166,240,244, 280,373,374,377, 245,540,541,670: 322,323,640,645, 74 HC,ALS -00,02,04,08,10,11 30,32,51: -74,86,107,109,12: 260,266:	300 303+					AY-3-1015			45,00	40,50	36,00		E 556: ₋ 072,74,8;	2 84.		8,00 7,00	7,00 6,00	6,00 5,50
280,373,374,377, 245,540,541,670: 322,323,640,645,0 74 HC,ALS 00,02,04,08,10,11 30,32,51: -74,86,107,109,12: 260,266:		6,00	5,50	5,00		INTEL			,	par 5	par 10		LN 2003.04			10,00	8,50	7,50
245,540,541,670: 322,323,640,645,474 HC,ALS -00,02,04,08,10,11 30,32,51: -74,86,107,109,12: 260,266:		8.00	7,00	6.00		8088			63,00	56,50	50,50	200	EGULA				par 5	par 10
322,323,640,645,74 HC,ALS -00,02,04,08,10,11 30,32,51: -74,86,107,109,12: 260,266:	370,373.	9,00	7,50	6,50		8237			98,00	89,00	79,00	1000	305.08.12.			5,00	4,50	4,00
-00,02,04,08,10,11 30,32,51: -74,86,107,109,12: 260,266:	688:	16,00	14,00	13,00		8251,53,55	5		48,00	43,00	38,50		05,12,15:			5,00	4,50	4,00
30,32,51: -74,86,107,109,12: 260,266:			par 5	par 10	00	8259 8279			58,00 67,00	52,00 60,50	46,50 53,50		BL05,12:			4,00	3,50	3,00
74,86,107,109,129 260,266:	,20,21,	NEW 2007	0.50000000			8284			49,00	44.00	39.00	7007	M 317,337:			8,00	7,00	6,00
260,266:	F 100	2,20	2,00	1,80		8288			112,00	100,00	89,50	2.00	RANSIS	TOR TO	18,TO		par 10	par25
	5,126,	4,00	3,50	3,20		MOTORO	DLA			par 5	par 10		V 2222:	0.0005.0	7.	1,80	1,60	1,40
85,138,139,151,1	53,157.	1,00	0,00	0,20		6802			36,50	32,00	29,00		N1711,221 N2369,289		<i>(</i>)	3,00	2,70	2,40
158,251,253,257,						6809,6809	E		55,00	49,50	44,00		N3055:			8,00	7,00	6,50
366,367,368:		5,00	4,50	4,00		6821,50 6840			16,50 37,00	15,00 33,50	13,50 29,50	TF	RANSIS	TOR TO	92.CB7	6	par 10	par25
164,174,175,194,		7,00	6,00	5,50		6845			86,00	77,50	69.00		12222,290		686	1,00	0,90	0,80
-165,166,240,244, -245,273,540,541:		9,00 10,00	7,50 8,50	6,50 8,00		68000,901	P8		175,00	150,00	130,00		C 327,337,		557,558:	1,00	0,90	0,80
74 F		10,00	0,50	Contract.		68010C8			500,00	425,00		A	FFICHE	UR-LE	D		par 10	par2
-00.02.04.08.10.11	20 21 27		par 5	par 10	9	68230P8			80,00	68,00	60,00	-30	ou 5 mm:F	R.V.J:		1,00	0,90	0,80
30,32,51:		4,00	3,50	3,20		68440P8			300,00	255,00		1				40.00	par 5	par 10
-74,86:		5,00	4,50	4,00		68451C8 68705P3S			500,00	425,00 170,00	150,00	-8	ou 13 mm	Houge:		12,00	10,50	9,50
-138,139,151,153,						1488,89			5,00	4,50	4,00	RI	ESISTA	NCE			par 25	par 100
174,175,251,253,		8,00	7,00	6,00		3486,3487			37,00	33,50	29,50	10.25	4 W couch		e 5%:	0,15	0,12	0,10
-194,195,240,244,: 74 N	3/3,3/4:	13,00	11,00 par 5	10,00 par 10		Version B:	+30%		2.5	- W	1962		4 W couch			0,30	0,24	0,20
-06.07.16.17:		6,00	5,50	5.00		NEC				par 5	par 10						par 5	par 10
-154,159:		10,00	8,50	8,00		uPD 765			100,00	89,00	79,00		ustable BO			4,00	3,50	3,00 9.00
		1				V 20,30 N S			175,00	150,00 par 5	130,00 par 10	200	ustable BO			12,00	10,00	9,00
CMOS 4000	- 00		par 5	par 10	0	ADC 804.0	10		57,00	51,50	45.50		ONDEN					
-00,01,02,11,12,25 70,71,72,73,75,77						DAC 808	15		34,00	30,50	27.00	200	ERAMIQ		.TI. 5,08		par 5	par 10
80,81,93:	1,10,	2,50	2,25	2.00		58167,174			85,00	76,50	68,00		PO:10pF-1 7R:220pF-			1,10 1,10	1,00	0,90
-13,16,27,49,50:		4,00		3,00		ROCKWI	ELL			par 5	par 10		5u:0,01uF-			1,10	1,00	0,90
-17,18,20,21,22,23	3,24,	10				6502,22,51	1		50,00	45,00	40,00		ANTALE		E 5.08	.,,,	par 5	par 10
28,29,40,42,44,5		5,00		4,00		6532,45			76,00	68,50	61,00		1uF-1,5uF			1,10	1,00	0,90
-35,63,94,98,4528	,38:	6,50	5,50	5,00		Version C I							2uF-6,8uF			2,00	1,80	1,60
MEMOIRES						Version C I							OuF-22uF:			3,00	2,70	2,40
SRAM		05.00	par 4			W D				par 5	par 10	100000	KT 5,08				par 5	par 10
6116 5565		35,00 60,00		25,00 40,00		1770,72,27	79X		200,00	170,00	150,00		700pF-0,33 47uF-0.68			1,10 1,50	1,00	0,90
DRAM		00,00	par 8			179X			160,00		128,00	-11	The same of the same	ur.		2,50	2,25	2,00
4116,64		13,50				9216			85,00	76,50	68,00		HIMIQUE	RADIAI	OU AX	7 2797	par 5	par 10
41256,4416		30,00	27,00		-	1691 8250			135,00	121,50	108,00		7uF-10uF			0.80	0,70	0.65
4464		50,00	45,00		20	ZILOG			117,00	105,50 par 5			2uF-100uF			1,10	1,00	0,90
EPROM 2716 22 64		40,00	par 5 35,00	par 10 30,00		Z 80A CPL	PIOCTO	2	28,00	25,00	22,50		20uF-330u			1,80	1,60	1,40
2716,32,64 27128,256		60,00		40,00		Z 80A SIO			75,00	65,00	56,50		70uF-1000			2,80	2,50	2,25
EEPROM		55,55	par 5			Z 8671			135,00	121,50	108,00		200uF-330 700uF:	our.		5,00 8,00	4,50 7,00	4,00 6,50
9306		35,00	30,00	25,00								1337.3	ODE-P	ONT D	E DIOI	100 m	par 10	par25
2816		150,00				TRANS	FORMA	TEUR		par 5	par 10	1 15700	N4151	J J	_ 0.0.	0,50	0,45	0.40
PROM 32X8		15,00	par 5 12,50			3VA			36,50	32,00	29,00	1 1 1 1 1 1 1 1	N4148			0,20	0,18	0,15
256X4		23,00				5VA			38,00	34,00	30,00		X00			0,40	0,30	0,25
256X8,512X8		57,00				10VA 16VA			53,50 62,00	48,00 55,00	43,00 49,00	-ZI	ENER 500	mW		0,80	0,70	0,60
QUARTZ			par 5	par 10	6	26VA			65,00	58,00	52,00		A 400V/			4.00	par 5	par 10
HC 18:1.8432:2.45	576:	25,00		20,00		46VA			94,00	84,00	75,00		A-400V en A-400V er			4,00 4,00	3,50 3,50	3,00
HC 18:3,2768-16,0	000:	13,50	12,00	10,00		(2X6V,2X9	V,2X12V	2X15V,2	X18V,2X2	(4V)			71 1001 01	ingilo.		.,00	0,00	0,00
CONNECTIO	UE SUI	PPORT																
	DIP		ECC		WWP	í	EP droit	t-coudé (Cable pla	ť	Double	Lyre	Tulipe		Tuline	à Wrap.	ns. Null	e
		par 5		par 5		par 5	0101	par 5	- unic pia	par 5		par 100	6333	par 25	62077	par 10		par
8	44.4-						40.55		2.23	•	0,80	0,65	1,80	1,40	3,00	2,50		
14	11,00	10,00			14,00		12,00	11,00	8,00	7,00	0,90	0,70	3,40	2,70	5,50	4,50		
16 18	11,50	10,50			14,5	13,00	12,50	11,50	8,50	7,50	1,00 1,20	1,00	3,80 4,20	3,00	6,00 7,00	5,00 5,50		
20	13,00	11,50	32,00	29,00	16,00	14,50	14,00	12,50	11,00	10,00	1,30	1,10	4,60	3,70	7,50	6,00		
26(24)	14,00	12,00	36,00	32,50	17,00	15,50	16,00	14,50	14,00	12,50	1,60	1,30	5,50	4,40	9,00	7,00	48,00	
34(28)	18,00	16,00	38,00	34,00	21,00		19,00	17,00	19,00	17,00	2,00	1,60	6,40	5,10	10,50	8,50	56,00	
40 DIP:connecteur à 4	22,00	20,00		42,50	25,00		22,00	20,00	22,00	20,00 enficher	3,00	2,40	8,00	6,40	15,00	12,00	80,00	60,0
DIP:connecteur à e EP:connecteur de	transition	embase m	iâle à mon	iter sur Ci	i PRR	connecteur	encartab	le double	face au o	as de 2 54	sui tranch 1 mm à m	onter sur	CI (HE 9)	recteur fe	inelle a f	ionier su	cable;	
CANNON	a. rontori,		uu				J. Julia	Godole	.aco au pe	200 2,04		ornor out	J. (1 12 J).		PBB			
	Mâle à so	ouder F	em. à so	uder I	Femel	le coudé N	lâle à se	rtir	Fem. à s	ertir	Capot		Centron	ic				
		par 5		par 5		par 5		par 5		par 5		par 5		par 5			par 5	
9	9,00	7,00	9,00	7,00	19,00	16,00	31,00	28,00	34,00	30,50	10,00	8,50			38	20,00	16,00	
15 25	12,00	10,00	12,00	10,00	25,00		42,00	38,00	46,00	41,50	11,00	9,00			50	25,00	20,00	
25 37(36)	15,00 30,00	12,00 27,00	15,00 30,00	12,00 27,00	38,00 52,50		54,00 67,00	48,50 60,50	59,00 57,00	53,00 51,50	12,50 14,00	10,50	25,00	20,00	62	30,00	25,00	Si.
DIN 41612	-5,50	2.,00	20,00		,00	44,00	51,00	50,00	51,00	01,00	. 4,00	,00	20,00	20,00				
	Mâle cou	udé	Fem. dro	it	Mâle	coudé	Fem. dr	oit		DIP SW	VITCH		PAR	ETTE 4	roite-cou	ıdée		
	à soude	r	à souder		à wra	pper	à wrapp			DIF 3W	поп		BAH	E112 0	one-col	uee		
	22,00	par 5	28,00	par 5 24,00	51,50	par 5		par 5		4	7.00	par 5	Cime	le reneée		0.00	9,86	ō
64(2+c) ou /2 - b)	33,00	18,50 28,00		33,00	73,50		28,00 39,00	24,00 33,00		4 6	7,00 8,50	6,00 7,50		le rangée le rangée		9,00	11,50	
64(a+c) ou (a+b) 96(a+b+c)		A-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	2000		100	-,00				-	-,							11

PARIS: 14,RUE DES MESSAGERIES 75010 PARIS METRO: POISSONNIERES TEL: 45.23.01.89 LYON: 53,RUE FRANKLIN 69002 LYON METRO: AMPERE TEL: EN COURS



 SIMPLE : réception sur tout poste radio FM, auto-radio, • SIMPLE : reception sur tout poste fauto fin, auto-poste chaîne Hi-Fi, etc. Il suffit de déplacer la fréquence pour trouver

une zone libre sur votre radio actuelle en FM.

• DISCRET: sans fil, sans branchement, sans antenne exté-PRATIQUE : petit et léger, fonctionne avec une pile courante

de 9 volts jusqu'à 250 h en continu (livré sans pile). • UTILE ET EFFICACE: pour surveiller enfants, commerces, garages, personnes malveillantes, ennemis, malhonnêtes, etc.

Pour les bricoleurs, une vraie radio libre très facilement

Essayez cet appareil (meilleur rapport qualité-prix de cette gamme !).
Plus de 30.000 exemplaires vendus à ce jour ! Fourni aux pro-

tessionnels, détectives, gardiennages, etc.

	Livraison rapide et discréte
Veuillez m'adresser la commande ci-dessous (préciser quantité) :	en recommandé sous 48 h
MICRO-EMETTEUR TX 2007 au prix unitaire de 225 soit 240 F.	F + 15 F de port en recommandé,
Ci-joint mon reglement per	
☐ C.C.P. ☐ Chèque bancaire ☐ Mandat-lettre	
Envoyez-moi contre remboursement (+ 25 F à régler au facteur)	
Nom	
Adresse	

TORG



la mesure, imbattable... au rapport qualité/prix

« U-4324 »



« U-4315 »



Résistance interne : 20 000 ohms/volt	courant continu.
Précision : + 2.5 % c. continu, et + 4	% c. alternatif.
Volts c. continu	10 mV à 1 000 V en 10 gammes
Volts c. alternatif	50 mV à 1 000 V en 9 gammes
Ampères c. continu	
Ampères c. alternatif	0.1 mA à 2.5 A en 7 gammes
Ohm-mètre 1 ohi	
Capacités	. 100 PF à 1 MF en 2 gammes
Décibels	- 16 à + 2 dB échelle directe
Dim. 215 × 115 × 80 mm. Livre	en malette alu portable, avec
cordons, pointes de touche	OAF F port et
embouts grip-fil. Prix sans pareil	215 F embal. 31 F
grip tik build karon	

« U-4317 »



Avec	disjoncteur	automatique	contre toute surcharge.
Resis	tance interne :	20.000 ohms/vo	It courant continu.

Résistance interne : 20.000 ohms/vi	olt courant continu.
Precision ±1.5 % c. continu. et ±2.5	5 % c. alternatif.
Volt c. continu	10 mV à 1.000 V en 10 gammes
Volts c. alternatif	50 mV à 1.000 V en 9 gammes
Ampères c. continu	5 µA à 5 Amp. en 9 gammes
Ampères c. alternatif	25 µA à 5 Amp. en 9 gammes
Ohm-metre 1	ohm à 3 Mégohms en 5 gammes
Décibels	- 5 à + 10 dB échelle directe
Dim. 203 × 110 × 75 mm. Livi	re en malette alu portable, avec
cordons, pointes de touche	OOF F port et
embouts grin-fil. Prix sans pareit	

« U-4342 »



CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTOR-MÈTRE INCORPORÉ

	automatique contre toute surcharge
Volts c. altern. Ampères c. continu	100 mV à 1 000 V en 6 gammes 100 mV à 1 000 V en 6 gammes 5 μA à 2.5 A en 8 gammes 25 μA à 2.5 A en 7 gammes
Ohm-mêtre TRANSISTOR-MÉTRE en PNP et NPN - Dim	2 ohms à 5 Mégohms en 5 gammes Mesures ICR. IER. ICI. courants base. collecteur. 215 × 113 × 78 mm. En étui simili cuir avec ouche + port et

Les gammes de mesures sont données de ± 1/10° première échelle à fin de dernière échelle



OSCILLOSCOPE « TORG CI-94 » du DC à 10 Mhz

DÉVIATION VERTICALE : Simple trace, temps de montée 35 nano-S, atténuateur 10 positions (10 mV/div. à 5 V/division), impéd. d'entrée directe : 1 M $\Omega/40$ pF avec sonde 1/1 et 10 M $\Omega/25$ pF avec sonde 1/10

DÉVIATION HORIZONTALE : Base de temps déclenchée ou relaxée, vitesse balayage 0,1 micro-S/div. à 50 milli-S/division en 9 positions, synchro automatique intérieure ou extérieure (+ ou -). Écran 50×60 mm, calibrage 8×10 divisions (1 div. = 5 mm), dimensions oscillo : L. 10, H. 19, P. 30 cm.

Livré avec 2 sondes : 1/10 et 1/1 1450 F emb. 60 F Prix sans pareil

L'Oscillo seul (ou en promotion avec le contrôleur 4315) est payable en 2 mensualités, sans formalités - Consultez-nous



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Mesures en alternatif 50 Hz, 0 - 10 - 25 - 100 - 500 Ampères en 4 gammes, 0 - 300 - 600 Volts, 2 gammes **259 F** + port et Prix sans pareil

UN BEAU CADEAU TORG DE PROMOTION

	Prix	Port
OSCILLO CI-94 + CONTRÔLEUR 4315	1 595	90
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE + CONTRÔL, 4315	425	35
2 CONTRÔLEURS 4324 + CONTRÔL. 4315	495	40
2 CONTRÔLEURS 4317 + CONTRÔL 4315	715	90
2 CONTRÔLEURS 4342 + CONTRÔL 4315	765	90

Remises quantitatives · Nous consulter

stare

148, rue du Château, 75014 Paris, tél. 43.20.00.33

Métro: Gaité / Pernety / Mouton-Duvernet

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin. Les commandes sont exécutées après réception du mandat ou du chèque (bancaire ou postat) joint à la commande dans un même courrier - Envois contre remboursement acceptés si 50 % du prix à la commande.

RP

COMPOKIT

1 FOIS PAR AN du 27 AVRIL au 9 MAI



OPÉRATION

Affaires exceptionnelles

REMISES

SUR TOUTES LES GRANDES MARQUES

CONSULTEZ NOS PUBLICITÉS

Ouvert de 9 h 30 - 13 h — 14 h - 19 h
FERME DIMANCHE ET LUNDI MATIN
RER-Métro: Port Royal - Bus: 38-83-91

MESURE - COMPOSANTS ELECTRONIQUES
OUTILLAGE - LIBRAIRIE (-5%)
HI-FI - SONO - MICRO INFORMATIQUE

CHAQUE JOUR, OFFRE SPECIALE
SUR DE NOMBREUX ARTICLES

ETC...

Promotions également valables pour les commandes correspondances reçues pendant cette période la date de la poste faisant foi.

Attention : offres valables uniquement sur le matériel en stock, quantité limitée. Paiement comptant

Vos promotions	s m'intéressent.
Pour recevoir gra	tuitement notre tarif, veuillez nous retour- ponse.
Nom	Prénom
Adresse	
	Code postal

PERLOR - LE CENTRE DU COFFRET ELECTRONIQUE

Le coffret que vous recherchez est chez Perlor-Radio. Plus de 350 modèles en stock.

Toutes les grandes marques : BIM - EEE - ESM - HOBBY BOX - ISKRA - RETEX - STRAPU - TEKO - LA TÔLERIE PLASTIQUE.
Catalogue «centre du coffret» : descriptif par type, listes de sélection rapide par critères de dimensions et de matériaux, tarif.
Un document unique : envoi contre 8 F en timbres.

PERLOR - LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME

Agent CIF - Toutes les machines - Tous les produits.

Nouveau : Perlor fabrique votre circuit imprimé, dans son atelier

Simple face **52** F le dm². Double face **90** F le dm² plus éventuellement frais de film. Délai 48 heures. Conditions et tarif détaillé sur simple demande.

Catalogue «centre du circuit imprimé». Plus de 700 produits avec tarif. Envoi contre 7,50 F en timbres.

PERLOR - COMPOSANTS

Tous les composants électroniques pour vos réalisations. Catalogue «Pièces détachées» contre 10 F en timbres.

Les trois catalogues 15 F.

PERLOR-RADIO

25, rue Hérold, 75001 PARIS · Tél. : 42.36.65.50

Ouvert tous les jours sauf le dimanche (sans interruption) de 9 h à 18 h 30 —
Métro : Etienne-Marcel · Sentier · RER Châtelet les Halles (sortie rue Rambuteau)


RP 05/87

A FORNATIONS A FORNATIONS A FORNATIONS A PORNATIONS A POR

Pour devenir un vrai professionnel

5 e anniversaire

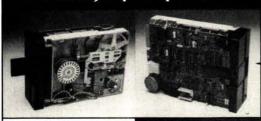Des articles exceptionnels à des prix jamais vus.
Vous pouvez commander chacune des références avec des composants et bénéficier des cadeaux.
ATTENTION: Ne pas oublier les ports Livraison jusqu'à épuisement des stocks




Imprimante à jet d'encre. Marque Logabax Type LX102V. Alphanumérique. Graphique. Traction-Friction. Modèle spécial Minitel. Recopie d'écran. Livrée avec cordon Minitel et feuille d'essais ... 1000 F Port par appareil : 100 F

Port par appareil : 30 F





Port pour un ensemble : 12 F

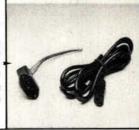




Transfo torique 220 V. Secondaire 135 V, 50 Ma, 19,5 V, 0,5 A **25 F** Port par transfo : 25 F



Port par appareil : 20 F

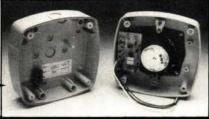



COMPTOIR DU LANGUEDOC 54

26-30, RUE DU LANGUEDOC 31000 TOULOUSE - TEL. 61 52 06 21

arquié composants

SAINT SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE

0 013 0 015 0 023 0 025	MUMES 03 les ROLGES 05 les VERTES 03 les VERTES 05 les JAMES 03 les JAMES 05 les BPW 34 les BPW 34 les	10 9.00 F No 10 9.00 F No 10 9.00 F No 10 9.00 F No	5013 V 03 5015 V 05 5023 J 03 5025 J 05		F No 5103 20 CLI F No 5103 20 CLI F No 5105 20 CLI F No 2764 2764	PS/1eds 03 B. 00 F PS/1eds 05 B. 00 F
to 071 to 072 to 079	LD 271 les T1L 32 les COX 99 les LDR 03 les T1L 111 les	2 28.00 F No 3 12.00 F No 3 7.50 F No 3 9.00 F No 4 2 15.00 F No 6 2 14.00 F No RS 0 350 AC 13 MM les	504 IN 400 507 IN 400 514 IN 91 548 IN 414 431 TL 43	7 les 10 4.00 4 les 10 4.00 B les 20 4.00 1 PIECE 10.00	F No 1930 1 PERI	1 PIECE 28.00 F 6 LES 1 120.00 F TEL # 228 10.00 F
to 150 to 155 to 159 to 160 to 362	TRIACS BO	A 400V isoles les 2V les 10 RS 1A 400 V le RS 5A 400 V le 5 + 3162 E les	10.20 F 14.00 F 18.00 F 13 18.00 F 2 58.00 F	* 1004 TVD	A 50V ROND IN A A 200V CARRE PIE	-
550 580	WALEURS AN CHO ZENER 0.4 ZENER 1.3	II : DE 3.6 A 19V a W les 10 de acce v b W les 10 de acce v	lieur 6.00 F	No 1094 TYP No 1096 TYP No 1089 TYP No 1089 2 CONTA No 1098 2 CO No 1099 1 CO No 1099 1 CO	E R14 1.24 1.24V les E R20 1.24 1.24V les E 6F22 0.14 9V PIECE	2 68.00 F 2 84.00 F 68.00 F 7.00 F 10.00 F 12.00 F 15.00 F
6 840 6 882 6 883 6 884 6 891 6 892	DE 4.7 oF A 10 10 COND. 10 COND. 10 COND. 10 COND. 10 COND. 5 COND.	AF (PRECISER LA VALEUR CERAMIQUES de aeme val CERAMIQUES de 22nF CERAMIQUES de 33nF CERAMIQUES de 47nF CERAMIQUES de 100n CERAMIQUES de 220n	5.00 F 5.00 F 5.00 F 6.00 F	No 1150 AJU No 1250 AJU No 1350 15	O ohas a Zhoha(PRECISER L ST. Heriz: PN les 5 de ST. Vertic: PN les 5 de TOURS Heriz: les 2 de TOURS Heriz: les 2 de O ohes 4 4 7 Noha(PRECISER . AXE 6 LIN.les 2 de	A VALEUR DESIREE) sees valeur 5.00 F sees valeur 12.00 F
l 1000	1/4 M De John 10 resistance	a 10Moha/PRECISER LA V es de acec valeur	1.00 F	AI O	OH: 0.1 0.25 0.5 1 1.	5 2 2.5 A
6 1070 6 1072 6 1080 6 1082	PLAST, NO	IR diam 11 les 5 IR diam 21 les 5 EPERE diam 16 les 2 EPERE diam 22 les 2	10.00 F 15.00 F 10.00 F 12.00 F	No 1750 PORTE No 1760 PORTE	20 RAPIDES les 10 de FUSIBLES 5 X 20 PO FUSIBLES 5120 POUR CHASS	RC1 les 5 5.50 F
to 1114 to 1116 to 1118	08 BROCH 14 BROCH 16 BROCH 18 BROCH	S in 5	9.00 F 16.00 F 10.80 F 10.00 F		ERSEURS UNIFOL. ERSEURS BIFOL. DIRS MINIAT. CONTACT POU DIRS MINIAT. CONTACT REP NIERS 2 PLOTS les 2 NIERS 3 PLOTS les 2	les 3 18.00 F les 2 17.00 F SSE les 2 7.80 F SS les 2 9.60 F 6.00 F 8.00 F
	1 MICRO	**************************************	13.00 F 16.00 F 21.50 F 5.00 F		PE A DESSOUBER 1 20 an BROUT TEFLON POUR PO ZER 6V 1es 2 ZER 12V 1es 2	PIECE 60.00 F MPE A JESS. 16.00 F 18.00 F
6 095 6 097 6 100 6 105 6 108 6 112	78L05 0.14 1 78L12 0.14 1 78M05 0.54 1 7805 1.54 1e 7808 1.54 1e 7812 1.54 1e	5 3 9.00 F No 5 3 9.00 F No 5 3 15.00 F No 5 3 15.00 F No 5 3 15.00 F No 5 3 15.00 F	117 LM 317 119 LM 337 120 L 200 125 78705 129 78712	T les 2 12.00 T les 2 18.00 24 les 2 18.00 34 PIECE 17.00 34 PIECE 17.00	THE ME	
to 202 to 207 to 211 to 212 to 213 to 214	4001 F les 4002 F les 4007 B les 4001 B les 4011 B les 4012 B les 4013 B les 4014 E les 4014 F les 4016 F les 4016 F les 4024 B les 4024 B les 4025 F les 4028 B les 4029 B les 4030 F les 4030 F les 4030 F les	\$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}	252 4052 B 253 4053 B 260 4066 B 266 4066 B 269 4069 B 269 4069 B 270 4070 B 271 4071 B	11.00 12.12.00 1	F No 273 4073 F No 275 4075 F No 277 4077 F No 277 4087 F No 281 4081 F No 282 4082 F No 283 4093 F No 311 4511 F No 310 4510 F No 320 4520	
to 372 to 374 to 381 to 382 to 384 to 121 to 170 to 180	TL 071 les 2 TL 072 les 2 TL 074 PIECE TL 081 les 2 TL 082 les 2 TL 084 PIECE UM 170 PIECE UM 180 PIECE	11.50 F M 18.00 F M 15.00 F M 11.50 F M 18.00 F M 15.00 F M 26.00 F M 22.00 F M	411 UK 311 424 UK 324 334 UK 3342 335 UK 335 336 UK 336 386 UK 386 420 KE 555	les 2 11.00 les 2 17.40 les 2 21.20 les 2 30.00 les 2 19.60 les 2 26.00	E M 440 TM 816	OS PIECE 15.40 F O PIECE 7.00 F OO PIECE 34.00 F OB les 2 12.00 F OO3 les 2 20.00 F OO4 PIECE 18.00 F O4 PIECE 32.00 F O55 les 2 98.00 F
6 610 6 619 6 620 6 625	2N 1711 II 2N 2219 II 2N 2222 II 2N 2905 II 2N 2907 II	5 10 20.00 F M 5 5 15.00 F M 5 10 16.50 F M 10 20.00 F M 5 10 18.00 F M 5 2 10.00 F M 5 2 16.00 F M 6 3 9.00 F M		B les 20 11.00 B les 20 11.00 B les 20 11.00 B les 20 11.00 les 4 10.00 B les 20 11.00	F No 663 BC 55 F No 665 BD 13 F No 668 BF 24 F No 670 BF 49 F No 678 BC 10 F No 688 BC 10 F No 699 BC 10	78 les 10 18.00 F 88 les 10 18.00 F 98 les 10 18.00 F
	1 uf 35 V les 1.5 uf 25 V les 2.2 uf 75 V les 2.2 uf 16 V les	10 10.00 F M 10 11.00 F M 10 14.00 F M 10 10.00 F M	773 3.3 d 25 774 3.3 d 16 776 4.7 d 25 777 4.7 d 16	V is 10 16.00 V is 10 14.00 V is 10 18.00 V is 10 15.00		V les 10 24.00 F V les 10 20.00 F V les 5 15.00 F V les 5 35.00 F
to 701 to 702 to 703 to 706 to 707 to 708 to 709 to 710	1 uf 63 V les 2.2 uf 63 V les 4.7 uf 63 V les 10 uf 40 V les 22 uf 63 V les 22 uf 40 V les 22 uf 25 V les 47 uf 63 V les	10	711 47 # 40 712 47 # 25 718 100 # 63 719 100 # 63 720 100 # 25 725 220 # 40 726 220 # 25	V les 10 7.00 V les 10 9.00 V les 10 23.00 V les 10 15.00 V les 10 13.00 V les 10 10.00 V les 10 11.50	F No 730 470 uf 46 F No 731 470 uf 25 F No 733 470 uf 16 F No 739 1000uf 45 F No 740 1000uf 45 F No 740 1000uf 46 F No 750 2200uf 46 No 751 2200uf 25	V les 5 16.50 F V les 5 19.60 F V les 5 6.00 F V les 3 15.00 F V les 3 12.90 F V les 3 8.00 F V les 2 15.00 F V les 2 15.00 F
800 802 804	1 nF les 2.2 nF les 4.7 nF les	STATE OF THE REAL PROPERTY.	810 10 nF 812 22 nF 814 47 nF	les 10 9.50 les 10 9.50 les 10 10.00	F No 820 100 n F No 822 220 n F No 824 470 n No 830 1 u	F les 10 10.50 F F les 10 17.00 F F les 5 12.00 F F les 5 18.00 F
6 900 6 901 6 911 6 902	32.768 Chz les 2 1.0000 Mz PIECE 1.8432 Mz PIECE 2.0000 Mz PIECE		903 3.2768 Mbz 913 3.5795 Mbz 904 4.0000 Mbz 914 4.9152 Mbz	PIECE: 12.00	PURE	-
No 1008 No 1014 No 1016	08 BRICHES 1 14 BRICHES 1 16 BRICHES 1	6 10 B.00 F N 10 B.00 F N 15 5.00 F N	1018 18 BB00 1020 20 BB00 1022 27 BB00	MES les 5 7.50 MES les 5 7.50 MES les 6.40	F No 1024 24 58 F No 1028 28 58 F No 1040 40 58	0065 les 4 6.80 F 0065 les 2 4.00 F 0065 les 2 6.00 F
10 2000 10 2002 10 2004 10 2008 10 2014 10 2030 10 2032 10 2042 10 2074	74 HC 00 74 HC 00 74 HC 04 74 HC 08 74 HC 18 74 HC 20 74 HC 30 74 HC 30 74 HC 42 74 HC 42	2.50 F N 2.50 F N 2.50 F N 3.40 F N	2085 74 HC 2086 74 HC 2132 74 HC 2138 74 HC 2153 74 HC 2157 74 HC 2157 74 HC 2161 74 HC 2163 74 HC	85 5.50 86 3.00 132 6.50 138 3.70 139 3.70 153 4.40 157 4.80	F No 2175 74 H F No 2240 74 H F No 2244 74 H F No 2245 74 H F No 3017 74 H F No 3050 74 H F No 3050 74 H F No 3050 74 H F No 3160 74 H F No 3160 74 H	C 175 4.00 F C 240 6.00 F C 244 6.00 F C 244 6.00 F C 245 7.60 F C 4017 11.00 F C 4049 9.00 F C 4050 5.00 F C 4050 7.00 F C 4050 8.00 F

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES

MOS (par 5) 12,50 4060 12,50 4066 15,00 4069 25,00 4070 25,00 4081 18,00 12,50 12,50 12,50 17,00 21,50 Modulateur UHF IMAGE + SON 4011 4013 4017 4040 4052 4053 ACCUS J.V.C. 45.00 F - Clavier Azerty 66 touches Grips-fils PRO Le jeu rouge + noir Allumage électronique 12 V 1,2 A/h 55,00 F 4093 40106 neuf d'origine Équipé micro K7 230.00 F TRANSISTORS Veglia Sortie RS232 Cordons de mesure par 100 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Le jeu Manche télécommandé 16,00 F **240**F 500F 25,00 F 25,00 F Vu-mètre 40 x 40 600 F Moteurs divers matériel neut à partir de Important stock transfo 20,00 F 3½ DIGIT LCD OSCILLOSCOPE **DEI 84-20** à voir sur place Coffrets fin de série prix bradés AVEC TESTEUR DE TRANSISTORS **BECKMAN 9020** ... DES LOTS... - 0.00 1000 V DC Lot de 40 potentiomètres 500 V AC 1 50,00 F Calibre 10 A Lot de 1000 résistances Polarité automatique 165,00 F Au choix Lot de 500 céramiques MICROPROCESSEURS Réglage zéro auto 320.00 F Lot de 250 résist. ajt. 2 X 20 MHZ 200,00 F 6821 : 20,00 150,00 les 10 Z 80 CPU 4MHz Au choix 2 Lot de 350 fusibles 5 x 20 290F 39.00 Ligne à retard RÉGULATEURS Tarif lycées et collège à partir de 10 pièces Au choi 200,00 F Testeur de composants par 10 45,00 45,00 35,00 36,00 par 100 45,00 60,00 85,00 Lot de 10 radiateurs TO3 Trigger ajustable 10,00 F Lot de 10 mini inverseurs IPS = QUALITE OUTILLAGE PHIL 65,00 F par 10 6,00 8,00 20,00 FER À SOUDER 25/50 W POMPE À DESSOUDER 1N4148 ... ET DE LA MESURE ... -PH 18-- 2 FERS EN 1 -Gene. BF Occasion OPTO 1200.00 F LEDS rouges Ø3 ou 5 9,50/10 LEDS vertes Ø 3 ou 5 AVEC 2 SONDES 1/1-1/10 GRATUITES Oscilloscope 10 MHz 80.00/100 1500.00 F occasion révisé Fréquencemètre 98,00/100 Quantité limitée 800,00 F LEDS jaunes 0 3 ou 5 12,00/10 Fin de série PANTEC - 10 % - 15 % - 20 % 98,00/100 MULTIMÈTRES Avec un embout gratuit ÉGALEMENT **PROMO CAPACIMÈTRES** BAISSE DES PRIX SUR : ET MATÉRIEL LES CONDENSATEURS LES CONNECTEURS INFORMATIQUE **PROMO** BECKMAN À VOIR SUR PLACE 138F 100,80 F 75^F DISPONIBLES ARRIVAGES RÉGULIERS RADAR HYPERFRÉQUENCES PRÉAMPLI LECTEUR STÉRÉO K7 45 F DÉTECTION RÉGLABLE 1 à 15 MÈTRES .. 400 F PRÉAMPLI GUITARE 45 F ALIMENTATION STABILISÉE 5 à 12 V 400 mA * 85 F ANTIVOL AUTO DÉTECTION PAR PRÉAMPLI RIAA STÉRÉO 55 F ALIMENTATION STABILISÉE 3 à 24 V 1 A 140 F INTER PORTIÈRE 100 F ALIMENTATION 3 à 24 V 2 A TABLE DE MIXAGE STÉRÉO 6 ENTRÉES 240 F AFFICHAGE DIGITAL 255 F **JEUX DE LUMIÈRE** PRÉ ÉCOUTE POUR TABLE DE MIXAGE ... 110 F CAPACIMETRE DIGITAL 1 pF à 10000 µF 255 F TRUQUEUR DE VOIX 90 F VARIATEUR DE LUMIÈRE 1000 W 36 F AVEC 100 CONDENSATEURS POUR ESSAIS * CHAMBRE D'ÉCHO DIGITALE 770 F MODULATEUR DE LUMIÈRE 3 VOIES + VOLTMETRE DIGITAL 0 à 999 V 165 F BATTERIE ELECTRONIQUE ... 140 F MICRO 110 F FREQUENCEMÈTRE DIGITAL 30 Hz à 50 MHz ... 410 F SYNTHETISEUR DE SON 238 F MODULATEUR DE LUMIÈRE ANTIPARASITE FREQUENCEMÈTRE DIGITAL 0 à 1 GHz * 770 F BRUITEUR ELECTRONIQUE 209 F 3 VOIES HP 100 F F FREQUENCEMETRE DIGITAL 0 à 1 MHz. 230 F SIGNAL TRACER HF-BF 160 F MODULATEUR MICRO CHENILLARD 4 VOIES 162 F KITS DIVERS SIGNAL TRACER INJECTEUR 1 mV HF-BF * 378 F CHENILLARD 4 VOIES 110 F 호 CLAP INTERRUPTEUR .. 81 F GENERATEUR DE FONCTIONS 1 Hz à 400 kHz CHENILLARD 4 VOIES DÉCLENCHEMENT THERMOMÈTRE DIGITAL 0 à 99º 165 F SIGNAL CARRE, SINUS, TRIANGLE 250 F AUTOMATIQUE OU MUSIQUE . 150 F TESTEUR DE THT TEST DYNAMIQUE THERMOSTAT DIGITAL 0 à 99° 190 F Ā CHENILLARD MULTIPROGRAMME 8 VOIES DU BOBINAGE # 195 F AMPLIFICATEUR D'ANTENNE TV 2048 FONCTIONS 360 F COMMUTATEUR OSCILLOSCOPE 0 à 1 MHz 148 F UHF-VHF 20 dB . 100 F **CHENILLARD 8 VOIES** 144 F KT 145 F CARILLON 24 AIRS **ALARME ANTIVOL** STROBOSCOPE MINIATURE . 60 F RECEPTEUR FM 88-108 MHz AVEC AMPLI HP ... 145 F STROBOSCOPE 40 JOULES 108 F ANTIVOL MAISON 100 F METRONOME ELECTRONIQUE 45 F 포 ANTIVOL VILLA ALIMENTATION 12 V STROBOSCOPE 300 JOULES ... 205 F RECEPTEUR PO A DIODE 50 F ENTRÉE RETARDÉE - 2 ENTRÉES BASSE-FRÉQUENCE CHASSE MOUSTIQUE 67 F INSTANTANÉES 145 F K E AMPLIFICATEUR BF 2 W 45 F SERRURE CODEE 114 F ANTIVOL AUTO OU MAISON ULTRASONS 175 F Z AMPLIFICATEUR BF 10-30 W MONO/STEREO ... 150 F INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE 120 F CENTRALE D'ALARME DIGITALE 호 EMETTEUR 3 W FM AMPLIFICATEUR GUITARE 80 W .. 360 F 133 F MIS EN FONCTION PAR CLAVIER CODÉ * 520 F PREAMPLICORRECTEUR AMPLI2 × 20 W 255 F INTERPHONE MOTO 152 F TEMPORISATEUR D'ALARME 95 F PREAMPLI-CORRECTEUR AMPLI 2 x 45 W TELECOMMANDE 27 MHz CODEE 305 F TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE D'ALARME 410 F 215 F ___ A découper suivant les pointillés. _____ KITS LIVRES AVEC BOITIER. 35-37, rue d'Alsace 46.07.88.25 75010 PARIS Je désire recevoir le catalogue des kits Métro : Gares du Nord (RER ligne B) et de l'Est Nom- Prénom-OUVERT de 9 h à 19 h sans interrupt Le samedi de 9 h à 18 h. Fermé le dir Rue MESURE et COMPOSANTS

Ville_

CHUTE

70, avenue de Verdun 59300 VALENCIENNES

Tél.: 27.33.45.90

L'AFFAIRE DU MOIS

LAZELECTRONIQUE

DES

PRIX

Terminal de saisie PHILIPS 5010

Écran à cristaux liquides matricé

LE COIN DU BRICOLEUR...

Ventilateur 4 pouces (Papst, Etri, etc.) 75,00 F pièce - 120,00 F les 2

FN 322 **45,00 F**

Code postal

EXPÉDITION HORS TAXES DOM-TOM EUROPE AFRIQUE

Pour moins de 2 kg : 25 F, de 2 kg à 5 kg : 40 F + de 5 kg expédition en port dû.

CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES

MAGASIN: NOUVELLE ADRESSE 90, rue SAINT BONAVENTURE (Face à la Mairie) Tél.: 41.62.36.70 Vente par Correspondance: **B.P. 435 - 49304 CHOLET Cedex**

MESURE	
PL 8 Alimentation reglable 1 à 12V-0.3A	100.00
PL18 Détecteur universel 5 fonctions	
PL40 Convertisseur 12V/220V	100,00
PL44 Base de temps 50 Hz à quartz	
	170,00
PL56 Voltmetre digital 0 à 999V	
PL61 Capacimètre digital 1pf à 999ut	220,00
PL66 Alimentation digitale 3 à 24V-2A	
PL82 Fréquencemetre 30Hz à 50Hz	450,00
PL96 Chargeur automat, d'accus Cd-Ni	140,00
PL98 Alimentation sym. 40V-2A (sans transfo)	140,00
PL 1 Modulateur de lumière 1 voie	
PL 1 Modulateur de lumière 1 voie	40,00
PL 3 Modulateur de lumière 3 voies	90,00
PL 5 Modulateur de lumière 3 voies + préampli	100,00
PL 7 Modulateur de lumière 3 voies + 1 inverse	
PL 9 Modulateur de lumière 3 voies + micro	120,00
PL11 Gradateur de lumière	40.00
PL13 Chenillard 4 voies	120,00
PL15 Stroboscope 40 joules	120.00
PL21 Double clignotant secteur 2 voies	140.00
PL24 Chenillard modulé 6 voies PL37 Modulateur micro/chenillard 4 voies	150,00
PL37 Modulateur micro/chenillard 4 voies	180.00
PL48 Gradateur à touch-control	
PL60 Modulateur 3 voies pour auto	100.00
PL65 Orque lumineux 7 notes	220.00
PL69 Chenillard musical 9 voies	170.00
PL71 Chenillard multiprog 8 voies-2048 fonct	400.00
PL74 Stroboscope musical 40 joules	170.00
PL87 Chenillard 8 voies	
ALARME ANTIVOL	
	100.00
PL28 Sirène de puissance	70.00
PL47 Antivol pour auto	110,00
PL54 Temporisateur d'alarme	
PL57 Antivol auto à ultrasons	
PL78 Antivol de villa	
PL80 Sirène américaine	100,00

ÉMISSION - RÉCEPTION	
PL14 Preampli d'antenne 27 MHz	
PL17 Convertisseur 27 MHz/P0	
PL23 Emetteur 27 MHz FM 1W	100,00
PL33 Générateur 9 tons pour appel CB	90.00
PL35 Emetteur FM 3W	140,00
PL50 Récepteur FM 88 à 104 MHz	160,00
PL63 Ampli d'antenne 1 MHz à 1000 MHz-20 db	110,00
PL79 Tuner FM stéréo 88 à 108 MHz	260,00
BF	
PL16 Amplificateur BF 2W	
PL31 Préampli guitare	50,00
PL52 Ampli BF 2×15 W ou 1×30 W	
PL58 Chambre de réverbération	
PL59 Truqueur de voix	
PL62 Vu-mètre stéréo à led	
PL68 Table de mixage stéréo 2 x 6 entrées	260,00
PL70 Ampli-préampli-correcteur 15 W	140.00
PL73 Préampli de lecteur stéréo pour K7	50,00
PL77 Booster 15 W pour auto	100,00
PL84 Pré-écoute pour table de mixage	
PL86 Préampli-correcteur 5 entrées	140,00
PL89 Mixeur pour 2 platines stéréo	190,00
PL91 Ampli-préampli-correcteur 2×30 W	330,00
PL93 Ampli-préampli-correcteur 2×45 W	450,00
PL95 Ampli-préampli-correcteur 2×20 W	270,00
PL97 Amplificateur BF 80 W	
PL99 Amplificateur guitare 80 W	390.00

NOUVEAU KITS CHOC

CH1 Alarme auto	O CH 7 Synthe de son
	Torre Ordenica a recognition in 200,00

FLASH PROMO KITS PRESTIGE RT1 Fréquencemètre 0-1 GHz RT2 Chambre d'écho digitale 765,00 765,00

Frais de port : 25 F Recommandé-urgent 50 F Contre-remboursement Catalogue: 15 F frais d'envoi compris

BOUTIQUE : 2, rue Emilio Castelar 75012 PARIS - Tél. : 43.42.14.34 M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

PL 2 Métronome électronique PL 4 Instrument de musique PL 6 Chasse-moustiques PL19 Commande de fondu enchaîné PL20 Serrure codée PL22 Télécommande secteur PL25 Télécommande lumineuse PL26 Synchronisateur de diapositives PL27 Détecteur de gaz PL29 Thermostat	50,00 70,00 70,00 100,00 120,00 170,00 100,00 130,00
PL19 Commande de fondu enchaîné PL20 Serrure codée PL22 Télécommande secteur PL25 Télécommande lumineuse PL26 Synchronisateur de diapositives PL27 Détecteur de gaz PL29 Thermostat	100,00 120,00 170,00 100,00 130,00
PL20 Serrure codée PL22 Télécommande secteur PL25 Télécommande lumineuse PL26 Synchronisateur de diapositives PL27 Détecteur de gaz PL29 Thermostat	120,00 170,00 100,00 130,00
PL22 Télécommande secteur PL25 Télécommande lumineuse PL26 Synchronisateur de diapositives PL27 Détecteur de gaz PL29 Thermostat	170,00 100,00 130,00
PL25 Télécommande lumineuse PL26 Synchronisateur de diapositives PL27 Détecteur de gaz PL29 Thermostat	100,00 130,00
PL26 Synchronisateur de diapositives PL27 Détecteur de gaz PL29 Thermostat	130,00
PL27 Détecteur de gaz PL29 Thermostat	100,00
PL29 Thermostat	
PL30 Clap interrupteur	90,00
PL 32 Interphone moto	160.00
PL34 Répétiteur d'appels, téléphonique	es 100.00
DI 36 Télérunteur	90.00
PL38 Gazouilleur	70.00
PL39 Balise cliquotante	70.00 100.00
PL42 Variateur de vitesse 6/12V PL43 Thermomètre digital 0 à 99°C	180.00
PL45 Thermostat digital 0 à 99°C	210.00
PL49 Bruiteur électronique	220.00
PL51 Carillon 24 airs	
PL53 Grillon electronique	100.00
PL55 Interrupteur crépusculaire	100.00
PL64 Programmateur domestique	
PL67 Télécommande 27 MHz codée	
PL72 Barrière/télécommande à ultras-	ons 160.00
PL75 Variateur de vitesse 220 V - 10	000 W 100,00
PL76 Allumage élec. à décharge capa	
PL81 Antiparasite secteur 1000 W	
PL83 Compte-tours digital	
PL85 Barrière/télécommande à infraro	uges 200,00
PL88 Thermomètre digital négatif -50	0 à + 9°C 200,00
PL90 Minuterie d'éclairage 30s à 30	
PL92 Stroboscope de réglage pour au PL94 Temporisateur digital 0 à 999s	uto 140.00
PL 100 Batterie électronique	150,00

POUR FAIRE DES SOUDURES PRECISES ET RAPIDES **ET PROTEGER VOS SEMICONDUCTEURS** PTEZ pour les ANTEX 70 PAYS DONT LES U.S.A. ET LE JAPON LES UTILISENT HOUVEA Poste de soudure avec affichage digital ANTEX Fers à souder de précision Résistances chauffantes 45 75 37 52 APY. 6, rue de Silly FRANCE 92100 Boulogne-sur-Seine

Tél.: 46 04 38 06 Telex 201576

MULTIMETRES NUMERIQUES



DM 105

Le Multimètre le plus compact de la gamme 0,5 % de précision en Vcc Grande simplicité d'emploi Fonction Vcc. Vca.

451 F TTC

Je désire recevoir une documentation, contre 4 F en timbres

DM 5000

2000 points de mesure 20 Amp. cont. et alt. 26 calibres 0.25 % de précision ± 1 Digit Polarité et Zéro automatiques 200 mV · 1000 V = 200 mV = 750 V = 200 μA — 20 Amp = et = 200 Ω à 20 MΩ

Alim.: Bat. 9 V type 6 BF 22 Accessoires : pinces ampéremétriques

Sacoche de transport 664 F TTC






2000 pts de Mesure Précision 0,5 % ± 1 Digit. Affichage par LCD Polarité et Zéro Automatiques Indicateur d'usure de batterie 200 mV à 1000 V = 200 mV à 750 V = $200 \mu A a 10 A = et = 200 Ω a 20 M Ω$ Alim.: Bat. 9 V type 6BF 22

Accessoires

Sacoche de transport 706 F TTC

ISKRA
France
354 RUE LECOURBE 75015

2000000	23

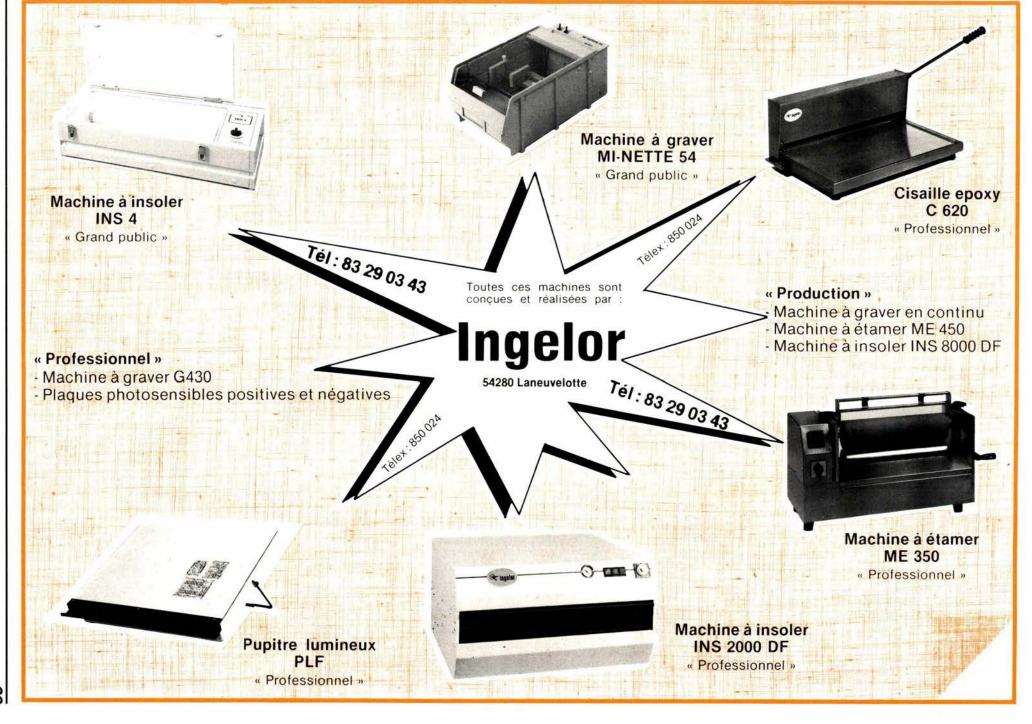

Vente exclusive sur commande ou correspondance Renseignements: de 10 h à 19 h.

Administration acceptée, paiment différé

64, rue de Charonne, 75011 PARIS

Tarif unitaire pouvant varier sans préavis REMISE 10 % pour 1 500 F et +
15 % pour 4 000 F et +
20 % pour 13 000 F et +

Port gratuit à partir de 1 000 F d'achat PAIEMENT A LA COMMANDE

— Forfait port 20 F

ONDITIONS DE VEN Prix T.T.C. commande minimum 200 F

CONTRE-REMBOURSEMENT — Joindre acompte de 50 F — Forfait port + C.R. 40 F

74 LS	74 LS	74 F	C. MOS	MICROS	LINEAIRES	LINEAIRES	TANTALE GOUTTE
0 2,30 F 279 1 2,30 F 280 2 2,30 F 283 3 2,30 F 283 3 2,30 F 324 5 2,30 F 365 8 2,30 F 365 0 2,90 F 365 1 2,90 F 366 1 2,90 F 364 4 4,80 F 374 0 2,90 F 378 1 2,90 F 378 1 2,90 F 378 2 2,90 F 378	8,80 F 5,60 F 6,70 F 4 8,50 F 8,20 F 8 4,80 F 5 5,00 F 8 8,60 F 8 8,60 F 8 8,20 F 6 6,60 F 9 16,00 F	138 8,20 F 139 8,20 F 151 8,30 F 153 8,30 F 157 8,30 F 160 16,00 F 161 16,00 F 162 17,00 F 163 17,00 F 174 8,80 F 175 8,80 F 240 15,00 F	4077 2,60 F 4078 2,60 F 4081 2,60 F 4082 2,60 F 4085 3,80 F 4086 6,70 F 4093 4,60 F 4094 6,50 F 4095 10,00 F 4096 10,00 F 4097 18,00 F 4098 6,50 F 4099 7,50 F 4502 6,40 F 4503 4,80 F	EF 6800 P 34,00 F EF 6802 P 45,00 F EF 6803 P 48,00 F EF 6803 P 56,00 F EF 6805 P 48,00 F EF 6809 P 64,00 F EF 6809 P 15,00 F EF 6802 P 15,00 F EF 6802 P 24,00 F EF 6802 P 24,00 F EF 6802 P 24,00 F EF 6804 P 42,00 F EF 6885 P 18,00 F	L 200 10,30 F LF 353 7,60 F LF 356 7,00 F LF 357 7,00 F LM 301 3,90 F LM 308 6,80 F LM 311 4,60 F LM 317 T 7,80 F LM 318 H 16,00 F LM 319 12,40 F LM 324 4,00 F LM 324 4,00 F LM 334 Z 10,00 F LM 335 Z 12,00 F LM 336 Z 12,00 F LM 336 Z 12,00 F LM 339 4,80 F LM 339 4,80 F LM 339 4,80 F LM 348 6,60 F	S 576 38,00 F SAB 0600 32,00 F SAB 0601 32,00 F SAB 0602 44,00 F SAS 560 S 28,00 F SAS 570 S 28,00 F SFC 2861 9,00 F TCA 660 B 32,00 F UA 776 8,80 F UA 170 19,20 F	4,7 uF 2,40 F 6,8 uF 2,40 F 10 uF 3,20 F 15 uF 3,20 F 47 uF 6,80 F 68 uF 6,80 F CONDENSATEURS CHIMIQUE RAD/AX Tension 16 V 33 uF 0,90 F
3 2,90 F 645 0 2,90 F 2 2,90 F 3 2,90 F 7 2,90 F	74 S	4000 2,50 F 4001 2,50 F 4002 2,50 F 4006 6,00 F 4007 2,50 F	4508 14,50 F 4510 5,50 F 4511 6,00 F 4512 5,80 F 4514 13,50 F	MC 1488 P 5,60 F MC 1489 P 5,60 F Z 80	LM 349 9,00 F LM 358 4,20 F LM 380 N8 16,00 F LM 380 N14 16,00 F LM 386 16,00 F	UAA 180 20,80 F	47 uF 0,90 F 100 uF 1,00 F 220 uF 1,20 F 330 uF 1,40 F 470 uF 1,80 F
8 2,90 F 00 08	7,00 F 9,00 F 2 9,00 F 4 18,00 F 3 14,00 F 6 14,00 F 7 14,00 F 7 15,00 F 5 24,00 F 8 24,00 F 4 24,00 F	4008 2,50 F 4009 2,50 F 4010 2,50 F 4011 2,50 F 4012 2,50 F 4013 3,50 F 4014 5,00 F 4016 3,50 F 4017 5,50 F 4019 5,00 F 4020 5,00 F 4021 5,00 F 4021 5,00 F	4515 14,20 F 4516 6,00 F 4518 6,00 F 4520 6,00 F 4520 6,00 F 4528 6,50 F 4532 9,00 F 4538 7,50 F 4539 7,50 F 4556 7,00 F 4584 5,00 F 4585 7,00 F 40106 3,20 F 40161 5,60 F	CPU A 32,00 F PIO A 36,00 F CTC A 36,00 F DMAC A 180,00 F SIO A 88,00 F 6502A 58,00 F 6522A 59,00 F 6532A 145,00 F 6551A 85,00 F 8085 35,00 F 8085 35,00 F 8086 12 120,00 F 8088 D 70,00 F 8088 D 70,00 F 8088 D 70,00 F	LM 393 4,20 F LM 709 4,20 F LM 723 4,60 F LM 747 5,80 F LM 748 4,40 F LM 776 5,50 F LM 1458 3,70 F LM 1450 10,40 F LM 2901 6,70 F LM 2902 6,70 F LM 2903 6,80 F LM 2904 6,80 F LM 2904 44,00 F LM 3900 48,00 F LM 3914 48,00 F	2N 2222 1,80 F 2N 2905 2,60 F 2N 2907 1,80 F 2N 3055 8,80 F 2N 3369 3,20 F 2N 3904 1,20 F 2N 3906 1,20 F 2N 3906 8,00 F BC 237 0,80 F BC 237 0,80 F BC 337 A 0,80 F BC 308 0,80 F BC 327 0,80 F BC 308 0,80 F BC 327 0,80 F	1000 uF 3,00 r 2200 uF 5,60 r 4700 uF 8,20 r Tens. 25 V 63 V 22 uF 0,90 r 1,00 r 47 uF 0,90 r 1,40 r 100 uF 1,00 r 2,00 r 220 uF 1,60 r 3,40 r 330 uF 2,00 r 4,30 r 470 uF 2,60 r 6,40 r 1000 uF 3,20 r 1,40 r 1000 uF 3,20 r 1,40 r
7 3,50 F 9 3,50 F 2 3,90 F 3 3,80 F	74 SN 8,00 F 7,50 F	4023 5,00 F 4024 5,00 F 4025 . 2,50 F 4026 . 4,00 F	REGULATEUR TO 220	8155 HC 70,00 F 8156 HC 70,00 F 8205 101,00 F 8212 34,00 F 8216 50,00 F	NE 544 27,00 F NE 555 3,90 F NE 556 6,00 F NE 565 9,00 F NE 566 15,50 F	BC 547 B	4700 uF 10,60 F 32,40
57 5,20 F 14 58 6,00 F 30 50 6,00 F 32 51 6,00 F 74 53 6,00 F 75	4,80 F 3,20 F 3,20 F 3,80 F 5,00 F 6,40 F	4027 4,00 F 4028 5,00 F 4030 3,00 F 4031 10,00 F 4032 7,00 F 4033 11,00 F 4034 18,00 F 4035 6,00 F 4040 5,00 F 4041 6,00 F 4042 5,00 F 4043 5,00 F 4044 5,00 F 4044 5,00 F	POSITIF 7805	8224 24,00 F 8228 48,00 F 8237 AC5 110,00 F 8238 48,00 F 8243 C 42,00 F 8250 210,00 F 8251 AFC 44,70 F 8253 C2 48,00 F 8253 C2 48,00 F 8255 AC2 44,00 F 8257 C5 66,00 F 8259 58,00 F 8279 119,00 F 8202 A 28,00 F 8202 A 28,00 F 8202 A 28,00 F 8202 A 28,00 F	NE 567 12,80 F NE 5532 26,00 F NE 5534 17,80 F CA 3130 E 15,00 F CA 3140 E 15,00 F CA 3161 E 14,40 F CA 3162 E 64,00 F TBA 120 S 9,00 F TBA 820 7,80 F TBA 820 9,40 F TBA 920 S 9,40 F TBA 950 F TBA 970 S 38,00 F	BD 135 2,20 F BD 136 2,00 F BD 234 3,40 F BD 235 3,40 F BD 236 3,80 F BD 237 3,80 F BD 245 C 6,20 F BD 245 C 12,00 F BD 440 4,80 F BD 441 4,80 F BD X 33 C 5,90 F BD X 34 C 5,90 F BF 245 A 2,80 F BF 245 B 2,80 F	Insertion nulle 24 br 28,00 f 28 br 36,00 f 40 br 52,00 f Double Lyres 8 br 0,70 f 14 br 0,80 f 16 br 0,90 f 18 br 1,10 f 20 br 1,20 f 24 br 1,40 f 28 br 1,80 f
166 8,00 F 138 199 7,60 F 157 144 5,40 F 174 155 5,40 F 175 11 18,00 F 245 10 9,00 F 245 11 6,80 F 257	5,40 F 5,60 F 5,60 F 5,60 F 4 8,80 F 5 12,20 F	4046 6,00 F 4047 6,00 F 4048 4,00 F 4049 4,40 F 4050 4,20 F 4051 5,80 F 4052 5,80 F	7805 . 15,80 F 7812 . 15,80 F 7815 . 15,80 F	1,8432 Mhz 26,00 F 2,4576 Mhz 24,00 F 3,2768 Mhz 14,00 F 4,0000 Mhz 14,00 F 4,9152 Mhz 14,00 F 4,9152 Mhz 14,00 F	TCA 660 B 32,00 F TDA 1011 12,80 F TDA 1034 17,80 F TDA 2593 15,00 F TDA 2576 A 36,00 F TDA 2595 26,00 F TDA 2595 22,00 F	1N 4148 0,20 F 1N 4001 0,40 F 1N 4004 0,50 F 1N 4007 0,50 F	40 br 2,50 l Tulipe à souder 8 br 1,70 l 14 br 3,30 l 16 br 3,70 l
2 . 8,40 F 273 3 6,80 F 373 4 6,80 F 374 5 6,80 F 390 7 6,80 F 393 0 8,40 F	7,00 F 3 9,20 F 4 9,20 F 0 7,00 F	4053 5,80 F 4054 6,80 F 4055 4,60 F 4066 4,60 F 4060 5,80 F 4063 6,80 F 4066 4,20 F	2716	6,0000 Mhz 14,00 F 6,5536 Mhz 14,00 F 8,0000 Mhz 14,00 F 10,0000 Mhz 14,00 F 10,0000 Mhz 14,00 F 10,2450 Mhz 14,00 F 12,0000 Mhz 14,00 F 15,0000 Mhz 14,00 F	TIL 111 5,80 F TL 71 5,20 F TL 72 6,00 F TL 74 10,40 F TL 81 5,20 F	1N 4151 0,60 F AA 119 2,40 F BB 105G 7,00 F	18 br 3,90 20 br 4,25 24 br 5,15 28 br 5,95 40 br 6,75
43 8,20 F 44 8,40 F 45 9,40 F 67 7,40 F 67 5,20 F 68 5,20 F 68 5,20 F 68 10 66 4,60 F 73 8,40 F	4,00 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F	4067 17,20 F 4068 2,90 F 4069 2,90 F 4070 2,90 F 4071 2,90 F 4072 2,90 F 4072 2,90 F 4075 2,90 F 4076 8,20 F	4116 14,00 F 4164 16,00 F 41256 28,00 F 120 ns 4164 25,00 F 41256 35,00 F INTER DIL	22,1184 Mhz 14,00 F 32,7680 Mhz 14,00 F BOUTON POUSSOIR Calotte alu: 0 10-15-22-27 mm 3,00 F 0 19-6 mm 1,50 F 0 40-6 mm 3,00 F	TL 82 6,00 F TL 431 10,20 F TL 497 5,60 F LED Ø 3 et 5 mm rouge les 10 p. 9,00 F vert et jaune les 10 p. 14,00 F clignot rouge 4,50 F	TENSION 35 V 0.1 uF	HE 10 Male à souder sur C.I. 10 br 7,001 16 br 11,001 20 br 15,001 26 br 17,00 30 br 19,001 34 br 21,001
32 74 86	4,00 F	40// 2,30 F	2 int. 5,00 F 4 int. 7,00 F 6 int. 8,00 F 8 int. 10,00 F 10 int. 11,00 F		clignot rouge 4,50 F clignot vert et jaune Jumbo Led 0 8 mm rouge 4,00 F Jumbo Led 0 8 mm vert et jaune 5,50 F	TENSION 16 V 3,3 uF	

7,00 F

10 br

TECHNIQUE



L'infrarouge et ses applications

Les récepteurs d'infrarouges

ous avons analysé, dans la première partie de cette étude, les phénomènes conduisant à l'émission de rayonnements infrarouges par les semiconducteurs, puis décrit les grandes catégories de dispositifs émetteurs : diodes électroluminescentes, et diodes à structure laser (RP-EL nº 473). La deuxième partie traite des récepteurs. Pour la transmission d'informations, le composant détecteur se ramène toujours à une ionction semiconductrice. En fonction des performances cherchées, notamment sur le plan de la vitesse de réponse, on exploite les photodiodes PIN, ou les photodiodes à avalanche. Pour une sensibilité élevée du composant détecteur, on peut également faire appel au phototransistor, qui apporte son amplification propre en

Certaines liaisons par infrarouges, ne portent que sur des distances extrêmement courtes, émetteur et récepteur prenant place au sein d'un même boîtier. Le but poursuivi est alors l'isolement galvanique entre deux parties de la chaîne : c'est le domaine des optocoupleurs, dont nous examinerons quelques caractéristiques spécifiques.

Il reste, enfin, une dernière catégorie de détecteurs d'infrarouge, dont le fonctionnement exploite le phénomène de pyroélectricité. On

s'écarte là, notamment en raison des constantes de temps élevées qui caractérisent ces capteurs, du domaine de la transmission d'informations, au sens traditionnel du terme. Par contre, les capteurs pyroélectriques s'adaptent bien à la détection de personnes, et trouvent leur emploi dans certains systèmes de surveillance et d'alarme : il nous a paru utile de leur réserver une place.

Les phénomènes physiques

Nous ne nous intéresserons, pour l'instant, qu'aux détecteurs à semiconducteurs, où l'absorption de photons infrarouges se traduit, sous certaines conditions, par la création de paires électron-trou: c'est le phénomène inverse de l'émission stimulée. Ces paires une fois créées, il reste à les dissocier, afin d'obtenir un courant électrique.

Création de paires électron-trou

Soit un photon, de fréquence v donc d'énergie hv, qui pénètre


dans un semiconducteur de largeur de bande interdite E_G, **figure 27.** Après une certaine profondeur de pénétration (nous y reviendrons plus loin), il peut être absorbé sur un site, d'où il chasse un électron de valence, donnant simultanément naissance à un trou. Deux cas sont alors possibles:

• si la fréquence v₁, trop faible, est telle que :

hvi < En

l'électron n'acquiert pas une énergie suffisante pour se libérer définitivement de sa position initiale, dans laquelle il retourne rapidement combler le trou figure 27 a.

TECHNIQUE

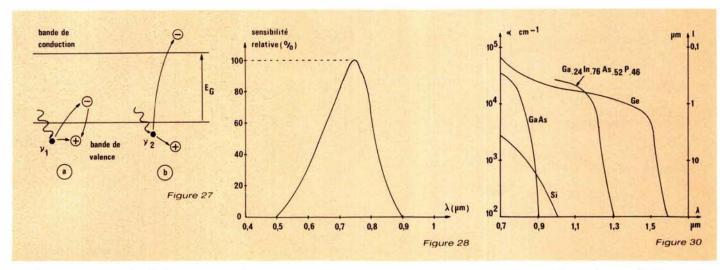

• si, par contre, la fréquence v_2 est suffisante, telle que :

$$hv_2 \ge E_G$$

l'électron passe dans la bande de conduction **figure 27 b**, et abandonne un trou dans la bande de valence.

En fait, à cause de la distribution des quantités de mouvement p (voir nos rappels sur la structure de bande dans le premier article), il n'existe pas un seuil net en fréquence v, donc en longueur d'onde à. Les transitions directes restent les plus probables, mais les transitions indirectes, avec création d'un phonon, sont également possibles. La sensibilité, qui traduit le rapport entre le nombre de paires électron-trou créées et le nombre de photons incidents, croît à partir de zéro pour des photons d'énergie Eg, et passe par un maximum pour des fréquences plus élevées, donc des longueurs d'onde plus faibles. Si on représente la sensibilité relative en fonction de la longueur d'onde λ , on obtient la courbe typique de la figure 28, avec une distribution qui dépend. naturellement, du matériau utili-

Longueur et coefficient d'absorption

Soit I l'intensité énergétique incidente d'un rayonnement qui atteint la surface d'un échantillon semiconducteur, figure 29. Une fraction Ir = RI se trouve réfléchie, et une fraction Io se retrouve de l'autre côté de la surface, prise comme origine des profondeurs dans le matériau. On a, évidemment :

$$I_0 = I_1 (1 - R)$$

A l'intérieur du semiconducteur, l'intensité décroît exponentiellement en fonction de la profondeur x, le matériau étant absorbant pour le rayonnement :


$$I_x = I_0 \exp(-\alpha x)$$

Le paramètre α , caractéristique du matériau, et qu'on appelle son coefficient d'absorption, présente les dimensions de l'inverse d'une longueur, et on peut définir la longueur d'absorption l :

$$1 = \frac{1}{\alpha}$$

 α , et par conséquent l, ne dépendent pas que de la nature du semiconducteur, mais aussi de la longueur d'onde. Les courbes de la figure 30 donnent les variations de α (en cm⁻¹) et de l (en μ m), en fonction de λ (en μ m), pour quatre matériaux utilisables dans les détecteurs d'infrarouges : le silicium Si, le germanium Ge, l'arséniure de gallium GaAs, et un composé quaternaire de composition :

Gao.24 Ino.76 Aso,52 Po.48

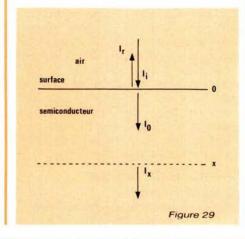

Le phénomène d'absorption intervient dans le choix du semiconducteur utilisé. Il montre, aussi, qu'on a intérêt à situer la zone active du dispositif aussi près que possible de la surface.

Les pertes par réflexion, ne doivent pas non plus être négligées. Les lois de l'optique, montrent qu'elles sont minimales pour une incidence perpendiculaire à la surface. Si on désigne respectivement par n₁ et n₂ les indices des deux milieux, figure 31, le coefficient de transmission T admet pour expression :

$$T = (1 - R) = \frac{4 n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$


Prenons l'exemple du silicium, qui offre un indice $n_2=3,45$, pour la longueur d'onde $\lambda=0,85$ µm. L'indice de l'air étant assimilé à celui du vide, soit 1, le coefficient de transmission prend la valeur :

$$T = \frac{4 \cdot 3,45}{(1+3,45)^2} = 0,70$$

On voit, par cet exemple, l'importance des traitements de surface antiréfléchissants.

Séparation des paires électron-trou

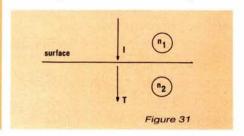L'immense majorité des détecteurs d'infrarouges, sont des photodiodes. Lorsqu'une jonction PN est exposée à un tel rayonne-





ment, sa conductivité augmente, ainsi que l'intensité du courant qui la traverse. Pour une polarisation directe, l'accroissement reste faible en valeur relative, et, par suite, difficilement exploitable. Il n'en va plus de même si la jonction est polarisée en inverse. La figure 32 illustre alors le phénomène de photoconduction.


La polarisation inverse entraîne la création d'une zone désertée de porteurs libres, et soumise à un champ électrique élevé. Cette zone est encadrée de régions P et N, de charge électrique nulle, et soumises à un champ électrique très faible. Chaque paire électron-trou, créée dans la zone désertée, est séparée par le champ, et donne lieu au passage d'un électron dans le circuit extérieur (courant inverse).

Les courbes de la figure 33, représentent deux caractéristiques d'une photodiode ; l'une, en l'absence de rayonnement incident, fait apparaître l'existence d'un courant d'obscurité I_o, dont l'origine est double :

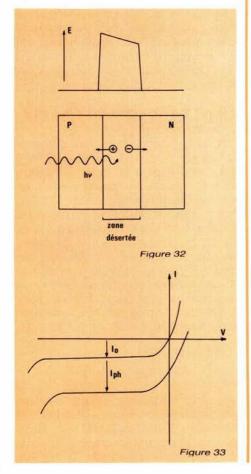• il provient d'une part, des porteurs engendrés en volume, par agitation thermique, ce qui



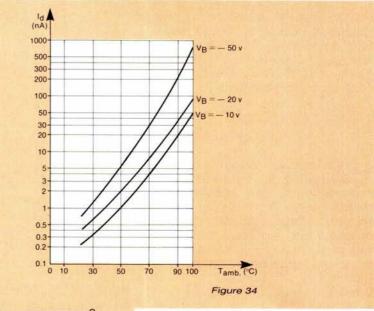

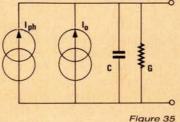

donne un courant de génération dans la zone désertée, et un courant de diffusion au voisinage.

• il est dû, par ailleurs, aux courants de fuite en surface, et dont l'importance est liée à l'état de cette dernière, donc à des problèmes techniques de fabrication. Cette contribution peut être réduite par le choix de la géométrie, et par des traitements de passivation.

Le courant d'obscurité dû à l'agitation thermique, croît exponentiellement avec la température. Si on tient compte des cou-

rants de surface, cette loi est légèrement modifiée. Les courbes de la **figure 34** en donnent un exemple pour une diode PIN au silicium, destinées aux fibres optiques.

La deuxième caractéristique de la figure 33, fait apparaîte le courant photonique $I_{\rm ph}$, qui s'ajoute au courant d'obscurité. On remarquera que si la polarisation inverse (V < 0) caractérise le fonctionnement en photodiode, le même dispositif travaille en cellule photovoltaïque dans la zone V > 0.

L'existence d'une zone désertée dans la photodiode, encadrée de charges électriques, assimile celle-ci, aussi, à un condensateur. Finalement, on peut donner, de l'ensemble, le schéma équivalent de la figure 35. Aux deux sources de courant — courant d'obscurité Io et courant photonique Iph —



RPY 94/95

RPY 86/87

RPY 93

TECHNIQUE

s'ajoutent la capacité C, et la conductance G (d'influence généralement négligeable). La capacité intervient pour limiter la vitesse de réponse, et on cherchera à la limiter : c'est ce qui conduit à la diode PIN.

Vitesse de réponse d'une photodiode

Pour les transmissions à débit élevé, une caractéristique essentielle d'une photodiode, réside dans la vitesse de sa réponse à une impulsion ou à un créneau de lumière, donc aux temps de montée et de descente du courant photoélectrique. Trois paramètres limitent cette vitesse :

• le temps de transit te des porteurs dans la zone désertée de la jonction. Comme il règne, dans cette zone, un champ électrique élevé, couramment supérieur à 106 V · m⁻¹, les porteurs y atteignent rapidement leur vitesse limite v_{lim}; si d désigne l'épaisseur de la zone désertée, le temps de transit est alors très voisin de :


$$t_t = \frac{d}{v_{lim}}$$

Compte tenu des ordres de grandeur habituels, il ne dépasse pas quelques dizaines de picosecondes

- le temps de diffusion td des porteurs minoritaires, créés par les photons, pour l'essentiel, dans la zone neutre qui sépare la jonction de la surface du dispositif exposée au rayonnement. On choisit, pour cette région, une épaisseur suffisamment faible pour que td reste négligeable.
- la capacité C_i de la jonction. Avec la résistance de charge R du circuit extérieur, figure 36, elle forme une constante de temps RC_i qu'il convient de minimiser. Or, si S désigne la surface de la photodiode, ρ la résistivité du matériau, d l'épaisseur de la zone désertée, et V la tension inverse appliquée, C_i est de la forme :

$$Cj = \frac{S}{d} (\rho \ V)^{-1/2}$$

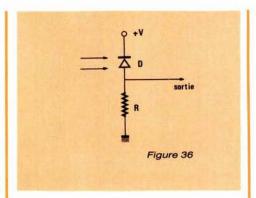On peut diminuer cette capacité en augmentant l'épaisseur d : c'est ce qui conduit, dans la construction des photodiodes, à



préférer la structure PIN à la simple jonction PN.

La photodiode PIN

Il s'agit du détecteur le plus simple pratiquement utilisé, et d'ailleurs le plus répandu. La figure 37 illustre sa structure : elle se compose de deux zones fortement dopées P+ et N+; encadrant une couche de matériau intrinsèque I. Les photons sont principalement absorbés dans cette dernière, car on donne à la région P+ une épaisseur très faible, afin d'y réduire le temps de diffusion des porteurs. Dans un matériau fortement dopé, ceux-ci n'ont, d'ailleurs, qu'une durée de vie faible, et ne contribuent pas sensiblement au photocourant.

Pour des dispositifs courants, la capacité de jonction Cj se situe aux alentours de 20 pF, avec des temps de réponse de l'ordre de 50 ns, sur une résistance de charge de 1 k Ω . Les photodiodes construites pour la réception sur fibres optiques n'offrent qu'une très faible surface captrice (aire circulaire de 200 µm de diamètre, pour des fibres de 125 μm) ; leur capacité peut descendre au picofarad, et même en-dessous, avec des temps de montée et de descente de l'ordre de la nanoseconde, sur une charge de 50 Ω .

La photodiode à avalanche

Pour des intensités suffisamment grandes du champ électrique au sein de la zone désertée (plus de 10⁷ V.m⁻¹), les électrons créés par effet photo-électrique peuvent acquérir une vitesse, donc une énergie cinétique, leur permettant d'arracher à leur tour

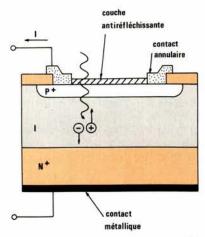


Figure 37

des électrons de valence, donc de former une nouvelle paire électron-trou (ionisation par choc). Les électrons secondaires, accélérés à leur tour, donnent à nouveau naissance à de nouvelles paires : c'est l'effet d'avalanche. Il y a ainsi amplification du courant protoélectrique primaire.

Le gain d'avalanche dépend fortement du champ électrique, qui détermine les coefficients d'ionisation des porteurs, c'est-àdire le nombre de moyen de paires créées par chaque porteur, et par unité de distance. Le produit gain x bande du processus, est évidemment limité par le temps de transit dans la zone où se produit l'amplification.

Bruit par excès en régime d'avalanche

Chaque ionisation est évidemment un phénomène aléatoire. Il en résulte que le gain d'avalanche A fluctue rapidement en valeur instantanée, introduisant les mêmes variations du courant photoélectrique résultant. Ces variations aléatoires autour d'une valeur moyenne, constituent du bruit, qu'on appelle ici « bruit par excès » en avalanche. Son étude mathématique nous entraînerait à des développements qui dépassent le cadre de cet exposé.

Bruit dans une photodiode PIN

Toute amplification du courant photoélectrique I_{ph} d'une photodiode, s'accompagne de l'amplification, dans le même rapport, du courant d'obscurité I_o, source


de bruit, et dont nous avons vu, plus haut, les origines. Dans un système complet, la photodiode attaque un circuit amplificateur de résistance d'entrée Re, qui engendre elle-même du bruit thermique. Le minimum de puissance optique détectable, est limité par le bruit, caractéristique dont on doit tenir compte lors du choix d'une photodiode destinée à travailler à de faibles niveaux d'éclairement.

On définit alors la puissance équivalente de bruit (dans la littérature anglo-saxonne, NEP, de Noise Equivalent Power), qui s'exprime en W.Hz-1/2, et doit être précisée pour une largeur de bande donnée.

Choix du matériau

omme nous l'avons vu à la figure 30, le coefficient d'absorption des semi-conducteurs, dépend fortement de la longueur d'onde. Dans le domaine des courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire pour un fonctionnement aux alentours de 0,85 um, le silicium et l'arséniure de gallium se révèlent bien adaptés. Toutefois, le premier l'emporte encore largement dans les réalisations industrielles, à cause de l'acquis technologique dont le fait bénéficier une longue expérience

Aux grandes longueurs d'onde. les deux fenêtres des fibres en silice, caractérisées par de très faibles atténuations, sont centrées sur 1,3 µm et 1,55 µm : c'est là le domaine des composés ternaires et quaternaires, depuis l'élimination du germanium. Pour l'instant d'ailleurs, on s'en tient aux premiers, les composés quaternaires se montrant encore difficiles à élaborer. La figure 38 montre deux catégories de matériaux, avec leurs réponses spectrales, et illustre deux voies de recherche. Avec In, Ga. As déposé par épataxie sur un substrat de GaAs (courbes 1 et 2), on cherche à adapter la largeur de bande interdite à la longueur d'onde désirée, en jouant sur les concentrations (Gao,83, Ino,17, As et Gao,68, Ino,32, As respectivement, pour les courbes 1 et 2). Avec le composé Gao,47 Ino,53 As, déposé sur InP, on cherche, au contraire, à élargir le domaine spectral (courbe 3).

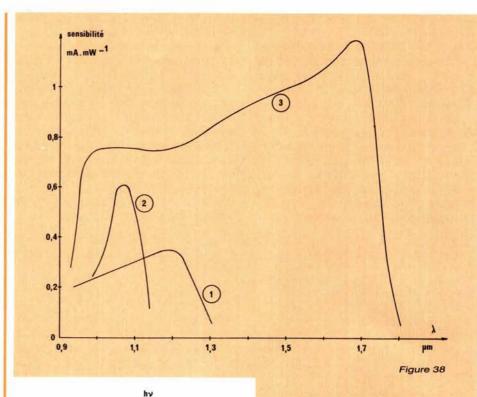

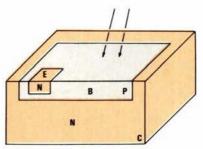


Figure 39


Le phototransistor

supposons que la jonction PN, dont nous avons jusqu'ici parlé, constitue la jonction collecteur-base d'un transistor : le courant photoélectrique induit par le rayonnement incident, devient alors le courant de base du transistor, et est amplifié par le gain en courant de ce dernier, hfe. Il en résulte une intensité de collecteur :

 $I_c = h_{FE} I_{ph}$

La figure 39 illustre la structure à double diffusion, généralement adoptée pour la réalisation des phototransistors, et qui permet d'offrir une large surface au rayonnement incident.

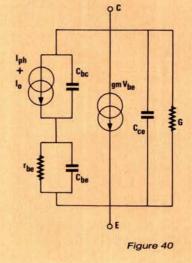On peut utiliser le phototransistor comme un composant à deux ou trois électrodes, le premier cas correspondant à celui où la base reste en l'air, ce qui est l'emploi le plus fréquent:



beaucoup de boîtiers, d'ailleurs, n'offrent pas d'accès à la base. Dans ces conditions, la seule grandeur d'entrée reste la lumière, ou le rayonnement infrarouge incident, et le courant de collecteur admet pour expression celle que nous avons donnée un peu plus haut.

On peut alors représenter le phototransistor par le schéma équivalent de la figure 40. La présence de la capacité parasite collecteur-base C_c, responsable de l'effet Miller, altère le comportement dynamique: on obtient des temps de montée et de descente très inférieurs à ceux des photodiodes, et qui s'échelonnent couramment, selon les

TECHNIQUE

modèles, de 1 µs à quelques dizaines de µs.


A titre d'exemple, la **figure 41** rassemble quelques caractéristiques du phototransistor BPW 22 A, de la RTC. On trouvera:

- en **a**, les variations du courant de collecteur I_c en fonction de la tension collecteur-émetteur V_{CE}, pour différentes valeurs de l'éclairement énergétique.
- en **b**, et en **c**, les temps de montée et de descente, en fonction du courant de collecteur I_c,

et pour différentes valeurs de la résistance de charge R_L.

• en **d**, la réponse spectrale relative, avec un maximum centrée sur 0,8 μm.

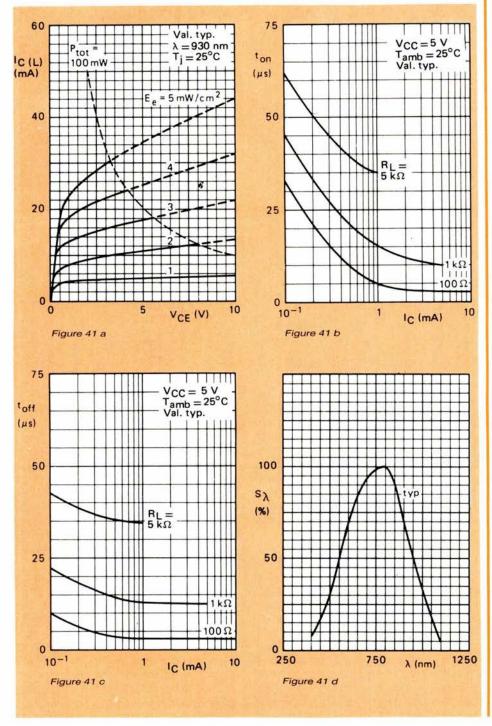Remarquons enfin qu'on peut encore augmenter le gain introduit par l'effet transistor, en adoptant une combinaison de type Darlington. On arrive ainsi à des gains en courant allant de 10 000 à quelques dizaines de milliers, mais au prix, bien sûr, d'une nouvelle diminution de la vitesse de réponse.



Les photocoupleurs

a technique des photocoupleurs ne s'apparente pas spécifiquement à celles des infrarouges, puisque beaucoup de ces dispositifs exploitent les radiations visibles. Leur intérêt pourtant, d'ailleurs souvent méconnu, nous a semblé justifier une place dans cet article.

Tout optocoupleur (ou photocoupleur) se compose d'un émetteur constitué par une diode électroluminescente, commandée par un courant, et d'un récepteur transformant le rayonnement incident en un autre courant. On réalise ainsi des liaisons, soit analogiques, soit numériques, dont la principale caractéristique réside dans l'isolement galvanique entre le circuit de commande et le circuit commandé.

Le photocoupleur est un quadripôle

Si on assimile le photocoupleur à une boîte noire, il se présente sous forme d'un quadripôle, figure 42, où les variables sont la tension et le courant d'entrée, ve et ie, et la tension et le courant de sortie, ve et is. On peut alors définir la matrice de transfert, entre ces deux couples, par la relation:

$$\left[egin{array}{c} v_s \ i_s \end{array}
ight] \ = \ \left[egin{array}{cc} A & B \ C & D \end{array}
ight] \qquad \left[egin{array}{c} v_e \ i_e \end{array}
ight]$$

Si on néglige, ce qui correspond aux ordres de gandeur réels, le coefficient de réaction A et la transconductance C, il reste:


$$v_s = B i_e et$$
 $i_s = D i_e$

Le terme D apparaît, dans la pratique, comme le plus utile : on l'appelle le « coefficient de transfert », et il est souvent exprimé en %, avec la notation τ . Sa valeur peut aller de 20 à 30 %, jusqu'à 1 000 % environ.

Caractéristiques d'un photocoupleur

Nous définirons, brièvement, quelques caractéristiques des photocoupleurs, importantes à connaître pour une utilisation optimale.

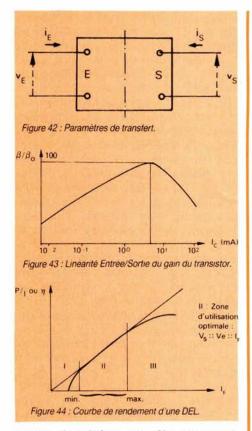• la tension d'isolement VES: c'est la valeur maximale de la différence de potentiel que le photocouleur peut supporter entre, d'une part ses entrées



court-circuitées, et, d'autre part, ses sorties également court-circuitées. Elle s'étage communément de 1 kV à une dizaine de kV.

- la capacité entrée-sortie CES : c'est la capacité parasite qui couple l'entrée à la sortie, et peut se montrer parfois gênante. Elle augmente le bruit en fonctionnement analogique, et peu provoquer des déclenchements intempestifs de la sortie, en fonctionnemen logique. Des valeurs typiques inférieures au picofarad, sont courantes.
- la linéarité entrée-sortie : dans l'idéal — et c'est très important pour les applications analogiques — la grandeur exploitée en sortie


devrait, dans son amplitude, reproduire proportionnellement celle qu'on applique en entrée. Deux facteurs interviennent pour déformer cette correspondance : la non linéarité du gain en courant du transistor, figure 43, et la non linéarité de la puissance radiative de la diode électroluminescente, en fonction du courant qui la traverse, figure 44. La zone I (courant I_F < 1 mA), fait apparaître un phénomène de seuil, tandis que dans la zone III (I_F > 100 mA), intervient la saturation. La zone II correspond, évidemment, aux conditions optimales d'utilisation.

ullet les temps de commutation : leur définition est la même que dans tous les dispositifs. On distingue le retard à la montée t_d , le

temps de montée t_r, le retard à la descente (dû au stockage) t_s, et le temps de descente t_F. Les photocoupleurs les plus rapides permettent de descendre au dessous de la microseconde.

Technologie des photocoupleurs

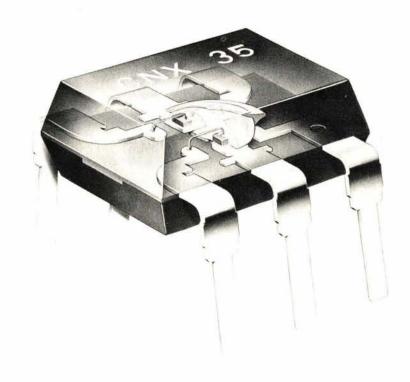Il existe une grande variété dans les procédés de couplage entre émetteur et récepteur. Pourtant, la production de masse de ces composants, tend à imposer la structure dite « coplanaire », avec croissance épitaxiale des constituants. La **figure 45** montre la configuration du photocoupleur CNX 35, de la RTC, construit selon cette technique.



Les détecteurs pyroélectriques


es détecteurs pyroélectriques réagissent indirectement aux rayonnements infrarouges par le biais des variations de température que ceux-ci induisent dans leurs éléments sensibles. Ce sont, par nature, des capteurs à grande constante de temps, inutilisables pour la réception de signaux. Ils trouvent, par contre, des applications fort intéressantes dans le domaine des alarmes.

La pyroélectricité

es éléments sensibles des détecteurs pyroélectriques, sont des plaquettes de cérami-

ques ferroélectriques. Celles-ci se présentent sous la forme d'un agglomérat de petits cristaux, dont chacun se comporte comme un dipôle électrique. Dans le matériau non traité, les dipôles s'orientent au hasard, figure 46 a : pour l'ensemble de l'échantillon, la polarisation résultante reste nulle. Par un

TECHNIQUE

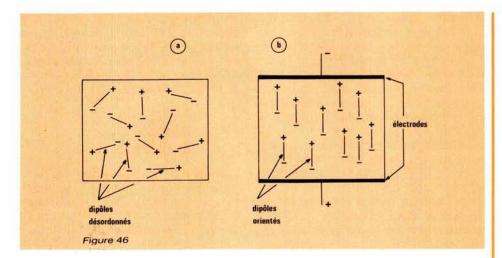

chauffage au voisinage du point de curie de la céramique (on nomme point de Curie la température pour laquelle certains corps passent du diamagnétisme au paramagnéstisme), accompagnée de l'application d'un champ électrique, les dipôles s'orientent tous dans la direction du champ. Ils conservent cette orientation préférentielle après refroidissement à la température ambiante figure 46 b.

Toute modification ultérieure de la température de l'échantillon entraîne un changement, réversible dans la mesure où le point de Curie n'est pas atteint, de la polarisation moyenne. En déposant, sur chaque face de l'élément, une couche métallique servant d'électrode, on obtient un condensateur. Finalement, les variations de température se traduisent par des variations de la différence de potentiel entre les électrodes.


Les matériaux usuellement utilisés pour la confection de céramique ferroélectrique, se caractérisent par des points de Curie élevés: on peut alors les employer jusqu'à des températures de l'ordre de 100° C.

Structure d'un détecteur

A fin d'améliorer la conversion, en chaleur, du rayonnement infrarouge incident, on recouvre la surface captrice de l'élément sensible à l'aide d'un film noir à fort coefficient d'absorption, figure 47.

Chaque élément de céramique se comporte comme une source de résistance interne extrêmement élevée, capable de ne débiter que des courants de très faible intensité. On réalise alors une adaptation d'impédance en associant, dans le détecteur, le capteur proprement dit à un transistor à effet de champ : le signal de sortie est recueilli sur la source du FET, figure 48 a et 48 b.

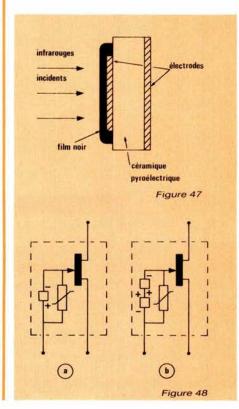La résistance branchée en parallèle sur la céramique, est un élément non linéaire, dont la valeur diminue lorsque la tension croît à ses bornes. Elle limite progressivement la différence de potentiel pyroélectrique, qui pourrait découler, notamment, d'importantes modifications de la température ambiante, et saturer l'étage préamplificateur connecté en sortie.




Les figures 48 a et b, montrent les deux montages possibles. Le premier comporte un élément sensible unique, alors que, dans le deuxième, deux éléments sont branchés en série, avec des polarités inversées. Cette deuxième disposition annule les tensions de mode commun, dues par exemple aux variations de la température ambiante, aux sources de chaleur situées en arrière-plan de la zone de détection (des radiateurs dans la pièce à protéger), ou aux bruits d'origine acoustique. Seuls, des changements différentiels de température, donc de flux infrarouge atteignant les capteurs, seront pris en compte, pour engendrer un signal sur la source du FET.

Notons qu'un détecteur double peut servir à enregistrer des températures d'objets immobiles, sous réserve de réaliser un découpage du faisceau infrarouge incident, à l'aide, par exemple, d'une croix de Malte tournant devant le dispositif. La figure 49 montre le découpage en créneau du flux, et les variations correspondantes de la tension de sortie. La fréquence optimale (liée évidemment à la constante de temps thermique), se situe au voisinage du hertz. La courbe de la figure 50, montre les variations, en valeurs relatives, de l'amplitude du signal délivré, en fonction de la fréquence de découpage.

Caractéristiques principales d'un capteur pyroélectrique

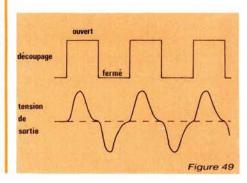Un certain nombre de caractéristiques déterminent les conditions d'emploi des détecteurs pyroélectriques. Elles





Quelques capteurs pyroélectriques de la gamme MURATA.


concernent, notamment : la sensibilité (en fonction de la puissance reçue), la réponse en longueur d'onde, le bruit, et la directivité.


La sensibilité

On définit la sensibilité par le rapport de la tension efficace de sortie, au flux (ou puissance) énergétique incident. Elle s'exprime donc en V.W-1. Il convient, en outre, de préciser la longueur d'onde pour laquelle la mesure a été faite, et la fréquence de découpage du faisceau d'infrarouges. En général, on choisit une longueur d'onde de 10 µm, et une fréquence de 10 Hz. Les sensibilités des produits courants s'échelonnent de 300 V.W-1 à 1300 V.W-1 environ.

La réponse en longueur d'onde

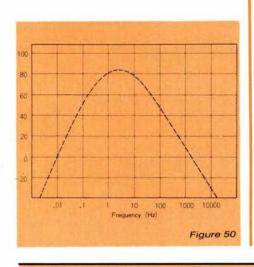Intrinsèquement, la réponse de la céramique est généralement très large : d'une fraction de



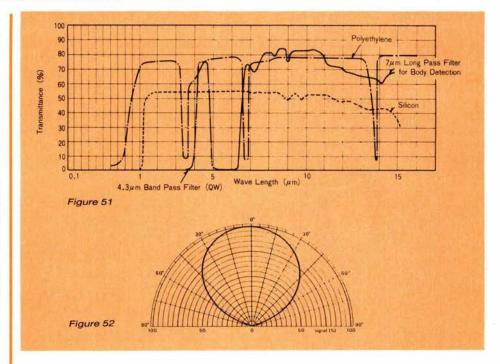

micromètre à quelques dizaines de micromètres. Dans la pratique, les détecteurs sont encapsulés dans un boîtier étanche aux infrarouges, et une fenêtre fermant la frontale, détermine la réponse résultante. Les matériaux les plus employés pour réaliser la fenêtre sont le polyéthylène et la silice. La transmissivité de cette dernière varie d'ailleurs, selon qu'elle reçoit, ou non, un traitement de surface. Dans le premier cas, les longueurs d'onde inférieures à 7 μm sont coupées, ce qui élimine l'influence de la lumière du jour, et celle des sources d'éclairage à incandescence : on utilise ce filtre pour la détection du corps humain, dans les d'alarme. Dans systèmes

deuxième cas, la bande passante commence aux environs de 1 μ m. Ces différentes réponses spectrales sont précisées dans les courbes de la **figure 51.**

Le bruit

Le bruit propre engendré par le capteur, conditionne la puissance minimale que celui-ci peut détecter. On le qualifie par le N.E.P. (Noise Equivalent Power = puissance équivalente de bruit): c'est la valeur efficace de la puissance radiative incidente, qui produit un signal efficace égal au bruit efficace du détecteur. Le N.E.P. dépend de la bande passante exploitée, et s'exprime en W.Hz-1/2. Comme la sensibilité, il doit être mesuré dans des condi-

tions définies de longueur d'onde, et de fréquence de découpage : $10~\mu m$, et 10~Hz, en général. Les valeurs typiques s'échelonnent de 10^{-9} à 4.10^{-9} W.Hz^{-1/2}.

La directivité

La sensibilité varie avec la direction du flux incident, par rapport à la normale à la surface du capteur. Pour les modèles à un seul élément sensible, le diagramme de rayonnement possède généralement une symétrie de révolution par rapport à la normale : la figure 52 en fournit un exemple assez typique. Dans le cas d'un capteur double, et le long de l'axe xx', il faut considérer séparément le diagramme de chaque élément, comme le montre la figure 53; par contre, ces diagrammes se confondent le long de l'axe yy'.

Généralement, les détecteurs pyroélectriques s'utilisent avec une optique associée (miroirs, lentilles de Fresnel), qui modifie profondément les diagrammes. Nous y reviendrons dans la troisième partie de cette étude, où prennent place les considérations d'ordre optique.


Circuits d'utilisation des détecteurs


Nous ne pouvons, ici, que donner un bref aperçu des montages possibles. Les deux que nous proposons, sont empruntés à la documentation MURATA sur les détecteurs pyroélectriques.


Le premier, figure 54, utilise un détecteur à un seul élément. Un accroissement de température se traduit par une augmentation de potentiel sur la sortie du capteur, amplifiée, sans changement de polarité, par les deux amplificateurs opérationnels branchés en cascade. Finalement, la variation fait entrer en conduction le transistor qui suit (normalement bloqué), et applique un potentiel suffisamment bas pour déclencher le monostable 555 par sa broche 2. Un créneau positif, de durée fixée par la constante de temps du circuit de temporisation, sort sur la broche 3 et, à travers le deuxième transistor, commande simultanément une diode électroluminescente et un buzzer.

Le montage de la figure 55, exploite un détecteur à deux éléments. Le signal de sortie, amplifié sur deux étages, est appliqué à un comparateur. Lorsqu'il atteint une amplitude suffisante, il fait basculer ce comparateur, et, à travers le transistor de sortie, excite la bobine du relais.

R. Rateau

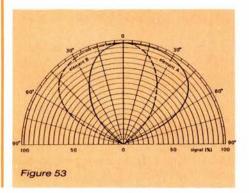

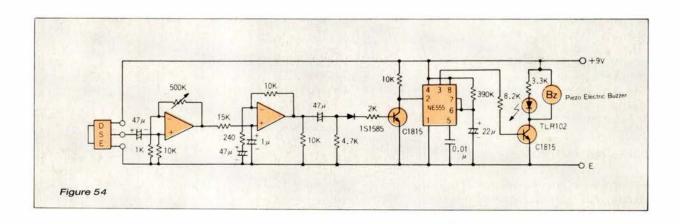

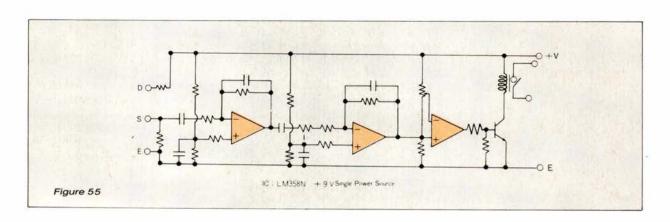



e marché international
de la communication
audiovisuelle,
MEDIAVEC, s'est
déroulé pour la deuxième fois
consécutive du 8 au 15 mars
1987 dans le cadre de la
semaine française de la
communication audiovisuelle.
Une semaine qui regroupe,
hormis Mediavec, le festival du
son et de la vidéo ainsi que
parigraph. Au total 183 990
personnes sont venues au
CNIT dont 9 200 professionnels
pour MEDIAVEC.

vont pas tarder à retomber. En fait, si cette démonstration devait vanter les mérites du D2MAC paquet, mérites évidents lorsque l'on commutait les diverses voies audio, il faut

MEDIAVEC 87 a été l'occasion pour les responsables de collectivités locales, spécialistes de la communication d'entreprise et professionnels de l'audiovisuel, de faire le point sur les nouveautés en matière de production, de transmission et de réception de programmes par câble, satellite et voie hertzienne.

Nous ne parlerons pas de tous les aspects de cette manifestation dans ce compterendu succint; La production et la transmission (quel que soit le support) étant par exemple des domaines exclusivement professionnels.

De même nous ne citerons pas d'une manière exhaustive, dans un cadre nécessairement restreint, toutes les nouveautés rencontrées sur les différents stands; nous aurons l'occasion d'en reparler plus complètement dans le cadre d'informations ou d'articles.

Il est plus important à notre avis d'en dégager les tendances, ou une ambiance ressentie, qui nous amènent d'ailleurs à dire que la « révolution » de la communication audiovisuelle est engagée.

A cet égard, ce n'est pas un hasard si le salon aura lieu aux mêmes dates, dans un cadre plus vaste, l'année prochaine: le parc des expositions de la Porte de Versailles.

Le D2 MAC

MEDIAVEC était le lieu privilégié pour présenter la qualité d'émission du système D2MAC Paquet avec des démonstrations destinées à mettre en évidence la supériorité de ce système international. Démonstrations dans une salle aux téléviseurs multiples (1 par constructeur membre du syndicat) au centre de presse mais aussi sur grand écran sur le stand TDF. Une projection qui, pour une fois n'avait pas lieu dans une salle quasi-obscure. Il est vrai que c'est la SFP qui s'était occupée de la projection (projecteur General Electric). C'est tout de



nus probable à notre avis, bien que moins spectaculaire, la retransmission. IZMAC Va télécon 1 à la DGT. Le stand officir en outre de nombreuses nimations très dispositions.

même plus clair que les tritubes classiques...


Convaincante cette démonstration? Pas du tout. Plaf, le pavé dans la mare, avec les éclaboussures qui ne

dire qu'il manquait l'indispensable élément de comparaison, autrement dit la transmission simultanée du même programme en PAL et en SECAM.

On verra l'année prochaine



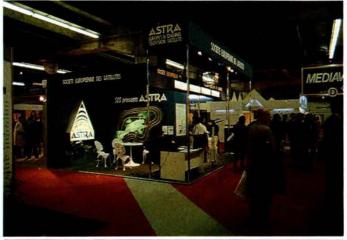a stand TDF sur legual on pouvait assister à des extranemissions en D2MAC sur rand écrain.



1STFIA - Tout os que vous evez toujours youtu savoir sur la satellite auxemboursions aux 16 cenatus.



si la démo est plus convaincante. Les spécialistes de la vidéo ne sont pas les seuls concernés par le D2MAC. Dommage.

ASTRA

Côté émission, la SES cherche manifestement des clients pour ASTRA. Le satellite Luxembourgeois devrait prendre son orbite dans un peu moins d'un an.



tratispace et ses paraboles du troisiem



PHUSAT: moins ofter que moi en reception individuelle, tu meurs.

Antennes et matériel de réception pour satellites

Stratispace Un des constructeur français (il y en a) et original. Ses antennes sont réalisées en stratifié comme on peut s'en douter à la lecture de la marque avec bien sûr une métallisation (projection de métal fondu) associée à une couche diélectrique. Originalité dans la couleur qui, si elle ne favorise pas le comportement thermique vis à vis du soleil, a au moins l'avantage de dissimuler l'antenne dans son envi-ronnement. Ainsi, Stratispace propose des antennes de couleur brique à installer sur une cheminée.

Le faible « diamètre » de l'antenne pour télédiffusion directe contribue à cette opération de camouflage. Quant au diamètre réel, il est difficilement mesurable étant donnée la forme triangulaire de l'antenne. Une forme qui est censée rattraper l'ombre des bras de fixation de la tête (c'est la justification technique); en fait, il s'agirait plutôt d'une

contre-mesure à l'encontre de vilains copieurs de paraboles...

Des antennes fixes mais aussi orientables et là, Stratispace ne prend pas, contrairement à ses confrères, de vérin, il utilise un entraînement linéaire par courroie crantée. Le moteur entraîne un potentiomètre 10 tours de recopie de position. Toute la mécanique est protégée par un capot anti- neige, pluie, poussières etc, le support est galvanisé à chaud.

Prosat Systèmes

Une documentation très axée sur la simplicité d'utilisation pour Prosat système. Originalité: être les moins chers du marché avec un prix tout compris de 11 400 F HT.

Prosat assure la formation du revendeur, 130 revendeurs distribuent la marque avec un objectif de 150. Le prix précédent s'entend sans positionneur d'antenne. Prosat propose par ailleurs un système complet avec antenne, positionneur, centrale de positionnement et récepteur utilisant un boîtier de télécommande unique pour toutes les fonctions. En projet, un combiné positionneur/récepteur construit en Tunisie et aussi une antenne Offset de 1,2 m.

Salora

C'est dans le domaine grand public que Salora présente sa grande nouveauté : un récepteur pour satellite intégré dans un téléviseur.

Heliocom - CIAC

Changement d'identité pour Krust (KAE) dont les antennes se nomment maintenant Heliocom. Des antennes faites



AC heliocom , du matériel de construc o française et de qualité



Telesat : deux nouveaux recepteurs satelite microcontróles : le GENSAT CDR4/ 2FR et le CAMINDOSAT CM 8720 FR

d'un centre métallique de petit diamètre autour duquel on visse des pétales. Une technique à géométrie variable qui permettra de recevoir les satellites de forte puissance sans les pétales...

Gensat (Telesat)

Sur le stand Télésat on pouvait voir le dernier né des récepteurs de la marque Gensat: pas une commande en façade, tout se passe par ondes infrarouges. Le récepteur et le positionneur sont intégrés et un afficheur alphanumérique permet de donner par exemple le nom des satellites ou encore celui des stations, bref tout ce que vous voulez programmer. Bien sûr, tout ça passe par un microprocesseur.




insquence DRAKE at le mutériel de mesure associé ORITEL

Portex

Un stand très intéressant où l'on trouvait des paraboles et des récepteurs (Drake) mais aussi du matériel pour équipement de distribution en collectivité, du matériel de mesure hyper-fréquence (Oritel) dont Portex est le distributeur pour l'Est de la France.

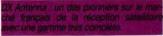Autre matériel présenté en vitrine : inclinomètres et boussoles, des instruments indis-





pensables aux installateurs ou amateurs de réceptions lointaines...

DX France présentait une gamme de petites paraboles (0,6; 0,75 et 0,5 m) pour les futurs satellites (PIRE plus importante) ainsi qu'une régie complète de télédistribution.

Chez TAGRA on pouvait voir deux nouvelles têtes dans la bande KU, les GSE 111 et 112 (respectivement 2,5 et 2,1 dB de facteur de bruit à 25°C), le récepteur S1200, et une nouvelle monture polaire pour la parabole d'1,5 m, AR 150 P.

Thomson LGT, hormis les matériels professionnels pour tête de réseaux, exposait le récepteur 302 610 à synthèse de fréquence. 99 canaux possibles sur toute la bande avec un pas de synthèse de 125 kHz. Ce récepteur est télécommandé par infrarouge et dispose d'une sortie prévue pour raccorder un décodeur D2MAC.

Etaient encore présentés dans ce domaine MASPRO, BEL-TRONICS, SERRGOP,




GRA ; un nouvel ensemble sur monture



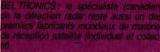homson LGT: La communication conjuguée à toules les tréquences











sociétés qui toutes, proposent tout le matériel pour réaliser de A jusqu'à Z une station de réception adaptée aux besoins de chacun.

Sodielec

Un constructeur français de faisceaux hertziens pour transmission d'informations numériques, vidéo ou radio stéréophoniques. Présentation en première à Mediavec d'un couple modulateur/ démodulateur stéréo travaillant, non avec un multiplexage classique mais avec deux sous-porteuses modulées chacunes par une voie stéréo (voir précédents Radio-Plans sur le svstème Wagener), mélange transitant ensuite par la voie vidéo du faisceau hertzien.

Décodeurs en tous genres

On les trouve chez RTIC et Grundig. Chez RTIC, on utilise un codage avec boîtier style C+; deux modèles sont proposés: Discret 12 et Tudi 12 qui nécessitent la connaissance du code pour le décryp-

second système Le codage est utilisé pour l'exploitation des données boursières Antiope, un lecteur de badge se monte sur la carte Antiope et autorise le décodage des informations. Même principe de carte à mémoire développé par Grundig et pour accéder canaux d'un réseau câblé avec cryptage des émissions.





La vidéographie

C'est un système de vidéotexte graphique, télématique, mis au point par le CCETT et permettant d'associer des images de très haute qualité à des textes, des données et. dans le cas de l'audio vidéo-





MEDIA

graphie, des séquences sonores numérisées.

On utilise un mode de tracé alphagéométrique d'une meilleure définition que l'alphamosaïque des Minitel.

Ces dessins sont produits par des palettes graphiques et stockées dans un ordinateur, les programmes sont accessibles par serveur spécialisé. Un débit de 4800 bits/ seconde suffit, il peut être assuré par un réseau de communications local pour par une liaison spécialisée si la distance est importante, ou encore sur un réseau local de vidéocommunications.

Trois secteurs d'application envisagés: jeu, formation et









Une des plus grandes surfaces occupée à MEDIAVEC, était allouée à la DGT — Direction générale des télécommunications - qui, faut bien le dire, avait beaucoup de sujets intéressants à présenter.

La démonstration D2MAC, relayée par télécom 1, avait le mérite de permettre des comparaisons et une évaluation des performances du système.

Les 1000 m2 de stand hébergeaient aussi un mur de téléviseurs (50) sur lesquels le visiteur pouvait suivre la vingtaine de programmes actuellement accessibles par câble au

Cette surface comprenait en outre un plateau de télévision, coordonné par VTCOM, sur lequel certaines émissions de la chaîne Canal J étaient tournées en direct.

Deux maquettes d'appartements « câblés » préfiguraient les nouvelles possibilités offertes par la technologie actuelle, notamment les services « interactifs » qui nous seront bientôt offerts. Rappelons pour finir que les télécommunications retransmettent à l'heure actuelle (via télécom 1B, voir l'article de S. Nueffer du présent numéro) trois chaînes françaises: la 5, la 6, Canal J et 11 programmes de radio

De plus, les satellites « télécom » sont tout à fait capables de diffuser des programmes selon le procédé D2MAC...

En conclusion, un domaines qui bougent le plus aujourd'hui et un marché qui s'ouvre. Si vous n'étiez pas présents cette année, rendezvous l'année prochaine à la porte de Versailles; outre le matériel exposé par des sociétés qui seront encore plus nombreuses, vous pourrez assister à un cycle de conférences très intéressantes.

E.L. et Cl.D.

THERMOMÈTRES



PRÉCISION 0.1 °C

de - 19.9 à + 69.9°

Disposant d'une sonde integree au poi-tier et d'une sonde externe (longuer du fil : 2 mètres), cet appareil est capable de déciencher une alarme sonores iun seuil, haut ou bas, est dépassé par l'une des sondes. Ces températures de seuil sont programmables. Une hortoge est égalé-ment intégrée.



DIGITAUX «LUTRON»

De -50" à + 750 °C, ces thermomètres, equipés de sondes NICr-NIAI atteignent des précisions de l'ordre de 0,75 % pour des mesures de 750 °C. Leurs afficheurs sont des LCD de 3 12 digits. Léger, le TM 902 °C ne pése que 120 g. Voici des cuits indispensables à tous ceux dont l'activité gravite autour du chaud et du troit

866FTC

TM 902 C

MICROPROCESSEURS

MM 4104 MM 4116 MM 4116 MM 4164 MM 4164 MM 6166 MM 6264 MM 6264 MM 6264 MM 6500 MM 6801 MM 680


19.40 19.40

56,50 15,50 17,50 99,40 34,80 34,80 34,80 126,80 127,80 127,80 127,80 128,80 12

117, 650 24, 800 28, 800 28, 40 41, 200 44, 200 44, 200 45, 200 46, 20

N 8T 268 N 8T 268 N 8T 95 N 8T

990FTTC

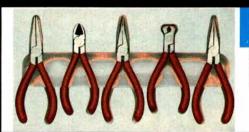

COFFRET DE 5 PINCES

5 pinces dont: 1 tenaille, 1 pince coupante, 1 précelle droite, 1 précelle coudée, 1 précelle à bec carré. Indispensable pour tous les travaux d'électronique.

L'ENSEMBLE

89FTTC

LA MESURE **C'EST** ET ÇA DÉMÉNAGE



CROTECH 3031

1 x 20 MHz Sensibilité 2 mV/div. Balayage mini 40 nS/div. Livré avec sonde. Garantie 1 an.

2 389FTTC





HUI

Sensibilité 5 mV/div. Balayage mini 40 nS/div. Livré avec sonde. Garantie 1 an.

000		T)	ō	-	-	3
NG	CHANG	os	62	0		
20 MHz						

39,80 20,90 20,80 LS002 LS LS:135 LS:136 LS:138 LS:139 LS:141 LS:139 LS:141 LS:150 LS:148 LS:150 LS:148 LS:150 LS:148 LS:150 LS:151 LS

ferme à 19 h et PENTA 69 qui ouvre du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30.

.Si vous trouvez moins cher, dans Paris, un matériel identique à celui que nous distribuons et que vous en apportez la preuve, PENTASONIC vous fera une remise supplémentaire de : Sur les articles en stock disponible

PCF 802 ECL 805 PCL 805 TWR 52

+ 300 + 80%

14,00 12,50 19,20 17,00 17,50 98,00 24,00 110,00 16,50 25,00

16,0 24,0 19,0 88,6 12,0

QUARTZ

32.768k	10 MHZ 15.90
1 MHZ	10.240 MHZ 27.90
1.008 MHZ (Vidéo) 45.00	12.6 MHZ30.00
1.8432 MHZ (Gene Baud) 24,90	14 MHZ30,00
2 MHZ 24,90	14.25045 MHZ
2.4576 MHZ	(APPLE II+) 29,00
3.2768	14.31818 24,90
3.6864	16.5888 MHZ30,00
4 MHZ14,00	17.430 MHZ42,00
5.0688	18 MHZ
6 MHZ	18.4 MHZ
8 MHZ14,00	21.30 MHZ 32,00
Q MH7 2E 00	24 MH7 20 00

COUPLEUR OPTO

MCA7 à réflexion33,20	Clips plastique0,40
MCA81 à fourche25,90	Rct RVJ3,90
MC T2 simple 12,50	Clips plastique1.00
MC T6 double25,20	6 leds en ligne 15,40
4N 33 darlington 12,00	Led bicolore7,60
4N 36 simple 12,40	Led clignotante7,10
LED 3 mm R.V.J 1,30	Led infrarouge5,00
Clips plastique0.25	BPW 34 recept IR 22,50
5 mm RV.I 160	2000

TRANSFORMATELIES

THE WAY	011111				
Disponible en	2 × 9 V	-2 ×	12 V - 2	x 15 V ·	2 × 24 V
3 VA	43,00	40 VA		101,80	
5 VA	43,00	60 VA 100 V		136,60 150,50	
25 VA	76,10			WWW.	1

CONDENSATEURS CHIMIQUES

TUBES

PCF 80 ... ECC 82 ... ECL 86 ... PY 88 ... PY 88 ... ST/EY 500 EL 504 ... PL 504 ... EL 519 ... DY 802 ... GY 802 ...

16 V	470 MF 3,50	100 MF 3,
	1000 MF 6,70	
	2200 MF9,90	
470 MF 2,50	4700 MF 19,20	
10.000 MF 47.00		2200 MF 17
22000 MF . 90.00	63 V	4700 MF 36
	1 MF1,35	
25 V	22 MF1,45	
	4.7 MF1,60	
10 MF1,50		
22 MF 1,60	15 MF 2.00	
47 MF1,70	22 MF 1,80	
100 MF 2,00	47 MF2,70	
220 MF 2,20	68 MF 3.20	

GENERATEUR

TFG 8101 TOP-WARD



Sortie réglable de 5 mV p-p à 20 V p-p. Atténuateur 0 dB/- 30 dB. Distorsion < 1 %. Temps de montée < 100 nS. Il possède 5 formes de signaux : sinus, triangle, carré, pulse et ramp.

De 0.1 Hz à 2 MHz

1890F TTC

ALIMENTATION AL 745 AX



Intensité de 0 à 3 A réglable Contrôlé par ampèremètre

GENERATEURS


2990 F BK 3010B 3250 F BK 3011

GENERATEUR DE FONCTION CENTRAD 368



1 Hz à 200 kHz
Précision affichage ± 5%
Signal sinusoidal distorsion
armonique : < 1 % de 1 Hz à 100 Hz
et de : < 3 % de 100 Hz à 200 kHz
Signaux carrés. Temps de montée et de des
90%
< 250 ns rapport cyclique : 1/2 ± 1%

TMS 1000 UPC 1032 SAA1050 SAA1053 SAA1053 SAA1053 SAA1059 TMS 1151 CA 3161 CA 3300 MC 3301 MC 3301 MC 3302 LIM 3402 LIM 3402 LIM 3402 LIM 4402 80,60 24,90 61,50,00 61,55,00 161,50 29,80 32,10 10,80 8,40 10,80 1 144,000 115,200 199,400 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 13,200 13,200 13,200 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 16,800 17,800 16,800 17,800 16,800 17,800 18,2 MF10 90 H 76 9 78L05 78M05 78L12 78L15 78L24 79L12 79L12 79L15 79L24 301 305 306 309 310 317 317K 317K 318 323 324 335 710 720 723 725 733 741 748 758 761 1437 1800 1877 2917 2917 3970 3909 3915 7908 7912 7915 7916 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 11,300 10,700 24,100 24,100 24,600 14,600 14,600 14,400 14,400 14,400 11,50 57,60 4,80 9,90 10,35 6,60 58,60 114,50 58,60 17,80 32,65 37,20 32,65 32,50 52,55 52,55 24,40 34,20 35,20 35,20 36,60 36 12,90 24,40 4,60 33,20 20,20 20,20 19,50 19,50 19,50 19,50 12,50 12,50 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,50 TBA1203 TBA1201 TCA160 TBA231 TBA240 TCA440 TCA440 TAA550 TBA570 TCA650 TCA660 TCA660 TCA660 TCA660 TCA660 TCA660 TCA740 TCA760 9,90 9,60 25,30 13,80 23,80 18,00 23,50 23,70 5,90 14,40 21,20 45,10 16,20 45,10 15,60 28,70 38,40 45,40 27,60 20,80 TBA790 TAA790 TAA890 TBA800 TBA810 TBA820 TAA861 TCA900 TAA861 TCA900 TCA940 TCA940 TCA965 TCA965 TBA970 TDA1002 TDA1004 TDA1003 TDA1003 TDA1003 18,20 19,29 12,00 12,00 10,80 10,80 17,30 6,50 13,80 15,80 29,25 33,80 16,80 29,25 31,750 17,70 28,60 17,70 32,40 38,50 15,50 10,80 36,40 15,60 17,00 29,40 34,80 18,50 18,50 69,50 69,50 69,60 40,20 59,90 21,10 48,50 48,50

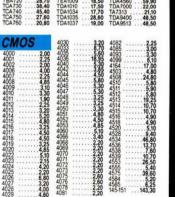

38

HAMEG HM 203/6

HAMEG HM 605

x 20 MHz
nshbille 2 ml/div.
lalgayage mini 20 nSidiv.
vré avec 2 sondes. Garantie 2 ans. 3 990FTTC
2 x 60 MHz
Sensibilité 1 ml/div.
Ballayage mini 10 nSidiv.
Livré avec 2 sondes. Garantie 2 ans. 7 390FTTC





HAMEG HM 204

Penta 69

x 20 MHz
sensibilité 1 mVldiv.
Jalagage min 10 nSidiv.
Juyré avec 2 sondes. Garantie 2 ans. 5 480Fttt
Livré avec 2 sondes. Garantie 3 ans. 7 495FHT

1.00

Signer of the second

TEKTRONIX 2225

35, nie de Turin, 75008 Paris (magnain), 761 - 42.93.41.33 Metro : Liège, St-Lazare, Place Clichy Penta 8 10, pd Arago, 75013 Paris, Tel.: 43.36.26.05, Métro: Gobellins (service correspondance et magasin) Penta 13

5, ruo Maurice-Bourdet, 76016 Pans (magasin). Tel.: 45.24.23.16, Telex: 614.789. Pont de Grenelle). Mêtre : Charles-Michels

SPECIAL TV - SPECIAL TV - SPECIAL TV

NTENNE ACTIVE COULEUR



te antenne est spécialement conque pour une utilisation en érfieur. Sa conception la destine aux bateaux, aux caravanes au camping... imentation du préamplificateur albiel facteur de bruit (sout-peut se faire soit en 110/220 V + 50 Hz, soit en courant con-pe te 12 V + 65 mA. En regard de ses performances, ses dimen-refeubles élonnent comple tenu des efforts qu'elle fourni. In : UHF de 20 à 24 VHF de 24 à 26 de 30 UHF de 30 UHF de 30 MB de 30 UHF de 30

-

kit comprend une antenne large bande LO 5 à 10, équipée f éléments (elle reçoit les signaux polarisés horizontalement verticalement, un coupleur VHFUHF. 5 métres de câbile xial et un nouleau d'adhésif. Grâce à ce kit, necevez chez vous VAL + et les autres chaînes privées sans problème. Bien cette antenne ne décode pas CANAL + mais assure la perploin de ses images dans les mellieures conditions possi-s aux heureux possesseurs du décodeur adéquate.

Lorsque plusieurs postes de telévision se partagent une prise d'antenne, on assiste foujours à une assiste toujours à une assiste toujours à une assiste toujours à une assiste toujours à une assiste plus d'active de la commandation collective. Il est nécessaire de faire appel à un amplificateur de qualifé, tet celui de la série SAT 90 qui lui néter une meilleure largeur de bande, grâce aux inductances capacités parasites plus faibles. La fréquence maximum pilifée se situe vers GHz. Elle permet de transmettre la prefer conversion de fréquence des antennes paraboliques. Plus l'arge bande avec mentation incorporée 220 V, 50 Hz.

MPLI-PRÉAMPLI UHF/VHF

T ANTENNE CANAL +

9 1

244FTTC

ANTENNES INTÉRIEURES



Antenne VHF/UHF couleur (spéciale CANAL +) 145 TTC

Cette antenne spécialement conçue pour la réception des signaux faibles a déjà permis à de nombreux foyers, défavori-sés par une position péographique difficile, de capter CANAL +. Elle comprend 5 éléments et 2 fouets.

Gain: VHF 5 dB - UHF 8 dB - UHF 8 dB - Antenne radar 7000.

Antenne de type parabolique......392FTTC

ANTENNES EXTÉRIEURES SYMÉTRISÉES



Antennes UHF symétrisées élément en X

Antennes UHF symétrisées élément en X
SL 43.
Pentasonic propose toute une gamme d'antennes de toit UHF
et VHF symétrisées type VAGI et PANGY, capables de résoudre
tous vos problèmes de réception à des prix PENTA. Nous sommes des spécialistes, consulteznous.
Antenne type VAGI (14 éléments) UHF
Antenne type VAGI (28 éléments)
UHF large bande.

26 FTTC
Antenne PANGY (28 éléments)

DÉRIVATEURS ET ACCESSOIRES



Répartiteur extérieur 45,80FTTC 39,00FTTC

Et puis PENTA c'est une foule de vous simplifier la vie. Tel : Répartiteur intérieur 2 sorties62,80°TTC

Répartiteur extérieur 2 sorties 3 sorties



MARCO POLO

1 490FTC

Mettre un microprocesseur dans un multimètre pour obtenir un confort de mesure jamais atteint, des possibilités de mesure lettes que 3 mémoires, cest l'idée qui précéda la naissance du Marco Polo Cest disposer, en plus, d'une hortoge interne qui peut déterminer un intervalle de temps sur la base dique l'ous pouvez réaliser des mesures d'échantillonnage sur un signal d'entrée avec leur mémorsaition automatique. La commandait on automatique. La charcie pour le des l'entre de l'entr



KINGDOM «MILITAIRE»

KD 508 358FTTC

KD 568 560FTTC

KD 615 638FTTC

Militaire 7 pour qu'un appareil soit homologué par une armée, quel quien soit le pays, il doit correspondre a des spécifications bien particulières pour le choix des matériaux qui le composent en fonction de l'environnement dans lequeil il sera utilisé. La série KD est le fruit de recherches très poussées sur le fonctionne-ment des multimétres en condition extréme, comme 80 % d'hu-midité par exemple. Les KD 508 et KD 568 sont également des testeurs de transistors.



046

DM 6018 892FTTC

PANTEC LE MICROPROCESSEUR



PAN 35

Réduire un multimètre à la taille d'une carte de crédit comme le PAN 35 ou à celle d'un gros feutre pour le ZIP, cest le travail de miniaturisation quoin réaisse les ingénieurs de chez PANEC. Equipé d'une commutation de gamme automatique, ces multimè-tres très complets possèdent des aventages tels qu'une montre à quartz intégrée, équipée d'un chronomètre. Ces petites mervelles de technologie sont, en plus, d'un prix très abordable chez PENTA.

PANTEC MICROS

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

METEX L'EXTERMINATEUR

PAN 35 C



M-3650 690FTTC

329Fttc

370FTC

626FTTC

LUTRON DIGITAL MULTIMETER



DM 6016

60FTTC

La mesure «made in japan» ria pas fini de nous étonner, il y a quelques années les capacimètres, transistormètres et les multimètres étaient rares donc chers. Aujourd'hui LUTRON vous présentes a gamme d'appareils froponant aux spécifications les plus pointues: le DM 6015 avec pince ampéremétrique ou bien le DM 6016 avec a sonde de températive aillant de 57 à 4 750 °C. Le DM 6016 cumule les fonctions de transistor testeur, capacimètre en plus des mesures habituelles d'un multimètre pour moins de 800 F.

FLUKE SERIE PRESTIGE

849FTTC

080FTTC

540FTC



Le numéro 1 mondial du multimètre numérique à créé une série prestige. Prestigleuse surfout au niveau de la technicité et de l'ori-ginalité. L'afficheur de la série 7 est un véritable tableau de bord avec une indication automatique de l'échelle (numérique et ana-logique), ce l'état des batteries et de la gamme de mesure en ser-vice. Le 77 dispose même d'une mémoire d'affichage. C'est du matériet professionnel, évidemment.

BBC UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MULTIMÈTRES



138FTTC M 2005 340FTC M 2006 348FTTC M 2030

M 2004

1 990FTTC

3 sorties

155FTC 1 810 FTC

79,00°TTC

93,00FTTC

45.80FTTC

55.00FTTC

69,00FTTC

......42,10°TTC

Pour séduire, BBC a inclus le meilleur de la technique dans un désign fabuleux, imaginé par un styliste de talent. Ces multimètres sont de véritables soulptures contemporaines. Pour parfaire le chef d'œuvre, les ingénieurs de chez BBC ont invest tout leur savoir dans la série M qui regroupe les demières innovations technologiques du moment. Des aujourd'hui ces appareils sont en démonstration et disponibles à des prix PENTA.

PANTEC SERIE ANALOGIQUE



L'analogique a encore ses adeptes et pour cause! Lorsqu'on observe les multimètres PANTEC, que l'on connaît leurs caractéristiques et le soin extréme apporté aleur fabricaptoric, de sur dabricaptoric de compréhensible. En outre, leurs prix très étudiés rendent ces appareils de haute qualité très appareils de qualité accessibles

333FTTC 333FTTC

614FTTC

685FTTC EXPLORER

3 entrées BI/FM/BIII/UHF	71,00°TTC
Té de dérivation	16,00FTTC
Atténuateur 6 dB, 10 dB, 20 dB	12,00FTTC
Prise radio TV murale	.49,00FTTC
Mat d'antenne CADMIE 1,50 m	39,00°TTC
Cerclage double	387FTTC

Coupleur 2 entrées VHF/UHF SPECIAL TV - S

4 sorties .



Console AC « ODDY Théâtre »



es 85 modules sont en place... (c'est du moins le cas de l'auteur et des plus assidus d'entre-vous).

Oddy est donc (presque) terminée.

Il reste toutefois à vous communiquer quelques points de détails, à corriger les coquilles détectées depuis notre mise à jour d'octobre, et surtout à faire en sorte que tout se passe bien au moment de la mise en route totale et définitive.

Cet avant-dernier numéro va exécuter une partie du programme, en vous offrant déjà le synoptique complet de notre console!

Introduction

C'était être bien présomptueux que de penser tout vous donner en une seule fois!

Aussi avons-nous dû nous résigner à couper en deux la retransmission du final « ODDY ».

Vous êtes tellement nombreux à être concernés par cette réalisation, que chaque jour l'auteur note vos remarques, désidérata, suggestions, etc., pour en tenir compte. Et il s'avère que toutes ces notes révèlent parfois des demandes quasi unanimes. Ainsi, un test complet de mise en route, un synoptique de l'ensemble, le montage du bandeau avant, le calcul des filtres des correcteurs, et la nouvelle structure du châssis, font partie de vos exigences pressantes.

Les satisfaire ne pose pas d'autre problème, qu'un aspect « décousu » de l'ordonnancement des paragraphes (dû à la variété des sujets abordés), et dont vous ne

nous tiendrez pas rigueur (?).

Dans ces pages, vous trouverez donc : le fameux synoptique, les erreurs repérées, le calcul des filtres, le câblage des bus d'extensions, et les photos du bébé à l'âge adulte...

Synoptique

es premières demandes datent d'environ deux ans... Pourquoi avoir attendu si longtemps avant d'y répondre?


Tout simplement parcequ'ODDY n'a pas cessé d'évoluer, de se transformer et de se remettre en cause ; à chaque instant.


C'est ainsi que les 5 dernières tranches ont été entièrement refondues entre le projet d'origine et la publication définitive. Celà représente environ 17 modules — à raison d'au moins 2 maquettes par pièce —, dont l'organisation a bougé. Incompatibilité donc, entre satisfaire votre demande rapidement, et se réserver la possibilité d'évoluer librement.


Maintenant, bien entendu, cela est aisé (sauf quand il a s'agit de dessiner le monstre)!

La rédaction de RADIO PLANS avait proposé très aimablement d'imprimer celui-ci sur un encart spécial, qui aurait constitué en une grande feuille pliée à l'intérieur de la revue. L'auteur tient à signaler qu'il a été très sensible à cette attention, bien qu'il n'ait pas opté pour cette formule, et s'en explique :

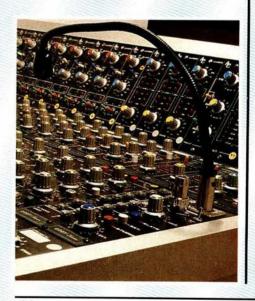L'aspect modulaire de notre réalisation avait deux objectifs :



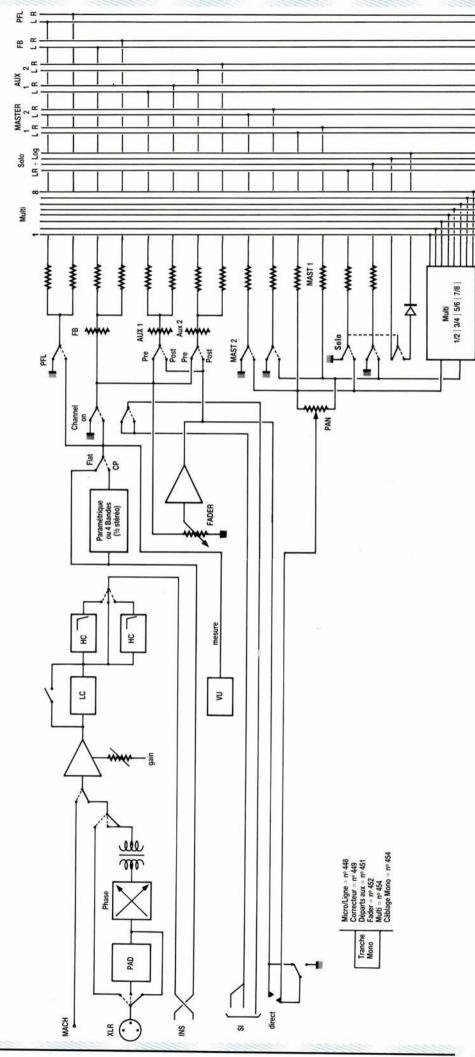

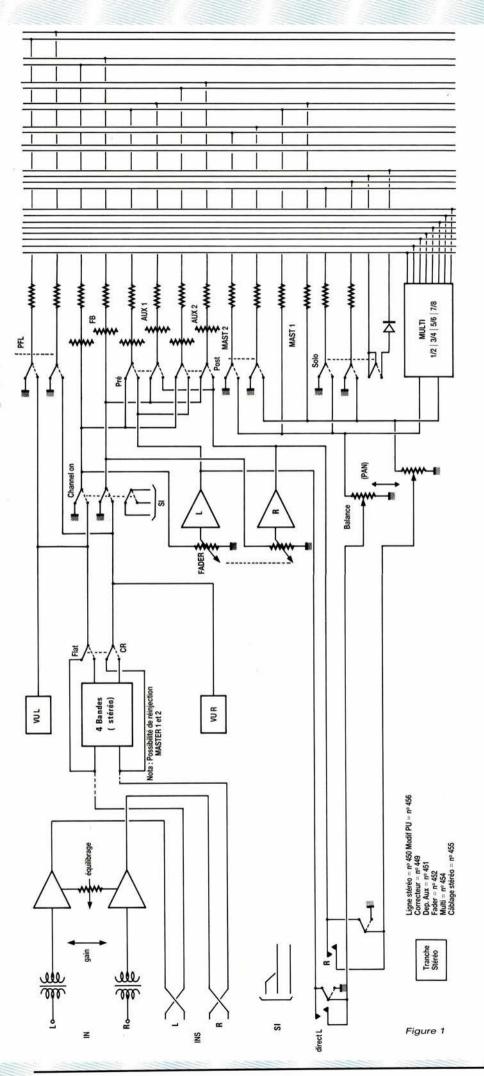



1º Aborder progressivement les éléments constitutifs d'une console en justifiant les choix mais en laissant toute liberté au lecteur d'intervenir comme bon lui semble.

2º Ne pas effrayer celui-ci dès le départ par une structure lourde qui lui aurait fait refuser le combat, avant même d'avoir mesuré réellement l'adversaire.

L'expérience a montré que bon nombre d'entre-vous s'étaient « dépassés », sans se laisser dépasser. Il en ressort que ce « pas à pas » était capable de vous entraîner au-delà de ce qu'il vous semblait possible, et qu'en celà il est ESSENTIEL.

Il serait facile de frimer par un grand plan récapitulatif, mais que penseraient ceux d'entre-vous qui nous rejoignent en fin de parcours? Déjà qu'on peut se demander comment ils ont fait pour vivre sans RADIO PLANS jusque là, n'allons pas compliquer les choses que nous nous sommes acharnés à simplifier!

C'est pour celà, que le synoptique est découpé en quatre blocs, et visible sur les **figures 1** à **4**.

Afin de permettre à ceux qui le désirent de constituer un « tout », les dessins peuvent s'assembler en une bande verticale continue impressionnante...

C'est ainsi que la figure 1 regroupe les deux modèles de

tranches d'entrée : MONO et STÉRÉO.

Les 24 bus sont identifiés une seule fois, l'ordre des lignes étant respecté sur toutes les figures.

De plus, sur chaque dessin, est mentionné le numéro de RADIO PLANS concerné par les modules mis en œuvre.

La **figure 2** représente une tranche MASTER (n° 1, la n° 2 changeant seulement de bus), les envois et retours ECHO, le générateur et les contrôles ALIM.

La figure 3 s'occupe essentiellement des 3 départs casques (FB), et des sorties STUDIO, PFL, et CONTROL ROOM, avec toutes les commutations d'écoute.


S'ajoutent à celà les extensions bus, que nous détaillerons plus loin, et le rappel des numéros relatifs à l'alimentation.

Enfin, la **figure 4** symbolise les retours lecture Master 1/2, et l'intercom.

Encore une fois : PAS DE PANI-QUE les nouveaux venus. Tout est flêché dans RADIO PLANS. La seule chose à éviter est de justement vouloir prendre tout en bloc!

La répartition proposée devrait permettre au contraire, d'établir facilement un cahier des charges personnel et clair.



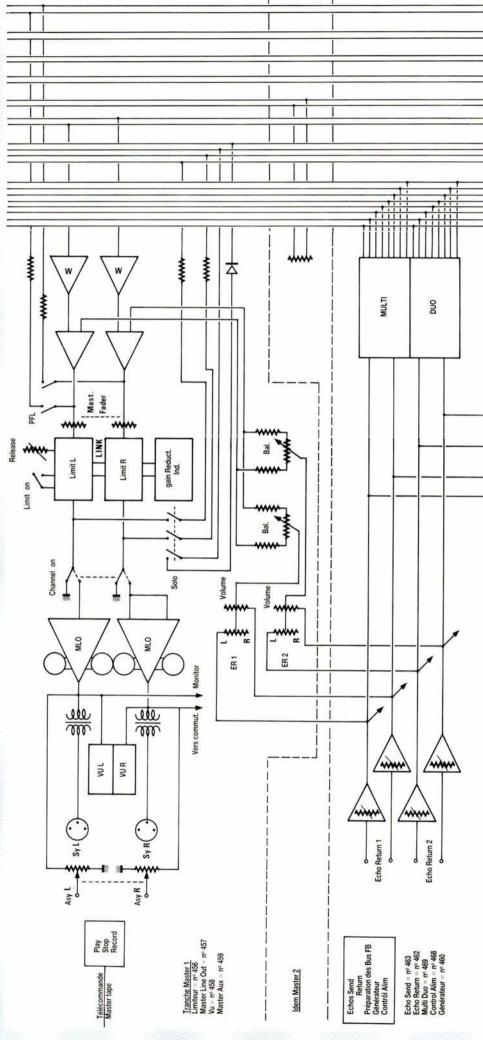

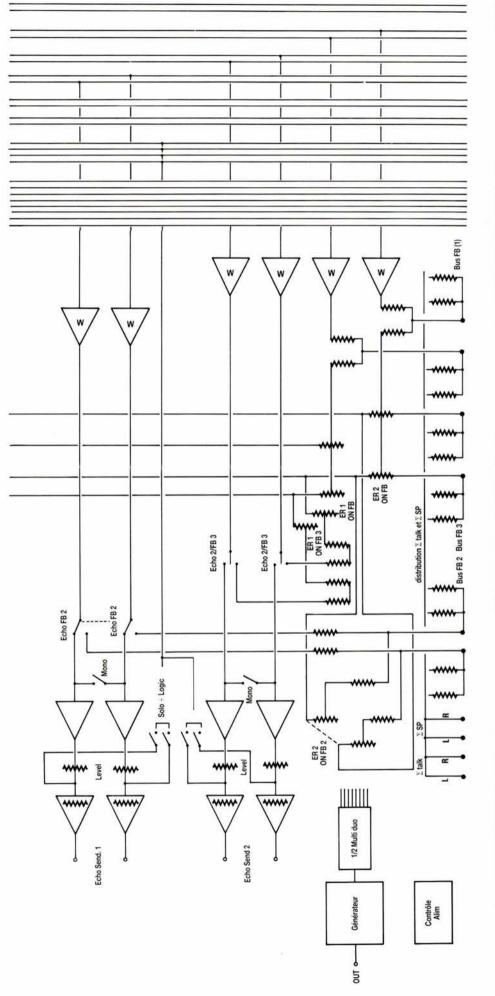


Figure 2



Calcul des filtres

Il semblerait que les deux correcteurs proposés dans le numéro 449 aient obtenu un vif succès, et que de nombreuses adaptations aient vu le jour, si l'on en croit vos appels téléphoniques.

Pour vous répondre vite et précisément, l'auteur a établi un tableau des valeurs de C et R en fonction de F, et ce par 1/3 d'octave, pour le paramétrique et le « 4 bandes ».

C'est celui-là même qui vous est donné à la **figure 5**.

Les calculs s'étendent de 31.5 (!) Hz à 25 kHz, soit 30 fréquences pour lesquelles il vous est possible de connaître les valeurs exactes des condensateurs et résistances responsables.

Au risque de paraître ridicule, rappelons toutefois que la précision en fréquence est tributaire de la précision et de la stabilité des composants mis en œuvre!

Afin de vous inciter à utiliser votre micro-ordinateur pour résoudre ce genre de calculs, l'auteur vous livre les deux petits programmes qu'il utilise pour ce type de filtres.

Attention, il sont sans prétention, seulement bien utiles pour éviter de se battre avec les unités. C'est le genre d'outil que le bricoleur se doit de posséder dans sa panoplie secrète!

En fait de « deux programmes », il s'agit du même légèrement modifié pour remplir deux fonctions. Voyez plutôt la figure 6.

Si vous possédez un CPC464, vous n'avez qu'à recopier textuellement. Sinon, le basic est facilement adaptable.

Notez toutefois que les résultats sont donnés à la fois à l'écran et à l'imprimante (dièse 8), que la politesse est de mise, et que les codes d'unités sont mentionnés lignes 70 (pour Hertz et Ohm, pas

besoin de préciser, ENTER suffit). Au fait, si vous possédez un AMSTRAD 464 OU 664 ou 6128 et que vous êtes concerné par l'électronique (pub SAO), surveillez bien RADIO PLANS, une surprise de taille vous attend en 87...!

Nouveaux C.I.

Vous étiez trop nombreux à regretter de ne pouvoir implanter des SFERNICE sur les premiers modules (qui sont ceux que l'on reproduit le plus de fois dans une console), pour que nous restions sourds à vos plaintes.

Les bricolages n'étant pas dignes d'ODDY, l'auteur a décidé de redessiner ces modules et de vous en communiquer les circuits imprimés.


Bien entendu, il ne sera pas question de rentrer dans les détails: nous ne définirons que les CIs et les implantations, à la rigueur les modifications de nomenclatures.


Il est bien évident que ce surcroît de travail ne peut se faire en une seule passe, aussi donnerons-nous de temps en temps ces nouvelles implantations, au cours des descriptions à suivre.

Il n'y aura quasiment jamais de photos, sauf pour les modules qui auront été totalement remodelés, ou sans lesquelles la compréhension deviendrait trop difficile.

Sont au programme

- Le préampli MICRO/LIGNE (avec de somptueuses améliorations issues des recherches effectuées pour SONDY). C'est pour très bientôt...
- Les correcteurs « paramétriques » et « 4 bandes » mono et stéréo. Le paramétrique est presque terminé (modifs incluses...), et le 4 bandes est le cadeau de ce mois, ou plutôt LES 4 bandes! Mais nous verrons celà plus loin si vous le voulez bien?
- Les départs auxiliaires... pas faciles! Mais nous y arriverons rassurez-vous, et tenterons de rendre indépendants MASTER 1 et 2, comme pour SONDY. L'auteur se tape la tête contre les murs tous les jours, pour n'y avoir pas pensé plus tôt! Il faut dire que l'utilisation des SFERNICE autorise une conception plus dense qu'avec les RADIOHM, par le fait qu'il est possible de les

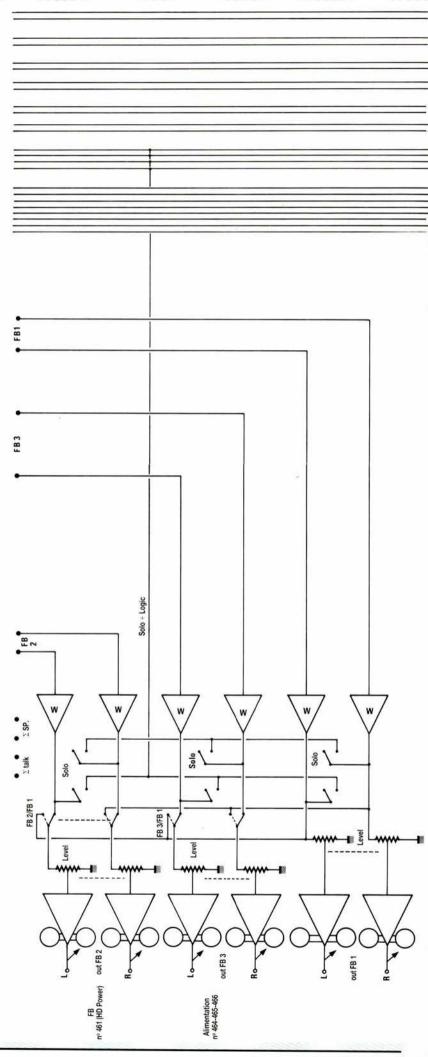

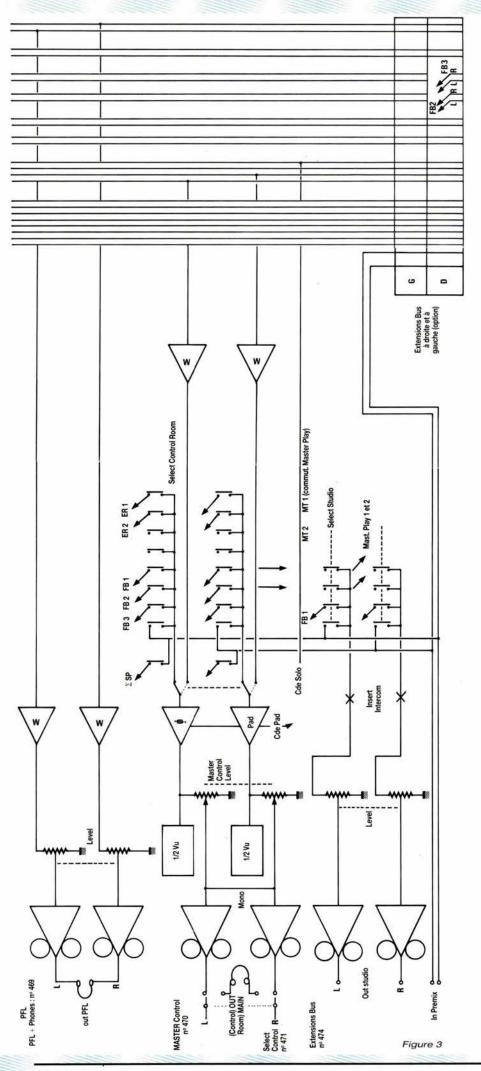

implanter « retournés », et donc de gagner un maximum de place. De plus, un SFERNICE et un SHA-DOW s'alignent parfaitement.

• Les VUs, dont la consommation tombera d'un seul coup à 150 mA les 32 leds allumées. On ne rêve pas! (par contre le CI est, lui, cauchemardesque...).

Pour certains modules, la réalisation d'ALEXANDRA fera d'une pierre deux coups... nous ne vous avions pas dit que l'extension multi s'appellerait ALEXANDRA? Ah bon...

Bref, certains modules — tels les FADERS — et les limiteurs, ouvriront des horizons nouveaux.

Le programme est lancé, les surprises vous attendent donc encore dans RADIO PLANS, et quelques petits accessoires rares vous guettent, attention de ne pas les rater!

News « 4 bandes »

pour construire le nouveau module 4 bandes stéréo, il suffit de se reporter à la figure 7, tout d'abord, pour trouver la carte de base, puis à la figure 8, qui décrit la carte AC (Anti Câblage...), ensuite à la figure 9, représentant une des huit cartes Filtres, et enfin figure 10, qui donne le principe d'assemblage et rappelle la nomenclature.

Celà devrait suffire? Remarquez toutefois que la compatibilité avec les faces avant existantes est respectée, et que les condensateurs à montage vertical sont exclus.

Pour les valeurs de CV, CY et RX, vous êtes désormais parés! Attention à la barre reliant les cartes FILTRES: elle distribue le + 15 V AUDIO. Dans l'ancienne formule, une barre existait aussi, mais elle transportait le zéro Volt.

La **figure 11** définit, quant à elle, une nouvelle option : le quatre bandes MONO simplifié.

En effet, le numéro 449 offrait le choix entre un 4 bandes stéréo ou un 4 bandes mono, suivant le câblage adopté.

Cette formule compliquait inutilement la réalisation de la version MONO. Ainsi, ceux qui le désirent, trouveront un CI (et un seul au lieu de 5), pour remplir cette fonction.

La nomenclature s'apparente fortement à celle de la version



STÉRÉO, à l'exclusion des remarques accompagnant le dessin.

Tel sera le principe des « NEWS » : concis, mais réactualisant cette ODDY que nous aimons tant, et qui n'a pas fini de faire parler d'elle.

Errata

uelques erreurs sont encore venues sournoisement s'insérer dans nos lignes, mais l'une d'entre elles a au moins servi à quelque chose de noble :

CALCUL DES RESISTANCES ET CONDENSATEURS POUR LES CORRECTEURS DE TONALITE

	"QUAT	RE BANDES"					PARAMETRIQUE	
							+ 1/2 P2 = R 17 + 1/2 P	
				0	R =	R32	+ 1/2 P4 = R 33 + 1/2 P	4
							TO CHARLES HAVE BEEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
F = 1	/ 2 * PT	VCY*CX*RX			E =	1 7	2 * PI V C5+C6*C9*R*R	
							2 * PI \C10*C4*R*R	
						* 1	2 - 11 VCIDACHARCA	
	(CX =	2 * CY)					10 <u>√</u> 120000 * C 4)	
						(C5	5+C6~120000 * C 9)	
REQ.Hz		- CY * R)					:: C10 - C4 * R (C	LIM)
		- LY * K/					1: C10 - C4 + K (C	16111
31.5	. 68 nF	- 33 nF * 10	06.71 K	1.5	5 MF .	1 nF	F ::* 130.	52
40							F :: 102.	
50							F :: 82.	
63								26
80								39
100								11
125								89
7.77.77								
160								69
200								55
250								44
315							F :: 13.	
400							F :: 10.	
500							F ::* 8.	
630								52
800	. 22 nF							13
1 K	. 22 nF	- 10 nF *	10.73 K	1.	5 MF .	1 nF	F :: * 4.	11
1.25	<. 10 nF	- 4.7nF *	18.58 K	1.5	5 MF .	1 nF	F :: 3.	28
							: 39 nF - 33 pF* 112.	28
1.6 K	. 10 nF	- 4.7nF *	14.51 K	1.5	5 MF .	1 nF	F :: 2.	56
							:: 39 nF - 33 pF* 87.	72
2 K	. 10 nF	- 4.7nF *					경우 사람들이 얼굴하면 그렇다는 그 말이 하는 얼마나 나를 살아 먹었다.	18
								14
								55
							TATEL TUTTE (1977) :	09
5 K								07
	. 2.2 nF							27
								54
								03
							:: 39 nF - 33 pF* 11.	
							:: 39 nF - 33 pF* 8.	
							: 39 nF - 33 pF* 7.	
25 K	. 1 nF	- 470pF *	9.29 K			te nemero	: 39 nF - 33 pF* 5.	61

Figure 5 - Tableau des fréquences en 1/3 d'octave et méthode de calcul pour les 2 types de correcteurs.

Dans le numéro 468 page 45 (module alim control), le cadre délimitant le circuit imprimé est constitué par un trait reliant joyeusement toutes les tensions en provenance de l'alim. au zéro volt.

Les lecteurs qui ont exécuté leur CI d'après ce dessin, sans prendre soin d'éliminer le cadre, ont effectué le test général sordide pour une alimentation : court-circuit total et prolongé!

Par chance, aucun des dits concernés n'était cardiaque, mais l'adrénaline a coulé à flot, quand la « panne » fût identifiée. Seul le fusible TC a cru bon de se faire remarquer!

Par contre le téléphone a sonné... et tous confirmaient la remise en service sans problème, dès la suppression du court-circuit.

Une joie mal dissimulée par les voix encore tremblantes, a fait grand plaisir à votre serviteur.

Pour tout vous dire, celui-ci s'est involontairement permis... de relier une sortie + 17 V non régulée, à une - 12 V issue d'un L200 (zéro volt commun bien sûr), sans plus de dommage qu'une grande claque (qu'il s'est mise lui-même).

Brave L200, toujours au catalogue SGS 1987, soyez rassurés.

Plus délicates (et surprenantes à n'y rien comprendre) étaient les erreurs dues à une dégradation du dessin n° 10 page 49 (RP 463) notamment quant aux liaisons J.K.N.O.

Une vraie joie aux essais, que ceux qui l'ont ressentie veuillent bien nous pardonner?


La **figure 12** redonne l'original. Cette fois, toutes les inscriptions apparaissent (J.K.N.O dans le bon ordre), mais aussi L.R.C.G. etc.

Sur cette même figure, se reportait une erreur dont l'origine avait été corrigée dans le numéro 467 page 85 : Il était question de J₃ 11/12, à remplacer par J₃ 11/10. Attention donc à ce point 12 qui ne peut exister (MFOM 11 points), car nous aurons besoin de sa ligne pour câbler les extensions.

Une autre erreur concerne la figure 11, page 56 du numéro 471: à la place de MASTER FADER, il faudrait lire PFL PHONES (voir figure 13).

Enfin le circuit imprimé des

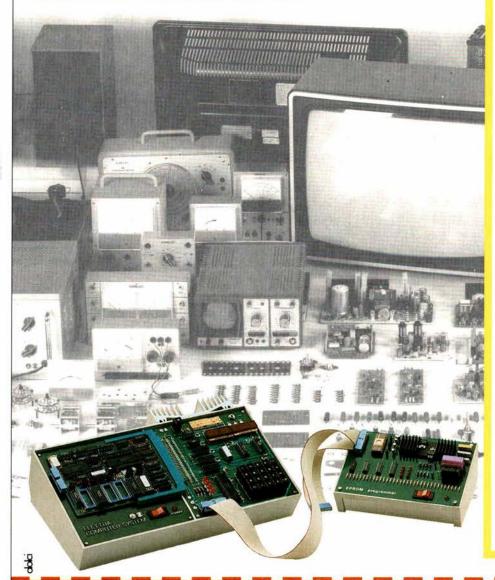L'ELECTRONIQUE VA VITE PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE AVEC EURELEC



La radio-communication, c'est une passion pour certains, cela peut devenir un métier. L'électronique industrielle, qui permet de réaliser tous les contrôles et les mesures, l'électrotechnique, dont les applications vont de l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi des domaines passionnants et surtout pleins d'avenir. Vous que la TV couleur, l'électronique digitale et même les micro-ordinateurs intéressent au point de vouloir en faire un métier, vous allez en suivant nos cours, confronter en permanence vos connaissances théoriques avec l'utilisation d'un matériel que vous réaliserez vous même, au fur et à mesure de nos envois. Ainsi, si vous choisissez la TV couleur, nous vous fournirons de quoi construire un récepteur couleur PAL-SECAM, un oscilloscope et un voltmètre électronique. Si vous préférez vous orienter vers l'électronique digitale et les micro-ordinateurs, la réalisation d'un ordinateur "Elettra Computer System® avec son extension de mémoire Eprom, fait partie de notre enseignement. Quel que soit votre niveau de connaissance actuel, nos cours et nos professeurs vous prendront en charge pour vous amener progressivement au stade professionnel, en suivant un rythme choisi par vous. Et pour parfaire encore cet enseignement, avant de vous lancer dans votre nouvelle activité, Eurelec vous offre un **stage gratuit** dans ses laboratoires dès la fin des études. Mettez toutes les chances de votre côté, avec nous, vous avez le temps d'apprendre.

10 eurelec

institut privé d'enseignement a distance

Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON Tél. (80) 66.51.34

BON POUR UN EXAMEN GRATUIT

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIION

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant). Il vous suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même.

Je soussigné : Nom Prénom DAT (Pour

Ville ______Code postal _____

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de :

□ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS □ ELECTROTECHNIQUE

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

 Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit. DATE ET SIGNATURE (Pour les enfants signature des parents)

- ☐ INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS ☐ ELECTRONIQUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR ☐ TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEURS
- Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

0923



JEUX DE LUMIÈRE, SONORISATION, KITS, APPA-REILS DE MESURE. Distributeur «METRIX», CdA, CENTRAD, ELC, HAMEG, ISKRE, NOVOTEST, VOC, GSC, TLEGUIPMENT, BLANC MECA, LEADER, THANDAR SINCLAIR.

Démonstration et vente par Techniciens qualifiés.

LES PLUS GRANDS CHOIX DE KITS

Faites confiance à




Le plus ancien et le plus important distributeur de composants.

		con	ducteurs et C.I., NEC, TOSHIBA	, HITACHI, etc. Démonstrat	tion et vente par Techniciens q	ualifiés.	de composant	S.
	Série BC (suite)	Série BD (suite)	Série 2N (suite)	TTL 74 LS (suite)	Série MC (suite)	C. MOS (suite)	Série TBA (suite)	Série TDA (suite
DIODES :	BC 308 A 0.80	BD 711 8,50	2N 26469,00	1963,20	MC 1351 P 11,50	40524,80	TBA 530 15,50	TDA 2170 30,50
BA 145 2,50	BC 308 B 0,80	BD 906	2N 2905 A3,20	1973,20	MC 136410,20	40534,80	TBA 54022,50	TDA 2220 20,00
BA 159	BC 309 B	BD 9108,80	2N 2906 A 3,00	240	MC 1370 18,50	4054	TBA 560 C 20,00	TDA 2270 26,0
BA 1823,90	BC 327/25 O.80	BD 911 8,80	2N 2907 A 2,20	241	MC 1371 15,00	40556,60	TBA 570 A 24,00	TDA 2310 14,00
BY 188 G4,00	BC 328/25 O,80	BD 9128,80	2N 3053	242	MC 1437 P 16,00	40566,70	TBA 800 6,50	TDA 2505 113,00
3Y 206	BC 337/25O,80	BD 935	2N 30559,50	243	MC 1488 P6,00	40603,70	TBA 810 AS8,50	TDA 254118,50
BY 207	BC 338/25 O,80		2N 344219,00	2444,20	MC 1489 P6,00	40635,20	TBA 8206,50	TDA 2542 21,50
3Y 214-600 8,80	BC 546 B 0,80	124 1 1244	2N 3904	245	MC 1709 CL 9,50	40663,20	TBA 820 M6,00	TDA 2581 26,00
Y 227 2,20	BC 547 BO,80	Série BDX	2N 39062,50	2514,90	MC 1709 CP 9,50	406713,00	TBA 920 S 13,00	TDA 2593 25,00
Y 228 3,70	BC 548 BO,80	BDX 1815.00	2N 439111,00	253 4,90 256 4,00	MC 1741 CL 9,00 MC 1741 CP 10,00	4068 2,20 4069 2,00	TBA 94035,00	TDA 2595 38,5
Y 251	BC 548 C	BDX 53 C	2N 44169,70	257	MC 3303 N 17,00	4070 2,20	TBA 97048,00 TBA 1440 G18,00	TDA 2611 A 19,5
Y 252	BC 549 C 0,80 BC 550 B 0,80	BDX 54 C		258	MC 3403 N 8,00	40712,20	TBA 144117,50	TDA 287021,5
Y 253	BC 550 C	BDX 716,50	distance of the second section in	2595,00	110 0400 11	40722,20	TBA 2800 18,50	TDA 3000 19,00 TDA 3300 B 60,00
Y 2551,40	BC 556 B	BDX 777,90	CIRCUITS	2602,00	LED Ø3 mm	40732,20	10A 200010,50	TDA 331019.00
3Y 259 1,40	BC 557 B 0,80	BDX 788,00	INTEGRES	266	CQY 85 Rg O,80	40752,20	Série TCA	TDA 3420 A 22,5
E=0000+00=0010	BC 558 B 0,80	BDX 85 C17,50	MONANTE STATE	2737,00	CQY 86 VE1,00	40764,80	TO 1000	TDA 3500 59,0
PENER	BC 558 C 0,80	BDX 87 C 19,50	TTL 74 LS	2794,50	CQY 87 Jn1,00	40772,20	TCA 25017,50 TCA 315 A15,00	TDA 3501 79,00
ZX 85 C 1.3 W	BC 560 B	BDX 88 C 20,00	1127420	2806,00	LED Ø5 mm	40782,20	TCA 345 A 18,00	TDA 3506 58,00
3,3 W à 56 V1,10	0.02503.00046		001,80	2835,00		40812,20	TCA 36550,00	TDA 3510 55,00
	Série BD	Série BF	01	2905,00	CQY 40 Rg 0,80 CQY 72 VE 1,00	40822,20	TCA 420 A30,50	TDA 3560 68,50
ONTS	BD 135 2,30	55.5555.555	022,20	293 3,50 352 3,50	CQY 72 VE 1,00 CQY 74 Jn 1,00	4089 7,10 4093 2,20	TCA 44022,50	TDA 356564,00
EDRESSEURS	BD 1362,30	BF 1734,20	03	3533,50	021 79 01	4093 2,20 4094 5,50	TCA 540 24,00	TDA 359060,00
maked by Spitz maked and	BD 137 3,00	BF 1784,80	042,20	36313,20	MEMOGARD	4098 5,10	TCA 550 Q 27,00	TDA 381041,50
5 A (Boitier rond)	BD 138 3,00	BF 1982,35	051,80	36413,20	40 RF 310 99,00	40995,50	TCA 600 B 9,50	TDA 405023,00
022,80	BD 1393,20	BF 1992,35	08,1,80	3652,20	7.11 9.17 33,00	45024,90	TCA 65039,00	TDA 4200 27,00
062,90	BD 1403,20	BF 2333,50	092,20	366 2,30	REGULATEUR	45033,70	TCA 660 B39,00	TDA 429029,00
0880	BD 1754,00	BF 2402,35 BF 246 B8,50	10 1,80	3672,30	SFC 28054.70	450812,00	TCA 720 22,00	TDA 4565 50,00
.7 A	BD 1764,00	BF 2542,00	131,80	3682,30	SFC 2812 4,70	4510	TCA 830 S 8,50	TDA 4920 29,00 TDA 4950 20,00
40 C 3700/2200 . 7,00	BD 1774,30	BF 255 2,00	142,20	3734,10	SFC 28154.70	45113,70	TCA 9006,50	TDA 5700 16,00
80 C 3700/2200 . 7,40	BD 178	BF 257 5,00	152,20	374	SFC 2818 4.70	45124,50	TCA 9108,50	TDA 7000 25,00
250 C 3700/2200 7,60	BD 1804,50	BF 258 4,30	20 2,20	3754,60	SFC 28244,70	451410,40	TCA 94018,00	TDA 7050 20,50
380 C 3700/2200 B,OO	BD 201	BF 259 3,80	21	377	SFC 29054,70	451510,40	TCA 451142,00	TDA 8170 37,00
A	BD 202 6,50	BF 272 A12,00	262,80	3783,50	SFC 29084,70	45164,60	Cário TDA	TDA 8180 58,00
250 C	BD 2036,50	BF 2735,50	27	3793,50	SFC 29124,70	451715,00	Série TDA	TDA 9500 54,00
	BD 204 6,50	BF 310	28	3903,20	SFC 29154,70	45184,60	TDA 44022,00	
DA	BD 2264,60	BF 3115,50	302,20	3935,50	SFC 29184,70	45195,30	TDA 1005 A30,00	I.C. Japonals
B 10.02 15,50	BD 227 4,60	BF 3145,50	321,80	3957,20	SFC 29244,70	45204,60	TDA 100623,00	
8 10.04 15,80 8 10.06 17,00	BD 230	BF 3375,00	332,80	3996,50	Maria Caraca Car	45216,90	TDA 1010 A17,00	HA 115117,00
	BD 231	BF 3384,80	372,70	44511,35	SUPPORTS CI	4522	TDA 101119,50	HA 1156 W 18,00
5 A	BD 2329,80	BF 4144,00	382,70	540 9,80 568 39,30	8 contacts 0,50	4526	TDA 1012 20,00 TDA 1013 A 18,00	HA 136826,00
8 25.0217,00	BD 235 3,60	BF 4222,50	402,90	56934,00	14 contacts 0,60	4527 5,00 4528 5,70	TDA 1015 14,50	HA 137728,00
B 25.04	BD 2363,60	BF 4233,00	423,00	62115,60	16 contacts 0,80	4531 5,40	TDA 1026 A 35,50	LA 443016,00
B 25.06 18,50	BD 2373,80	BF 4403,50	512,20	62215,60	24 contacts1,00	45325,20	TDA 1037 20,00	LA 444029,00
35 A	BD 2384,30	BF 4704,50	542,20	623 15,60	40 contacts 2,50	4534 24,50	TDA 1038 29,00	LA 4460 28,00
B 35.0224,50	BD 2396,00	BF 4716,00	733,60	64021,00	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PARTY AND AD	4538	TDA 1042 32,00	M 51513 L 24,00
B 35.04 26,50	BD 2406,25	BF 472 6,00 BF 4941,50	74 3,50 75 3,60	64120,00	C. MOS	45395,20	TDA 1047 30,00	M 51515 BL35,00 M 5151736,00
B 35.0628,30	BD 242 B5,80	BF 4951,50		642 27,00		45416,90	TDA 1048 16,50	M 5151736,00 MB 373037,00
A THE WHAT A PROPERTY.	BD 242 C5,80	BF 502	76 3,60 83 3,00	67014,50	Série 4000	4543	TDA 1054 M 21,00	MB 373136,00
TRANSISTORS	BD 243 C	ыF 506 4,00	853,00		4000	4555	TDA 10575,00	STK 43574,00
Série AC	BD 245 C 12,00	BF 509 4,00	862,00	Cário I M	4001	4556	TDA 10598,00	STK 43792,00
C 127 3,60	BD 246 C 16,00	BF 679 6,50	904,00	Série LM	40022,00	4557	TDA 1060 P 34,50	STK 43999,00
C 180 3,80	BD 249 C20,50	BF 8705,00	924,00	LM 301 ADP 5,60	40072,00	4584	TDA 108314,50	STK 463125,00
C 181 K 4,50	BD 250 C 24.00	BF 8713,90	934,00	LM 308 ADP8,00	40084,40	4525	TDA 1102 S30,00	STK 465155,00
C 187 3,80	BD 375 3.70	BF 872	953,00	LM 317 T 7,00 LM 318 DP 15,00	40093,20		TDA 1151	TA 71209,00
C 187 K 4,50	BD 433	BF 9666,50	965,90	LM 319 DP14,00	40103,30		TDA 1170 S16,00	TA 7204 P18,00
AC 1883,80	BD 434	BF 979	1073,40	LM 324 N	4011	TRANSISTORS	TDA 119516,00 TDA 1220 B16,00	TA 7205 AP 15,00
C 188 K4,50	BD 435	BF 996	1093,40	LM 337 15,00	40122,00	BA A STREET, S	TDA 14056,50	TA 7222 AP 17,50
A. M	BD 436 4,75		1122,90	LM 339 DP 5,50	40132,90	Série TIP	TDA 1410 A22,00	TA 7227 P 33,50
Série AD	BD 4374,75	Série BU	1133,10	LM 360 N70,00	40144,40		TDA 14125.50	TA 7230 P17,00
D 262 6,50	8D 438 4,85		1143,50	LM 380 N 15,00	40154,80	TIP 29 C	TDA 1415 5,50	UPC 575 C212,50
D 2636,50	BD 4394,85	BU 104 16,00 BU 126 16,00	1252,50	LM 1458 DP 4,80	40163,20	TIP 30 C	TDA 1506 29,50	UPC 1181 H15,00
04-i- AF	BD 440	BU 208 A16,00	126 2,50	LM 2901 N 6,40	40174,50	TIP 31 C	TDA 1510 37,50	UPC 1182 H15,00 UPC 1185 H33,50
Série AF	8D 441	BU 208 D 22,00	1332,20	LM 2902 N 6,40	4018 4,70 4019 3,20		TDA 1515 39,00	UPC 1186 H 14,00
F 12112,50	BD 442 5,50 BD 512 12,00	BU 208/02 42,00	1384,00	LM 2903 N6,40	40204,80	TIP 34 C 12,50 TIP 35 C 20,00	TDA 152047,50	UPC 1230 H 30,00
AF 124	BD 52212,00	BU 326 A 12,40	1393,00	LM 2904 N 6,40	40214,80	TIP 36 C 22,00	TDA 1522 21,50	0.0 1200 11 30,00
AF 1274,50	BD 533	BU 426 A 14,40	1513,00	LM 2917 N 32,00	40232,20	TIP 41 C 6,50	TDA 1559 20,00	MEMOIRES
AF 139	BD 534	BU 526 23,00	1523,00	LM 390013,00	4024 4,20	TIP 42 C 6,50	TDA 1770 A 29,00	EPROM
AF 2396,00	BD 535	BU 800 19,00	1534,00		4025 2,20	TIP 107 8,50	TDA 2002 H10,00	THE CONTRACT OF COMM
Colour or Michigan	BD 536	BU 80610,50	154	Série NE	40266,50	TIP 110 5,50	TDA 2002 V12,00	ET 2716 Q44,00
Série BC	BD 537 7,25	BU 826 A 29,75	1554,30	NE 530 N 14,00	4027	TIP 120	TDA 2003 H11,00	UPD 2732 AD 49,00
BC 107 B1,90	BD 645 8,75	7.0	1564,80	NE 532 N 8,00	40284,00	TIP 126	TDA 2003 V 12,00	UPD 27128 D 45,00
C 107 C 2,00	BD 646 8,75	Odal- Buy	1573,00	NE 538 N 15,00	40294,40	TIP 127	TDA 2004 29,50	UPD 27256 D 58,00
C 108 B	BD 647 9,25	Série BUX	1583,00	NE 542 N 12,00	40303,00	TIP 130 6,50	TDA 2005 M 28,00	MM 2114 N 3L 12,50
C 108 C2,00	BD 6489,25	BUX 3731,50	160	NE 555 P4,00	4031	5.4	TDA 2006 V 23,00 TDA 2010 27,50	to be the second of the second
C 109 C2,00	BD 649	BUX 8713,00	1614,90	NE 558 N 26,00	40326,30	Série TAA		RAM
C 140	BD 650		1625,00	NE 566 N 13,00	40336,50	TAA 550 B 3,00	TDA 2020 38,50 TDA 2030 V 17,00	Dynamiques
C 1613,80	BD 651	Série 2N	1634,90	NE 589 N 40,00	403410,00	TAA 621 A 11 22,00	TDA 2040 V 29,00	ET 4116 N221,00
C 177 B2,00	BD 652		1644,90	NE 590 N 32,00	4035	TAA 621 A 1219,50	TDA 2140 25,50	UPD 4164 C3 22,00
C 178 B2,00	BD 6754,60	2N 7062,90	1684,90	NE 5532 25,00	40386,30	TAA 621 AX 1 18,50	The Rev. Lancated Bollow	VISANA W IN EE,U
3C 179 B2,00	BD 6764,70	2N 708	1704,90	NE 5534 16,00	40405,20	TAA 661 B17,00	and the second	
3C 206 B2,00	BD 677 5,25	2N 16133,00	1734,70	Cánio MC	40423,80	Série TBA	AFFAIRE	DU 15010
C 237 BO,80	BD 678	2N 17113,00	1744,90	Série MC	40434,40		AFFAIRES	DO MOIS
3C 237 CO,90	BD 6795,40	2N 18894,00	1753,50	MC 1304 P17,00	40444,40	TBA 120 A 18,00		
3C 238 B	8D 6805,40	2N 18933,50	18115,60	MC 1305 P 21,50	404512,00	TBA 120 AS 11,50	DIODES	PONTS
BC 238 C	8D 681	2N 2102 5,00 2N 2218 2,50	190 6,00	MC 1307 15,00	4046 4,40 4047 4,40	TBA 120 S 11,00		300
BC 239 C 1,10	BD 683 10,50	2N 2219 A 2,90	1923,20	MC 1310 P 14,00 MC 1312 P 22,50	40483,20	TBA 221 A 9,00	Pont RB 154 (1,5 A-400V)	
BC 251 A	BD 684 10,50	2N 2368	193 3,20	MC 1315 P 52,00	40492,10	TBA 221 B 5,00 TBA 231 A 10,50	RB 64 (6 A-400V)	
BC 307 AO,80	BD 708	2N 2369 A 2,70	1943,20	MC 1330 A10,00	4050	TBA 400 D 22,00	1 N 4007 (1 A-700V)	
BC 307 B 0,85	BD 710 8,50	2N 2484 3,00	195	MC 1350 P20,00	4051 4,40	TBA 520 14,00	1 N 4148	0,20
		TO STATE OF THE PARTY OF THE PA			**************************************	- 37 920		

Disponible sur stock : Tout l'outillage professionnel. Prix compétitif. N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONSULTER



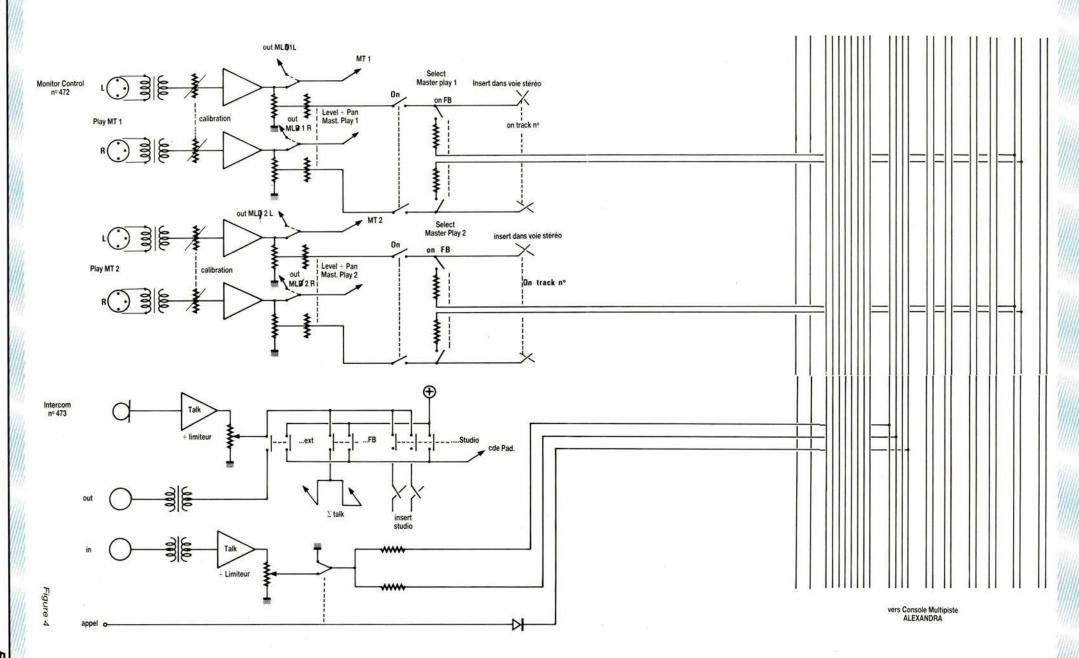
1 ET 3, RUE DE REUILLY. 75012 PARIS. TÉL. : 43.46.63.76. TÉLEX : 214477. MÉTRO FAIDHERBE-CHALIGNY 25, RUE BAYARD. 31000 TOULOUSE. TÉL. : 61.62.02.21. OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 12 H 30 ET DE 14 H A 19 H SAUF LE DIMANCHE.



Liaison Directe MicroViordinateur Equipements

LDME: un système de cartes d'interface entrée / sortie, digitales et analogiques.

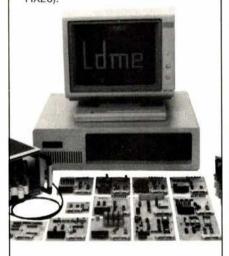- Installation simple
- Large gamme de modules
- Rapidité de mise en œuvre
- Programmation en Basic ou en Pascal
- Branchement par liaison série RS-232 ou liaison parallèle (pour Apple II, compatibles PC, Epson HX20)



SES DOMAINES D'APPLICATION?

- mesures
- asservissements
- robots
- contrôles
- laboratoires
- simulation
- surveillance
- régulation
- enseignement
- acquisition de données
- tests

SIDENA

117, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS ____ Tél.45.33.59.82 ____

Figure 6 - Listings de calcul de R à partir de F et C et F à partir de R et C.

ÉCHOS RETURN — figure 4 page 87 N° 462 — auquel une connexion manquait (corrigé à la figure 14).

L'auteur ne remerciera jamais assez les lecteurs fidèles, qui souffrent des « coquilles », mais qui conservent malgré tout, une confiance sereine : sans eux, aucune réalisation de grande envergure ne serait possible!

Câblage des extensions

Dans le numéro 469 pages 53 et 54, nous avons conclu — mécaniquement parlant — la mise en place des extensions. La lime n'est plus nécessaire; par contre l'alim semble indispensable : c'est en effet la partie « élec-

trique » que nous allons activer maintenant.


Il peut être utile de donner quelques précisions concernant le terme « extensions ».

Trois cas précis font (ou feront) appel à celles-ci :

1º Soit vous avez calculé un peu juste votre ODDY... à moins que ce ne soit votre budget qui se soit empressé de limiter (çà non plus, çà n'arrive pas qu'aux autres, consolez-vous...), et les extensions laisseront l'espoir intact.

2º Soit vous avez câblé « MUL-TI »; et dans ce cas le transit vers ALEXANDRA est indispensable.

3° Soit les situations 1 et 2 vous attaquent de front, et la réplique imparable est ci-dessous détaillée.

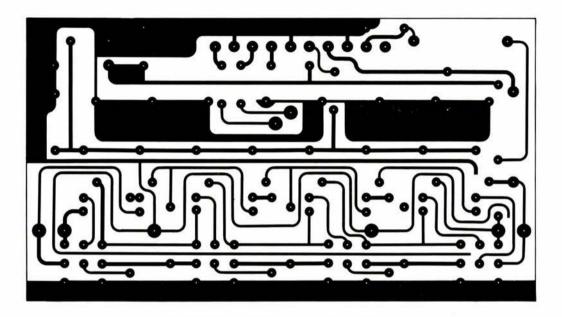

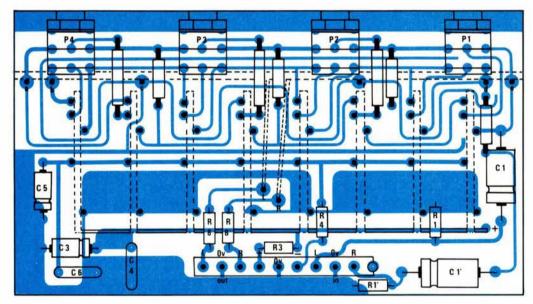


Figure 7 - C.I. et implantation du 4 bandes stéréo (MRKII).


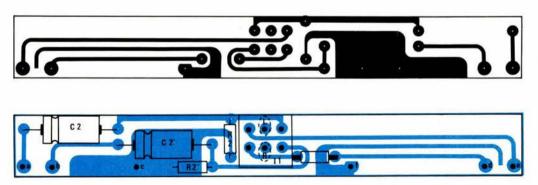


Figure 8 - La carte AC (Anti Câblage...).

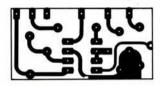

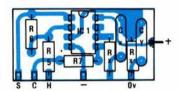


Figure 9 - 1 des 8 filtres.

Quatre fiches sont prévues, tout du moins du côté droit de notre console. Pour le côté gauche, toute liberté a été laissée, et nous nous sommes empressés d'y installer une fiche de récupération (30 points), plus une UMD pour les lignes MULTI.

Il est temps de faire la distinction entre MULTI et ALEXAN-DRA: Il y a des DEPARTS MUL-TI, et les LIAISONS ALEXANDRA (dont les MULTI font partie)!

La première fiche (F1) est située en bout des bus MULTI, et ne s'occupe que des pistes 1 à 8 sélectionnées sur chaque tranche.


Au risque de nous répéter, rappelons que ces injections - qui ne débouchent sur aucun bus actuellement - doivent être portées à zéro volt, soit en insérant un bouchon « court-circuiteur », soit en prenant soin de bien mettre en position haute, tous les commutateurs multi. Il sera important d'y penser à la fois, au moment des réglages, et si vous ODDY désolidarisez votre d'ALEXANDRA, pour faire du spectacle par exemple.

Le câblage de cette prise est le suivant : (il utilise le code M pour le numéro d'une piste et B pour celui d'une broche) :

 $M_1 = B_{12}, M_2 = B_9, M_3 = B_6, M_4 = B_3, M_5 = B_{10}, M_6 = B_7, M_7 = B_4, M_7 = B_1, B_{2/5/8/11} = 0 V.$

Les liaisons se feront par fils non blindés, et très courts, l'implantation mécanique étant idéale. Évitez toutefois la nappe, dont la capacité entre fils n'est pas négligeable en audio.

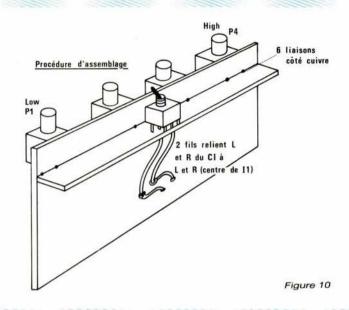
Normalement cette opération aurait dû être faite depuis le N° 469 page 54, mais nous profitons de l'occasion pour la rappeler.



Dans ce même numéro 469, nous vous avions fait confectionner une pièce destinée à fermer le couloir inférieur des DÉPARTS AUX, et usinée de telle sorte qu'elle porte trois prises UMD 12 broches.

Il va falloir la poser sur l'établi pour la précâbler plus aisément.

La figure 15 donne tous les

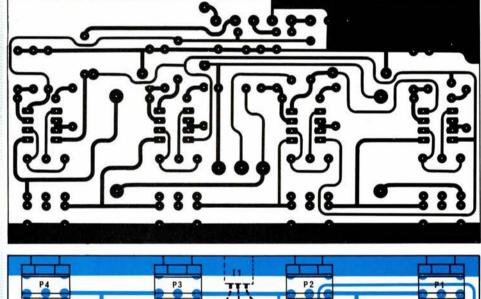

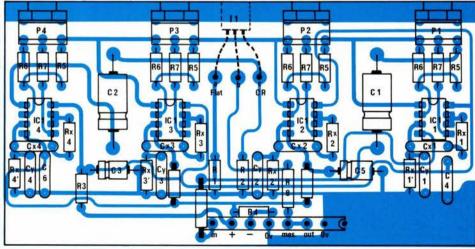


Figure 11 - C.I. et implantation du 4 bandes Mono (Nomenclature identique à figure 10, sauf pour P1 à P4 : 1 fois 100 K lin P11 et I1 : inter mini, simple inverseur. Bien entendu, le connecteur est ici de 7 broches alors que précédemment il était de 9.

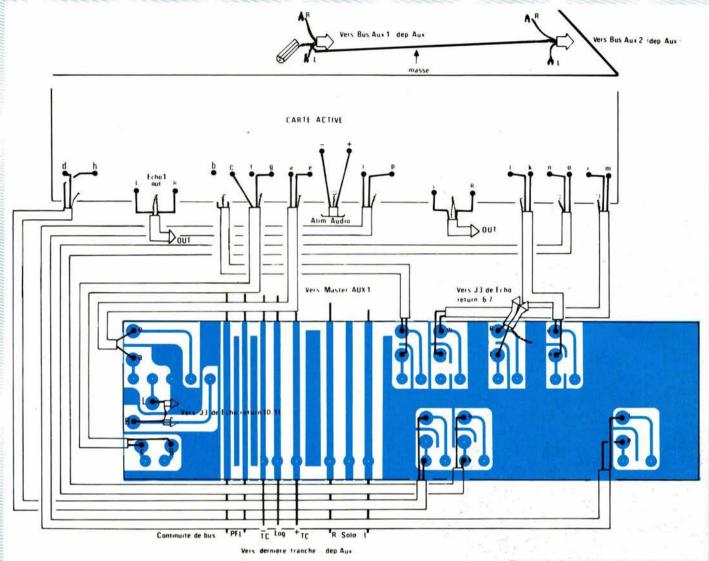


Figure 12 - Errata figure 10 nº 463 page 49.

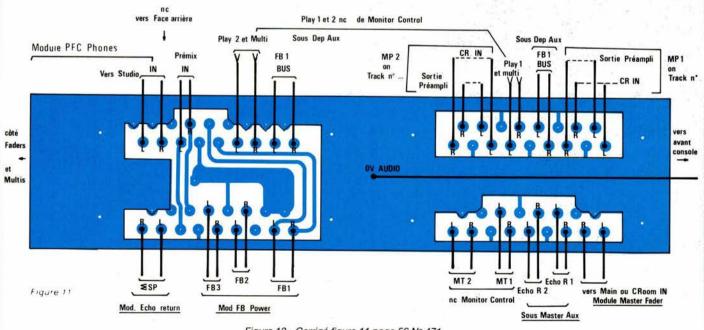


Figure 13 - Corrigé figure 11 page 56 Nº 471.

Realisation

repérages et destinations des fils reliés à ces prises F2, F2 et F4.

De quoi aurons-nous besoin pour connecter ALEXANDRA?

1º Des départs MULTI (ce seront les sources de chacune des pistes).

2º Des bus SOLO, auxquels endront s'ajouter la barre viendront s'ajouter LOGIC, et le + et - TC.

En effet, si ALEXANDRA bénéficie de la deuxième demi-alim pour ses circuits propres, les commandes SOLO utiliseront la même ligne que ODDY pour coller le relais de priorité. C'est la seule tension qui transitera.

3º Des BUS PFL (ils ne seront pas utilisés sur l'extension droite par contre, à gauche, ils seront utiles si vous ajoutez entrées).

Ces deux fonctions (2 et 3), utilisent F2.

4° Des bus FB. Ce sont ceux qui courent sous les départs aux, donc bien de BUS FB et non de sorties FB!

Ce bus fixé comme RETOUR CASQUE (FB1), recevra les programmes de retours SYNCHRO du multipiste (programme 1).

5° Des bus FB2 et FB3.

ATTENTION: Il s'agit bien des entrées en courant des bus FB2 et 3. Ces points sont accessibles sous la carte passive du module ECHO SEND. Reportez-vous à la figure 2 page 84 du Nº 462 (et le rectificatif figure 12 page 86 Nº 467): Il s'agit des points repérés AUX1(FB) et AUX2(FB), qu'il ne faudrait pas confondre avec les BUS AUX1 et AUX2!

Explication: les bus AUX1 et AUX2 ont la particularité de se

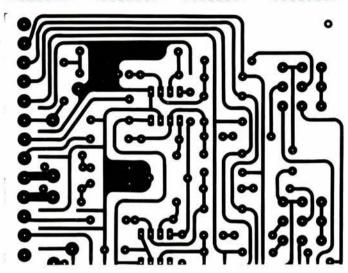


Figure 14 - Corrigé du C.I. figure 4 page 87 Nº 462.

commuter PRÉ ou POST fader, et de pouvoir remplir deux fonctions bien distinctes: SOIT devenir lignes de casques (dans ce cas ils deviennent FB2/FB3), soit des DÉPARTS ECHO (écho send 1/2).

Le CHOIX s'effectue par deux clés situées sur la face avant du module Écho SEND (passif).

Si les modulations de SYNprovenance CHRO en d'ALEXANDRA retournaient sur les BUS AUX1 et AUX2, elles seraient soumises aussi à ces choix. Ce qui ne servirait à rien puisque la SYNCHRO est exclusivement destinée aux casques! Une possibilité consistait à commuter ou non la synchro sur AUX1 et AUX2, en fonction de la position des clés de choix, mais cela compliquait ridiculement câblage.


Ce que nous avons retenu,

conduit à déboucher directement sur les bus FB2 et FB3, comme le font les retours échos (disponibles), les injections TALK, et Σ SP.

De cette façon (et dans tous les cas), vous ne risquez pas de voir apparaître un signal de synchro indésirable sur les départs échos, et ce, sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit.

Note

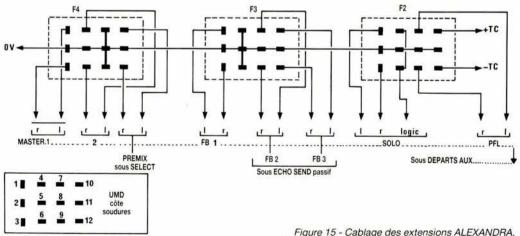est en « utilisant » ODDY et que ALEXANDRA découvrirez l'intérêt de la solution originale que nous avons mis en place pour AUX1 et AUX2. A ce jour, l'auteur n'a jamais vu de conception identique sur le marché. En tous cas, elle ne fait pas partie du tout des « classiques », et il vous conseille de vous en



imprégner sur papier avant d'en jouir sur le terrain.

D'autre part, en écrivant ces lignes, nous nous rendons compte que la structure d'ALEXANDRA fait grandement défaut, et que certains termes nouveaux sont déjà employés, avant même de les avoir définis!

Pour la structure, il faudra patienter un peu (elle est très particulière à l'enregistrement multipiste, et nous savons que vous piaffez d'impatience d'en savoir plus...), par contre il serait impoli et prétentieux de parler de SYNCHRO, sans en dire au moins l'essentiel à nos amis profanes.

Ce que l'on appelle LECTURE SYNCHRO ou plus rapidement SYNCHRO, consiste en une lecture de la bande magnétique, effectuée à partir de la tête d'enregistrement. La raison est simple, et fait appel à des notions spatio-temporelles (oh le joli mot !). Pour être simple et rapide, l'auteur va — une fois de plus — vous emmener dans le studio...

Vous commencez l'enregistrement d'un morceau dont vous serez le seul exécutant, et vous allez donc utiliser la méthode MULTIPISTE (le rerecording, c'est autre chose, ne mélangeons pas tout s'il vous plait. On en parlera bientôt, rassurez-vous).

Donc piste 1, vous immortalisez UNE partition de votre morceau (en général une rythmique mélodique, ou des percussions — mais il faut dans ce cas savoir bien compter...).

Pour jouer la deuxième partition (quitare basse par exemple). il faut vous caler sur l'écoute de la première. Si vous écoutez en lecture normale celle-ci pendant que vous enregistrez la basse, vous ne constaterez rien d'anormal jusqu'à ce que vous écoutiez l'ensemble, en lecture bande : un magnifique décalage constant des deux partitions, correspondant en temps, à la vitesse de défilement de la bande, divisée par la distance séparant les têtes d'enregistrement et de lecture. Exemple: 3,8 cm séparent les têtes, et vous roulez à 38 cm/s, celà fait un écart de temps de 0.1 s, très audible..

Pour mettre SYNCHRO ces deux modulations, on utilise la lecture PAR la tête d'enregistrement, la seule — dans l'espace — correspondant au temps réel.

Bien sûr, les puristes diront qu'une tête d'enregistrement n'est absolument pas conçue pour «lire» dans de bonnes conditions: c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est un outil de travail. Toutefois, nous leur conseillerons d'aller écouter la SYNCHRO d'un STUDER ou d'un AMPEX, car il est fort possible qu'elle soit bien meilleure que la lecture normale de leur ** : (une particulièrement égalisation adaptée, corrige les défauts dûs aux différences d'entrefers, et les têtes ont fait des progrès...).

Vous comprenez mieux maintenant pourquoi on conseille de « sauter » une piste entre chaque partition?

ALEXANDRA servira aussi à vous apporter des informations sur la technique multipiste, et quelques défauts remarquables vous laisseront rêveurs! Restez branchés RADIO PLANS (Fréquence = le 25 de chaque mois).

Donc ces BUS FB₁ à 3 sont câblés sur la fiche F₃, Il faut encore

5° Les BUS MASTER 1 et 2 (non pour ALEXANDRA, mais pour les extensions d'entrées situées à gauche).

6° L'entrée PREMIX (ce n'est pas un BUS, mais une ENTRÉE!), afin d'accepter un rapide prémixage de contrôle dans les casques.

Ces trois lignes stéréo transitent par F₄.

Vous avez pu le constater, certaines lignes sont utiles pour les extensions de tranches d'entrées, d'autres sont spécifiques à ALEXANDRA, mais toutes sont câblées. Ainsi il n'y aura aucune limitation pour vos conceptions personnelles. Les lignes inutiles seront purement et simplement

oubliées par la suite. Comme le câblage se réduit à quelques centimètres de fils blindés, il n'interviendra pas sur les résultats d'écoutes.

Conclusion

La rubrique SERVICES n'ayant pas à intervenir ce mois-ci, nous passons directement à la conclusion, sans pour autant oublier de vous donner le programme (chargé), du mois prochain.

Nous mettrons en place le bandeau avant (mobile), et procèderons à la mise en route complète de notre belle machine.

Quelques modifications seront apportées au cours des tests, et nous procèderons avec ordre pour que les choses soient claires, simples et logiques.

C'est une séquence qui demandera toute votre attention, mais au bout de laquelle se concrétiseront en joie et fierté, les deux années que vous avez passées avec ODDY.

Si d'aventure vous câbliez (en retard!), le module passif ECHO SEND, portez R4, R18, R31 et R32 à 56 kΩ. Par contre, si vous l'avez déjà en place, NE CHANGEZ RIEN: une formule plus simple vous sera proposée (celle que l'auteur utilise et qui devrait vous plaire!).

Çà ressemble à un rendezvous, non? Eh bien c'en est un!

Tenez-vous prêts à vous accrocher si vous n'avez pas encore « écouté ODDY ». Si celà est déjà fait, les derniers réglages et modifications (mineures) vous feront passer à la vitesse supérieure...

D'ici là, prenez bien soin de vous.

Jean Alary

Nomenclature _

Résistances

 R_1 , R_2 : 10 k Ω R_5 , R_6 : 47 k Ω R_7 : 6,8 k Ω R_3 , R_4 : 100 Ω

P₁ à P₄ : 2 fois 100 K lin (P₁₁)

Condensateurs

 C_1 , C_2 : 100 μF 25 V C_3 , C_5 : 100 μF 63 V C_4 , C_6 : 0,1 μF

Semiconducteurs

IC1 à 8 : TL 072

Divers

I₁: double inverseur wrapping

Consulter le tableau pour CS, CY et RX.

MANUDAX distribue sur la Fance la gamme de mémoires de masse magnétiques, numériques sur micro-cassette de Philips. De construction très robuste, dans un très faible encombrement, ces systèmes sont destinés au milieu industriel, tout particulièrement à l'automatisme, à la commande numérique, à la robotique, et en général dans toutes applications nécessitant des transferts de données à faible coût.

Partant du MDCR II (mécanique seule, accès port parallèle) la gamme évolue avec l'adjonction d'une carte contrôleur (accès série TTL), une carte interface RS232 C (300 à 19200 bds, X-ON/ X-OFF ou RTS/CTS...), pour finir avec le MINI.T, version End User

 regroupant tous les éléments ci-dessus, plus un clavier, en boîtier avec alimentation. (Le MINI.T est aussi disponible en version OEM, sans boîtier ni alimentation).



Caractéristiques

- 200 K octets non formatés sur 2 faces
- 150 K octets formatés sur 2 faces
- Lecture/écriture de 100 K octets en 95 secondes
- Taux d'erreur inférieur à 1 sur 109 bits

- Accès via liaison RS232 C (jusqu'à 19200 bds)
- Formatage adaptatif de la bande (128 à 2048 octets/bloc)
- Fonctionnement simple optimisé
- Contrôle logiciel et/ou manuel
- 25 commandes soft (lecture, écriture, rembobinage, recherche avant, arrière à 3 niveaux, saut, etc.)
- Contrôle automatique des fonctions et erreurs
- 2 K octets de buffer
- Alimentation: de 5 Vcc à 220 V - 50 Hz suivant la version
- Puissance: de 1.4 W à 7.2 W (suivant version)
- Encombrement: de 96 x 86 x 27 à 220 x 88 x 50 mm suivant la version

Prix: De 1 050 F à 6 148 F Prix unitaire hors taxes suivant la ver-

MANUDAX: 60, rue de Wattignies

75012 Paris - 43.42.20.50



SM ELECTRONIC

20 bis, av. des Clairions 89000 Auxerre. Tél.: 86.46.96.59.



Un ouvrage tout simple, à la portée de celui qui s'intéresse à la télévision par satellite.

Après un bref exposé sur les débuts de la télévision et les 50 ans de la TV française, le lecteur trouvera quelques pages sur l'historique de la TV.

La majeure partie de cet ouvrage est consacrée à la très recherchée « télévision par satellite », les programmes captables, la liste des satellites géostationnaires, la

R.D.S., ECS-1, chercher la direction, le lanceur Ariane IV. En annexe, une excellente explication technique, très complète, extrait d'un triple article de Ch. Pannel


85 F Franco

Points de vente : LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO - 75010 PARIS T.P.E. 36, BD MAGENTA - 75010 PARIS STEREANCE 82, RUE DE LA PART DIEU - 69003 LYON

BON DE COMMANDE

NOM	
20258A1 C.	
PRENOM	
ADRESSE	
Total de la commande	85 F FRANCO

FRANCE ESPACEUISION

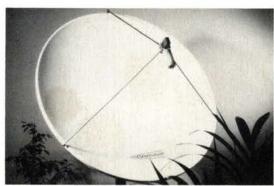

SYSTEMES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR LA RECEPTION DE TELEVISION PAR SATELLITE (HOMOLOGATION PTT)

STAGES DE FORMATION INSTALLATEUR


Documentation et renseignements sur demande

FRANCE ESPACEVISION

2 avenue de la Libération 45000 Orléans Tél.: 38.72.08.08 Télex: 782 374

Générateur de signaux de service vidéo

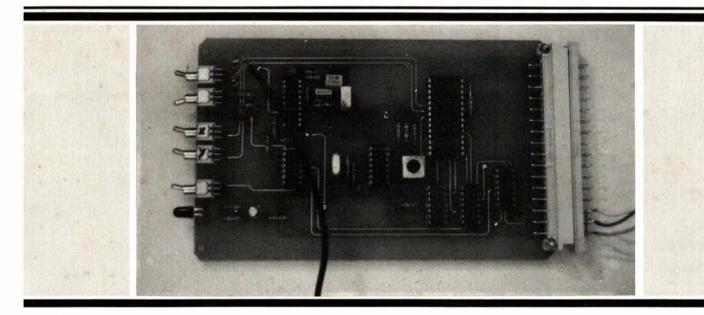(1) Carte de synchronisation extraction - génération



u'il s'agisse d'ensembles de réception, d'équipements de test ou de contrôle, toutes les réalisations ayant trait à la vidéo comportent un sous-ensemble d'extraction et/ou de génération de signaux de synchronisation et de signaux dits de service.

Au cours des derniers mois nous avons eu l'occasion de vous présenter :

- des circuits générateurs de mires associés ou non à,
- des codeurs Secam/Pal/NTSC,
- des décodeurs Pal/Secam/Multistandard,
- des modules d'aide à la conception ou au dépannage tel que l'extracteur de synchronisation d'une ligne parmi 625,

- un circuit de regénération du signal vidéocomposite,
- des réalisations plus marginales comme le bargraph sur moniteur.

Dans la plupart des cas, ces ensembles étaient prévus pour fonctionner individuellement, installés dans un coffret particulier incluant alimentation, prises d'entrées/sorties etc...

Dans la pratique, il s'avère que le nombre de lecteurs mordus par la vidéo augmente assez nettement, — Canal + doit y être pour quelque chose! — et que chacun réalise non pas un module unique mais plutôt un ensemble de modules correspondant à une application particulière.

Si l'on a pris la précaution de choisir la même taille de boîtier, et de définir un plan d'implantation pour la face avant, l'ensemble des modules réalisé peut être homogène. Le plus grave défaut que l'on peut reprocher à cet ensemble réside dans la multiplication des alimentations basse tension et des parties mécaniques.

Au moment de la conception, l'isolement de chaque module nous a astreint au réemploi de circuit jungle : TDA 2593, TDA 2595, TDA 3571 pour le tri et S 178 ou SAA 1043 pour la génération.

La redondance des ensembles mécaniques et d'une partie de la circuiterie augmente le coût et diminue la souplesse d'emploi.

Nous avons donc décidé de vous présenter un ensemble plus structuré défini à partir des critères suivants :

- un coffret unique pouvant recevoir un assez grand nombre des cartes de dimensions standard.
- réalisations d'applications spécifiques par association de plusieures cartes
- distribution des signaux les plus courants par une carte fond de bac
- alimentation commune à toutes les cartes.

Ces premières considérations sont quasiment suffisantes pour aboutir à la solution retenue : un chassis de type Europe 3 U, cartes au standard Europe 100 x 160 mm.

Nous n'avons pu, faute de délais, vous présenter dans ce numéro le chassis retenu et de fabrication française : SEEM.

Pour faciliter la tâche des lecteurs et celle du fabriquant, un système de distribution particulier sera mis en place, la société SEEM acceptant de distribuer elle-même ce coffret comme un **ensemble indisociable**. Les commandes pourront être passées directement au siège de la société : SEEM, 15, Avenue Victor Hugo 92170 VANVES - Tél. : 46.45.21.90

Les délais de livraison seront raccourcis au maximum. Nous reviendrons, dans un prochain numéro sur les caractéristiques et les avantages du coffret.

Sachons que chaque fonction spécifique prend place sur une carte standard 100 x 160 mm munie à l'une de ses extrémités d'un connecteur DIN 41612, 32 points mâle, et, à l'autre extrémité d'une face avant support de carte d'une largeur de 8 TE au moins suivant l'encombrement des composants implantés sur la carte. Toutes les parties mécaniques constituent l'ensemble indissociable, les connecteurs DIN 41612 montés en bout de carte ainsi que les connecteurs montés sur la carte mère et la carte mère elle-même ne sont pas compris dans la fourniture. Nous en savons maintenant suffisamment pour décrire l'architecture du système.

Architecture et synoptique général

est représenté à la figure 1. Tous les modules sont alimentés par deux sources basse tension + 12 V et + 6 V. La tension d'alimentation + 12 V est requise par la plupart des circuits TV: TDA, TBA etc... La tension d'alimentation + 6 V est imposée par le circuit SAA 1043.

Les circuits logiques CMOS pourront être alimentés par l'une ou l'autre de ces deux tensions, les circuits HCMOS par la tension + 6 V uniquement. Quelle que

soit l'application, tous les signaux de service ayant un standard logique seront véhiculés sur la carte fond de bac.

Les signaux, R, V, B, synchro, entrée vidéocomposite, sortie vidéocomposite pourront aussi être véhiculés sur cette carte mère entre l'un ou l'autre des sous-ensembles et la carte d'interface Peritel.


Examen des divers sous-ensembles

Pour cet examen nous commencerons par le coeur du système : le générateur de synchronisation qui produit la quasi totalité des signaux de service.

Le rôle de ce module est double :

il peut, seul, générer tous les signaux requis pour un générateur de mires ou générateur de test et en recevant un signal vidéocomposite, délivrer les mêmes signaux référencés par rapport au signal vidéocomposite d'entrée.

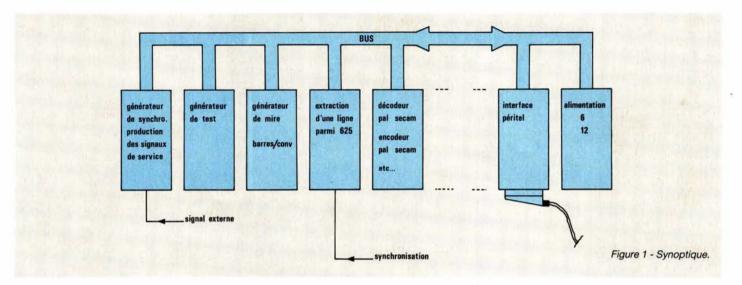En d'autres termes, le circuit générateur de synchro doit pouvoir travailler seul ou se verrouiller sur un signal externe. Dans les deux cas il délivre à tous les autres modules les signaux



nécessaires à leur bon fonctionnement.

Le générateur de test utilise le signal de synchronisation composite, signal de synchronisation horizontal et signal d'effacement composite. Le signal de synchronisation ligne est utilisé comme fréquence de comparaison pour un PLL qui délivre un signal compris entre 8 MHz et 10 MHz par pas de 0,5 MHz.

Ce signal est inséré dans la ligne, et validé par le signal d'effacement composite. Ce signal de test permettra d'effectuer des mesures rapides concernant la bande passante d'étages vidéo. C'est un complément des salves incluses dans la ligne test numéro 17.

Le générateur de mires

Le générateur de mire de barres et mire de convergence est d'une conception très proche de celui déjà publiée dans Radio Plans numéro 442.

Pour disposer de fronts de montée plus rapides nous utiliserons, chaque fois que ce sera possible des circuits logiques en technologie HC MOS. Techniquement ce module ne pose aucun problème et sa réalisation constitue un bon apprentissage pour se « faire la main ».

Le circuit de synchronisation sur une ligne parmi 625

Si l'on se réfère au volumineux courrier et aux nombreux appels téléphoniques, les circuits de synchronisation à retard par monostable ou à comptage de ligne, semble avoir suscité un vif intérêt. En fait la seule astuce résidait dans la fabrication d'un circuit de détection de trame. Ce

signal, pourtant assez simple à générer, n'était jusqu'à présent jamais disponible sur les circuits intégrés les plus répandus.

Avec l'apparition du circuit National LM 1881, c'est désormais chose faite. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce circuit car il peut être très pratique dans certains cas particuliers.

Les circuits de décodage et de codage couleur

Les circuits de décodage requièrent généralement une impulsion sandcastle à 3 niveaux et un signal d'effacement trame. Les circuits de codage comme les circuits TDA 2506, TDA 2507 réclament un signal de synchronisation ligne, un signal de syn-

chronisation trame et finalement un signal d'effacement couleur.

Tous ces ensembles constituent une bonne base de travail lorsque l'on cherche à développer un système particulier.


Nous restons ouverts à toutes les propositions concernant l'étude de modules particuliers à condition qu'il s'agisse de sousensembles pouvant s'inclure dans la configuration adoptée et que la technicité ne dépasse pas les limites du raisonnable.

Configuration de la carte mère

Le tableau de la **figure 2** donne l'affectation des contacts du

N°	A	C
2	vidéocomposite interne	BC
4	FH 2	FH 3
6	Sandcastle	ID
8	CS	СВ
10	H2	H1
12	V2 ·	CLP
14	WMP	V1
16	FH 80	RI
18	OSC OUT 5 MHz	détection trame : paire/impaire
20	*	
22		
24	N TO THE REAL PROPERTY.	
26	图 图 图 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图	,他们们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
28	masse, 0 V	masse, 0 V
30	masse, 0 V	+ 6 V
32	masse, 0 V	+ 12 V

Figure 2 - Repérage des sorties et entrées sur le connecteur DIN 41612.

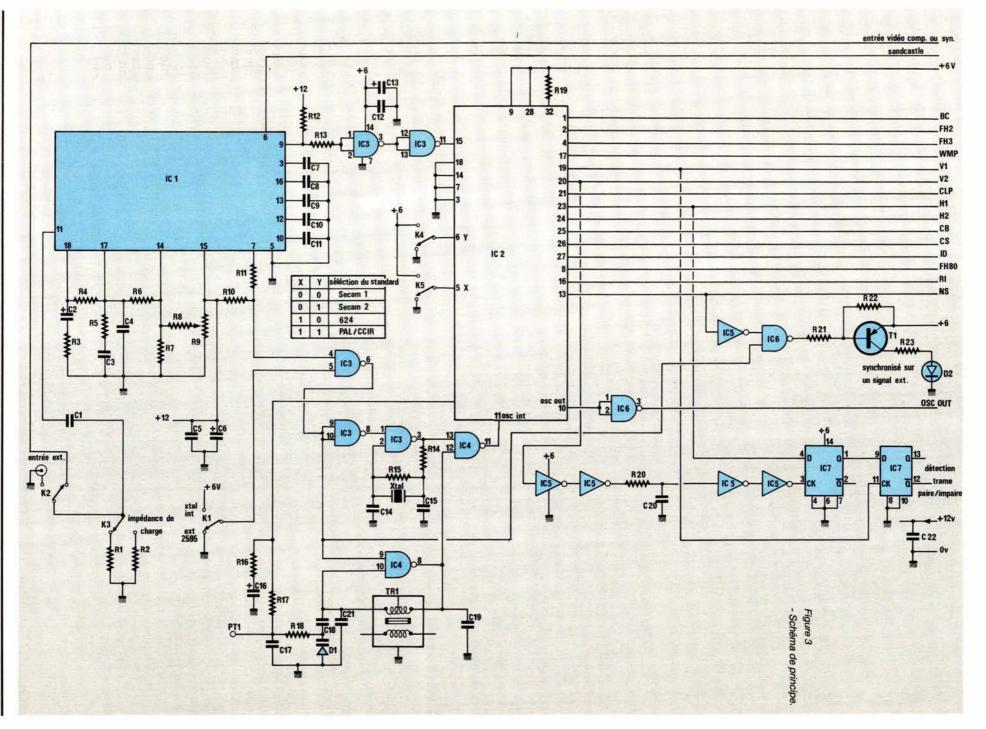

RP-EL Nº 474

connecteur DIN 41612 pour l'alimentation et tous les signaux délivrés par le circuit SAA 1043.

Les broches 20 à 26 des rangées A et C sont momentanément inutilisés mais le seront par la suite pour véhiculer les signaux R, V, B, entrée vidéocomposite, sortie vidéocomposite, commutation lente et commutation rapide vers l'interface de sortie Peritel.

La carte générateur de synchronisation

e schéma de principe de la carte générateur de synchronisation est représenté à la figure 3. Nous ne reprendrons pas l'étude détaillée des circuits intégrés SAA 1043 et TDA 2595.

Pour de plus amples détails sur ces circuits on se reportera soit aux fiches techniques du constructeur: RTC, soit aux diverses parutions traitant de ces circuits : circuits de synchronisation S 178 et SAA 1043 sous la plume de R. Rateau par exemple.

Fonctionnement autonome

Dans le cas des générateurs de tests et générateurs de mires, le circuit SAA 1043 peut fonctionner seul. Lorsque le circuit doit fonctionner d'une manière autonome, la broche 6 du circuit intégré IC3 est au zéro, le fonctionnement de l'oscillateur à quartz est autorisé et le fonctionnement de l'oscillateur LC interdit.

Fonctionnement en synchronisme

Grâce à un comparateur de circuit phase interne, le SAA 1043 peut se synchroniser sur un signal composite externe. Celui-ci est prélevé sur la broche 9 du circuit jungle IC1: TDA 2595.

L'oscillateur LC est validé à condition que les broches 4 et 5 de IC3 soient à 1, cette condition est remplie lorsque le circuit IC1 reconnait un signal vidéocomposite et que l'interrupteur K1 est positionné sur demande de synchronisation externe. Lorsque le verrouillage est assuré, la diode électroluminescente D2 s'allume.

Si le circuit IC₁, TDA 2595, ne reconnaît pas le signal vidéocomposite d'entrée, à cause d'un mauvais fonctionnement du circuit ou d'un réglage inapproprié de R9 ou encore plus simplement en l'absence de signal d'entrée, la broche 7 de IC1 reste à l'état bas. Dans ces conditions la broche 6 de IC3 reste à l'état haut quelle que soit la position de l'interrupteur K1. Si K1 est placé en position demande de synchronisation extérieure et que pour l'une des quelconques raisons citées précédemment demande ne peut être retenue, l'oscillateur à quartz reste en service, la LED reste éteinte, signifiant à l'opérateur un mauvais fonctionnement.

Rôle des commandes en face avant

K₁ est affecté à l'inversion synchronisation interne ou externe.

K2 sélectionne l'entrée vidéocomposite : carte mère ou face avant.

K₃ sélectionne la résistance de charge: 75 Ω ou 10 k Ω .

K4 et K5 déterminent le standard utilisé : SECAM 1. SECAM 2, 624 lignes ou PAL selon la table de vérité figurant à proximité des entrées X et Y du circuit SAA 1043 sur le schéma de la figure 3.

Tous les signaux de sortie du circuit SAA 1043 sont envoyés via le bus sur la carte mère vers tous les autres modules.

Sur ce bus on trouve en outre l'impulsion de sortie Sandcastle TDA 2595 et le d'horloge à 5 MHz, référence du SAA 1043. Ce signal peut, après divisions successives, être utilisé pour la génération de mires particulières.

Le circuit de détection trame paire/impaire

La détection de trame s'effectue à partir des signaux V2 et H1 du SAA 1043. Le principe repose sur le fait suivant : à l'instant où l'impulsion V2 passe à l'état haut, une impulsion H1 est ou n'est pas présente selon la trame envisagée. Selon la trame, les impulsions ligne sont décalées de 33 µs et ceci est dû à l'entrelacement et à la présence d'une demi-ligne.

La coïcidence V2, H1 existe pendant la seconde trame mais les fronts de monté sont légèrement décalés et c'est la raison pour laquelle on retarde très légèrement le front de montée de V2 grâce à la cellulle R20 - C20.

A la sortie Q de la bascule D. IC7, on retrouve bien un signal dont la fréquence vaut la fréquence image : moitié de la fréquence trame. Les instants de commutation sont dus au signal V₂ qui apparaît avec les impul-

sions de préégalisation.

La référence trame étant parfaitement définie par le signal V1, l'impulsion de sortie Q de la bascule IC7 est remise à l'heure par l'impulsion V1 issue de la broche 19 du SAA 1043. La sortie Q de deuxième bascule cette est envoyée sur le bus et constitue le signal de détection de trame.

Dans le cas du circuit de génération de synchronisation sur une ligne particulière, on utilisera le front avant de Q pour prépositionner des décompteurs. Le signal de synchronisation, de l'oscilloscope par exemple, provient des sorties détection du contenu zéro dans les compteurs.


Si l'on ne s'intéresse qu'à la détection trame paire ou impaire, ce qui peut parfaitement se justifier, il faut reconnaître que la circuiterie mise en jeu est TDA 2595, importante: assez SAA 1043, logique CMOS. Cette fonction peut parfaitement être accomplie par un seul circuit inté-National Semiconducteur récent, référencé LM 1881.

Le schéma de principe de la figure 4 rend compte de la simplicité de mise en œuvre du circuit.

Si l'on ajoute que le filtre RC sur l'entrée vidéocomposite est optionnel, ce circuit procure un réel avantage. Aucun ajustage, peu de domposants externes, un boîtier DIL 8 broches : le rêve.

En prime on dispose d'une sortie synchronisation vidéocomposite, d'une sortie synchro trame, synchro ligne et de la partie supérieure de l'impulsion Sandcastle destinée soit au réalignement soit à la sélection du burst en Pal ou en NTSC. Nul doute que certains décodeurs vont pouvoir se simplifier grandement...

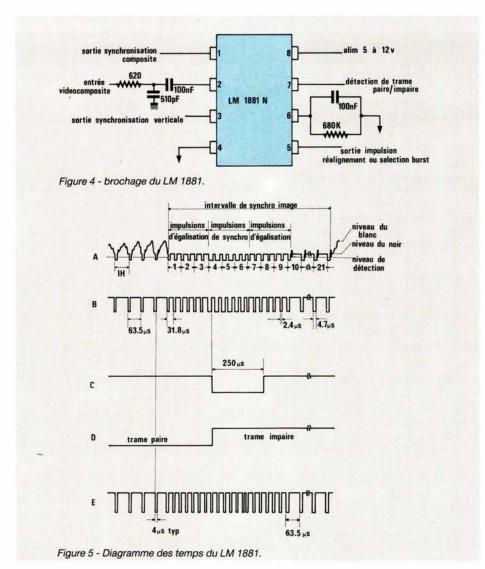Pour les divers signaux de sortie, le diagramme des temps est représenté à la figure 5. Ce diagramme, issu de la documenta-



tion du constructeur, est prévu pour un standard 525 lignes mais peu facilement être transposé pour les standards 625 lignes.

Refermons la parenthèse ouverte pour le LM 1881, nous ne l'utiliserons pas dans le générateur de synchronisation mais il est bon de savoir que ce circuit existe et que la production en masse est imminente.

Réalisation pratique

Tous les composants du générateur de synchronisation sont implantés sur une carte double face au standard Europe 100 x 160 mm dont le tracé des pistes côté soudures est représenté à la figure 6, le tracé des pistes côté composants représenté à la figure 7 et l'implantation des composants correspondante représentée à la figure 8.

La réalisation pratique ne pose aucun problème d'autant plus que les inverseurs montés directement en bout de carte éliminent tout risque d'erreur. Le schéma de la **figure 9** rend compte de la situation pour les deux positions de chaque inverseur K_1 à K_5 .

Vérification du bon fonctionnement

Se munir d'un connecteur DIN 41612 femelle pour acheminer les deux tensions d'alimentation : + 6 et + 12 V.

Si provisoirement on emploie une alimentation de laboratoire et que la consommation peut être mesurée, c'est une bonne chose. Les grosses erreurs telles que inversion du sens d'un CI ou d'une capa se détecte d'un coup d'oeil.

Si tout se passe bien à la mise sous tension, positionner K₁ sur XTAL synchronisation interne, mesurer au scope la fréquence du signal à la broche 11 de IC₂ puis à la broche 3 de IC₆.

Si la fréquence est différente de 5 MHz, vérifier le quartz, IC₃ et IC₄. Positionner ensuite K₄ et K₅ en Secam 1 par exemple et relever l'allure de certains signaux. On peut commencer par les plus simples H₁, H₂, V₁, V₂.

En mode interne, le fonctionnement de la circuiterie est extrêmement simple et si défaut il y a, celui-ci ne peut provenir que de l'oscillateur à quartz ou du SAA 1043.

Le fonctionnement en mode synchronisé est quelque peu différent, on retrouve un PLL qu'il est difficile de planter.

Pour vérifier le fonctionnement du PLL, agir de la manière suivante :

— injecter un signal vidéocomposite sur l'entrée de IC₁ et commuter K₂ et K₃ en conséquence : entrée choisie et résistance de charge.

 vérifier l'amplitude du signal vidéocomposite à la broche 11 de

— régler R₉ pour un signal de synchronisation ligne de période

— En utilisant K₂, on vérifie le fonctionnement du circuit d'identification du TDA 2595. Vidéocomposite injectée à l'entrée du TDA 2595 entrainant le passage à l'état haut (+ 6 V) de la broche 4 de IC₃, vidéo absente, broche 4 de IC₃ au zéro.


Si ces états ne sont pas obtenus, il est inutile d'aller plus avant, le PLL ne pourra pas fonctionner et il faudra avant tout détecter la panne, probablement un mauvais réglage de R₉ ou un défaut du TDA 2595.

Si tout se passe bien, positionner K₁ sur synchro externe et connecter la sonde d'oscilloscope au point test noté PT₁.


Agir sur le noyau de TR₁ pour que la tension quasi continue mesurée atteigne 3 Volts. A l'origine, avant tout réglage, il y a de fortes chances pour que cette tension vale 0 ou 6 V, TR₁ non réglé et PLL hors de la plage de capture. Sur notre maquette le noyau de TR₁ est enfoncé de deux à trois tours.

Par acquis de conscience, on vérifie le fonctionnement du PLL en agissant légèrement sur la position du noyau de TR₁. En cas de doute on vérifie à l'oscil-

Côté cuivre

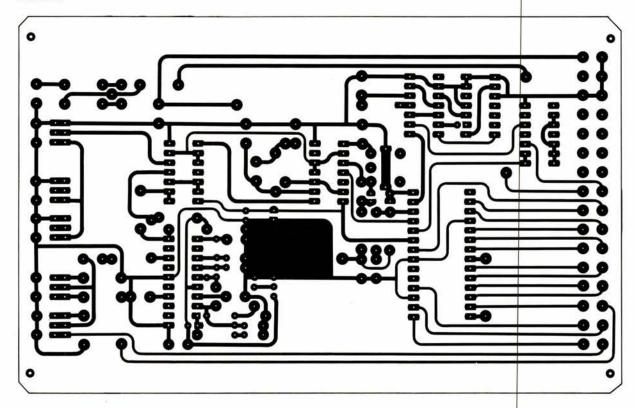

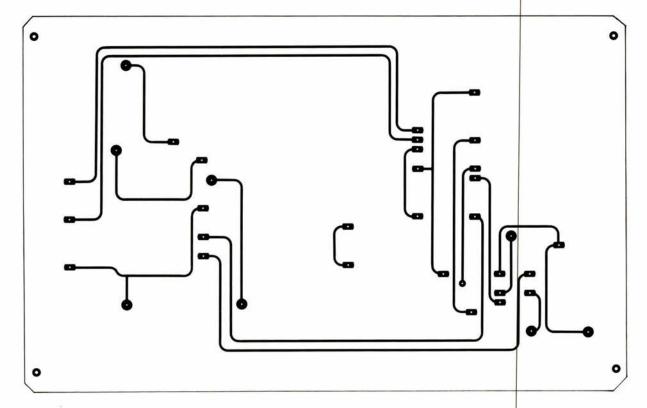Figures 6 et 7 : Circuits imprimés de la carte synchro



Côté composants

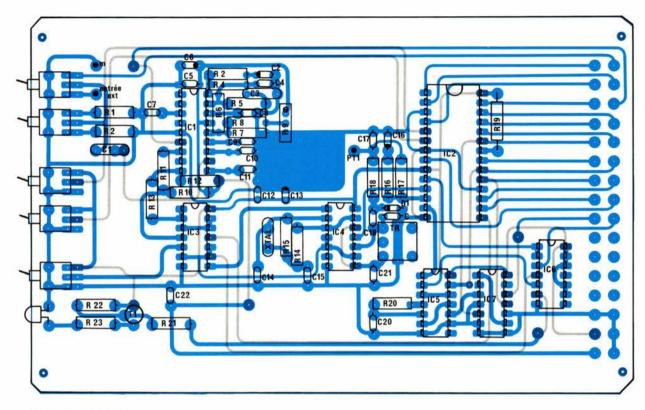


Figure 8 - Implantation.

Suite P. 102

loscope la tension de boucle : PT1.

Si le fonctionnement en mode synchronisé sur un signal externe est choisi, la diode électroluminescente D₂ est allumée.

A ce stade on peut supprimer l'injection du signal vidéo et vérifier que la diode D₂ s'éteint.


La dernière vérification concerne le circuit de détection de trame et une éventuelle panne provient de IC5, IC7 ou du réseau R20 - C20.

Conclusion

Nous disposons de la première carte de notre ensemble modulaire. Soignons cette carte qui constitue la base du système et génère les signaux destinés à tous les autres modules.

Nous poursuivrons notre étude les mois prochains et sans ordre particulier, nous découvrirons : le module de synchro pour scope, le générateur de mires, de test, les alimentations etc...

François de DIEULEVEULT

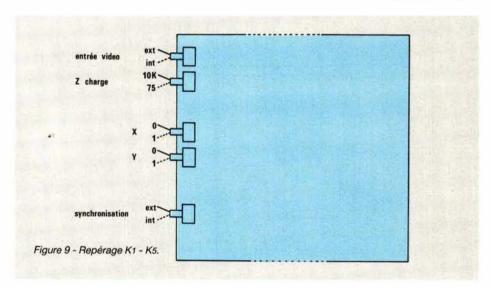

Nomenclature.

Résistances 1/4 W

R1: 75 Ω	R ₉ : 4,7 kΩ ajustable	R ₁₇ : 2,2 kΩ
R ₂ : 10 kΩ	R ₁₀ : 4,7 kΩ	R ₁₈ : 180 kΩ
R ₃ : 680 Ω	R ₁₁ : 4,7 kΩ	R ₁₉ : 3,9 kΩ
R ₄ : 820 Ω	R ₁₂ : 3,3 kΩ	R20: 10 kΩ
$R_5:4,7 k\Omega$	R ₁₃ : 680 Ω	R ₂₁ : 4,7 kΩ
R ₆ : 100 kΩ	R ₁₄ : 1 kΩ	R ₂₂ : 680 Ω
R ₇ : 12 kΩ	R ₁₅ : 2,2 MΩ	R23: 560 Ω
Rs: 120 kΩ	R ₁₆ : 12 kΩ	



our le moment, notre système radiotéléphone de voiture se compose de deux émetteurs-récepteurs (genre « CB »), d'un boîtier d'interface avec le réseau téléphonique, et d'un « coffret numéroteur » capable d'émettre des codes « DTMF ».

L'appel de la voiture se fait donc encore à la voix, ou sous la forme d'un train de bourdonnements reproduisant la sonnerie du téléphone : pas très discret ni très sûr...

Équipons donc aussi la station fixe d'un coffret numéroteur (ou d'un simple générateur DTMF), tout en ajoutant un récepteur DTMF à l'équipement de la voiture : il devient alors possible de coder d'une façon très fiable notre signal

Le téléphone dans votre voiture

(3) Un appel sélectif avec accusé de réception

d'appel.

Cependant, le conducteur peut fort bien s'absenter de son véhicule et manquer un appel important! Un petit module supplémentaire a donc été mis au point pour mémoriser l'appel, en accuser réception à la station fixe, et au besoin le retransmettre vers un « bip-bip » de poche...

Nécessité d'un « accusé de réception »


A lui seul, un système d'appel sélectif offre déjà de nombreux avantages : diminution des risques de faux appel (parasites), élimination de la nécessité d'une écoute permanente de la fréquence, possibilité d'appel séparé de plusieurs voitures différentes sur un même canal.

Cependant, la radio ne ressemble que d'assez loin au téléphone : rien ne prouve qu'un appel émis va bien être reçu! Le véhicule peut fort bien être hors de portée radio, des parasites peuvent empêcher la réception de l'appel, ou le conducteur peut s'être absenté.

Il est avantageux à plus d'un titre que le poste de voiture réponde automatiquement à tout appel qu'il accepte : la personne qui appelle sait ainsi que le véhicule est bien à portée de radio, et que ses équipements fonctionnent. Si le conducteur n'est paslà, inutile de renouveler l'appel : un système à mémoire peut fort bien l'avertir qu'il a manqué une communication, et il peut alors rappeler immédiatement.

Mieux, s'il ne s'éloigne pas trop de sa voiture, le conducteur peut porter sur lui un récepteur-décodeur de poche qui réagira au code renvoyé en accusé de réception par la voiture : une telle retransmission de l'appel peut être efficace à plusieurs kilomètres de distance!

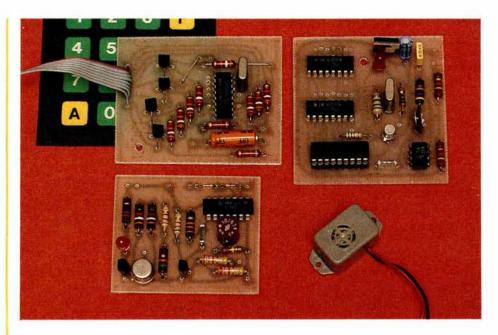Bien sûr, ce système peut être installé aux deux extrémités de la liaison pour former un réseau très performant.



Notre montage pratique

La figure 1 montre le schéma complet du module nécessaire à la mise en œuvre de la fonction « accusé de réception et mémoire ». Bien entendu, son installation suppose que la station soit déjà équipée d'un décodeur DTMF et d'un clavier ou codeur DTMF (par exemple notre « coffret numéroteur »).

Dès que le décodeur DTMF identifie un code valide, il dirige une impulsion négative sur la sortie correspondante. Il faut donc raccorder l'entrée de notre nouveau module à la sortie correspondant à la touche clavier qui sera utilisée pour lancer l'appel. Comme il y en a seize possibles, il peut être intéressant de placer ici un commutateur rotatif, qui permettra de changer périodi-


quement de code...

Après inversion et adaptation de niveau, notre montage dirige l'information vers trois circuits utilisateurs:

- Un transistor de commande d'un avertisseur quelconque (buzzer, relais, voyant) destiné à prévenir de l'arrivée d'un appel.

- Un petit thyristor commandant un voyant (LED ou ampoule) qui **mémorisera** cet appel : pour l'éteindre, il faudra appuyer sur le bouton-poussoir « RAZ ».

- Un monostable qui, par l'intermédiaire de deux diodes, simulera l'appui sur une touche quelconque du clavier du « coffret numéroteur » pendant quelques secondes : le poste passe donc en émission et transmet un code DTMF librement choisi lors du raccordement du module (en général pas le même que celui d'appel!).

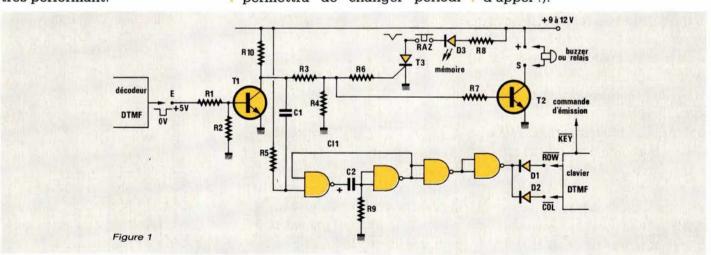

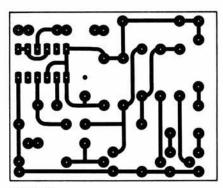


Figure 2

Construction et installation

Notre nouveau module peut être entièrement assemblé sur le petit circuit imprimé de la figure 2, en suivant le plan de câblage de la figure 3.

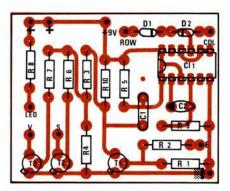


Figure 3

Son installation suppose la présence de deux autres équipements :

— un « coffret numéroteur » déjà décrit dans cette série ;

— un « décodeur DTMF » dont nous avons donné les plans dans notre N° 467, mais dont nous

reproduisons circuit imprimé et implantation aux figures 4 et 5.

Depuis la parution de cet article, nous avons été heureux d'apprendre que le circuit intégré SSI 202 P est désormais disponible en France à un prix abordable.

Votre revendeur habituel pourra s'approvisionner auprès de :

DATADIS, 12, rue E.-Landrin, 92100 Boulogne

ou se procurer le CD 22202 E (équivalent) chez :

REA BP 5 92301 Levallois-Perret.

A défaut, l'auteur est à votre disposition pour vous donner des adresses de détaillants contre une enveloppe timbrée.

Selon l'application exacte envisagée, il est possible de faire l'économie d'un 74LS138 si toutes les sorties du décodeur ne sont pas utilisées.

Les figures 6 et 7 reprennent les plans de câblage du codeur DTMF équipant notre « coffret numéroteur », afin de bien montrer les points de raccordement des sorties ROW et COL de notre nouveau module ; le tableau de la figure 8 permet de déterminer les broches du circuit intégré 5089 : les deux connexions, ROW et COL peuvent être raccordées en plus du clavier d'origine, sans en perturber le fonctionnement.

Bien sûr, la masse de tous ces modules doit être commune, mais certaines libertés peuvent être prises au niveau alimentation:

— Le module « accusé de réception » peut être alimenté entre 9 et 12 volts, mais ses entrées et sorties sont étudiées de façon à pouvoir être raccor-



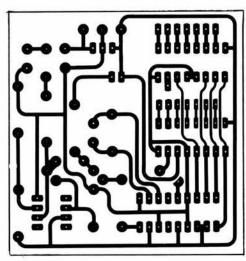


Figure 4


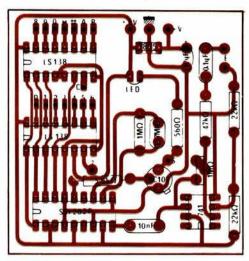


Figure 5

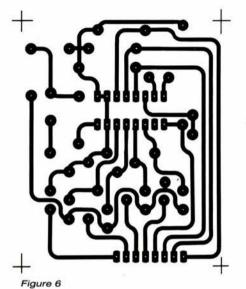

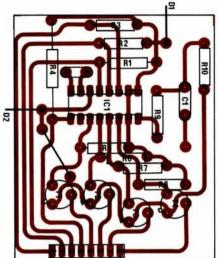


Figure 7

dées à des circuits alimentés sous des tensions différentes.

— Le « décodeur DTMF » utilise du 5 V, mais possède son propre régulateur de tension : il peut donc aussi fonctionner sous 9 à 12 V.

— Le « codeur DTMF » s'alimente normalement sur pile 9 V incorporée au coffret numéroteur. Comme il ne supporte pas plus de 10 V, et que sa consommation est nulle au repos, nous conseillons de conserver cette disposition, sauf si tous les autres modules se partagent une même alimentation régulée à 9 volts.

Côté voiture, il est en général possible de loger nouveau module et décodeur DTMF dans le boîtier même du coffret numéroteur: on pourra ajouter un interrupteur éliminant le hautparleur en veille à moins que l'on ne préfère utiliser un combiné, capable de donner une allure très « professionnelle » à l'ensemble.

Côté station fixe, les possibilités sont plus nombreuses : même disposition que dans la voiture (avec des codes différents), ou incorporation dans le coffret d'interface téléphonique.

Il est en effet très possible de faire en sorte que le code DTMF d'appel soit émis dès qu'une tension de sonnerie est présente sur la ligne qui dessert le coffret. Mieux encore, si le poste depuis lequel l'appel est lancé possède un clavier DTMF, on peut agir directement sur l'équipement de la voiture en pressant les touches appropriées!

Comme rien n'empêche d'utili-

ser simultanément plusieurs modules « accusé de réception », associés à différents codes, on peut choisir à distance d'allumer tel ou tel voyant dans la voiture : ainsi, le correspondant peut s'identifier, ou laisser un « message » simplifié à l'extrême (style « Eurosignal »).

La réponse automatique de la voiture, pour sa part, pourrait allumer un voyant à la station fixe, déclencher un signal sonore, ou diriger une tonalité particulière vers le poste téléphonique demandeur (« retour d'appel » en quelque sorte).

Conclusion

vec ce nouveau module, nos lecteurs suffisamment avertis disposent maintenant de toutes les « pièces détachées » leur permettant d'étendre leur réseau téléphonique personnel à une ou plusieurs voitures en déplacement.

Les caractéristiques des montages décrits permettent d'envisager une large « personnalisation » des installations selon les besoins et les possibilités de chacun. Nous n'avons pas voulu fournir un système « clé en main », susceptible de tenter des lecteurs insuffisamment habitués aux radiocommunications.

Construire et exploiter un réseau de communication d'une certaine ampleur est une affaire sérieuse : certaines choses sont permises, d'autres pas.

En laissant à nos lecteurs la charge de définir eux-mêmes l'ar-

broche 5089	14	13	12	11	ROW
3	1	4	7	*	
4	2	5	8	0	
5	3	6	9	#	
9	A	В	C	D	
COL		EGY	TO THE		101 = 1

chitecture de leur système, nous pensons parvenir à n'entraîner dans l'aventure que ceux qui ont toutes les chances d'aboutir à un plein succès sans incidents de parcours.

Patrick Gueulle

Nomenclature_

Résistances 5 % 1/4 W sauf mention contraire

 $\begin{array}{l} R_1: 2,7 \ k\Omega \\ R_2: 2,7 \ k\Omega \\ R_3: 2,2 \ k\Omega \\ R_4: 15 \ k\Omega \\ R_6: 33 \ k\Omega \\ R_6: 3,9 \ k\Omega \\ R_7: 3,9 \ k\Omega \\ R_8: 270 \ \Omega \\ R_9: 220 \ k\Omega \\ \end{array}$

Condensateurs

C₁: 10 nF MKH ou céramique C₂: 10 µF 16 V

Transistors/Thyristor

T₁: BC 107 T₂: 2N1711

T₃: TIC 47 (thyristor)

Circuit intégré

CI1: CD 4011

Autres semi-conducteurs

D₁: 1N4148 D₂: 1N4148 D₃: LED

Divers

1 bouton poussoir à contact repos 1 avertisseur sonore (buzzer) 1 module décodeur DTMF 1 module clavier DTMF



La clef des numéros La clef des numéros de téléphone de téléphone

série d'articles sur le téléphone, nous avons décrit différents montages capables de composer des numéros soit manuellement (claviers), soit automatiquement. Il nous parait utile d'informer nos lecteurs de la signification précise des chiffres ainsi transmis vers le central. En effet, plus d'un an après le succès complet de la « nouvelle numérotation », la situation est stabilisée et les choses relativement claires. Quelques changements sont bien sûr encore possibles, mais leur ampleur devrait être très limitée et on peut d'ailleurs les prévoir à l'avance! Préconisons bien que ces informations n'ont rien de confidentiel, même si elles ne sont guère répandues dans le public : elles proviennent soit de la revue

« MESSAGES DES PTT » pouvant être consultée dans les bureaux de poste, soit des notices remises aux abonnés par les agences commerciales, soit enfin d'essais que chacun peut mener sur son propre téléphone.



TECHNIQUE

Une numérotation « semi-fermée »

Dès les premiers pas de « l'automatique », la France a adopté le principe d'un plan de numérotage « fermé », contrairement à la plupart des pays voisins qui ont préféré le système « ouvert ».


En France, tous les numéros ou presque ont huit chiffres (selon la formule consacrée), que ce soit à Paris ou au fin fond du Larzac.

En Allemagne, par exemple, les numéros ont moins de chiffres dans les petites localités et davantage dans les grandes villes. On peut même parfois allonger son numéro en y ajoutant des chiffres donnant accès directement à des postes intérieurs.

Chacune des deux solutions offre des avantages et des inconvénients: notre choix n'est pas forcément le plus mauvais si on en juge par le succès magistral (en première mondiale), de l'opération du 25 octobre 1985.

La figure 1 explique la constitution d'un numéro ordinaire à huit chiffres, neuf si on inclut le préfixe (1) d'accès à la région parisienne, dix ou onze avec le code international de la France (33) nécessaire pour appeler depuis l'étranger.

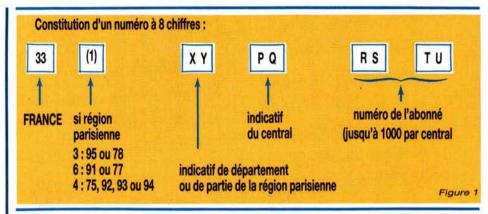Seuls les quatre derniers chiffres identifient réellement un abonné d'un central (ou autocom-



mutateur) déterminé.

Dix mille abonnés au maximum peuvent donc dépendre d'un même commutateur, repéré par les deux chiffres P et Q. (1)

PQ RS TU est en général l'ancien numéro à six chiffres, que l'on composait directement pour un appel local. Il n'était donc pas question que P puisse être égal à 1, mais cette impossibilité semble éliminée par la nouvelle numérotation.

En attendant que cette mine de nouveaux numéros soit éventuellement mise en exploitation, on peut s'amuser à faire un petit « tour de France » des « machines parlantes » équipant les « centres de transit ». Composez par exemple (après le 16 si vous habitez la zone parisienne):

- 56 11 11 11 90 11 11 11
- 87 11 11 11 80 11 11 11

(1) Votre MINITEL est capable de « décoder » P et Q pour vous indiquer la localité correspondante (option « tarif des communications » de l'annuaire électronique).

Si votre central n'opère pas un « filtrage » trop performant, vous obtiendrez (gratuitement!) un échantillonnage assez réjouissant des accents de la « France profonde ». Rien ne vous empêche de poursuivre les recherches, même hors de l'hexagone si le cœur vous en dit...

Vous avez compris que les chiffres X et Y correspondent à l'indicatif du département demandé, selon le tableau de la **figure 2**.

Des cas (très) particuliers

Dans certains cas, les deux derniers chiffres d'un numéro (T et U) ont une signification précise : la figure 3 en donne un exemple qui ne présente plus guère d'intérêt, puisqu'il s'agissait d'un moyen de lutte contre les « fraudes au PCV »!

La **figure 4**, quant à elle, rassemble la majorité des numéros des « services spéciaux », comportant souvent moins de huit chiffres. Certains sont bien connus, d'autres beaucoup moins...

Certains sont gratuits, d'autres coûteux.

Un « petit nouveau » à signaler : le 3618 permet de faire communiquer deux MINITEL à prix d'or : pour être sourd, il faut d'abord être riche, ou ne pas payer son téléphone...

Le 3644 présente un intérêt tout particulier pour le bricoleur en téléphonie : il permet d'obtenir un « diagnostic » technique automatique de son installation, ligne comprise, selon la procédure de la figure 5.



Numéros commençant par :

Figure 2

2, 3 (sauf 36...), 4, 5, 6, 7, 8, 9: indicatifs locaux

	INDICATIFS TÉ	LÉPHONIQUES	
	Dordogne 53		
Aisne 23	Doubs 81	Maine-et-Loire 41	Savoie 79
Allier 70	Drôme 75	Manche 33	Savoie (Haute) 50
	Eure 32		
	Eure-et-Loir 37		
	Finistère 98		
Ardèche 75	Gard 66	Meurthe-et-Moselle 8	Yvelines 3
	Garonne (Haute) 61		
	Gers 62		
	Gironde 56-57		
	Hérault 67		
	Ille-et-Vilaine99		
	Indre 54		
	Indre-et-Loire 47		
	Isère 7-74 ou 76		
	Jura 84		
	Landes 58		
	Loir-et-Cher 54		
	Loire 77		
	Loire (Haute)71		
	Loire-Atlantique 40		
	Loiret		
	Lot 65		
		Saône-et-Loire 85	

Attention. Si votre correspondant se trouve aux limites de 2 départements, son indicatif peut être rattaché à l'un ou à l'autre de ces départements.

Numéros d'appel des cabines publiques : se terminent en principe par 24, 35, 42, 53, 68 ou 86

Figure 3

- décrocher et attendre la tonalité habituelle.
- 2) composer le 3644 et attendre la tonalité grave hachée.
- 3) raccrocher et attendre une dizaine de secondes.
- 4) décrocher et noter les résultats suivants :
 - tonalité grave continue : bon isolement
 - tonalité hachée lente : fuite à la terre
 - tonalité hachée rapide : fuite entre fils de ligne
- 5) raccrocher
- 6) le téléphone va sonner (contrôle sonnerie)
- 7) décrocher et noter les résultats suivants :
 - tonalité grave continue : 33 ≤ i < 50 mA</p>
 - tonalité grave hachée lente : i < 33 mA
 - tonalité grave hachée rapide : 50 ≤ i < 70 mA</p>
 - tonalité irrégulière : i ≥ 70 mA
 (NB : la valeur idéale est 35 mA)
- 8) raccrocher
- 9) décrocher : la tonalité habituelle doit être de retour
- 10) raccrocher

Figure 5



Les trois numéros d'accès à TRANSPAC permettent au possesseur d'un **modem** d'ouvrir des horizons illimités à son ordinateur, mais ils ne sont pas utilisables à partir d'un MINITEL.

On notera divers « trous » dans ce plan de numérotage : nul doute qu'ils seront comblés tôt ou tard par de nouveaux services!

Réservé aux membres du « club DTMF »

es « numéros » répertoriés à la figure 6 ne sont utilisables que par les possesseurs d'un poste à clavier « fréquences vocales » ou « DTMF », dépendant d'un central électronique.

A part le réveil, ils nécessitent la souscription d'un abonnement relativement cher, mais il n'est pas interdit de vérifier!

Pour le moment, les touches A, B, C, D des postes les plus modernes ne servent pas dans le cadre des services « PTT »: on peut donc les utiliser librement pour toutes sortes d'applications.

Beaucoup d'autres services sont offerts par des procédures similaires sur les installations privées : peut-être gagneront-elles un jour le réseau public ?



TECHNIQUE

Figure 4 0 00 01 + 6 chiffres: mobiles (Eurosignal, voitures, bateaux) DANS 02 CETTE CABINE 03 L'APPEL DU 04 :libre + 6 chiffres: numéros verts (appel gratuit) 05: **EST GRATUIT** 06 07 libres 08 09 10 service « carte télécommunications » (« manuel ») 6,50 F par appel 11 annuaire électronique (Minitel) zones « Emeraude » gratuit pour 3 mm 12 renseignements (payants) gratuits à partir de certaines cabines publiques 13 dérangements (gratuit) 14 agence commerciale (gratuit) SAMU (gratuit) 15 16 interzone (16-1 vers région parisienne) 17 police (gratuit) 18 pompiers (gratuit) 19 internationale (19-33-indicatif pays: renseignements) 36 3610 3611 libres (anciens renseignements « nouvelle numérotation ») 3612 36 13 91 55 3613 TELETEL 3614 anciennement 36 14 91 66 1, 2, 3 3615 36 15 91 77 3616 libres (probablement futurs tarifs spéciaux TELETEL) 3617 3618: communications entre 2 MINITEL 36 19 91 11: annuaire électronique zones « Rubis » (payant) les 4 derniers chiffres pourraient être supprimées sous peu 36 00 91 22 Les 4 derniers chiffres 1200 bauds 36 01 91 00 **TRANSPAC** 300 bauds pourraient être supprimés 36 02 91 11 2400/4800 bauds sous peu DERAL 3644 (Dispositif Essai RApide Ligne d'abonné) 3655 **Télégrammes** 3688 réveil appel gratuit, service payant Suite page 87 3699 horloge parlante (taxé 1 taxe de base) 36 2... 36 03... 36 06... 36 09... 36 3.... libres 36 04... 36 07... libres 36 6... 36 05... 36 08...

Votre système de télécommande « à la carte »

(5) Adaptateur de superposition

sur ligne bilifaire



usqu'à présent, nous avons fait fonctionner notre système de télécommande avec des supports de transmission immatériels, c'est à dire sans fil (infrarouges et ultrasons).


Il ne faut pas pour autant nous désintéresser des possibilités de

télécommande par fil, notamment entre points fixes relativement éloignés.

Comme il n'est guère agréable (et pas toujours possible) de poser de nouveaux câbles, nous allons décrire deux modules permettant de faire passer les ordres de télécommande sur toutes sortes de

lignes bifilaires existantes (lignes téléphoniques, réseaux de sonnerie ou d'interphone, fils de hautparleurs, etc.).

79

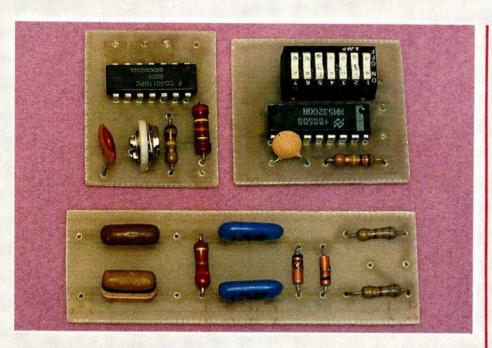

Des câbles fortement sous-employés

'environnement moderne est parcouru par d'innombrables fils électriques, qu'il s'agisse d'immeubles d'habitation, de maisons individuelles, ou de locaux professionnels.

Même si l'on fait abstraction des installations électriques secteur (qui méritent une étude à part), nous n'avons que l'embarras du choix en ce qui concerne les « circuits à courant faible » : lignes téléphoniques privées ou PTT, installations d'alarme, interphones, circuits de sonnerie, installations HIFI ou de sonorisation.

Les courants circulant sur ces conducteurs vont du continu à 20 kHz environ, sous des tensions de quelques dizaines de volts au maximum.

Sauf en ce qui concerne les lignes de haut-parleurs, la section des fils reste faible (typiquement deux conducteurs torsadés de diamètre 0,5 à 0,8 mm).

L'expérience montre qu'une telle « paire » est fort capable de véhiculer des signaux à 50 ou 100 kHz sur plusieurs kilomètres sans atténuation excessive : nos signaux de télécommande à porteuse de 40 kHz bénéficient donc d'intéressantes perspectives!

Injecté à faible niveau sur une ligne véhiculant des signaux audio, un signal à 40 kHz est parfaitement inaudible. Modulé par des messages de télécommande très brefs, il peut éventuellement être décelé par une oreille exercée, mais se perd pratiquement dans le bruit de fond.

La plupart du temps, il n'y a donc aucun inconvénient à partager une ligne existante entre son affectation d'origine et la transmission d'ordres de télécommande.

Deux modules spécialisés

L a figure 1 résume l'architecture du sytème retenu : on retrouve les modules déjà utilisés

par ailleurs, mais deux nouveaux circuits font leur apparition.

Un module injecteur superpose le signal à 40 kHz aux courants déjà présents en ligne, tout en évitant que ceux-ci ne viennent perturber le circuit modulateur (protection 250 V 50 Hz).

Un module extracteur sépare l'information utile des autres signaux véhiculés par la ligne, sans toutefois procéder à une quelconque amplification (c'est le rôle du circuit démodulateur).


Ces deux modules font appel à des circuits entièrement passifs, et n'exigent donc aucune alimentation : il s'agit en fait essentiellement de filtres passe-haut et de limiteurs.


Le schéma de **l'injecteur** apparait à la **figure 2**: la puissance émise est calibrée par deux résistances, et deux diodes tête-bêche protègent le modulateur contre toute surtension.

Deux condensateurs de 10 nF laissent passer très facilement les signaux à 40 kHz, mais opposent une impédance non négligeable à d'éventuels courants de basse fréquence.

Le filtrage principal est cependant confié à la cellule C₃-R₃-C₄: ces composant sont calculés de façon à ce qu'une tension de 220 volts 50 hertz en ligne reste inoffensive pour les circuits placés en amont.

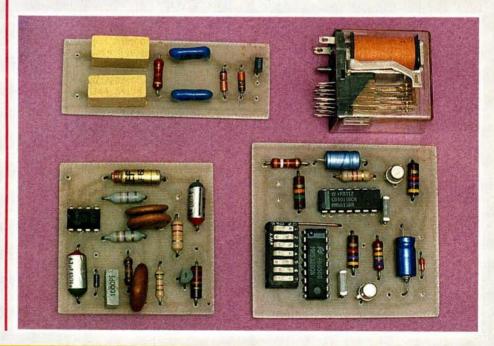N'en déduisons pas que ce module peut injecter ses signaux sur les fils du secteur : la puis-



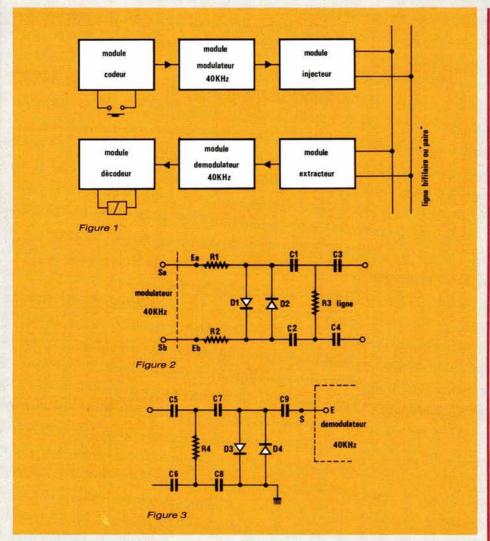

sance qu'il délivre est très insuffisante pour cela.

Le schéma de l'extracteur (figure 3) comporte le même réseau de filtrage, seul le circuit de liaison vers le démodulateur est différent (condensateur C₉, de valeur adaptée à l'impédance d'entrée du démodulateur).


Réalisation pratique

Les deux modules se câblent sur des petits circuits imprimés dont les figures 4 et 6 donnent le tracé.

Lors de l'implantation selon les figures 5 et 7, on veillera à respecter les tensions de service prévues pour les condensateurs directement connectés en ligne : dans certains cas, elles pourront paraître excessives, mais c'est une question de sécurité : toutes les lignes susceptibles de nous servir peuvent un jour entrer accidentellement en contact avec le secteur.

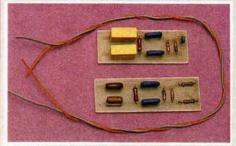N'oublions pas non plus que les lignes téléphoniques, par exemple, véhiculent régulièrement du 80 V 50 Hz.






Une fois câblés, ces modules pourront être incorporés dans le système selon le synoptique de la figure 1.

Mise en œuvre

Pour les premiers essais, il est facile de relier directement entre eux les accès « ligne » des deux modules, quitte à ajouter en parallèle une résistance de quelques ohms pour vérifier que puissance d'émission et sensibilité de réception sont bien là.

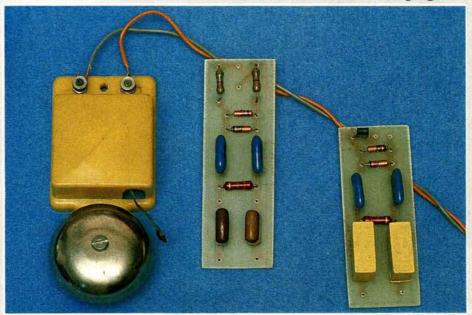Pour l'utilisation réelle, il suffit Suite page 86



		Contract of the last	
TRANSISTORS AC	TRIACS 6 A 400 V isolés 4,00 per 10 35,00 6 A 400 V non isolés 20,00 per 10 25,00	REGULATEURS DE TENSION POSITIF 1,5 A 5,8, 12, 15, 18, 24 V 5,00 NEGATIF 1,5 A 5,8, 12, 15, 18, 24 V 5,00	INTERS A LEVIER
126 3,00 321 1,00 8DX 65 6,00 8U 127 3,00 327 1,20 8DX 66 5,00 108 12,00 128 3,00 328 0,80 8DY 126 13,00 180K 4,00 337 1,20 23 1,50 208 16,00	DA 3, 32 V pièce 1,50 par 5 6,00	L200 = TDA0200 variable : an U de 3 V à 36 V, en 1 de 0 à 2 A Boltier TO 220 protégé. Note d'application sur demande . 10,00	Inter simple
181K 4,00 338 0,80 24 1,50 326 9,00 187K 3,00 546 1,00 25 1,50 406 6,00 188K 3,00 547 1,00 26 1,50 408 6,00	T.T.L. TEXAS SN 74 00 2,00 38 4,00 90 5,50 1 156 7,50	LM 317 variable 6,00 Régulateurs 5, 8, 15, 18 V, la poch. de 10 panachés 12,00	- Contact poussé 5,00 - Contact repos 2,50 - Miniature diamètre de perçage 6,35 mm - 2 A, 250 V
AD 548 1,00 27 1,50 500 15,00 149 8,00 549 0,95 28 1,50 800 1,50 161 5,00 556 0,80 BF 806 8,50 162 5,00 557 0,80 115 3,00 BUX37 15,00	01 2,00 40 2,50 91 5,80 157 7,50 02 2,00 42 5,50 92 5,50 160 10,00 03 2,00 43 9,00 93 8,50 161 9,50	RADIATEURS PROMOTION	Invers. simple
AF 558 0,80 117 1,00 8UX81 35,00 125 3,00 559 0,90 167 3,00 TIP 126 3,00 639 1,00 173 3,00 31 2,50	04 2,20 44 9,50 94 8,00 162 8,50 05 3,00 45 9,50 95 8,50 163 9,50 06 4,00 46 8,00 96 4,80 164 9,50 07 5,00 47 7,00 107 4,80 173 13,00	Pour TO 5 les 20 10,00 Pour TO 220 (triac) 4,00 Pour TO 220 petit mod. anodisés la poche de 20 8,00 Pour TO 220 moven mod. anodisés	Cabochon de couleur pour poussoir rouge, vert, noir, jaune, bleu 1,00 — INTER. & INVERS. EN PROMOTION —
BC BD 179 4,00 34 4,00 107-AB 1,80 135 2,50 180 4,00 2955 4,00 108-AB 1,80 136 2,50 181 4,00 2N	08	Pour 2 X TO 220 non anodisés 30 W la pièce 3,00 Percé pour 1 TO 3 anodisé 15 W la pièce 4,00 Pour plusieurs TO 220 non anodisés 100 W (0,5 kg) 20,00	Inter contact mercure
109-AB 1,80 137 3,00 182 3,00 1711 2,00 143 2,00 138 3,00 183 4,00 2219A 2,00 147 1,00 139 3,00 184 2,50 2222A 1,80 159 1,00 140 2,00 185 2,00 2369 1,50	12 3,00 54 2,50 123 7,00 190 9,50 13 5,00 60 2,50 125 5,50 191 10.00 14 8,00 70 5,00 126 6,00 192 10,00	OUTILLAGES FERS A SOUDER	Inverseur miniat. à levier à palette, simple ou double plusieurs fonctions, marchandises profes
170	15 2,00 72 4,00 128 7,00 193 10,00 16 3,50 73 3,50 132 7,50 198 9,50 17 3,50 74 4,00 136 5,00 365 5,00 20 2,50 75 5,00 138 9,00 366 14,00	220 V livrés avec panne & cordon 3 fils. Mod. Delta 25 W livré en plus avec repose-fer. 30 W 220 V	inter. 2 circ. + voyant 12 V. éclairage rouge la pièce inter. 2 circ. + voyant 12 V. éclairage rouge la pièce inter. 2 circuits forte intensité 16 A 250 V. les 5 Disjoncteur, marque DIRUPTOR 1,5 A. la pièce 3,00
173 1,00 237 2,00 197 0,95 3053 2,50 177 0,50 238 2,50 198 2,00 3054 1,50 178 0,50 239 3,00 199 2,00 3055RTC.5,00 179 2,00 240 3,00 200 2,00 3055MOT.8,00	25 3,00 76 3,50 139 9,00 367 14,00 26 3,00 78 4,80 141 8,00 368 11,00 27 3,50 80 12,00 145 9,00 390 15,00	40 W 220 V 62,00 Panne 40 W 9,00 60 W 220 V 63,00 Panne 60 W 9,00 JBC 30 W + panne longue durée 110,00	Poussoir micro cont. 1 A 250 V, cont. repos la pièce 1,50 Poussoir double inter les 5 avec bouton 5,00
205 1,00 437 3,00 245 5,00 3442 2,00 213 1,00 438 3,00 255 3,00 3771 3,00 237 1,50 675 2,50 259 3,00 3773 3,00 238 1,80 676 2,50 336 3,00 3819 3,00	28 3,50 81 8,00 150 10,00 393 12,00 30 2,50 83 9,50 153 7,50 Photocoupleur 32 4,50 85 4,00 154 5,00 TEXAS TIL 112 37 3,50 86 5,50 155 7,50 2,00	JBC 14 W + panne longue durée	Poussoir miniature (pour clavier) 10 X 10 mm Cont. poussé les 10 10,00 les 20 15,00 Poussoir carré 12 X 12 mm, contact repos 1,00 Poussoir double inverseur les 10 5,00
239 1,80 677 2,50 337 3,00 4416 8,00 307 1,00 678 2,50 338 3,50 4861 fet 2,00 308 1,00 BDX 18 7,00 422 0,50 4870 ujt 4,00	Til. 111 ou 4 N 35 8,00	Mini : L 18 cm. 1 embout gratuit 75,00 Maxi-mini : L 22 mm + double piston 115,00 Embout Teffon maxi-mini 20,00	SUPER PROMOTION Interrupteur à bascule momentanée les 5 5,00 Poussoir inverseur simple cabochon blanc 10 / 10
309 1,00 BDX 33 - 3,50 459 0,50 311 1,00 BDX 34 - 3,50 472 0,50 PROMOTION	C. Mos 4000 2,00 4022 6,50 4050 3,50 4082 3,00 4001 1,70 4023 2,40 4051 5,50 4093 4,00	Pompe L 200 mm double joint 60,00 Embout Tefion de rechange 12,00 SOUDURE 60 %	Micro interrupteur super mini à levier articulé 1 A 250 V les 10 10,00 COMMUTATEURS
BC 237 les 30 12,00 BF 247 les 30 12,00 BC 256 les 30 10,00 BF 253 les 30 12,00 BC 307 les 30 10,00 BF 392 les 30 12,00	4002 2,00 4024 6,00 4052 6,00 4094 13,00 4007 2,40 4027 3,00 4053 6,00 4098 7,00 4008 5,50 4028 5,90 4060 6,00 4501 4,50 409 3,30 4029 5,00 4066 3,20 4503 5,00	Qualité professionnelle	ROTATIFS 4 circuits, 3 positions 12,00 2 circuits, 6 positions 12,00
BC 327 les 30 10,00 BF 493 les 30 12,00 BC 328 les 25 10,00 2N 1711 les 10 14,00 BC 337 les 30 10,00 2N 2222 les 10 12,00 BC 338 les 30 10,00 2N 2222 T092 les 30 10,00	4011 1,80 4030 4,00 4068 3,00 4507 4,50 4012 3,00 4035 6,00 4069 2,00 4508 2,80 4013 3,50 4040 5,00 4070 2,50 4511 5,00 4015 7,00 4041 9,00 4071 2,00 4512 7,50	Type mini	3 circuits, 4 positions 12,00 1 circuit, 12 positions 12,00 2 circuits, 4 positions 3,00
BC 547 les 30 10,00 2N 2369 les 10 10,00 BC 548 les 30 10,00 2N 2905 les 10 15,00 BC 557 les 30 10,00 2N 2907 les 10 12,00	4016 3,80	Pate d'évacuation therm. (blanche) la seringue 10 g	1 touche 1,00 6 touches 3,00 2 touches 2,00 7 touches 4,00 Clavier 16 touches 8,00
BF 199les 20 10,00 2N 3055 80 Vles 4 15,00 BF 233les 30 10,00 2N 4403les 30 10,00 TH 124 TEXAS. NPN. 300 V. 10 A. TOP 3les 2 10,00	4019 4,50 4046 5,50 4077 2,50 4539 6,00 4020 4,50 4047 8,80 4078 3,00 4539 7,50 4021 7,50 4049 3,00 4081 2,50 4584 4,50 4585 7,50	Mini-perceuse 9-14 V livrée sous blister, +3 mandrins & 7 outils divers Super prix 95,00 — MODELES DE PRECISION MINIATURE Type P5 —	Clavier 12 touches graduées de 0 á 9 + 2 + composants divers sur partie infér, et système de fixation
BR 101. élément bistable de commutation les 10 10,00 SPRAGUE TO 92 identique à BC 107 les 50 10,00 Trans. TEXAS bolt métal. silicium PNP 30 V. 0,3 A. les 40 10,00 BD 646. TQ 220 PNP 60 V. 6 A 2.00 BD 829. TO 220 NPN 100 V. 1 A les 10 10,00	HC 74 HC	Vitesse maxi 16500 tr / mn, tension 12 à 18 V, puissance maxi 80 W La perceuse 230,00 Le support 200,00 Le transformateur-variateur 250,00	VOYANTS Rouge, vert, bleu ou orange avec ampoule. Rond ou carré, perçage 10,2 mm 220 V néon sur fils
BDY 56 NPN. 150 V. 15 A. TO 3 4.00 BUX 48. TO 3. NPN. 800 V. 15 A 10,00	00 2,50 32 2,50 153 4,00 374 6,00 02 2,50 73 3,50 157 4,00 4017 5,00 04 2,50 74 3,50 161 4,50 4049 5,00	Fabrication suisse, qualité profes. 220 V sortie sur axe 4 mm 3 modèles :	6 V 0,03 A cosses 8,00 24 V 0,03 A cosses 8,00 SUPER AFFAIRE Ampoule 2,5 à 220 V, différents culots, plusieurs modèles.
10 BD 525 NPN 2 A. 60 V. TO 126 les 20 10,00 10 MJE 700 PNP 4 A. 60 V. TO 220 les 20 15,00 15 MJE 800 NPN 4 A. 60 V. TO 220 les 20 15,00	08 2,50 85 5,00 163 4,50 4,60 5,00 10 2,50 86 3,00 175 4,00 4,66 5,00 14 3,50 132 4,00 240 6,00 4511 8,00 20 2,50 138 4,00 244 6,00 4538 6,00	FORETS 	La pochette de 50 10,00 Voyants 220 V. 8 verts + 2 jaunes les 10 15,00 FIL DE CABLAGE
BSR 51 NPN. 80 V. 2 A les 10 15,00	30 2,50 139 4,00 245 6,50 LINEAIRES SPECIAUX 7,00	Pour montage sans soudure résistances condensateurs, transistors, diodes, etc. LAB DEC 500	Monobrin rigide
— POCHETTES DE TRANSISTORS UHF — La super pochette 2 SA 933 S=BC 177	LM 301 3,50 TBA 810 7,00 LM 308H 5,00 TDA 2002 9,00 LM 380 11,50 TDA 2003 11,00 NE 555 8 pattes 2,50 TDA 2004 18,00	530 special circuit intégré 70,00	6/10 les 25 m 13,00 0,4 mm² les 25 m 19,00 7/10 les 25 m 15,50 0,6 mm² les 25 m 27,00 8/10 les 25 m 21,00 Fil torsadé souple Fils blindés
BFR 91. 3 Giga	NE 556 4.00 TDA 3310 3.00 UA 741 8 pattes 2.50 TDA 2020 20.00 SO 41 P 15.50 TL 071 6.50 SO 42 P 16.50 TL 072 11.00	3 supports polypropylene, pas 2,54 - 100 X 150 mm 22,00 COFFRETS	2 cond. 0,2 mm² le m 1,25 1 cond. 0,2 mm² le m 2,80 3 cond. 0,2 mm² le m 1,75 1 cond. 0,4 mm² le m 3,75 4 cond. 0,2 mm² le m 2,10 2 cond. 0,2 mm² le m 4,00 5 cond. 0,2 mm² le m 2,80 3 cond. 0,2 mm² le m 6,00
BYM 36 = BY 227 1,50 1N 4001 à 1N 4007 0,40 BY 127 1,70 1N 4148 0,20 Diode germanium gen. 0,45 0,60 200 V. 3 A 1,50	TAA 550 1,00 UAA 170 35,00 TAA 651 B 9,00 UAA 180 20,00 TBA 120 PROMOTION	TEKO Plastique gris forme pupitre Alu avec visserie Ref. 362 35,00 Ref. 1a ou 1b 14,00	6 cond. 0.2 mm ² le m 3,10 4 cond. 0.2 mm ² le m 7,00 Fil en nappe, 7 conducteurs, 7 couleurs 5/10 le m 3,50 Fil en nappe, 11 conducteurs le m 9,40 Extra souple pour mesure, rouge ou noir le m 5,00
LDR 03 équivalent 15,00 200 V. 6 A 2,00 1N 914 = BAV 10 0,30 100 V. 30 A 5,00 Diode à visser 100 V. 6 A 1,00 Diode 60 V. 20 A. pour chargeur 1,50	741 8 pattes les 5 10,00 555 8 pattes les 5 10,00 7400 N les 10 10,00 4011 les 10 15,00 TMS 1965 8.00	Ref. 363 60,00 Ref. 2a ou 2b 15,00 Ref. 364 108,00 Ref. 3a ou 3b 17,00 Ref. 3a ou 4b 20,00	Fil blinde 1 conducteur 0,2 mm² les 10 m 7,00 Fil de câblage 1 conducteur les 20 m 4,00 Fil en nappe 2 conducteurs les 10 m 4,00
Diodes 100 V. 50 A max	TEXAS circuit intégré boltier DUAL ref. 76023, ampli BF, alim. 10 à 28 V Puissance 3 à 8 W. Livré avec schema et note d'application la pièce	Réf. P1 15,00 Pour horloge, façade plexi, orange Réf. P2 22,00 Réf. D12 29,00 Réf. P3 34,00 Réf. D13 35,00 Réf. P4 50,00 Réf. D14 49,00	Fil en nappe 14 conducteurs en a.00 Fil en nappe 12 conduct. rigide, largeur bande 28 mm en em 4.00 CORDONS SURMOULES Pour la mesure rouge ou noir, extra souple, Måle / Måle 4 mm repiquage
BB 121 ITT les 50 10,00 3 A 400 V les 10 5,00 2 A 100 V les 10 4,00 1N 4001 ou équivalent les 25 6,00	SESCÖ ampli BF, TDA 1100 SP, réf. ESM 310 BP, puissance 10 W sous 14.4 V protégé, autorégulé, livré avec note d'application et typon du circuit imprimé. La pièce	M.M.P	0,25 m 10,00 1 m 12,50 0,50 m 11,00 1.20 m + pointe de touche 15,00 Pour la vidéo et autre Mâle MC L 1,50 m 20,00
DIODES ZENER 1,3 W 2,7 à 3,9 V 2,00 75 à 150 V 2,00	TCA 3089, Ampli FI + decodeur FM la pièce 5,00 74 C 906 N BUFFER les 10 10,00 CD 4526 les 10 10,00	Ref. 115 27,00 Serie pupicoffre Ref. 116 44,00 Ref. 10 A 10,00 Ref. 220 44,00 Ref. 20 A 15,00	Mâle / Mâle PL 259 L 1,50 m 20,00 Mâle / Femelle din HP L 2 m 2,00 Pour alimentation
4,7 à 68 V	SUPPORTS	Ref. 221 57,00 Ref. 30 A 25,00 ESM SSM 48,00 Ref. EM 1405 36,50 Ref. EB 11-08 FA 48,00 Ref. EC 18-07 FA 67,50 Ref. 24-09 141,00	Fiche secteur måle 4 mm, + 2 m de fil 2 X 0,5 mm² 4,00 Fiche måle 4 mm noir 2 X 0,75 mm² L 2 m Fiche måle 4,8 mm noir 3 X 0,75 mm² L 2,50 m 10,00 FILS ET FICHES COAX.
La pochette de 30 12,00 Les 2 pochettes 20,00 LEDS ET AFFICHEURS	8 14 16 18 20 22 24 28 40 0.70F 0.80F 1.50F 1.50F 1.50F 1.70F 2.00F 3.00F a souder contact Tulipe	Ref. EB 16-05 FA 53,50 Ref. 32-11	Coax. 50 PM le m 2,00 Coax. têtê le m 2,00 Mâle BNC 11,00 Fiche TV M ou F 2,00 Socle BNC 11,00 Socle TV M ou F 3,00 C.B. 5 le m 2,00 PL 259 + réducteur 8,00
Verte 3 ou 5 mm 0,80 Verte 5 mm plate 1,50 Jaune 3 ou 5 mm 0,80 Jaune 5 mm plate 1,50 Rouge 3 ou 5 mm en pochette de 10 6,00 Verte 3 ou 5 mm en pochette de 10 7,00	8 14 16 18 20 22 24 28 40 1.50 F 2.50 F 2.80 F 3.00 F 3.50 F 3.80 F 4.00 F 4.50 F 7.00 F Support pour TBA 810 ou TBA 800 2,00	assemblage par 2 vis, cheminées pour fixer les circuits. Long. Haut. Profond. (mm) (mm) (F) N° 1 115 60 80 15,00	C.B. 11
Jaune 3 ou 5 mm en pochette de 10 7,00 Pochette spéciale de diodes leds panachées en couleur, en forme en diarmètre les 30 15,00	Support TO 66	N° 2	Bornier d'enceintes 4 contacts, 2 rouges + 2 noirs
Diode émettrice infrarouge OP 132 2,00 Diode réceptrice infrarouge BPW 50 1,00	BOUTONS	№ 5. Petit bottler entier, alu, 2 couvercles, démontable, dim.: 40 X 30 X 22, utilisé pour modulateurs UHF	Måle prolong. 25,00 Femelle chässis 25,00 Fil special haute defin. repere faible pere 2 X 2 carré le m 14,00 Fil 2 X 0,75 mm² repere le m 3,50
Afficheurs 7,62 mm TIL 312 AC 11,00 TIL 313 CC 11,00 TIL 702 CC 10,00	Calotte alu Ø 10, 15, 22, 27 mm 3,50	Aimant rond Ø 5	Modulateur UHF canal 36, alim: 5-10 V (permet de pouvoir attaquer un téleviseur par l'antenne, avec un signal vidéo). Applications : jeux vidéo, visu, informatique. Le modulateur livré avec documentation
PROMOTION	- pour axe 6 mm Ø 40, la pièce 3,00 BOUTONS EN POCHETTES Différents diamètres la pochette de 20 10,00 Superbe bouton alu, présent, professionnelle, façade incurvée	Contacts de portes le jeu 20,00 Voiture (consommation courante) 150,00 ILS (seul) 3,00 35,00 Transducteur 40 kHz, émetteur+récepteur 35,00	FICHES ET PRISES
PONTS DE DIODES	Ø 20 mm noir index les 10 10,00	Alarme volture, volumétrique, sirène 2 tons, livrée en ordre de marche avec accessoires et notice de montage	Normes DIN
1 A 200 V	Toute la gamme de 0,1 à 10 A Verre 5 X 20 rapide 0,80 Sup. panneau pour fusible	Clavier 75-105 mm, 18 touches carrées 10 / 10 mm, fixé sur circuit imprimé de 195 / 115, avec une centaine de composants neuts, résistances mylar, circuit	Socie 4 contacts 1,60 Måle 8 contacts 3,60 Socie 5 contacts 1,60 Femelle HP 1,70 Socie 6 contacts 1,70 Femelle 3 contacts 2,30
0,1 A. 100 V les 20 15,00 1 A. 100 V les 10 12,00 THYRISTORS	Verre 5 X 20 lent	mitigris, Chimiques, etc. Prix exceptionnel de l'ensemble	Socie 7 contacts
TO 92 BRY 55 les 10 10,00 tes 10 10,00	5 X 20 1,20 110 - 220 V 2,50 Fusible thermique, temper: de tusion 100° bleu, pièce 1,50 140° rouge, pièce 1,50	her sur 220 40,00 filtre ceramique MURATA 455 kcs ou 480 1,00 inverseur miniature double à levier, canon lisse, fixation circuit imprimé les 10 10,00	Måle 3 contacts 2,20 Femelle 7 contacts 3,30 Måle 4 contacts 2,30 Femelle 8 contacts 3,50 Måle 5 contacts 2,40 Måle AM ou FM 2,50

6 à 30, RUE DU LANGUEDOC - 31068 CEDEX TELEPH. 61.52.06.21

Socia Jack 2 E mm	Norm	Jack 6,35 mm mono métal	6,00
Socie Jack 2,5 mm Socie Jack 3,2 mm	1,50 1,50 2,80 2,30 2,80 1,50 1,50	Jack 6,35 mm stéréo	3,00 8,00
Socie Jack 6,35 mm stéréo Socie Jack 6,35 mm mono Socie Jack 6,35 mm stéréo	2,80	Jack 6,35 mm stér. métai Femelle prol. 2,5 mm Femelle prol. 3,2 mm	1,50 1,50
Socie Jack 6,35 mm stéréo Jack måle 2,5 mm	2,80	Femelle prol. 3,2 mm Fem. prol. 6.35 mono	1,50 2,50
Jack måle 2,5 mm Jack måle 3,2 mm Jack måle 3,2 mm stéréo	1,50	Fem. prol. 6,35 stér	3,00 1,60
Jack måle 6,35 mm mono	3,00 2,50		1,60
Socie Måle RCA + Fem. chässi			10,00
FICHE	SALI	MENTATION -	
Fiche sect femelle	3,00	Socie sect mâle 2 cont 4 mm Socie sect. normes Europa	1,50
2 contacts 4 mm	3,00	Femelie cordon	8,00 15,00
Sanane måle 2 mm isoli 6 col Sanane måle 4 mm isoliše	2,00	Douil isol fem 2 mm 6 col Pointe touche R ou N	15,00 1,50 5,00
serrage vis 6 couleurs	2,00	Grip fil rouge ou poir	15,00
souder 5 couleurs	1,00	Grip fil ministure R ou N Pince croco à vis Pince croco isolée	1,50
rouge ou noir	3,50	rouge ou noir	2,00
ochette assortie fiches intenne, coax., jack)	måle & f	lemelle (DIN, HP, benane, les 40	10,00
1		AFO O DOODU	
AND A SALE OF THE SALE OF THE AREA	AV 17 MV 11	MES & PRODUI	15
Bakélite 15 / 10 face 35 m 200 x 300 mm		la plaque	6,00
Plaque papier époxy 16/ 1 face 70 x 150		ns les 10	10,00
Plaque verre époxy 16/1 2 faces 200 x 300	10, 35 mic	rons, qualité FR4	20,00
1 face 200 x 300 BRADY pastilles en carte		la plaque	17,00
2,54 mm, 3,18 mm, 3,9 Rubans en rouleau de 16	96 mm	la carte	15,00
lubans en rouleau de 16 largeurs disponibles 0 2,03 mm, 2,54 mm	metres ,79 - 1,1 -	1,27 - 1,57 mm	15,00
2,03 mm, 2,54 mm eutres pour tracer les ci	ircuits (no	oir)le rouleau	25,00 9,00
eutres pour tracer les ci Modèles pro avec rése lévélateur en poudre po			25,00 5,00
tamage à froid	electric.	bidon 1/41 la bombe la bombe	32.00
hotosensible positif	circuits .	ia bombe	13,00 24,00
			60.00
erchlorure en poudre p Détachant de perchlorur	our 1 litre	circuit	12,00 12,00 6,50
Diaphane bombe standa	rd		29,00
laque perforée papier é 2 modèles pastilles ou	bande		25,00
livrées avec	SENSI révélate	BILISEES POSITI	VES
200 x 300		la plaque	50,00
/erre époxy FR4 1 fa 200 x 300		la plaque	
/erre époxy FR4 2 fa 200 x 300	aces	la plaque	
a become a part of the contract of	_		75,00
	MES	IUIKIE	
CONTROL ELIP 2000 V to	CEPT	IONNEL -	
CONTROLEUR 2000 V, te Chmètre 1 gamme, 1 co	ntinu 0,1	4 gammes A, 1 gamme	100,00
CONTROLEUR 2000 V, te Chmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB	ntinu 0,1	4 gammes A. 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas	se 2,5
CONTROLEUR 2000 V, to Dhmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V –	ntinu 0,1 sLEAU S ar clips – Ampèrem	4 gammes A, 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 hètre 1, 3, 6 A	
CONTROLEUR 2000 V, to Dhmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V –	ension =, entinu 0,1 steau S ar clips - Ampèrem a-mètre bilité 200 s	4 gammes A 1 gemme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A en promo us, grande lisibilité	se 2,5 48,00
CONTROLEUR 2000 V, te chmetre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p /oltmètre 15, 30, 60 V — Vu Superbe vu-mètre sensit Petit modèle	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips - Ampèrem a-mètre bilité 200 c	4 gammes A. 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A	se 2,5 48,00
CONTROLEUR 2000 V, te chmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p /oltmètre 15, 30, 60 V – Vu Superbe vu-mètre sensit de la control 1 de	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips - Ampèrem u-mètre bilité 200 c	4 gammes A 1 gemme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A en promo us, grande lisibilité	se 2,5 48,00
CONTROLEUR 2000 V, te chmètre 1 gamme, 1 coi APPAREILS DE TAB Fixation p foltmètre 15, 30, 60 V — Vuiuperbe vu-mètre sensit vetit modèle décir par le contre 15 de la contre 1	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips - Ampèrem u-mètre bilité 200 c	4 gammes A 1 gemme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A en promo us, grande lisibilité	se 2,5 48,00
CONTROLEUR 2000 V. te Municipe 1 gamme, 1 co PPPAREILS DE TAB Fixation p foltmètre 15, 30, 60 V - V. Superbe vu-mètre sensit vertit modèle double éclairage fodèle zéro au centre 1/2 fodèle double éclairage	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips - Ampèrem u-mètre bilité 200 c	4 gammes A 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 there 1, 5, 6 A an promo us, grande lisibilité la pièce	10,00 6,00 18,00 20,00
CONTROLEUR 2000 V. te Municire 1 gamme, 1 co PPAREILS DE TAB Fixation p foltmètre 15, 30, 60 V - V. Uniperbe vu-mètre sensit etit modèle foddel zéro au centre 1/4 foddele double éclairage foddele de contre 1/4 foddele double éclairage foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele fo	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips – Ampèrem 4-mètre bilité 200 u	4 gammes A 1 gammes A 1 gammes BERIE DVNAMIC - clas	10,00 6,00 18,00 20,00
CONTROLEUR 2000 V. te Municire 1 gamme, 1 co PPAREILS DE TAB Fixation p foltmètre 15, 30, 60 V - V. Uniperbe vu-mètre sensit etit modèle foddel zéro au centre 1/4 foddele double éclairage foddele de contre 1/4 foddele double éclairage foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele foddele fo	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips – Ampèrem 4-mètre bilité 200 u	4 gammes A 1 gammes A 1 gammes BERIE DVNAMIC - clas	10,00 6,00 18,00 20,00
DONTROLEUR 2000 V. is APPAREILS DE TAB Fixation p foltmetre 15, 30, 60 V - V. Superbe vu-mètre sensit vetit modèle Modèle zéro au centre 1: Modèle double éclairage SV 2 contacts travail V Picots 2 RT 2 V subminiat 2 RT cont V au contable sur support circui	ntinu 0,1 LEAU S ar clips - Ampèrem a-mètre bilité 200 c 2 V 1 12 V	4 gammes A 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 stret 1, 3, 6 A en promo ua, grande lisibilità la pièce la pièce la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, pattes La pièce	10,00 6,00 18,00 20,00 3,00 10,00 12,00
DONTROLEUR 2000 V. is APPAREILS DE TAB Fixation p foltmetre 15, 30, 60 V - V. Superbe vu-mètre sensit vetit modèle Modèle zéro au centre 1: Modèle double éclairage SV 2 contacts travail V Picots 2 RT 2 V subminiat 2 RT cont V au contable sur support circui	ntinu 0,1 LEAU S ar clips - Ampèrem a-mètre bilité 200 c 2 V 1 12 V	4 gammes A 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 stret 1, 3, 6 A en promo ua, grande lisibilità la pièce la pièce la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, pattes La pièce	10,00 6,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00
CONTROLEUR 2000 V, to human 1, 200 V, to human 1, 200 V, to human 1, 200 V, to human 2, 2	ntinu 0,1 LEAU S ar clips - Ampèrem a-mètre bilité 200 c 2 V 1 12 V	4 gammes A 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 stret 1, 3, 6 A en promo ua, grande lisibilità la pièce la pièce la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, pattes La pièce	10,00 6,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00
CONTROLEUR 2000 V, to human 1, 200 V, to human 1, 200 V, to human 1, 200 V, to human 2, 2	ntinu 0,1 LEAU S ar clips - Ampèrem a-mètre bilité 200 c 2 V 1 12 V	4 gammes A 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 stret 1, 3, 6 A en promo ua, grande lisibilità la pièce la pièce la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, pattes La pièce	10,00 6,00 18,00 20,00 18,00 10,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to human 1, 200 V, to human 1, 200 V, to human 1, 200 V, to human 2, 2	ntinu 0,1 LEAU S ar clips - Ampèrem a-mètre bilité 200 c 2 V 1 12 V	4 gammes A 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 stret 1, 3, 6 A en promo ua, grande lisibilità la pièce la pièce la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, pattes La pièce	10,00 6,00 18,00 20,00 10,00 12,00 12,00 12,00 10,00 8,00 10,00 8,00 5,00
ONTROLEUR 2000 V, to highway to gamme, 1 co LPPAREILS DE TAB Fixation p foltmetre 15, 30, 60 V – V uperbe vu-mètre sensit etit modèle de l'accommendation de l'accomme	Insion #, minution 0,1 Insion #, minution 0,1 Insion #, minution 1,1 Insion #, minution #,	4 gammes A 1 gammes A 1 gammes BERIE DVNAMIC - clas BERIE BERIE DVNAMIC - clas BERIE BE	10,00 6,00 18,00 20,00 18,00 20,00 10,00 12,00 12,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00
ONTROLEUR 2000 V, to highway to gamme, 1 co LPPAREILS DE TAB Fixation p Fixation p followers and the second	pasion =, minute of the control of t	4 gammes A 1 gammes A 1 gammes Dimensions 45 x 45 letre 1, 3, 6 A en promo Ja, grande lisibilité la pièce la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, sattes La pièce	10,00 6,00 18,00 20,00 10,00 12,00 12,00 12,00 10,00 8,00 10,00 8,00 5,00
CONTROLEUR 2000 V, to harmen, 1 co APPAREILS DE TAB Ilization prolotimètre 15, 30, 60 V – Volumerte 16, 30, 60 V – Volumerte 16, 30, 60 V – Volumerte 16, 30, 30 V – Volumerte 16, 30 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	nation and an analysis of the state of the s	4 gammes A 1 gamme SERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 stret 1, 3, 6 A en promo ua, grande lisibilità la pièce la pièce la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, pattes La pièce	10,00 6,00 18,00 20,00 18,00 20,00 10,00 12,00 12,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00
CONTROLEUR 2000 V, to harmen, 1 co APPAREILS DE TAB mem, 1 co APPAREILS DE TAB (Fixation proletimètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	nation and influence of the state of the sta	4 gammes A 1 gamme SERIE DVNAMIC - clas SERIE DVNAMIC - clas Silvanic - clas Ia pièce	3,00 10,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to harmen 1 co VAPPAREILS DE TAB mem 1 co VAPPAREILS DE TAB 1 (Fixation p foltmètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	nation and influe 0.1 a. The man influe 0.1	4 gammes A 1 gamme SERIE DVNAMIC - clas SERIE DVNAMIC - clas Silvanic - clas Ia pièce	10,00 6,00 7,00 118,00 20,00 118,00 20,00 118,00 12,00 12,00 12,00 8,00 10,00 8,00 15,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to harmen 1 co VAPPAREILS DE TAB mem 1 co VAPPAREILS DE TAB 1 (Fixation p foltmètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	nation 9	4 gammes A 1 gamme SERIE DVNAMIC - cles Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A an promo Ja grade liabilité Ja gride liabilité Ja grade liabilité Ja pièce Jo x 10 mm, H 11 mm, pattes la pièce Ja pi	3,00 10,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to harmen, 1 co APPAREILS DE TAB memer 1 co APPAREILS DE TAB (Fixation prolitimètre 15, 30, 60 V – V, upperbe vu-mètre sensitiveit modèle Modèle devou entre 12 dodéle double éclairage V 2 contacts travaii V 2 contacts travaii V 2 contacts travaii V 2 contact 2 RT cont. 2 N 2 v subminiat 2 RT cont. 2 V 3 v subminiat 2 RT cont. 2 V 2 v 4 RT V 2 V 4 RT 2 V 2 V 6 RT 3 touder V 2 V 2 RT ministure plate 2 V 2 V 6 RT 3 touder V 2 V 2 RT ministure plate 2 V 2 RT ministure plate 2 V 2 RT 2 N 2 N 3 RT 2 N 3 N 3 N 3 N 3 N 3 N 3 N 3 N 3 N 3 N	nation #, 1 LEAU S RELEAU S R	4 gammes A 1 gamme SERIE DVNAMIC - clas SERIE DVNAMIC - clas SERIE DVNAMIC - clas SERIE DVNAMIC - clas Series Seri	10,00 6,00 7,00 118,00 20,00 118,00 20,00 118,00 12,00 12,00 12,00 8,00 10,00 8,00 15,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to harmen, 1 co APPAREILS DE TAB manne, 1 co APPAREILS DE TAB MERCHEN (15, 30, 60 V – V) uperbe vu-mètre sensit veit modèle Accordant et avail V contacts foodèle zéro au centre 1' flodèle double éclairage V 2 contacts travail V contact seur support circuit seur support circuit seur support circuit et avail V contact 30 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 5 A 2 trave 2 V 6 RT è souder V 2 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V 3		4 gammes	2,50 48,00 10,00 5,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15
CONTROLEUR 2000 V, to harmen, 1 co APPAREILS DE TAB manne, 1 co APPAREILS DE TAB MERCHEN (15, 30, 60 V – V) uperbe vu-mètre sensit veit modèle Accordant et avail V contacts foodèle zéro au centre 1' flodèle double éclairage V 2 contacts travail V contact seur support circuit seur support circuit seur support circuit et avail V contact 30 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 5 A 2 trave 2 V 6 RT è souder V 2 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V 3		4 gammes	2,50 48,00 10,00 5,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15
ONTROLEUR 2000 V, te highway to gamme, 1 co VPPAREILS DE TAB Tication p olitimètre 15, 30, 60 V – V vu perbe vu-mètre sensit etit modèle double éclairage virale de la contre 1 dodèle double éclairage V 2 contacts travail — V contacts crosts 2 RT — V subminiat 2 RT comt. 1 vontable sur support contact 10 A sies 2 eV v. contact 5 A 1 RT . 2 V. contact 5 A 2 trave 2 V. 6 RT à souder . V. contact 5 A 2 trave 2 V. 6 RT à souder . V. 2 RT ministure piate 2 V. 2 RT ministure piate . V. 2 RT ministure piate . V. 2 RT ministure piate . V. 2 W 5 % 1 Ω à 10 Ω . O Ω à 10 MΩ . W 10 Ω à 10 MΩ . W 10 Ω à 10 MΩ . W 10 Ω à 10 MΩ . V. 6 seistance 1 / 4. 5 % de . Seistance 1 / 4		4 gammes	2,50 48,00 10,00 5,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15
ONTROLEUR 2000 V, te highway to gamme, 1 co VPPAREILS DE TAB Tication p olitimètre 15, 30, 60 V – V vu perbe vu-mètre sensit etit modèle double éclairage virale de la contre 1 dodèle double éclairage V 2 contacts travail — V contacts crosts 2 RT — V subminiat 2 RT comt. 1 vontable sur support contact 10 A sies 2 eV v. contact 5 A 1 RT . 2 V. contact 5 A 2 trave 2 V. 6 RT à souder . V. contact 5 A 2 trave 2 V. 6 RT à souder . V. 2 RT ministure piate 2 V. 2 RT ministure piate . V. 2 RT ministure piate . V. 2 RT ministure piate . V. 2 W 5 % 1 Ω à 10 Ω . O Ω à 10 MΩ . W 10 Ω à 10 MΩ . W 10 Ω à 10 MΩ . W 10 Ω à 10 MΩ . V. 6 seistance 1 / 4. 5 % de . Seistance 1 / 4		4 gammes	2,50 48,00 10,00 5,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15
CONTROLEUR 2000 V, to harmen, 1 co APPAREILS DE TAB manne, 1 co APPAREILS DE TAB MERCHEN (15, 30, 60 V – V) uperbe vu-mètre sensit veit modèle Accordant et avail V contacts foodèle zéro au centre 1' flodèle double éclairage V 2 contacts travail V contact seur support circuit seur support circuit seur support circuit et avail V contact 30 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 5 A 2 trave 2 V 6 RT è souder V 2 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V 3		4 gammes	2,50 48,00 10,00 5,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15
CONTROLEUR 2000 V, to harmen, 1 co APPAREILS DE TAB manne, 1 co APPAREILS DE TAB MERCHEN (15, 30, 60 V – V) uperbe vu-mètre sensit veit modèle Accordant et avail V contacts foodèle zéro au centre 1' flodèle double éclairage V 2 contacts travail V contact seur support circuit seur support circuit seur support circuit et avail V contact 30 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 10 A 1 RT V contact 5 A 2 trave 2 V 6 RT è souder V 2 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V V 3 V 3		4 gammes	2,50 48,00 10,00 5,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15
CONTROLEUR 2000 V, to Chamme 1 co APPAREILS DE TAB manne 1 co APPAREILS DE TAB Volumètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	INC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 gammes	3,00 10,00 20,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to Debrate 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB TEATH OF THE TEATH OF	REL REL 2 V REL REL 3 S A picota si ming. 16; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10	4 gammes A 1 gamme SA 1 gamme SERIE DVNAMIC - clas SERIE SERIE Is pièce	3,00 10,00 20,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to Chamber 1 gamme 1 to Capper 1 (1) and the Capper 1	REL REL REL REL REL REL REL REL	4 gammes	3,00 10,00 20,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to Chamber 1 gamme 1 to Capper 1 (1) and the Capper 1	REL REL REL REL REL REL REL REL	4 gammes A 1 gamme SA 1 gamme SERIE DVNAMIC - clas SERIE SERIE Is pièce	3,00 10,00 20,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to Chamber 1 gamme 1 to Capper 1 to Capper 1 to Capper 2 to	INC. 100	4 gammes A 1 gamme SERIE DVNAMIC - clas Dimensions 4,5 et 45 et 1,0 et 4,5 et 45 et 1,0 et 4,7 et 1,0 et 4,7 et 1,0 et 4,7 et 1,0 et 1	2.50 10.00 10.
CONTROLEUR 2000 V, to Chamme 1 co APPAREILS DE TAB manne 1 co APPAREILS DE TAB (Fization p Volumètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	ILLEAU S ar clips - ar	4 gammes A 1 gammes A 1 gammes BERIE DVNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 lètre 1, 3, 6 A an promo Jag grade liabilité Jag grade	2.50 10.00 10.
CONTROLEUR 2000 V, to Chamme 1 co APPAREILS DE TAB manne 1 co APPAREILS DE TAB (Fization p Volumètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	ILLEAU S ar clips - ar	4 gammes A 1 gammes A 1 gammes BERIE DVNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 lètre 1, 3, 6 A an promo Jag grade liabilité Jag grade	2.50 48,00 10,00 18,00 10,00 12,00 10,00 12,00 12,00 12,00 10,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to Chamme 1 co APPAREILS DE TAB manne 1 co APPAREILS DE TAB (Fization p Volumètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	ILLEAU S ar clips - ar	4 gammes A 1 gammes A 1 gammes BERIE DVNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 lètre 1, 3, 6 A an promo Jag grade liabilité Jag grade	2.50 48,00 10,00 18,00 10,00 10,00 12,00 10,00 12,00 10,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to Chamme 1 co APPAREILS DE TAB mem 1 co APPAREILS DE TAB Volumètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	ILLEAU S ar clips - ar	4 gammes A 1 gammes A 1 gammes BERIE DVNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 lètre 1, 3, 6 A an promo Jag grade liabilité Jag grade	2.50 3.00 10.00 3.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00
CONTROLEUR 2000 V, to Chamme 1 co APPAREILS DE TAB mem 1 co APPAREILS DE TAB Volumètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	International Content	4 gammes A 1 gamme SERIE DVNAMIC - clas SERIE DVNAMIC - clas SIERIE DVNAMIC - clas Sierie 1, 3, 6 A en promo Ja. grande lisibilité la pièce Ja pièc	2.50 48,00 10,00 18,00 10,00 10,00 12,00 10,00 12,00 10,00 1

6.21 – TELEX 5	30.7
— POTENTIOMETRES EN POCHET	TES —
boolines de 22 Ω a 3,3 KΩ	20,00
Pochette de potentiomètres valeur 100 Ω à 100 KΩ 6 de 10 tours /4 de 1 tour profles	
VISSERIE — CONNECTEU 100 vis 2 X 6 mm + 100 écrous 2 mm	RS het 12,00
Vis 3 x 5	on
Ecrous 3 mm le cent 8,00 10 contacts	7,00
Cosses à souder (prix/100) 3 - 2.50 - 4 - 2.50 - 6 mm 3,50 Picot pour Cl les 200 10,00 5 contacts	6,00
ci-dessus les 50 5,00 / contacts	9,00 11.00
Pochette de cosses, rondelles, plots, raccords la poche de • Boltier d'éclairage (mignon de luxe) 90 x 40 mm, lou articulée, livré avec ampoule sans pile (2 R6) , la pie	1ce 5.00
Cosses relais, differ. modèles la poche de 20 cour Barrettes de connexion, qualité PRO, fort isolement, 3 doubles cont., serrage par 6 vis, fixat, aux extrêmes	
Dim. 45 x 18 mm les • Antennes télescopiques Droite 1 m	
Connecteur miniature plat pas 2,54 9 contacts	20 10,00
TRANSFOS D'ALIMENTAT	2007-120073-1
SUPER PROMO Primaire 220 V à Picots 6V.1 A 20,00 15 V.0,1 A	15,00
6V.1 A 20.00 15V.0.1 A 8V.0.7 A 20.00 15V.0.1 A 8V.0.7 A 20.00 10V.0.2 A 12V.0.5 A 20.00 2x.18V.1.2 A (1,2 kg Fixation par etrier 24 V.0.1 A	10,00) 30,00 5,00
2 x 11 V. 0,8 A	5,00 20,00 90,00
Miniature à picots rapport 1/5	5,00 4,00
MODULES Ampli monté avec un TBA 800. Puissance 4 W sous 12 V	
Livré avec schéma sans potentiomètre	35,00 ma
Prix exceptionnel Tête HF FM réf. PL 570, qualité PRO, livrée, réglée avec notice de branchement	55,00
 POUR RECUPERATION DES COMPOS Module nº 1 : clavier 6 touches rondes, dont 5 lumineus par led 5 mm (3 rouges & 2 vertes) 3 ponts 1 A, 1 relais 4 	SANTS— Ses S V
résistance + chimique	10,00
Module nº 3 : 9 tantales gouttes 6-2 N 2222 A, 3 circ. intégrésistances + diodes + mylars	es 5.00
1 pot Al avec diode et transistor la più	ice 10,00
HAUT-PARLEURS Haut-parleur, emballage individuel.	Section 1
5 cm 100 ohms 5,00 2 cm 8 ohms 7,00 4 x 8 cm 16 ohms 7,00 8 x 16 siare 7,00	10,00
Buzzer 12 V	20,00 10,00 5,00
Pastille micro 45 mm la pie	ce 150
Grave Audax HD 33.5.66 150 W, Ø 33 cm, fréquence 24 ht Tweeter Slare 120 W, Ø 140 mm, fréquence 500 Hz et PRIX EXCEPTIONNEL	96 d8 HP 980,00
INFORMATIQUE Quartz Visualisatic	
1 000 MHz 60,00 EP 9364 P 53,00 RO3 2513	70,00
32 768 Kcs. 3 2768. 3 579 4 000. 4 433. 4 9152. 5 000 6 144. 6 400. 10 000. 12 000 Promotion Cuartz 16 Mega	8.00
18 000, 18 432 19,00 MC 6852	40,00
Mémoire 2716 40,00 MM 4116 N AY5 3600 PRO MC 6802 P	7,00 8,00 60,00 34,00 22,00
SF DD	22,00 30,00 40,00
24 broches 60,00 HM-3 6116 65,00 HM-3 2064	25,00 25,00 60,00
CA 3161 La paire 65,00 AY3 8910	80,00 140,00
Alimentation en affaires en mod Type découpage USA entrée 220 V sortie 5 V 5 A Valeur 620,00 – soldé	300,00
 Convertisseur USA DC-DC entrée 5 V sortie 15 V 30 mA Valeur 210.00 – soldé 	100,00
Connecteurs BERG	30,00
Mále . Famelle	Capots 7.00
15 points 8,00 9,00 25 points 10,00 11,00 LECTEUR OUNETTI 5"114 Double face, double densité, 40 pistes 15	7,00 8,00 9,00
Prix exceptionnel . per apps Port : envoir recommandé urgent . per apps IMPRIMANTS SPECIALE. Recopie d'erran Minitel . Alphanumérique 8 x 7 . Graphique 10 x 12 . Interface série normes Minitel . Impression jet d'er . L'urve avec cordon raccordement Minitel . Prix exceptionnel .	ocre sèche
	100,00
CABLE liaison informatique. Long. 2 m. comprenant : 2 DB 25 mBle + capot / 1 DB 25 temelle + capot	rou 15,00 ties 10,00

			~
C	ONDEN	SATEURS	
	- CERAN	MIQUES	
de 1 pF à 10 NF	0,30	47 NF ou 0,1 MF	
Axiaux, plaquette	s assorties (50 v	EN POCHETTES (aleurs) Les 2 pochettes	·
La pochette de 30	ROFLEX E	N PROMOTION AF (20 valeurs) Les 2 pochettes	25,0
La pochette de 10	0 15,00	Les 2 pochettes	25,00
De 47 pF à 2 000 ; La pochette de 50	AE .	Les 2 pochettes	
as positions as so	- MOULES	MYLARS -	
1 NF 0,4	5	7.1 MF 0,65	400 V 0,90
2,2 NF 0,4 3,3 NF 0,4 4,7 NF 0,4	5	0,1 MF 0,65 0,22 MF 0,90 0,33 MF 1,20 0,47 MF 1,40	1,40 2,00 2,40
10 NF 0,4	5 0,55 5 0,55	0,68 MF 2,20 1 MF 2,50	4,10
47 NF 0,5	0,75	2,2 MF 4,10 4,7 MF 2,00	
4,7 NF	1,00	47 NF	2,50
22 NF	2,50	0,22 MF 630 V	2,0
NF V		I ME V	
1,8 200 les 4,7 100 les 10 100 les	50 4,50 50 5,00 35 5,00	0,15 250 les 30 . 0,22 250 les 30 . 0,33 400 les 10 .	7,00 5,00
22 250 les 47 100 les	35 6.00	0,47 250 les 20 . 2,2 250 les 10 .	9,00
100 63 les Polyester mylar 2 0,1 MF	30 9,00 50 V – 400 V com	tinu	20
0.22 MF		la pochette de	30 8,0 0 20 5,0 0
De 1 NF à 1 MF. 1 Poche 100 conden	60 V, 250 V et 40	UPER PROMO - 00 V (25 valeurs) Les 2 pochettes	25.00
	CHIMIQUE 25 V	S AXIAUX —	63 \
1 MF 2,2 MF 4,7 MF	nativity.	17 6500	0,60
10 MF		0,60	0,60
22 MF 47 MF 100 MF	0,60 0,65 1,00 1,10	0,60 0,70 1,20	0,70 0,90
220 MF 470 MF		1,20 1,30 2,80	2,30 2,30 4,40
1000 MF 2200 MF	3,50 5,60	4,40 7.30	7,00
4700 MF 1000 MF 100 V	9,00	12,90 la piè	23,00 ce 10,00
Pochette No 1 : 15	valeurs de 4,7 1	MF à 1000 MF 6 V et 9 V	10,00
Pochette Nº 2 : 15 la pochette de 50	valeurs, 1 MF à	MF à 1000 MF 6 V et 9 V les 2 pochettes 1500 MF 9 V et 25 V les 2 pochettes	15,00
	- I 'AFFAIR	RE EXTRA les 1	00 12,00
Axial 6,8 MF 63 V Axial 150 MF 350 Axial 470 MF 10-1 Radial 220 MF 10-	2 V	les I	00 12,00 10 5,00 50 8,00 00 10,00 30 5,00
Radial 220 MF 10- Axiaux 15 68 MF- Radiaux 15 220 M	16 V + 15 150 M F-40 V + 15 680	F-16 V les MF-16 V	30 5,00 30 7,00
- CHI	MIQUES EI	NPROMOTION	
1 16-20 le 2,2 60 le	\$ 20 3,50 \$ 20 4,00 \$ 20 4,50 \$ 20 6,00	470 25 les 20 470 50 les 10	10,00 8,00 5,00 9,00
4,7 16-25 le 8 350 le 10 25 le	s 20 4,50 s 20 6,00	1000 10 les 10 1000 16 les 10 1500 25 les 10	9,00
22 16-25 le 33 100 le 47 16-25 le	\$ 20 3,50 \$ 20 4,00 \$ 20 4,50 \$ 20 5,00 \$ 20 5,00 \$ 20 5,00 \$ 20 5,00 \$ 20 5,00 \$ 20 8,00 \$ 20 8,00	2200 10 les 10	6,00
47 16-25 le 100 40 le	s 20 6,00 s 20 8,00 s 20 8,00	2200 40 les 5 3300 25 les 4 4700 10 les 10	15,00 10,00
10 000 ME 16 30 I	s 20 8,00 / professionnel,	4700 10 les 10 4700 16 les 5	10,00
400 MF 385 V 220 MF 385 V 470 MF 385 V	protessionnel,	axia:les	3 10,00 4 10,00
470 MF 385 V 6800 MF 63 V		les	2 10,00
	TANTALE:	S GOUTTE -	25 V
0,47 MF 1 MF 1,5 MF	=	Ξ	1,00 1,20
2,2 MF 3.3 MF	Ξ	1,00	1,30 1,50 1,70
10 MF	1,00	1,50 2,60	2,00
22 MF	1,50 ITALES EN	-	
Pochette panaché La pochette de 30	e de 0,1 MF à 33	PROMOTION MF. Tension de 6 V à 3 les 2 pochettes	5 V 30,00
Ajustable 20 p Ajustable PRO 6 p	IABLES ÉT	AJUSTABLES les les	10 10,00
Variable 300 pF Variable pour AM			4 10,00
Rn a.			
	*		
1.00	9)		CA
1		NO	US
11	oche	tte au ch	
	Mavie		una

Une nouvelle gamme de composants miniatures qualite "PRO" COND. POLYESTER METALLISE

NE -		époxy axial T			
LINE ASSESSED.	les 10 2,0	10 NF	_ les 10 2,50	47 NF les 1	0 3,00
3 NF	les 10 2,0	15 NF	_ les 10 2,50	75 NF les 1	0 3,00
4,7 NF	les 10 2,0	00 33 NF	les 10 2,50 les 10 2,50	0,1 MF les 1	0 3,50
Radiaux s	ubminiat	ures 63-100 V	1		
1.7 NF	les 10 2,5	0.1 MF	ies 10 4.00	0.47 MF les 1	0 5.00
17 NF	les 10 3,5	0.22 MF	les 10 4.50	1 MF les 1	0 5.50
Pochette (de plusier	urs valeurs pa	anachées de 1 N	Fà1MF	
			Les 2 poche		20.00
Miniature	s MKT ra	dial longueur	des fils 5 mm		
			0001110	les 50	5.00
10 nF 630	V entrax	e 10 mm		les 50	7.00
22 nF 400	Ventrav	e 10 mm		les 50	7.50
CH	IDAIOI	IES MIN	IATLIDEC	DADIALIS	
ME SO V		10 200	22 MF 25 V 47 MF 25 V 100 MF 16 V 220 MF 16 V	lee 10	2.50
O NAE DE	V 16	10 2,00	AT ME 25 V	ies 10	2,50
2.2 MF 20	W 16	10 2,00	100 ME 101	les 10	2,50
0,7 MF 20	V 16	10 2,00	100 MF 16	/ les 10	2,50
TO ME ZO	V 19	15 10 2,50	220 MF 10 1	les 10	
					3,00
DOOD NAT	90 V. H 25	0 16	,	la piece	3,00
3300 MF 4	5 V. H 3U	10 20			3,00
1/00 MF 3	5-40 V. H	1 48 60 30			5,00
10000 MF	6,3 V. M.	35 60 18			2,00
	C	HIMIQU	ES Type 0	38	
			4700 MF 50		12,50
			6800 MF 25		5,00
3200 MF 4	400 V	25,00	10000 MF 1	6 V	12,00
	ERSE	URS MIN	VIATURES	3 A 250	V
INV		A Bascu			
INV	_				
	2.5	0 2 circuit	3.00	4 circuits	4.00
	2,5	0 2 circuit	s 3,00 evier —	4 circuits	4,00
	2,5	0 2 circuit	s 3,00 evier —	4 circuits	
1 circuit .	ON-ON	ON-MOMENT	s 3,00 evier — r on-off-on	4 circuits MOM-OFF-M	
1 circuit .	ON-ON 3,00	ON-MOMENT	s 3,00 evier — ON-OFF-ON 2,00	4 circuits MOM-OFF-M 2,00	
1 circuit .	ON-ON 3,00	ON-MOMENT	s 3,00 evier — r on-off-on	4 circuits MOM-OFF-M	
1 circuit 1 circuit 2 circuits	ON-ON 3,00 4,00	0 2 circuit — A I ON-MOMENT 2,00 3,00	s 3,00 evier — ON-OFF-ON 2,00	4 circuits MOM-OFF-M 2,00 3,00	
1 circuit 1 circuit 2 circuits Levier à v	2,5 ON-ON 3,00 4,00 errouillas	ON-MOMENT 2,00 3,00 ge 2 circuits	s 3,00 evier — ON-OFF-ON 2,00 3,00	4 circuits MOM-OFF-M 2,00 3,00	ОМ

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

Nos prix sont TTC. Nous expédions : a) contre paiement à la commande,

forfait port et emballage : 35.00 F 0 à 5 kg ... 5 à 10 kg .. 70,00 F Plus de 10 kg nous consulter b) en contre-remboursement ; acompte 20 %.

forfait port et emballage : 70,00 F Nous acceptons les commandes des Ecoles et Administrations. Nous n'envoyons que les marchandises dont nous faisons la publicité.

 Pas de catalogue ● Détaxe à l'exportation. · Ouvert tous les jours (sauf dimanche et jours fériés): 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - le samedi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30

Ne payez que ce que vous devez! PAYEZ PAR CARTE BLEUE Evitez les chèques de remboursement, les avoirs, les montants arrondis.

VENTE PAR CA	ARTE BLEUE
NOM	
Prénom	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
N∘ de la c	arte :
!	
Validité de la carte	
Montant	Signature
(à découper et à joindr	re à la commande)

EAU

FFRONS

ar tranche de 250,00 FF

Maximum pour une commande: 10 pochettes

1 pochette 70 transistors TO92 1 pochette de 70 cond. chimiques

1 pochette de 100 cond. polyester

1 pochette de 30 diodes Zener 1 pochette de 30 cond. Tantale

1 pochette de 10 transistors TO3

1 pochette de 5 connecteurs Sub-D 1 pochette de 4 modules pour récupération de composants 1 pochette de 5 relais 48 volts

1 pochette de 200 résistances 1/2 W

POURQUOI ACHETER AILLEURS CE QUE NOUS VOUS OFFRONS?

LES KITS SELECTRONIC

Performances et Qualité de "Pro"!

CIAL S E R



Gamme de fréquences : de 1 Hz à 100 kHz en 5 gammes - Signaux dérivés : sinus, carré,

Sorties : - continue 50Ω réglable de 100 my à 10 y :- alternative

- Entrée : VCO IN Le kit complet avec coffret ESM, face avant spéciale, 114.1530 649,00 F

PROMOTION 10° ANNIVERSAIRE

Le kit générateur de fonctions + le kit wobulateur BF - L'ENSEMBLE

WOBULATEUR AUDIO



Cet appareil est prevu pour fonctionner avec le Générateur B.F. d'ELEK-TOR (84111) ou tout autre générateur possédant une entrée VCO acceptant de 0.1 à 10 V. Il permet de contrôler de filtres, enceintes ou amplificateurs.

LE KIT : Il comprend tout le matériel préconisé, y compris le coffret et la face avant spéciale sérigraphiée, boutons et accessoires

113.0088 1000,00 F

GENERATEUR D'IMPULSIONS



Temps de montée

10 ns environ
- Largeur: 7 gammes
de 1 \(\mu \text{s} \text{ 1 s, rapport} \) cyclique réglable jusqu'à 100% - Période : 7 gammes

de 1 µs à 1 s + déclenchement externe en manuel

Tension de sortie : variable de 1 à 15 v, sortie TTL, impédance de sortie 50 Ω , signal normal ou inverse - Divers : sortie synchro, indication de fausse manœuvre, etc.

- Divers : sortie syncinio, include avant gravée,
Le kit complet avec coffret, face avant gravée,
113.1516 840,00 F

boutons et accessoires

PRIX ANNIVERSAIRE

695,00 F

CHRONOPROCESSEUR


atique par réception de signaux codés "FRANCE-INTER" SANS MISE ALL POINT



Accordé sur la nouvelle fréquence (162 KHz)

LE KIT CHRONOPROCESSEUR PROFESSIONNEL 113.6469 1995,00 F PRIX ANNIVERSAIRE

ALIMENTATION DE LABORATOIRE

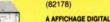



Lefracieristiques techniques :

- Tension de sortie : de 0 à 30 v. Continúment réglable.

- Courant de sortie : de 0 à 3 A. Continúment réglable.

- Stabilité à toute épreuve - Protégée contre les cours-circuits, même persistants - Affichage digital par afficheur CD de la tension et du courant de sortie - Avec dispositif de compensation des presents dans le dablage - Précision de lecture : 1% et ± 1 digit - Encombrement total 300 x 120 x 260 mm avec radiateurs. 300 x 120 x 260 mm avec radiateurs.

Le kit complet avec coffret, face avant percée et sérigraphiée.

113.1474 1640,00 F

"CONCIERGE"

(86006)

INTERRIBETELLA AUTOMATIQUE A DETECTION

Ce petit appareil astucieux mettra en fonction l'éclairage lors de votre arrivée dans la pièce (cave grenier, pièce sombre, etc.) et le coupera automatiquement quelques instants après votre départ. Son principe : la détection des infra-rouges émis par le corps humain, associée à une temporisa-

Le kit fourni avec le détecteur I.R. filtre et lentille de FRESNEL spéciale (sans boîtier)113.6438 .327,00 F

ANNIVERSAIRE 280,00 F

CIRCUIGRAPH

PROMO

LA REVOLUTION DANS LE CABLAGE DES PROTOTYPES

décâbleur 114.6675 177,90 F - Le lot de 4 bobines de 30 m de fil spécial


114.6676 45,00 F

- La pochette de 3 plaques polypropylène transparent (Dim. 100 x 150 mm)

113,0096 238,00 F

SONDE POUR

OSCILLOSCOPE

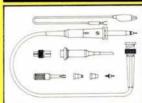

Sonde combinée avec transfert direct 1/1 ou attenuation

Bande passante 10 MHz en 1/1

Longueur du câble 1,5 mêtre Fournie avec grip-fil, embouts divers et croco de masse

PRIX ANNIVERSAIRE

79,00 F

EXTENSION MEMOIRE UNIVERSELLE

POUR OSCILLOSCOPE

(86135)





200 mV/dw, et 500 us/dw) en véritable appareil à mémoire pour visualiser des phénomènes très lents ou non répétitifs. Caractéristiques techniques :
- Vitesse de balayage de l'écran : de 5 s à 250 s en 6 grammes (facilement extensi-

ble) - Sensibilité : 200 mV/div. - Tension d'entrée : 0 à 1,6 V - Commande de

mémorisation et d'effacement, etc.

LE KIT : Il est fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation y compris : - le coffret ESM EB 21/05, la face avant autocollante gravée, supports TÚLIPE, alimentation régulée 5 V, boutons et accessoires (Sans option x 10/ x 100).

475,00 F

PRIX ANNIVERSAIRE

Selectronic

c'est aussi les composants!

Quelques extraits de notre catalogue général à des PRIX 10^e ANNIVERSAIRE AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDES

(LCD) 3-1/2 Digit universel miniminimi #18:8.8 annagamana

PRIX 1112577 ANNIVERSAIRE ... 49,50 F DIODES ELECTROLUMINESCENTES



1) Standard diffusante 1° ch Le lot de 20 rouges + 10 ven 213 mm. le lot de 40 LED 113.2534 Ø 5 mm, le lot de 40 LED 29,00 F

AFFICHEUR LED 20 mm ROUGE



ANODE 4 ANODE 4 CATHODE (6) ANODE 40 CATHODE (6) NON CON

CATHODE IS

PRIX ANNIVERSAIRE DIVERS la péce - 113,106 F 17,50 F 18,600 F 19,600 F 18,600 F 18

INVERSEURS MINIATURES

DIPSWITCH

7,20 F En bolter DIL - pas 2,54 mm. 4 interrupteurs 113,0310 9,00 F 6 interrupteurs 113.0311

POMPE A DESSOUDER Tris manable
0 20 x 190 mm.
PRIX
ANNIVERSAIRE

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

PRIX ANNIVERSAIRE 49,00 F

FER A SOUDER JBC



d'électronique livré avec panne longue durée ronde Ø Support universel NOUVEAU MODELE

Le lot Fer 30 N + Support 175,00 F

Fer thermo régulé avec réglage incorporé au manche. Encombrement d'un fer 30 N. Alimentation 220 V di-recte. Température réglable de 250 à 400 °C. I & SOLDERMATIC 114.1756 Le SUPPORT UNIVERSEL 533,70 F

Le lot SOLDERMATIC + SUPPORT. - 113.0092 PRIX ANNIVERSAIRE 533,70 F

78,50 F

KIT COMPTEUR GEIGER-**MULLER DE PRECISION**

UN MONTAGE SERIEUX EQUIPE D'UN DIS-POSITIF SONORE ET D'UN GALVANOME-TRE DE MESURE A CADRE MOBILE ET TOUJOURS LA QUALITE SELECTRONIC!

2 types de tubes de sensibilité différente vous

27 years de tubes de sanstalles sont proposés :
 2P 1310 : 10-1 R/H pour 200 imp./s.
 2P 1400 : 10-2 pour 200 imp./s.
 4/imentation : 6 piles 1,5 V
 Notice détaillée avec caractéristiques, mode d'utilisation et d'étalonnage, etc.

LE KIT avec tube ZP 1310 114.0084

LE KIT avec tube ZP 1400 113.0085

1155,00 F PRIX ANNIVERSAIRE 890,00 F

Pour faciliter le traitement de vos commandes, veuillez mentionner la REFERENCE COMPLETE

des articles commandés

FREQUENCEMETRE 1,2 GHz A MICROPROCESSEUR

it bénéficie du nouveau prescaler très sensible

kit beneficie du nouveau prescaler très sensible.

Canachérisques techniques:

GAMMES DE MESURES: - Fréquences: de 0,01 Hz à 1,2 GHz;
- Périodes: de 10, ns à 100 s; - Impulsions: de 100 ns à 1,00 s;
- Périodes: de 10, ns à 100 s; - Impulsions: de 100 ns à 1,00 s;
- Comptage: 0 à 100 impulsions
SENSIBILITE: Entrée B.F.: 10 m² et 1,12 = 2M.0); Entrée digitale : niveau
TIL ou C-MOS (2 = 25 k.0); Entrée H.F.: 10m² et ijuquà 900 M²rż.
- ZS m² et de 900 à 1,200 M²rż.
- TECHNOLOGE: - 10° 6502 - AUTO-TEST: - AUTO-PANGING (Commutation automatique de gammes); - Résolution 6 ou 1 digits au choix;
- Affichage: alphanumérique fluorescent à 16 digits: - Choix de la mesure Per MERU (digitale) aver (fullisatient)
- BASE DE TEMPS: Au choix
- 11 Sott oscillature hydride intéreré de priccioion, de stabilité ±10 pom entre 0

Bateur hybride intégré de précision, de stabilité ±10 ppm entre 0

0 °C (version de base). Soit **oscillateur à quartz** contrôlé en température (TCXO) ultra-précis, de pilité meilleure que ± 1 ppm entre 0 et 70 °C.

I. DETECTEUR DE MOUVEMENT PAR

couche métallique et potentiomètres CERMET.
LE KIT DETECTEUR DE MOUVEMENT PAR LR.

LE KIT: Il comprend tout le matériel préconisé y compris le capteur I.R. le plus sensible prévu pour ce montage (650 V/W), la lentille de FRESNEL spéciale et le bollier préconise. Résistances à

DIMENSIONS: 215 x 81 x 166 mm.

INFRAROUGES



KIT: Il est fourni avec : - Circuits imprimés double-face à trous métallisés et sérigraphiés Composants professionnels, transfo spécial d'alimentation, et mémoire programmée Supports "TULIPE" - Connecteurs et câbles en nappe - Face avant sérigraphiée avec clavier e contrôle intégre - Coffret avec contre-face avant percée - Filtre secteur - Boîtier blindé pour la tete H.F. LE KIT COMPLET 1,2 GHz avec oscillateur hybride intégré.

114.6349 2750,00 F
EN OPTION : Oscillateur TCXO de précision 10,00000 MHz. Stabilité 1 ppm. 699,00 F 114 5520

OFFRE SPECIALE 10° ANNIVERSAIRE.

LE SYSTEME D'ALARME SELECTRONIC

II. CENTRALE D'ALARME PROFESSIONNELLE LE KIT : il comprend tout le matériel nécessaire pour la centrale équipée d'un circuit à 2 entrées de déclenchement y compris : -1 inter de sécurité avec cle à pompe - 1 batterie au plous 12V/1, 1 A N VATR de sécurité -1 mini-siréne d'alarme 12 V/6 W préconisée. (Fourni sans tôlerie laissée au choix de l'utilisateur.)

res 114.6355 66,00 F

COFFRETS HEILAND HE 222

Coffrets de petrie taille pour de multiples applications, lobal pour l'optoélectronique (bobler transparent du Infra-Rouge). Une seule taille permet des dimensions inférieures par simple découver des deux moités à la même longueur.

Fermeture type "tirof" sans vis ni colle.

deux bossages permettent d'immobiliser le circuit imprinel, laissant libre un emplacement pour

a pile 9 v polycarbonate transparent, finition brillante ; - usinage et perpage très facile ; - dim. du coffret = 141 x 57 x 24 mm ; - dim. du circuit imprimé : 110 x 53,5 mm (avec pile) ; - dim. du circuit imprimé : 135 x 53,5 mm (sans pile).

Trois présentations : transparent cristal, transparent fumé et noir brillant Circuit imprime passillé universel pour les coffrets HEILAND.

Transparent aux infra-rouges.

Coffret HE 222 furba . 113.6526

Coffret HE 222 furba . 113.6527

Coffret HE 222 furba . 113.6527

Coffret HE 222 furba . 113.6528

45,30 F 10 x 53.5 mm - passillé universel pour les coffrets HEILAND.

Transparent aux infra-rouges de 254 avec lignes d'aimentation latérales et pistes infermédiares entre passillés ; lignes de passilles repértes par numérotation. Fabrication coffret HE 222 furba . 113.6528

10 x 53.5 mm - passillé universel pour les coffrets HEILAND.

Transparent aux infra-rouges de 254 avec lignes d'aimentation latérales et pistes infermédiares entre passillés ; lignes de passillés repértes par numérotation Fabrication Coffret HE 222 furba . 113.6528 110 x SS 113.6529 32,40 F Ls plaque HELAND pastillés avec lignes d'alimentation sur la face côté composants 113.6590 35,60 F

TELEINTERRUPTEUR INFRA-ROUGES 4 CANAUX



Télécommande 4 canaux par Infra-rouges. Ce téléinterrupteur vous permet par l'inter-médiaire de 4 touches de télécommander le fonctionnement d'au moins 4 appareils différents : chaine HI-FI, ouverture de porte de garage, éclairage extérieur, etc... Si les appareils sont suffisamment éloignés les uns des autres, nen n'interdit d'en commander une douzaine avec ce seul boîtier à 4 touches.



33.00 F 45,30 F

LE RECEPTEUR

30,30 F

MODULE D'AFFICHAGE LCD

(Sans alimentation) 114.6274 475,00 F
DU MATERIEL DE PROFESSIONNEL
N.B.: Ce detecteur à I.R. peut être connecté directement à la
centrale d'alarme ci-après qui contient l'alimentation nécessaire.
II. BARRIERE A INFRA-ROUGES
LE KIT BARRIERE INFRA-ROUGE
(sans boitier) 114.6219 229,00 F



Ce module universel est prévu à l'origine pour équiper l'alimentation de laboratoire - peut remplacer tout galvanomètre continu, analogique de tableau (calibre minimum 200,0 mV). - le calibre voulu se choisit par simple changement d'une résistance - calibres ampéremètres par adjonction d'un

L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE

"IGNITRON" HAUTE ENERGIE

DE SELECTRONIC

(Décrit dans EP nº 92)

Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile. Son principal avantage réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage, Energie constante et "DWELL" ajusté automatiquement à tous les régimes.

 Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue - Réduction de consommation - Boîtier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc. Documentation détaillée sur simple demande.

OFFRE SPECIALE 108 ANNIVERSAIRE

L'IGNITRON fourni avec sa bobine spéciale

DMT 5000

L'ensemble . . .

OFFRE SPECIALE 10° ANNIVERSAIRE :



MULTIMETRE -TRANSISTORMETRE 20.000 POINTS - 4 1/2 Digits. LCD - 10 MΩ

Gammes de mesure : Voc : de 10uV à 1000 V ± 0,1% Vac : de 10uV à 750 V \pm 0,5% loc : de 10nA à 10 A \pm 0,5% lac : de 10nA à 10 A \pm 0,75% Ω : de 0,01 Ω à 20 M Ω \pm 0,3% Test de continuité (Buzzer) h_{FE}: de 0 à 1000

Livré avec housse de transport et cordons de mesure.

PRIX ANNIVERSAIRE

113.6631 1350,00 F

TRIPLETT "2030"

(Décrit dans E.P. nº 100)



MULTIMETRE DE POCHE A CHANGEMENT DE GAMME AUTOMATIQUE 3 1/2 DIGITS

Dimensions: 108 x 56 x 10 mm ! Gammes de mesure : - Voc : de 1 mV à 400 V ± 1.3%

- Vac : de 1 mV à 400 V ± 2,3%

Ω: de 0,1 Ω à 2 MΩ ± 2 % Test de continuité (Buzzer) (Identique au PAN 35)

PRIX ANNIVERSAIRE

113,6611..... 299,00 F

ALTIMETRE

BAROMETRE

(86110)

L'IRREMPLACABLE THERMOMETRE LCD

(82156)







L'ami de l'amateur d'ULM !

Cet appareil de poche et de grande autonomie permet de mesurer jusqu'à 2000 m et 1,2 bar. Affichage LCD 3 1/2 digits

Le kit complet (sans boîtier)

114.6615 590,00 F EN OPTION : Boîtier spécial moulé

114.6052 59,50 F Le kit Baromètre Altimètre avec son

boitier spécial PRIX ANNIVERSAIRE

113.0094 595,00 F

NOUVELLE VERSION GRANDE AUTONOMIE. — 55 à + 150 °C. Résolution 0,1 °C (Sans boîtier).

- LE KIT 1 SONDE AVEC SON BOITIER SPECIAL

PRIX ANNIVERSAIRE

113.0089 249,00 F

- LE KIT 2 SONDES (1%) AVEC SON BOITIER SPECIAL

PRIX ANNIVERSAIRE

113.0090 290,00 F

electronic


VENTE PAR CORRESPONDANCE : 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE TEL. 20.55.98.98

Conditions générales de vente par correspondance :
Paiement à la commande : ajouter 28 F pour frais de port et emballage. Franco de port à partir de 600 F • Contreremboursement : Frais d'emballage et de port en sus • ACOMPTE : 20% à la commande.

Nos kits comprennent le circuit imprimé et tous les composants nécessaires à la réalisation, composants de quaitiet professionnelle (RTC, COGECO, SIEMENS, PIHER, SFERNICE, SPRAGUE, LCC, etc.), résistances COGECO, condensateurs, ainsi que la face avant et le transformateur d'alimentation si mentionnés. Nos kits sont livrés avec d'alimentation si mentionnés. Nos kits sont livrés avec

supports de circuits intégrés.

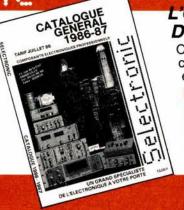• Colis hors norme PTT: Expédition en PORT DU.



CATALOGUE 86/87

L'OUVRAGE DE REFERENCE DES ELECTRONICIENS

Cette nouvelle édition entièrement remaniée comporte 192 pages de composants, de matériels électroniques et d'informations techniques.


DISPONIBLE AU PRIX DE : 12,00 F

Je désire recevoir le catalogue général 86-87 de SELECTRONIC ci-joint 12,00 F en timbres-poste.
Nom

Adresse Code Postal

REALISATION

Suite de la page 81

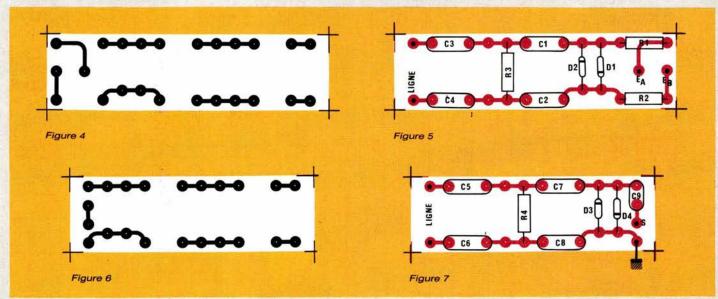

de brancher ensemble émetteur (ou TX) et ensemble récepteur (RX) en deux points quelconques d'une même ligne bifilaire.


La longueur de cette paire n'a pas grande importance: quelques mètres en appartement, quelques centaines de mètres dans une grande propriété, ou quelques kilomètres si l'on ose se servir d'une ligne téléphonique sur laquelle on peut se brancher en deux points différents.


La figure 8 donne quelques exemples des vastes possibilités du système: le plus simple consiste bien sûr à utiliser un émetteur associé à un seul récepteur. On peut cependant prévoir plusieurs récepteurs déclenchés par un seul émetteur, ou encore un unique récepteur commandé par plusieurs émetteurs placés en des endroits différents.

Enfin, la même ligne peut accueillir plusieurs couples émetteur-récepteur utilisant des codes différents : il suffira que l'usage du système soit suffisamment occasionnel pour qu'il ne se crée pas de « conflits » entre les messages.

Dans une telle configuration, les messages peuvent évidemment circuler en ligne dans les deux sens (appel et réponse): un « canal » peut être utilisé pour transmettre une information de sonnerie, un autre pour commander une gâche électrique ou une porte automatique, le tout sur un circuit servant d'origine pour le téléphone!

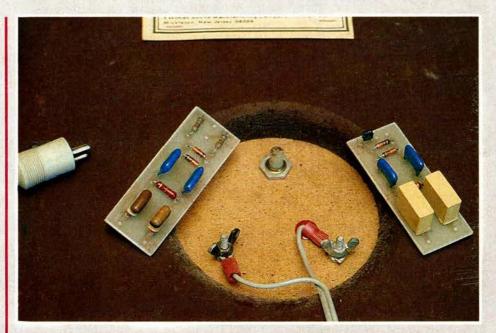Dans une installation d'alarme, le même circuit pourra servir à



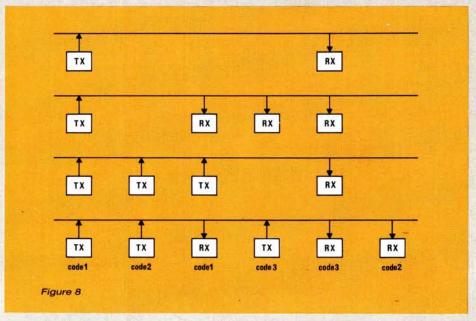

Télécommande à la carte : Adaptateur de superposition sur ligne bifilaire

véhiculer les signaux de détection et les ordres de déclenchement des sirènes.


Eventuellement. un même « modulateur 40 kHz » peut attaquer plusieurs lignes différentes à l'aide de plusieurs « injecteurs »: de quoi rentabiliser au maximum les lignes du « réseau téléphonique privé» que vous avez peut-être réalisé selon nos plans?

N'hésitez pas à recenser toutes les lignes bifilaires dont vous disposez déjà: de nombreuses opportunités de télécommande s'offrent certainement à vous!

Nomenclature	
Résistances 10 % ½ W sauf mention contraire	Condensateurs MKH 400 V
R ₁ : 680 Ω	C1: 10 nF
R ₂ : 680 Ω	C2: 10 nF
R ₃ : 220 Ω	C ₃ : 0,1 µF
R ₄ : 220 Ω	C4: 0,1 µF
	C ₅ : 0,1 µF
Diodes	C ₆ : 0,1 μF C ₇ : 10 nF
Diodes	C ₈ : 10 nF
D ₁ à D ₄ : 1N 4148	C ₉ : 1 nF

La clef des numéros

Suite de la page 78

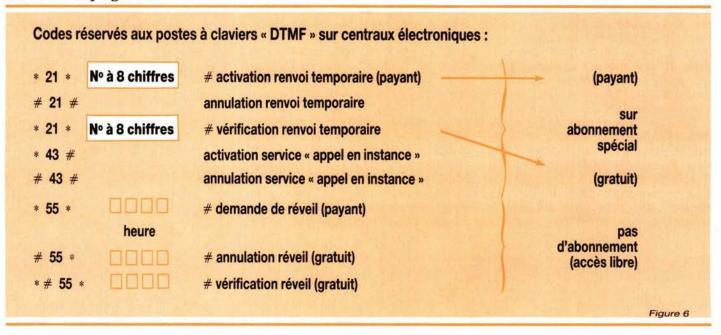

Conclusion

quelques indications devraient permettre à nos lecteurs de profiter à plein des

possibilités de leur téléphone, et même de partir à la recherche de numéros « pas comme autres »: il y a quelques années, nous avons connu un collectionneur d'horloges parlantes du monde entier! Mais ce n'était pas lui qui payait la facture...

Patrick GUEULLE

S.P.E.: Société Parisienne d'Édition Société Anonyme au capital de 1 950 000,00 F

Siège social:

43, rue de Dunkerque - 75480 PARIS CEDEX 10

Création: 1909

Durée: 140 ans

Président Directeur Général Directeur de la Publication : J.-P. VENTILLARD

Rédacteur en Chef: Christian DUCHEMIN Actionnaires:

Publications Radio-électriques et Scientifiques Monsieur J.-P. Ventillard Madame Paule Ventillard

Tirage moyen 1985: 93 310

Diffusion moyenne 1985 :

59 798

Photorésistances SEGOR

argement utilisées dans l'industrie, les photo-résistances couvrent des domaines d'applications très variés, citons par exemple les atténuateurs et interrupteurs sans bruit en BF, la protection contre les surtensions ou les surintensités, les convertisseurs continus/alternatif faible puissance, la commande d'éclairage en alternatif (thryristors et triacs), les automatismes.

Pour remplacer les cellules de type LDR disparues du catalogue RTC, la société SEGOR optoélectronique propose une gamme de produits de remplacement dont les caractéristiques principales sont données dans le tableau d'équivalences ci-après.

La société SEGOR est spécialisée dans la fabrication de capteurs de type photorésistant au sulfure de cadnium CDS ou Séléniure de cadnium CDSE. Le CDS dont la sensibilité spectrale est proche de celle de l'œil humain permet comme lui la séparation des couleurs et trouve ses applications en : photomérie, détection de marques de couleur etc...

Le CDSE voit quant à lui, sa sensibilité située dans le proche infrarouge. Des matériaux dérivés de ces matériaux principaux permettent d'obtenir des cellules aux sensibilités différentes, aux temps de réponse différents, adaptées aux différents besoins **EQUIVALENCES**

R.T.C.

Appelation Commerciale	Résistance d'obscurité Romin. à Va = 100 V	Résistance à 50 lux/2854° K RL $(k\Omega)$ à Va = 30 V	Appellation Commerciale	Résistance d'obscurité Romin. à Va = 100 V	Résistance à 50 lux/2854° K $R_L(k\Omega)$ à $Va = 30 V$	
RPS 5 CS 5 PF RPS 5 C 112 M 3 112 M 2 RPX 10 B	10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 1 MΩ 10 MΩ	6 kΩ 6 kΩ 4 kΩ 2 KΩ 50 kΩ	LDR 05 LDR 07 LDR 0302 S LDR 0305 S ORP 60	10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 1 MΩ 1 MΩ	8 kΩ 8 kΩ 5 kΩ 2,5 kΩ 60 kΩ	

qu'il est possible de rencontrer dans des applications électroniques.

SEGOR

Citons encore parmi les produits SEGOR des photocoupleurs incorporant une cellule CDS ou CDE et une LED, une lampe a incandescence ou un néon L'atout principal des cellules est quelles peuvent s'adapter à des tensions allant de quelques microvolts à plusieurs centaines de volts. L'isolement galvanique réalisé avec ces photocoupleurs peut varier (selon les modèles) de 2 kV a plus de 100 kV (sur demande). Enfin, pour les applications en Hifi, ou en servocommande et enregistreurs potentiométriques, indiquons l'existence de potentiomètres optiques (spot se déplaçant sur une ligne photo conductrice). Les principaux avantages de ce potentiomètre sont : couple très faible, pas de crachements, très faible bruit, pas d'usure.

SEGOR

7, rue du Commandant Louis Bouchet 94240 L'HAY-LES-ROSES Tél.: 46.86.14.71

LES PRIX 2000 SG EN 1987

Dans le cadre de ses actions de soutien à l'Innovation, la Société Générale a récemment institué un concours à la Créativité Industrielle: PRIX 2000 SG.

Doté chaque année de 750 000 F, ce concours a pour objet de soutenir la mise en œuvre de projets innovatifs émanant de PME-PMI, d'équipes de recherche, d'ingénieurs ou bien encore de jeunes inventeurs de moins de trente ans.

En 1987, les innovations présentées par les candidats devront concerner un des trois domaines industriels ci-dessous :

- Électronique et Image
- Sport et Technologie
- Biotechnologie et Industrie

La Société Générale décernera un prix de 300 000 F et trois prix de 150 000 F chacun à quatre lauréats qui seront sélectionnés par un jury, composé de personnalités notoirement compétentes et présidé par le professeur Jacques-Louis Lions de l'Institut, professeur au Collège de France et président du Centre National d'Études Spatiales.

Les dossiers de candidature sont disponibles dans toutes les agences de la Société Générale ou au Secrétariat des PRIX 2000 SG, situé au 2, square de l'Opéra Louis-Jouvet - 75009 Paris. Tél.: 40.98.43.63. La date de dépôt des candidatures est fixée au 31 mai.

Le palmarès sera proclamé dans le courant du quatrième trimestre 1987.


TDF 1-TDF 2 : le doute ou la concurrence des satellites de télécommunication

ASTRA et TELECOM

quelques mois du lancement du satellite français de radiodiffusion directe - RDS -« TDF 1 » confirmé lors d'une réunion ministérielle tenue fin février où monsieur Jacques Chirac a réitéré son attachement à la R.D.S. dans un cadre européen, il nous a paru utile de présenter T.D.F. 1 - acquis - et T.D.F 2 - en suspens - qui sont des frères triplets avec le satellite allemand « TV SAT » par rapport notamment, au satellite luxembourgeois « Astra » devant être mis en service fin 88.

TDF Story

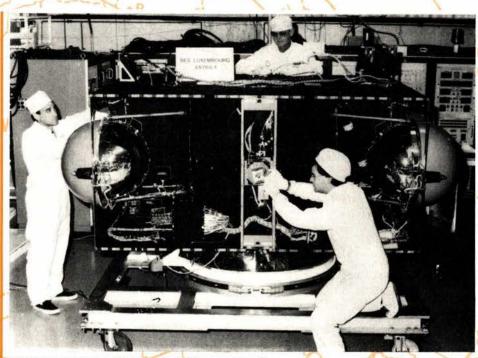a France et l'Allemagne de l'Ouest avaient décidé lors du sommet franco-allemand de 1979 d'entreprendre un programme coopératif axé sur le développe-



ASTRA-1 en construction dans les ateliers de RCA en novembre 86.

ment, la fabrication et le lancement de 2 satellites de radiodiffusion directe. Cette coopération déboucha sur la signature d'une convention, début 1980. Précisions que dès 1975, la France, qui rappelons-le est le berceau de la RDS en Europe, avait engagé des études, sous l'égide du CNES, pour la mise au


TECHNIQUE

point des ATOP - amplificateurs à tubes à ondes progressives - d'antennes à illumination par multisource à 12 GHz et de panneaux solaires déployables à fort rendement.

Au lendemain de la convention, la gestion de l'ensemble de ce projet fut confiée à un comité de direction comprenant les représentants du CNES - Centre National d'Etudes Spatiales - et la BFT - Bundesminster um fur Forschung und Technologie -, de TDF - Télédiffusion de France - et de la DP - Deutsche Bundespost -.

Fin 80, le suivi direct du projet est assuré par une équipe de spécialistes comprenant les représentants des organisations citées ci-avant, opérant à Munich.

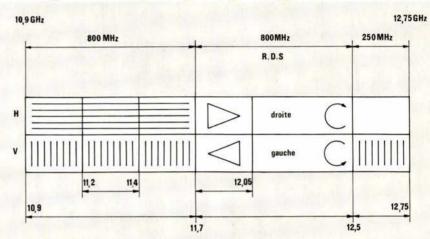Sur un plan industriel, un contrat de développement fut confié à un Consortium « EUROSATEL-



Spectre bande KU en LD

LITE » dont le siège, également à Munich, comprend : MBB, AEG, TELEFUNKEN pour la RFA, l'AE-ROSPATIALE, THOMSON CSF pour la France et ETCA pour la Belgique qui livrèrent les 2 satellites, mi 86, à leur destinataire.

Toutefois, remarquons que le programme subit un retard considérable sur le calendrier initial, 3 années, pour des raisons techniques.

Ĵusque-là, tout allait bien ou presque bien!


Mais voilà que fin juillet 1986, alors que le satellite TDF 1 se trouve en chambre stérile et donc prêt pour être acheminé vers Kourou, base de lancement du lanceur ARIANE, Monsieur Jacques Chirac se voit obligé de confirmer, sans réserve, la continuation du projet, tranchant définitivement ainsi, dans la querelle opposant les pro-TDF 1 et 2 et les adversaires, estimant le projet techniquement dépassé...

On pensait alors le dossier TDF définitivement clos, pas du tout...


TDF 1 toujours cloué au sol, en attendant le bon vouloir d'Ariane, en ce début 87 subit une seconde attaque, celle dévoilée par le Figaro, qui, par les propos de Monsieur Alain Juppé, estime que le projet TDF: « repose sur une approche désormais frappée d'obsolescence technique et aboutirait à une impasse industrielle et commerciale aux conséquences ruineuses pour le Gouvernement ».

Cherche 600 Millions désespérement...

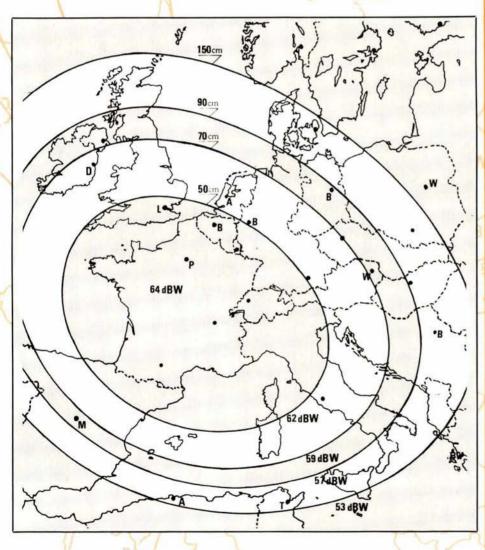Toujours selon le Figaro, Mr Contamine préconiserait la création d'une société commerciale au capital de 600 MF dont 260 MF seraient issus des sociétés en communication matériel de 80 MF par canal-opérateur soit 4 canaux sur 5 exploitables par TDF 1.



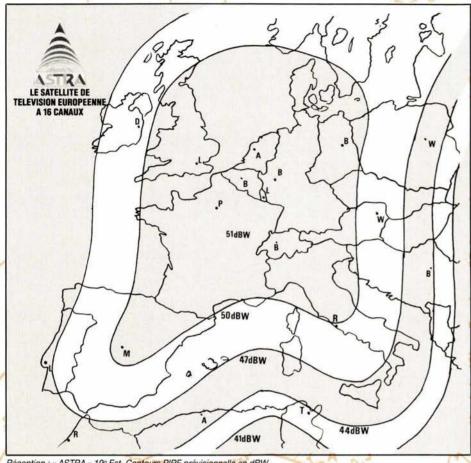Réception de TDF1 (d'après Télédiffusion de France) des traces portées sur la carte correspondent à des niveaux de flux au sol de : — 103 dBW/m² — 106 dBW/m² — 108 dBW/m² — 112 dBW/m². Les diamètres de paraboles nécessaires, en fonction du niveau de flux, sont ceux préconisés par TDF. Dans la pratique ils s'avèrerons excessifs au regard des actuelles performances des moyens de réception.



Réception : « ASTRA » 19° Est. Contours PIRE prévisionnelle en dBW.

Ce profil financier ne semble point motiver les industriels français et européens qui craignent que l'exploitation des satellites RDS français présentent des risques financiers qu'ils ne sont pas enclins à assumer sans garantie d'emprunt d'état, ni la participation de Télédiffusion de France à la société de commercialisation.

10 % seulement à la charge de TDF.

Pour Monsieur Xavier Gouyou-Beauchamps qui a succédé à Claude Contamine à la direction de TDF, il ne reste plus qu'à trouver, pour le lancement et le fonctionnement de TDF 2 la somme de 1,8 Milliard de francs au sein d'une société à créer, devant progressivement réunir un capital d'au moins 600 MF pour permettre de contacter les emprunts suffisants auprès des établissements bancaires. 40 % de ce capital serait issu de la bourse des industriels, 50 % des candidats opérateurs pouvant être la CLT, la Sept, TVES, etc...

Toutefois, le Gouvernement aurait accepté de cautionner la société de commercialisation pour 600 MF qui seraient levés dès que TDF sera en orbite par 19º Ouest...


Du côté des ministères (de la Culture, des Télécommunications et du Budget), le projet TDF semble plutôt en « désorbite » car il ne se passe guère de temps sans que l'on émette des doutes sur la viabilité et la pertinence technique du projet...

Notons qu'il est tout à fait regrettable et navrant que ces points de vue ne soient exprimés, à tort ou à raison, que depuis peu, alors que, si TDF 1 devient « opérationnel » dans peu de temps, environ 1 année, il sera voué à un usage expérimental, s'il n'est pas rejoint en orbite par TDF 2...

Quoi qu'il en soit, TDF 1 et TDF 2 sont pour certains, pas parfaits peut être, mais il a, TDF 1, le mérite d'exister et de prôner, pour une fois, une nouvelle norme bien française, le D2 Mac Paquet.

Alors, doit-on arrêter les frais, et est-il encore temps?

Pendant ce temps là en Allema-

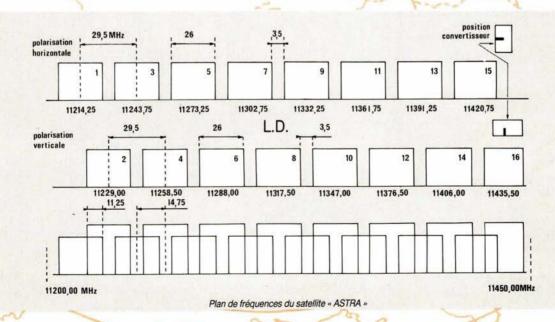

91

SPECTRE 11 ET 12 GHz

GHz	Programme	Audio	Appa- rence	Polari- sation	BHF	Observations
10987	3 SAT	6.65 M	Clair	Н	36	
11010	WDF	6.65 M	Clair	Н	36	+ transmission radiophonique
11137	MUSIC-BOX	6.65 M	Clair	Н	36	
11173	BAYERN 3	6.65 M	Clair	Н	36	
11549	EINS PLUS	6.65 M	Clair	Н	36	 diffusion prévue sur TV SAT
11600	EUREKA TV	6.65 M	Clair	Н	36	


GHz	Programme	Audio	Appa- rence	Polari- sation	BHF	Observations
12564	CANALJ	5.8 M	Clair	Н	32	— PAL
12606	TVES	5.8 M	Clair	Н	32	RTL Radio Stéréo 6.8 G RTL Radio Stéréo 8.2 D SECAM avec évocation D2 MAC PAQUET
12648	M 6	5.8 M	Clair	Н	32	EUROPE 1 Stéréo 6.8 G EUROPE 1 Stéréo 8.2 D SECAM avec évocation D2 MAC PAQUET

GHz	Programme	Audio	Appa- rence	Polari- sation	BHF	Observations
11472	WORLDNET	6.60 M	Clair	Н	30	— ponctuellement
11508	WISNEWS	6.60 M	Clair	V	30	- ponctuellement

GHz	Programme	Audio	Appa- rence	Polari- sation	BHF	Observations
11015	TELEVERKET	6.6	Clair	Н	36	— essais
11508	TELEVERKET	6.6	Clair	Н	- 36	— essais

Notons encore une balise à 11 500 GHz émise par le satellite GORIZONT positionné par 14° Ouest diffusant le 1er programme russe en 3,6 GHz, polarisation circulaire. Les mentions figurant dans les différents tableaux issus d'un relevé effectué à la fin mars 1987, en collaboration avec la société BEL-TRONIC Europe, sont susceptibles de modifications.

Alors qu'en France nous nous interrogeons sur la faisabilité du projet TDF 1 nos partenaires allemands nous jugent en ne manquant pas de dénoncer le manque de crédibilité française, au sein d'une collaboration, qu'ils n'étaient pas en droit d'attendre par le seul fait de prises de positions versatiles portant préjudice à l'ensemble de la cohésion, TDF 1 - TV SAT en orbite. En effet, seul TV SAT opérationnel,

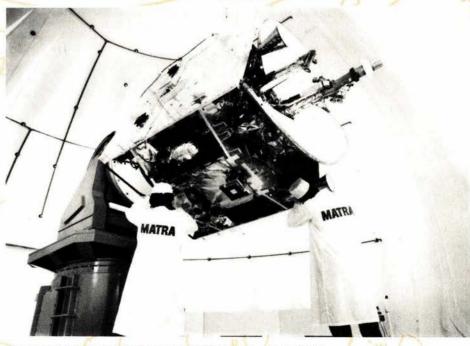

Telecom 1 : Essais et mesures d'antennes au centre MATRA de Toulouse (photo MATRA).

GHz	Programme	Audio	Appa- rence	Polari- sation	BHF	Observations
10986	TELECLUB	6.50 M	Clair	V	36	— cryptage prévu mi 87
11005	RAI 1	6.60 M	Clair	Н	36	diffusion prévue sur EUTELSAT I F3 avec RAI 2
11085	RTL Plus	6.60 M	Clair	V	36	— diffusion prévue sur TV SAT
11140	ATN	6.60 M	Crypté	V	36	
11175	3SAT	6.60 M	Clair	Н	36	
11472	TV 5	6.65 V	Clair	H	36	rappel : en PAL (qualité audio médiocre)
11508	SAT1	6.65 M	Clair	V	36	— 7.02 Mono radio
11650	SKY-CHANNEL	6.60 M	Crypté	H	27	— 7.02 G Stéréo 7.20 D Stéréo
11675	SUPER-CHANNEL	6.65 M	Clair	v	36	— 7.02 G Stéréo 7.20 D Stéréo

GHz	Programme	Audio	Appa- rence	Polari- sation	BHF	Observations
11010	PREMIÈRE et CHILDREN'S CHANNEL	6.60 M	Clair	Н	30	Cryptage prévu fin 1987 7.02 G Stéréo 7.20 D Stéréo
11135	SCREEN SPORT- LIFE STYLE - ART CHANNEL	6.60 M	Clair	Н	30	— Cryptage prévu fin 1987
11155	CNN	6.60 M	Clair	V	30	

limiterait considérablement les possibilités de développement du marché de l'équipement satellitaire, ou tout simplement l'intérêt porté à la réception de ce satelli-

En ce qui concerne le lancement de TV SAT, (prononcez té fao sat) celui-ci pourrait bien intervenir dans le courant de l'été via Ariane 2 vol 20. Quant aux opérateurs possibles, ils sont une demi-douzaine pour 4 chaînes TV et 16 programmes radio. A la date où nous écrivons ces lignes nous ne connaissons pas, officiellement, les heureux élus qui pourraient être, SAT 1, 3 SAT, Eins Plus, RTL Plus, l'ART et la ZDF. Rappelons que les 4 premiers cités, sont déjà diffusés via les satellites EUTELSAT 1 F1 INTELSAT V F 12.

Pour en terminer avec l'image de TDF 1 outre-Rhin, rapportons propos d'un responsable d'une importante société en commatériel : « Ach, munication TDF 1, le faux frère...! »

Le Luxembourg : le bon choix ?

i la France via TDF 1 - possible voire probable - et l'Allemagne de l'Ouest - sûre - poursuivent leur projet, un trouble fête se manifestera d'ici peu sur l'orbite des géostationnaires. s'agit d'un engin orbital de télécommunication d'un petit pays par la taille, mais qui entend jouer un rôle, son rôle, dans le concert des nations disposant d'oiseaux de diffusion audiovisuelle.

Plantons le décor. L'aigle s'appelle « ASTRA » de type RCA 4000 il est construit par la société RCA Astro Electronics (Etats Unis) pour le compte du Luxembourg mais plus précisemment pour la S.E.S. - Société Européenne des Satellites . Sa proie 400 millions de personnes, sa ruse, 16 canaux émis en polarisation linéaire (voir illustration) donnant une PIRE de 50 dBW (voir carte) sur une majorité de sa zone de chasse où est concentré les 3/4 de la population européenne. De plus, la réception des fréquences émises par ASTRA est compatible avec les installations déjà existantes disposant d'une parabole d'un gain minimum de 38 dB, et d'un convertisseur ayant une figure de bruit proche de 2 dB. Le satellite de la SES pourra à volonté diffuser du PAL, du SECAM, du D2 MAC Paquet, du C. Mac, cryptés ou

Chaque canal de télévision sera loué ou vendu à un opérateur qui pourra émettre, en direction d'ASTRA, sa propre L.M (liaison Montante) ou utiliser la station LM de Betzdorf sise au Luxembourg.

Le satellite luxembourgeois a ses 16 transpondeurs protégés contre les éclipses solaires et de ce fait peut émettre 24 heures

Les canaux qui sont sans restriction à la disposition des opérateurs sont prévus pour transmettre jusqu'à 8 porteuses audio ce qui semble suffisant dans la zone de couverture d'ASTRA où nous relevons 5 langues dominantes: l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.

Le satellite une fois mis en orbite par le lanceur Ariane 4 vol 27, prévu en 1988 aura une durée de vie d'au moins 10 ans.

Quant au coût de l'équipement de réception, celui-ci est estimé au prix d'un magnétoscope, ou guère plus, d'après la S.E.S.

Il est évident que les possesseurs d'une installation motorisée (polarotor obligatoire mais vérin aléatoire) n'auront plus bourse à délier, leur seule préoccupation sera alors de diriger la parabole vers 19° Est...

TDF 1/TV SAT : des qualités reprochées!

Plus majestueux est le cygne franco-allemand, mais malheureusement il a un défaut majeur qui l'empêche de diffuser plus de 4 chaînes, voire 5 maximum. De plus, c'est un paradoxe, tout en étant moins grave, TDF 1 dispose d'une puissance excessive donc inutile donnant une PIRE de 61 dBW minimum sur n'importe quel site de France, Corse y compris.

En effet, la puissance d'émission (230 watts) est totalement « dépassée », eu égard aux moyens actuels (ou futurs) de réception. Ceux-ci ont considérablement évolués, progrès de l'électronique dans les convertisseurs, les syntoniseurs et la commercialisation de paraboles à foyer décalé, dites offset.

Outre la puissance d'émission et les matériels de réception performants, nous notons le développement de méthodes efficaces dans le domaine de la télémétrie stabiliser de permettant de manière plus précise un satellite sur sa position orbitale. Il en résulte donc, que la zone de service sur la surface terrestre est plus stable et de ce fait plus vaste que prévue et par conséquent, indubitablement, nous nous dirigeons vers la mise en service de satellites d'une puissance de l'ordre de 50 Watts, comme ceux de la seconde génération de l'orga-

nisation EUTELSAT, dont la construction a été confiée à la firme française AEROSPATIALE ou TV SAT.

En revenant sur la réception de TDF 1, notons qu'il est admis une tolérance sur la qualité de l'image qui doit être bonne, mais non plus parfaite ce qui se produit en D2 Mac Paquet lorsque le C/N est inférieur à 8 ou 9 dB, ce qui ne sera pas le cas en France, où ce C/N via TDF 1 oscillera vers... 20 dB! (Ø 50 cm).

Ce C/N confortable fera que l'unité extérieure deviendra moins onéreuse par rapport aux actuels moyens, vu le Ø de parabole restreint et l'emploi d'un convertisseur présentant une figure de bruit de 3 dB ou plus, sans aucun dommage pour la qualité de l'image même par temps de précipitations importantes

Pour clore le chapitre consacré à TDF et TV SAT remarquons que la bande de fréquence allouée à ces 2 engins orbitaux n'est pas compatible avec celle actuellement utilisée et en plus, avec une polarisation circulaire droite au gauche suivant le satellite.

Et dire que TELECOM n'était pas capable de faire de la TV

Rappelons que la France est la seule nation d'Europe à disposer de 2 satellites nationaux, civils, qui seront parait-il bientôt

Par le biais de TELECOM 1 B, les opérateurs éventuels ont à leur disposition 6 canaux de TV qui sont actuellement, en partie, utilisés par les chaînes françaises, M6, TV ES *, Canal J.

Demain nous ne serions pas étonné de découvrir sur TELE-COM TV 8, chaîne musicale comme l'a laissé entendre Mr François Léotard, en précisant que le satellite doit permettre à ce nouveau programme d'avoir une couverture immédiate sur l'ensemble de la France. A propos de chaînes musicales, MTV a sollicité la location d'un transpondeur sur le satellite INTELSAT,

positionné par 27.5° Ouest. Cette chaîne américaine pourrait émettre dès le printemps 87. Autre projet sur le satellite français, la « Sept » dite culturelle en attendant... TDF 1.

Sur un plan purement technique. TELECOM 1 et 2 disposent d'une puissance de 20 Watts fournissant une PIRE maximale dans l'axe du faisceau supérieure à 50 dBW, comparable donc à ASTRA. Ceci permet, dans les régions à forte illumination, de capter les signaux au moyen d'une parabole de 70 cm atteignant l'ordre du mètre en bordure de territoire français, le moins favorisé. Pour ce faire, il faudra bien entendu un convertisseur présentant un facteur de bruit proche de 2 dB.

TELECOM doit être un outil à la disposition de tous les français, qui, habitant dans certaines régions comme l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, le Nord, la Côte d'Azur etc., mais aussi ponctuellement dans les zones d'ombre, ne peuvent recevoir la 5 la 6 la 7 ou la 8... pour des raisons techniques, principalement l'encombrement du spectre hertzien.

Bien que TELECOM présente de nombreux avantages et qualités nous regrettons la bande de fréquence employée, allouée par le C.I.E.F ou le Comité International d'Enregistrement des Fréallant quences du 12,5 12.75 GHz nécessitant l'achat d'un convertisseur supplémentaire (avec éventuellement sa source et le support de source) sur des installations déjà existantes fonctionnant dans la bande 10.9 - 11.7 GHz (Eutelsat - Intelsat).

TELECOM semble promis à un bel avenir, surtout lorsqu'on se souvient que certains avaient juré grand Dieu qu'il n'était pas capable de faire de la télévision...

Voilà, nous pensons avoir fait succintement le point sur les moyens actuels ou futurs de la TV par satellite. Nous ne prétendons nullement cet article exhaustif et nous laissons bien entendu, à chacun, tirer ses propres conclusions...

Serge NUEFFER

Télévision Européenne par Satellite.

Carte d'extension « EP-RAM »

ous poursuivons notre étude d'interfaces pour la carte mère universelle par une carte baptisée « EP-RAM ». Ce nom est issu de l'utilisation d'une RAM en place et lieu d'une EPROM dans un système en cours de développement. L'accès par le système à cette RAM ne pourra se faire qu'en lecture, le remplissage de la RAM se faisant par le micro connecté à la carte mère.

L'avantage d'une telle carte est d'éviter des programmations multiples d'EPROM's lors du développement du programme d'exploitation d'un système à microprocesseur. Le micro permettra d'éditer le programme source, de l'assembler, d'en tester certaines routines si son architecture le permet (calculs...), d'envoyer le résultat assemblé dans la mémoire du système μ et de lancer ce dernier pour vérifier et « Dé-bugger » ! C'est la solution la plus simple pour remplacer des systèmes plus complexes de développement et d'émulation, inaccessibles aux amateurs par leur prix ! Comme application, sera décrit, prochainement, un système minimum à micro-processeur. La carte développée dans ces lignes sera très utile pour mettre au point votre programme d'exploitation, comme pour l'auteur qui l'a bien sûr utilisée. Sans au moins une telle carte, il est impensable de réaliser un système minimum avec l'idée de croire que cela va tourner dès la dernière soudure !

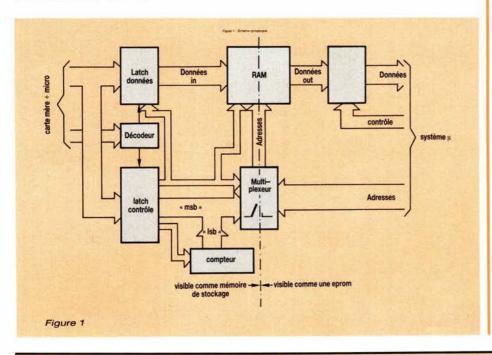


Schéma synoptique


Il représente en figure 1, l'architecture fonctionnelle du système. On peut la voir sous deux angles : du point de vue du micro ou du point de vue du système μ. Au centre, il y a une mémoire RAM.

Le micro via le registre de données (latch data) va indiquer les octets à écrire dans la RAM. Ces octets correspondent aux codes machine pour le « système d'exploitation » du système µ. Un second registre crée un bus de contrôle interne simplifié, ainsi qu'une partie des adresses, l'autre partie étant issue d'un compteur. Ce compteur est contrôlé par le bus interne de contrôle. Pour différencier les deux registres et les valider, on fait appel à un décodeur. Les adresses sont en fait partagées, comme les données d'ailleurs. De ce fait elles sont transmises à la RAM via un multiplexeur. Ce dernier déterminera qui utilise la RAM, le micro ou le système μ.

Le système μ est tributaire du micro, car il ne peut agir sur le multiplexeur. Quand il est autorisé à accéder à la RAM, qu'il considère comme la mémoire programme, il le sait par l'inhibition de sa broche RESET. Le buffer des données lui donne l'accès à la RAM suivant le bus de contrôle du système μ et suivant les adresses qu'il présente à la RAM via le multiplexeur.

Le système μ étant esclave de la carte EP-RAM par la commande RESET, il est possible de corriger à tout moment le programme. Il suffira de le mettre en mode RESET, de retravailler le programme source, de l'assembler et de transférer à nouveau le

REALISATION

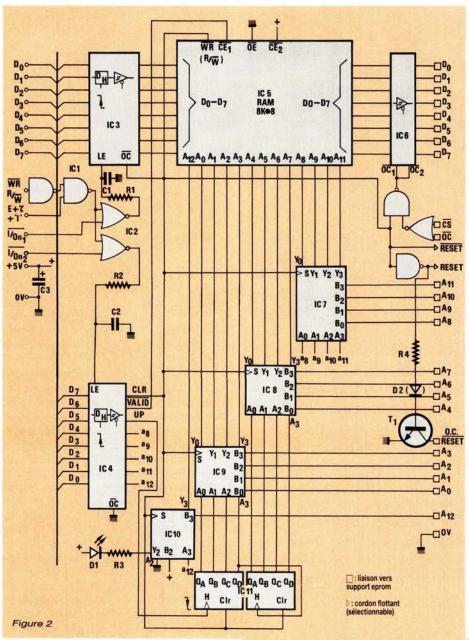

4 connexions de contrôle en plus de l'alimentation (+ 5 V et masse). WR différencie le mode lecture (1) du mode écriture (0). QE valide toujours les sorties car fixée à 0, mais qu'en lecture et si la RAM est validée. CE1 et CE2 valideront l'accès à la RAM. Comme CE2= 1, il suffira que CE1 soit à l'état 0 pour valider l'accès. En écriture, l'octet présent en Do-D7 sera recopié dans la RAM, alors qu'en lecture, l'octet interne apparaîtra sur les sorties Do-D7.

Les données à écrire dans la RAM sont mémorisées dans IC3, le premier port. Ses sorties ne seront disponibles que si OC = 0, donc en mode écriture si VALI-D = 0. Sinon elles seront à haute impédance. Pour accéder à ce port, on utilise le décodage classique, confié à 1/2 IC1 et 1/2 IC2. Le circuit R1, C1 garantit par son retard la mémorisation des données au bon moment. On procède de même pour le second port, avec son retard R2, C2. Les sorties de ce port sont toujours validées, car OC est relié à la masse. Ce port mémorise les bits de contrôle et d'adresse supplémentaires. L'organisation de ces bits est définie en figure 3.

CLR agit sur plusieurs éléments:


sélection mode écriture-lecture RAM ;

bloc d'octets ainsi créé! Il n'est malheureusement pas possible de tester directement des périphériques de la carte μ . Il est nécessaire d'écrire une routine (qui se chargera de ce test) et de la transférer dans l'EP-RAM.

Schéma de principe

n passe à la figure 2. Comme la présentation est la même, on reconnaît aisément les différents blocs du schéma synoptique.

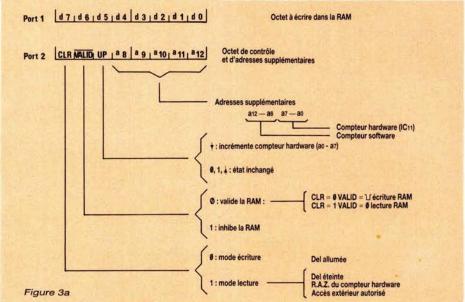La RAM utilisée est un modèle récent de 8 Koctets statiques. Ses caractéristiques principales sont citées en fin d'article. Elle associe un bus d'adresses sur 13 bits, un bus de données sur 8 bits et



- validation latch donnée en entrée :
- commutation du multiplexeur;
 - remise à zéro du compteur ;
 - RESET du système μ;
- autorisation de validation du port de sortie.

Ce dernier est confié à IC6, tampon tri-state 8 bits. Les sorties seront validées si CLR = 1 et si les entrées CS et OC sont à l'état 0. On rappelle que CS et OC sont les broches normalement définies sur une EPROM pour autoriser ses sorties.

Il y a trois connexions de RESET disponibles pour « bloquer » le microprocesseur du système µ. RESET, RESET la sortie complémentaire et O.C.RESET, la sortie complémentaire à collecteur ouvert. C'est cette dernière qui sera le plus souvent utilisée. Si CLR = 0, T₁ est saturé et l'entrée RESET du µP est à 0 V, en déchargeant le condensateur du circuit de reset initial du système µ. Quand CLR passe à 1, T1 est bloqué et libère le reset initial qui se terminera à la charge du condensateur. D2, facultative. garantit le blocage le échéant, car « 0 » en TTL va de 0 V à 0,7 V. La carte de l'auteur ne la nécessitait pas car l'état « 0 » correspondait à 0,1 V maxi!


IC7, IC8, IC9 et IC10 forment le multiplexeur à 13 bits. Comme IC10 était en partie utilisé, un élément libre a été employé pour commender la Del D1 et éviter de perturber la sortie CLR par un câblage direct. Les adresses A0-A7 sont générées par le double compteur IC11. Il incrémentera ses sorties chaque fois que UP passera de l'état 1 à 0 et sera remis à zéro, si CLR = 1.

Plutôt que d'utiliser un nouveau circuit, on utilise les sorties restantes du latch IC4 pour former les adresses A8-A12. Selon les EPROM simulées (2716, 32 ou 64), les bits A11 et A12 peuvent être « pigés » ou non. Ao-A10 permettront d'accéder à toutes les cellules, conjointement aux bits A11-A12. Le plan mémoire détaillé en figure 3 bis distingue ces trois cas et reprend ces explications. A noter que les adresses du programme transcris dans l'EPRAM tiendront compte des adresses effectivement réservées sur le système µ pour l'EPROM simulée et Ao-Aa12 !

Pour finir, on découple les alimentations avec C₃. On remarquera sur le schéma, les connexions de gauche réservées au connecteur de la carte mère et sur la droite, les connexions qui aboutiront à la « sonde » qui remplacera l'EPROM du système μ. La figure 4 propose les chronogrammes des différentes possibilitées d'accès à la RAM.


Réalisation pratique


n reproduira le tracé proposé en figure 5 et 6 (c'est un circuit double face) par recopie sur une feuille de calque ou mieux, une feuille de mylar, à l'aide de transferts et de pastilles. Il faudra apporter un soin tout particulier aux passages entre pastilles des CI et à la bonne superposition des deux tracés. Une autre solution consiste à utiliser un plan film à partir des dessins publiés. Après quelques essais, un circuit correct pourra être obtenu et retouché éventuellement à l'aide d'un marqueur indélébile et fin (pour rétro-projecteur). On maintiendra les deux « films » avec du ruban adhésif pour former une pochette qui recevra la plaque présensibilisée. Il ne reste alors plus qu'à insoler la plaque d'époxy (bakélite déconseillée!) en la scotchant dans la pochette si on est amené à la retourner (insolation simple face!). Après insolation (env. 2 mn 30'), on trempera le circuit dans le bain de révélateur et on frottera avec le doigt pour vérifier la révélation. Quand le résultat est presque

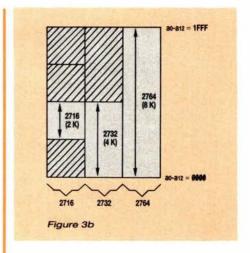


bon, on continue de frotter le circuit tout en le rinçant sous le robinet. Attention de ne pas en rayer la surface. Le circuit sera prêt quand on distinguera nettement le trou des pastilles des CI, tout en conservant un tracé bien sombre!

On passe alors à la phase gravure en plongeant la plaque dans un bain de perchlorure de fer porté à 40° maximum pour accélérer la gravure, le fin du fin étant un dispositif à projection pour double face. Après gravure, il convient de bien rincer le circuit pour éviter une gravure ultérieure. On pourrait laisser le film de sensibilisation car il permet la soudure et protège de l'oxydation, mais on préfèrera un étamage à chaud qui guérira le circuit de micro-coupures éventuelles. Une méthode simple consiste à enduire la plaque de graisse pour soudure et d'étamer avec

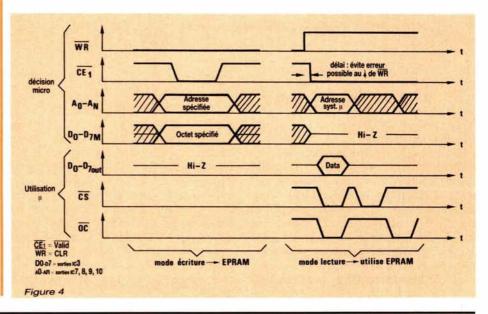

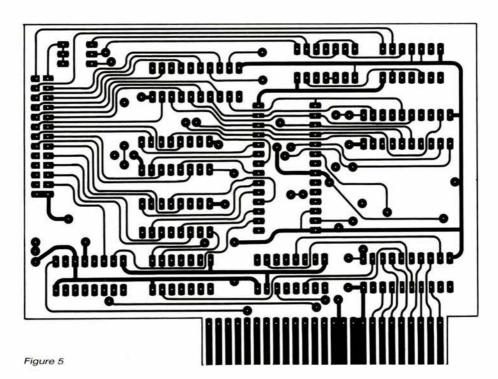

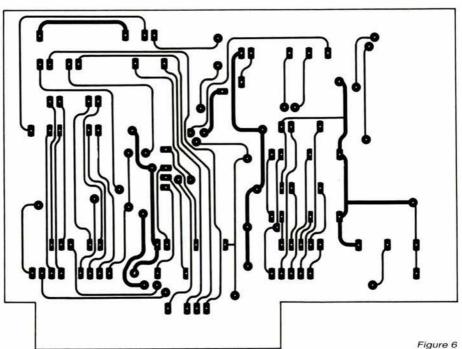


un fer. Seul le connecteur sera préservé, et sera étamé à froid (à défaut de dorure!) et nettoyé à l'alcool pour éviter d'encrasser le connecteur femelle. Un contrôle du circuit imprimé est nécessaire, en utilisant un éclairage par transparence de la plaque. On perce ensuite le circuit avec un forêt de 0,8 mm pour les CI et 1 mm pour les autres composants.


L'implantation des composants se fera conformément au plan de la figure 7. À noter que les broches D₀-D₇ de IC₅ sont câblées autrement pour un câblage imprimé plus simple, ce qui n'affecte pas le fonctionnement! Mais avant de vous dépêcher de tout souder et d'attendre le miracle, il vaut mieux respecter la procédure ci-dessous! Le brochage des circuits est rappelé en fin d'article. Repérez bien le détrompeur avant d'implanter!

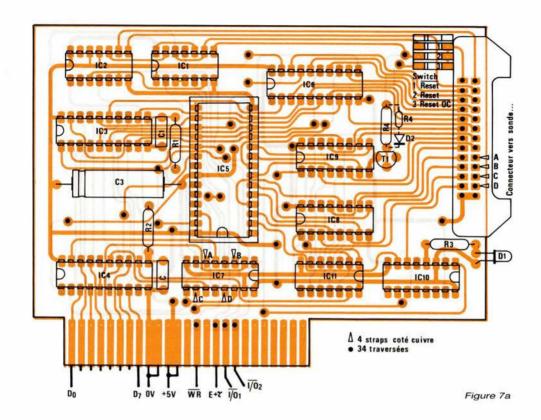1. Contrôler les connexions imprimées.

- Souder toutes les traversées (il y en a 34).
- 3. Souder des supports double face au lieu de CI. Dans le cas contraire, il faudra souder tout les composants et vérifier les différentes étapes, ce qui permettra de dépister un composant douteux ou une erreur sur le tracé imprimé.
- 4. Câbler le connecteur 26 br et les 4 straps côté cuivre repérés ▷ A à D sur la **figure 7 b.**
 - 5. Tableau de procédure :




	Câbler	Vérifier	Agir sur
5.1	R ₁ , C ₁ , IC ₁ , IC ₂ , IC ₄	écriture dans IC4	C ₁
5.2	$R_2 = R_1, C_2 = C_1, IC_3$	écriture dans IC3	C ₂
5.3	R4, T1, (D2)	sorties RESET	(D ₂)
5.4	IC ₁₁	comptage, clr	UP, CLR
5.5	IC ₁₀ , D ₁ , R ₃	D3allumée, mux Y3	CLR
5.6	IC9, IC8, IC7	tous les mux.	CLR
5.7	IC ₅	écriture octet	CLR, VALID
		lecture octet	CLR, VALID
5.8	IC_6	octet de sortie	CLR, VALID, OC, CS

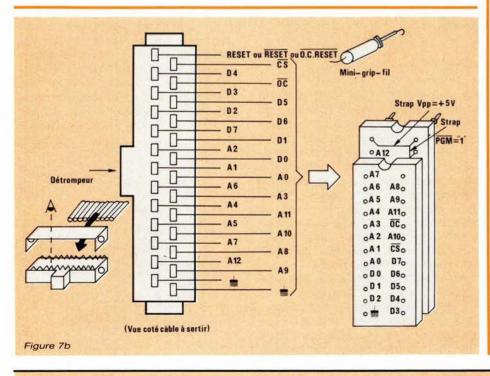

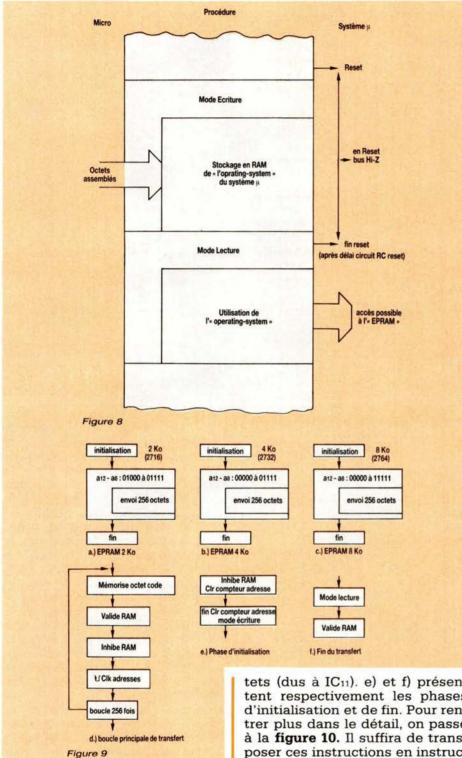6. Connexion du raccordconnecteur pour le système u en phase de mise au point. Celui-ci sera câblé conformément à la figure 7, la figure 11 indique les différents brochages d'EPROMS. On réalisera donc un câble partant de cette carte pour se terminer par un support de circuit intégré utilisé en sonde. Le câble ne devra pas excéder 30 cm pour des raisons de capacités parasites et de vitesse de propagation. Le connecteur de terminaison sera moulé dans la résine une fois câblé et vérifié, pour éviter la rupture des fils au niveau du support. Il faudra deux terminaisons 24 broches selon les ou EPROMS remplacées. Plutôt que deux cordons, l'auteur prévoit un espace suffisant devant le support de l'éprom sur le système µ, ce qui permet d'insérer la sonde 28 br. même si le support n'en a que 24! Il est utile de souligner que le système µ en cours de développement ne verra jamais son EPROM soudée, mais montée sur un connecteur!

Essais - Logiciel

La procédure logicielle est définie à la **figure 8.** Le mode écriture étant initialisé, on remplira la RAM en effectuant un simple



transfert depuis la mémoire du micro-ordinateur. En passant au mode écriture, le logiciel n'a plus d'action hormis un changement de mode.

La **figure 9** détaille les procédures pour les trois cas selon l'ampleur de l'O.S. et le type d'EPROM remplacé. Ainsi a) = > 2716, b) = > 2732, c) = > 2764. d) détaille l'organigramme de transfert de 256 oc-

tets (dus à IC₁₁). e) et f) présentent respectivement les phases d'initialisation et de fin. Pour rentrer plus dans le détail, on passe à la **figure 10**. Il suffira de transposer ces instructions en instructions exécutables par le basic ou l'assembleur. On notera l'inversion nécessaire des 5 premiers bits de la variable Adr car les bits sont inversés dans l'octet de contrôle du port2 pour une simplification du tracé imprimé!

Nous espérons que ces explications suffiront à réaliser votre logiciel. À noter que c'est ce dernier qui mettra en valeur votre réalisation et rendra pratique l'utilisation de cette carte pour les développeurs de systèmes à μP . Comme cette carte est aussi bien accessible en basic, qu'en machine, le logiciel est facile à écrire au détriment cependant de la vitesse. Le logiciel joint est prévu pour un ZX Spectrum et inclut la routine BASIC.

Pour aller plus loin

Il serait possible pour aller plus loin de développer une carte qui permettrait de contrôler des éléments du système µ associé (RAM, PORTS,...). Mais développer une telle carte serait beaucoup plus complexe car il conviendrait de remplacer le µP, ce que fait d'ailleurs un émulateur. Notre ambition était moins grande! Pour vérifier ce qui se passe, on se servira de petites routines très simples, ayant un effet défini observable, (sans bug logiciel si possible) et de la carte analyseur logique décrite dans un précédent numéro. Si votre analyseur logique travaille moins vite que le µP du système, il suffira de modifier temporaiement la fréquence de ce dernier en changeant le quartz ou en le remplacant par un oscillateur externe le temps des mesures. Hormis les boucles de timing et les rafraîchissements de mémoires et µ dynamiques, cela ne devrait poser aucun problème! Quand un rafraîchissement est nécessaire, on doit respecter cette formule pour le choix de la fréquence de « mesure » :

 T_{min} cycle = 2ms/256 (pour refresh ram) \rightarrow 7,8 μ s - \rightarrow 130 kHz min.

Notons que cette carte ne pourra s'utiliser qu'avec des systèmes µ utilisant des circuits TTL, ou HCT-MOS. Sinon, il faudra utiliser un interface d'adaptation de niveaux.

P. Wallerich

Nomenclature Résistances

 $R_1 : 220 \Omega$ $R_2 : 220 \Omega$ $R_3 : 330 \Omega$ $R_4 : 4,7 k\Omega$

Condensateurs

C₁: 270 pF (0 à 470pF) C₂: 270pF (0 à 470pF) C₃: 100 μF/10 V

Circuits intégrés

IC1: 74LS00, HCT00 IC2: 74LS02, HCT02 IC3: 74LS374, 74HCT374 IC4: 74LS374, 74HCT374

IC5: μPD4364, RAM 8Kx8 IC6: 74LS244, 74HCT244 IC7: 74LS157, 74HCT157


ICs: 74LS157, 74HCT157 ICs: 74LS157, 74HCT157 ICto: 74LS157, 74HCT157 ICto: 74LS393, 74HCT157

T1: BC173C, 2N2222 D1: DEL rouge 3 mm

D2: 1N4148

Divers

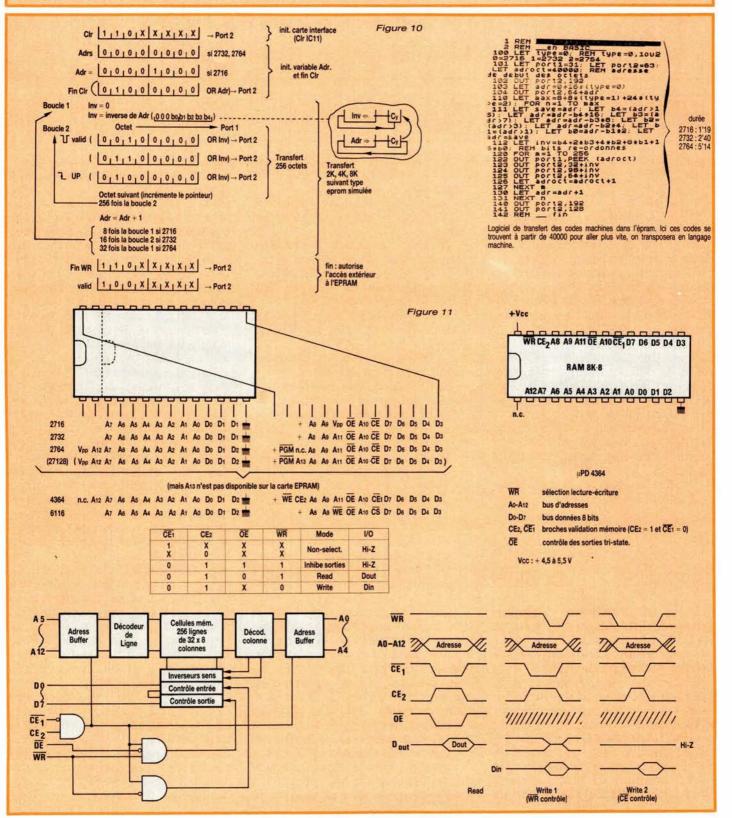- (supports de circuits intégrés pour double face
- matériel de câblage
- plaque époxy double face : 90 x 120 mm
- 4 switches miniatures en pas de 2,54 mm (1 inutilisé)



Suite de la P. 70

Condensateur	S	Circuits intégrés	Diodes
C1: 0,22 µF	C12: 10 nF	IC1: TDA 2595	D ₁ : BB 609 Siemens
C2: 4,7 µF	C13: 47 µF	IC2: SAA 1043	D2: led Ø 5
C ₃ : 0,47 µF C ₄ : 10 nF	C ₁₄ : 33 pF C ₁₅ : 33 pF	IC ₃ : 74 HC 00 IC ₄ : 74 HC 00	
C ₅ : 10 nF	C ₁₆ : 3,3 µF	IC5: HEF 40106	Divers
C6: 47 µF	C17: 10 nF	IC6: 74 HC 00	K ₁ à K ₅ : inter bipolaire pour CI
C7: 22 nF	C ₁₈ : 470 pF	IC7: HEF 4013	Connecteur DIN 41612 32 points
C8: 4,7 nF	C19: 33 pF		mâle Embase DIN 41612 femelle
C ₉ : 100 nF C ₁₀ : 10 nF	C ₂₀ : 150 pF C ₂₁ : 15 pF	Transistors	32 points à souder sur carte
C11: 0,22 µF	C22 : 100 nF	T ₁ : 2N 2907	mère.

INFOS

JOURNÉES D'INFORMATION VLSI RTC

RTC-COMPELEC organise à Brest, Lyon, Paris et Toulouse des journées d'information de deux jours : comment sélectionner, personnaliser et mettre en œuvre les circuits VLSI disponibles dans 9 familles de la gamme RTC, soit 14 produits en première source :

- le 2698, premier UART CMOS du marché,
- le 68070, premier microprocesseur CMOS 16-32 bits à périphériques intégrés, développé par CIMA-RTC.
- le PCB 5010/5011, DPS le plus rapide du marché et premier d'une nouvelle génération d'UC en CMOS,
- le 68173, nouveau contrôleur de bus VMS

- le 80C451, microcontrôleur 8 bits avec 56 E/S et fonction UPI intégrée.
- le 84C21.., premier micro-contrôleur ultra-basse consomma-
- le VSC, nouveau processeur graphique CMOS économique,
- le N74F764/765, contrôleur de RAM dynamiques double port FAST, le plus performant,
- Le N74F1764/1765, version 1 Mbit/150 MHz des NF74F764/ 765.
- le PLHS501, circuit programmable le plus complexe,
- les réseaux des familles SystemGate, SystemCell, ACE.

Pour l'inscription à ces journées s'adresser à Eliane Echavel : 43.38.80.15.

- Brest, 13 et 14 mai
- Lyon, 20 et 21 mai
- Paris, 10 et 11 juin
- Toulouse, 16 et 17 juin

CIRCUITS IMPRIMÉS Conception et réalisation ETSF 160 pages

Point n'est utile de présenter Patrick GUEULLE aux lecteurs de Radio-Plans: depuis longtemps, ils apprécient l'originalité et la qualité de ses réalisations.

Confronté régulièrement à la nécessité de dessiner et de fabriquer des circuits imprimés, P. GUEULLE a exploré, et mis en œuvre, toutes les techniques qui concourent à cette méthode de câblage, devenue indispensable non seulement au professionnel, mais aussi à l'amateur, et même pour une production à l'unité.

Pour l'utilisateur, la génèse d'un circuit imprimé peut découler de deux origines : reproduction d'un dessin publié dans une revue ou dans un livre, ou conception originale à partir d'un schéma théorique. Dans un premier chapitre, l'auteur analyse les exigences propres à ces deux cas. Le deuxième chapitre passe en revue les solutions les plus diverses, depuis l'emploi de plaquettes cuivrées pré-pastillées, jusqu'aux procédés photographiques, en passant par la gravure

directe. Une place justifiée y est accordée au « wrapping », et à ses dérivés.

La photographie, sous ses différents aspects, occupe une place importante dans la technique des circuits imprimés. L'auteur en détaille les étapes, examinant les caractéristiques des surfaces sensibles et la chimie de leur traitement, et guidant le choix du matériel de prise de vue ou d'insolation, sous des angles parfois originaux (utilisation d'une photocopieuse, par exemple).

Arrivé au stade du passage sur support cuivré, on trouvera de nombreux conseils pour la préparation des surfaces, pour la copie des documents avec d'éventuel changement d'échelle, pour la réussite des circuits à double face, etc. Viennent enfin, naturellement, les opérations de câblage et de soudage, les méthodes de protection de la maquette terminée, et... les techniques de dessoudage ou de réparation, parfois nécessaires.

Au passage, on rencontrera des considérations chères à P. GUEULLE (il est un spécialiste en la matière), sur l'exploitation d'un micro-ordinateur et d'une imprimante associée, pour le dessin de motifs d'usage courant : implantation de circuits intégrés DIL, connecteurs, etc.

Au total, si le livre de P. GUEULLE est bien fait pour guider les premiers pas de l'amateur débutant, il déborde largement ce niveau, et propose des ouvertures nouvelles au technicien confirmé: nous lui souhaitons un accueil mérité.

R. Rateau

Une formation ır un métier

SUIVEZ UNE FORMATION A LA POINTE DE LA TECHNIQUE

Pour EDUCATEL, une vraie formation professionnelle est une formation réaliste qui associe des cours complets aux réalités du monde du travail, à des matériels d'application choisis parmi les plus récents. Pour compléter votre formation, vous pourrez à la fin de votre étude, effectuer un stage en entreprise. Que vous soyez étudiant, ou que vous exerciez un métier à temps plein, EDU-CATEL se charge de vous apprendre par les moyens les plus modernes le métier qui vous convient le mieux.

Une seule chose compte pour nous, comme pour vous : que vous soyez effectivement capable, au terme de cette formation, d'exercer le métier que vous avez choisi.

Cette année, plus de 2.000 entreprises nous ont contactés pour nous confier la formation de leurs techniciens.

EDUCATEL est la plus grande Ecole privée d'enseignement par correspondance en France : 300 Professeurs contrôlés par l'Education Nationale.

QUELQUES-UNES DE NOS FORMATIONS	NIVEAU POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION	DUREE DE L'ETUDE	PRIX D'UNE MENSUALITE*
ELECTRONIQUE (MATERIEL INCLU	S)		
Electronicien	Accessible à tous	14 mois	450 F × 14 mois = 6.300 F
Technicien électronicien	3º/C.A.P.	16 mois	494 F × 19 mois = 9.386 F
C.A.P. électronicien	Accessible à tous	26 mois	431 F × 19 mois = 8.189 F
Installateur dépanneur électroménager	Accessible à tous	10 mois	440 F × 14 mois = 6.160 F
B.T.S. électronique	Terminale	29 mois	570 F × 26 mois = 14.820 F
RADIO - TV - HI-FI - VIDEO SON -	SURVEILLANCE	ELECTRONIQU	JE (MATERIEL INCLUS)
Monteur dépanneur RTV - Hi-Fi	Accessible à tous	17 mois	395 F × 18 mois = 7.110 F
Technicien RTV - Hi-Fi	3º/C.A.P.	18 mois	455 F × 20 mois = 9.100 F
Monteur dépanneur en systèmes d'alarme	Accessible à tous	13 mois	562 F × 13 mois = 7.306 F
Instal. dépan. en surveillance électronique	Accessible à tous	13 mois	471 F × 14 mois = 6.594 F
ROBOTIQUE - AUTOMATISMES (MATERIEL INCLUS)	
Initiation aux automatismes	2°	12 mois	465 F × 14 mois = 6.510 F
Technicien en automatismes	3e/C.A.P.	22 mois	492 F × 23 mois = 11.316 F
Initiation aux robots	C.A.P.	8 mois	435 F × 12 mois = 5.220 F
Technicien des robots	Terminale.	29 mois	490 F × 26 mois = 12.740 F
Electronicien automaticien	Accessible à tous	13 mois	562 F × 13 mois = 7.306 F
Régleur programmeur	3°/C.A.P.	15 mois	490 F × 20 mois = 9.800 F
INFORMATIQUE (MATERIEL INCLU	S)		
Initiation à l'informatique	Accessible à tous	7 mois	390 F × 14 mois = 5.460 F
Programmeur sur micro-ordinateur	3°/C.A.P.	10 mois	489 F × 18 mois = 8.802 F
B.T.S. informatique	Terminale	33 mois	560 F × 26 mois = 14.560 F

PRIOPRITE A LA FORMATION

2.000 entreprises de toutes tailles prennent en charge chaque année pour leur(s) salarié(s) une formation EDUCATEL.

« Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue. »



G.I.E. Unieco Form sement privé d'enseignement par correspor soumis au contrôle pédagogique de l'Etat

EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

Prix au 1er janvier 1987

Téléphone travail

Bon	pour	une	documentation	gratuite
OIII in	couhaite re	counir es	ne sucun angagement	

une documentation complète sur le métier qui m'intéresse.

Mr ☐ Mme ☐ Mlle ☐ NOM Prénom

Rue .. Adresse: Nº Code postal L Localité

Téléphone domicile

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner tous les renseignements ci-dessous : (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) - Niveau d'études

Si vous travaillez, quelle est votre profession?

□ Dans ce cas, êtes-vous intéressé(e) par la formation continue ? □ Oui □ Non Si vous ne travaillez pas, vous êtes:

Etudiant(e)

A la recherche d'un emploi

☐ Femme au foyer ☐ Autres .

Renvoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui sous enveloppe à l'adresse suivante : EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX


Pour Canada, Suisse, Belgique: 142, bd de la Sauvenière, 4000 Liège (Belgique) Pour DOM-TOM et Afrique: documentation spéciale par avion.



Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Expédition port dû. Tous les appareils sont fournis prêts à l'emploi (pas de kit).

101, Bd Richard-Lenoir, 75011 PARIS Tél. 47 00 80 11 Télex : 214.462 F

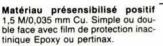Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 e de 13 h 30 à 18 h 30 · le samedi de 9 h à 12 h 30 M° Oberkampf



Époxy simple face :

6,60 F
13,00 F
13,20 F
23,00 F
46,20 F
65,00 F
105,00 F

Époxy double face :

100 x 150 =	-16,00F	15,00 F
100 x 160 =	17,00F	15,20 F
150 x 200 =	-35,00F	28,00 F
200 x 300 =	-65,00F	56,00 F
250 x 300 =		80,00 F
300 x 400 =		130,00 F

Pertinax simple face:

100 x 160 =	8,50°	7,30 F
200 x 300 =	30,00°	26,00 F



Support d'insolation HOBBY

Cet appareil constitue la solution idéale aux problèmes d'insolation rencontrés par l'électronicien amateur. Il permet d'exposer les platines présensibilisées (positif), les typons, ainsi que les réserves pour la sérigraphie. La source de lumière est une lampe halogène de 1000 W.



Châssis pour sérigraphie

Sérigraphiez vos circuits imprimés! Avec ce châssis spécial, c'est un jeu d'enfant. Il vous permet d'ailleurs de sérigraphier tout aussi facilement les faces avant, et en règle générale, tout support plat. Nous fournissons l'installation complète avec tous les accessoires (ceux-ci peuvent bien entendu également être commandés séparément).

Type I Dimensions: 27 × 36 cm avec cadre en aluminium Type II Dimensions: 36 × 49 cm avec cadre en aluminium



610 F

Effaceurs d'EPROM Type II
II s'agit d'un appareil fourni prêt à
l'emploi, capabe d'effacer jusqu'à 6
EPROM simultanément. Il est doté
d'un tube UV spécial avec réflecteur,
de la circuiterie 220 V et d'une minuterie 0...15 mn.



Ranc à insole

Ces appareils permettent l'exposition aux ultra-violets de platines présensibilisées (positif), à l'aide de tubes UV placés sous une plaque de verre. Le couvercle, dont le dessus est recouvert de mousse. Chaque appareil est doté d'une minuterie (5 mn).

Type I Surface utile

180 x 460 mm 2 tubes UV 990F 820 F Type II Surface utile 350 x 460 mm

4 tubes UV 1300 F

Machine à graver RAPID A

Nouvelle série d'appareils ayant fait leurs preuves, équipés d'un support pour le circuit à graver. La manipulation est plus facile, il ne subsiste aucun risque de contact de la peau avec le perchlorure.

Tous les appareils sont thermostatés

Tous les appareils sont thermostatés (sauf le Type 1) à 50° et munis d'un couvercle en PVC transparent, évitant odeurs et éclaboussures.

Type IA Surface utile
110 × 170 mm

Type II Surface utile
165 × 230 mm

Type III Surface utile
260 × 400 mm

1100 F

TOUT PER RADIO, ELECTRONIQUE

c'est...

- 10 000 COMPOSANTS et pièces détachées en stock.
- 200 KITS ayant le meilleur rapport qualité/prix.
- 5 VENDEURS (SES) à votre service.
- 2 PARKINGS à proximité.
- 40 ANNÉES d'expérience.

Téléphones sans fil - CB - Mesure - Antennes - Sono - Librairie Particuliers - Entreprises - Écoles - Collèges - Administrations

66 cours LAFAYETTE 69003 LYON - Tél. : 78.60.26.23 - Télex : 306 045 F

SLOWING

Magasin et correspondance :

37, rue Simart, 75018 PARIS.

M°: Jules-Joffrin Tél.: 42.23.07.19

Magasin:

3-5, rue Pleyel, 75012 PARIS.

M° : Dugommier Tél. : 43.41.01.09

Horaires d'ouverture :

Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Service administratif:

14, av. Pasteur B.P. 191 93103 Montreuil Cedex Tél. 48.59.71.96.

PRIX T.T.C.

Ce tarif est indicatif et peut varier sans préavis

REMISE:

POUR UN ACHAT DE :

- 10 % 25 C.I. indentiques 2 000 F et plus - 10 % - 15 % 5 000 F et plus

20 %

CONDITION DE VENTE POUR LA CORRESPONDANCE :

Commande minimum 200 F Port gratuit à partir de 1 000 F d'achat

Paiement à la commande Forfait port 25 F


15 000 F et plus

En contre-remboursement Forfait port 40 F

Joindre acompte de 20 %

Administration acceptée Paiement différé

Envoi du matériel disponible en urgent

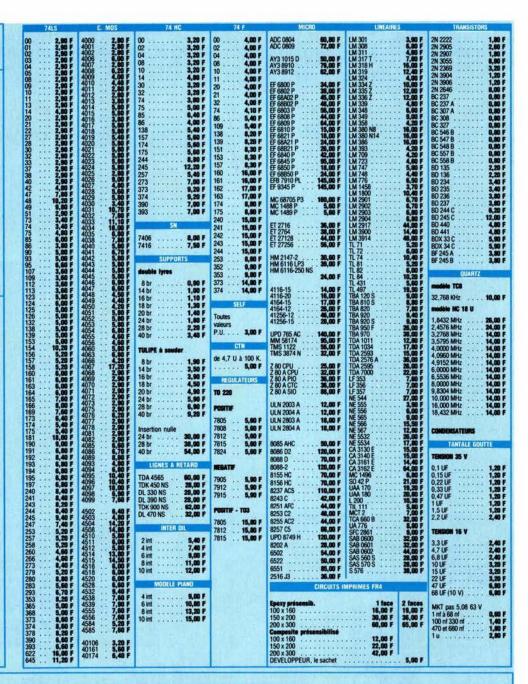

EN LIBRE-SERVICE

AJUSTABLES	RELAIS NATIONAL	CONNECTEURS	DIVERS	TRANSISTORS
Initiature pour C.I. Immer bourns piste cermet toutes valeurs Immer bourns Imme	HH 24V RT 18,00 F	Sub D A SOUDER 9.00 F 9 br make 9.00 F 10 br make 9.00 F 10 br make 12.00 F 10 br 3.00 F 12.00 F 12 br make 12.00 F 12 br make 12.00 F 12 br make 13.00 F 20 br make 15.00 F 24.00 F 24.00 F 25 br make 15.00 F 20 br 24.00 F 25 br make 57.00 F 20 br 24.00 F 25 br make 57.00 F 20 br 16.00 F 20 br 16.00 F 20 br 16.00 F 20 br 15.00 F 20 br 15.00 F 20 br 20 br	POTENTIOMETRES TOUTES VALEURS lin ou log pour CI péritet femeile pour C. Imp péritet mêuel à souder 11,00 F câble vidéo 5 conducteurs le mètre 11,00 F cable vidéo 5 conducteurs le mètre 14,00 F par 30 pièces 18,00 F zener 0,4 W de 2,7 V à 24 V 0,00 F résistance 5 % 1/4 W par 10 et plus 0,15 F porte fusible C.1. 5/20 par 1 2,50 F porte fusible C.1. 5/20 par 1 2,50 F porte fusible C.1. 5/20 par 1 2,50 F porte fusible chassis 3,40 F tusible 5/20 rapide toutes valeurs de 100 ma à 10 A la paire banane 4 mm isolée pour chassis une rouge plus une noire 3,60 F par 10 même couleur 12,00 F pointe de touches la paire pointe de touches la paire pointe de touches la paire 14,00 F pointe de touches la paire 14,00 F pour 50 Y port 1 14,00 F pour 50 Y port 10 18,00 F inter à levier miniature pour châssis modèle rouge ou noir 18,00 F	medèle T0 92 per sachet de 20 pièces 8C 237 10,00 8C 307 10,00 8C 307 10,00 8C 337 10,00 8C 327 10,00 8C 537 10,00 8C 557 10,00 8C 558

COMPONENTS - import-export Kempstraat 195 - 9000 GENT-Belgium

Tél.: 091.72.69.25

LISTE DE SEMI CONDUCTEURS JAPONAIS Les prix mentionnés, en-dessous, sont exprimés en Francs Belges, T.V.A. incluse. - (p.e. 100 F Belge correspondent ± 16 F Français). Prix 150 341 307 165 174 253 208 277 422 417 255 224 55 100 / 119

STK 0025 357 4141III 789 2SB 405 34 1969 167 2SD 355 46 UPC 1156H 155 0029 357 433 374 407 324 1970 129 358 39 1161 91 0039 381 4332 345 492 119 2028 65 359 91 1170 100 0040 481 435 407 5590 205 2029 210 360 60 1171C 74 00400 481 4352 417 526 46 2086 39 424 269 1176 129	MB3713 91 MB3722 179 MB3730 203 MB3731 179 MB3756 110	7156 184	HA1 1368 1370
0039 381 4332 345 492 119 2028 65 359 91 1170 100 0040 481 435 407 5090 205 2029 210 360 60 1171C 74 0040 481 435 447 509 46 2086 39 424 260 1178 129	MB3730 203 MB3731 179		
0040 481 435 407 5090 205 2029 210 360 60 1171C 74 00400 481 4352 417 526 46 2086 39 424 389 1176 129	MB3731 179		1370
004011 481 4352 417 526 46 2086 30 424 260 1176 120			1371 1374
	MB3756 110		1377
0040 481 4352 417 526 46 2086 39 424 269 1176 129 0050 498 436 450 527 46 2166 81 425 238 1180 148	MB8719 377		1388
1 0059 676 437 472 528 50 2240 12 471 12 1181 70	AN 115 91		1377 1388 1392 1394
0060 653 439 498 529 50 2331 65 526 86 1182H 74	214P 312	7311 65	1394
0080 995 441 814 536 60 2333 160 551 210 1183 129	2140 141	7410 81	1394 1396
0105 943 443 860 54 31 586 91 1185H 148	21788 105	AY 3-8203 1131	1396
011 400 457 1202 554 377 2SC 2334 89 588 91 1186 72	217P 105	3-8210 1312	1397 1398
014 619 459 643 555 310 2335 108 669 39 1197C 65	234 277	3-8500 724	1398
015 422 461 748 856 34 2337 412 718 93 1225 129 016 588 463 760 600 469 2371 22 725 250 1230 165	236 200 240P 74		1406
020 450 465 979 617 136 2502 224 745 610 1238 119	245 272	5-8311 536	1452 1457
024 1393 4843 950 618 279 2538 84 75 70 1270 134	253 128		1407
025 617 8040 645 688 98 2546 39 787 24 1277H 148 1	260 134		A 1201
031 2073 75 31 2547 24 837 105 1350C 91	262 160	1320 1100	1230
035 974 2SA 15 91 2SC 1014 39 2570A 36 880 31 1351 134	264 160		1231
036 1183 351 91 1017 70 380 10 917 177 1352C 329 040 898 509 22 1018 134 382 24 2SJ 18 543 1360 172	295 305	222 60	1240
040 898 509 22 1018 134 382 24 2SJ 18 543 1360 172	301 360	301 48	1352
043 1110 561 55 1030 179 394 17 49 960 1365C 341 050 1990 564 12 1061 50 458 10 50 491 20 181	302 262	311 74	1353
050 1990 564 12 1061 50 458 10 50 491 20 181 056 724 627 70 109 79 495 10 2002 81	303 284 305 215	313 65 314 74	1365 1387
070 1329 628 15 1096 29 508 115 2SK 104 65 30 205	315 167		2100
075 612 634 41 1115 543 517 93 135 491 41C 148	316 226	511 119	2101
075G 612 671 136 1166 58 536 10 170 29 554 119	318 467		2200
077 655 673 10 1173 84 620 46 19 39 555H 58	337 453	518 96	2211
078 572 678 41 1177 1226 710 10 30A 22 556 29 1	360 58	521 105	3120
080 702 683 36 1209 29 711 10 33 39 566 91	362 98		3122
080G 676 684 20 1210 43 712 12 34 34 571 193	362L 117	527 70	3130
082 736 695 24 1211 31 735 17 40 34 575C2 60 082G 762 697 24 1213C 10 738 22 49 29 576 143	363N 117	532 119	3133 3160
082G 762 697 24 1213C 10 738 22 49 29 576 143 086 817 715 72 1239 115 763 22 55 34 577 46	366 91 370 58		3160
086G 964 725 24 1306 134 774 129 60 595 580C 262	374P 81		• *************************************
1039 405 726 20 1307WEC 193 776 43 587 74	377 115		Les pr
1050 498 733 8 1312 15 781 181 3SK 40 86 861 760 1	5431 162		avec le
1050II 512 743 46 1318 20 784 20 45 62 883 386	5620 208	656 110	
2025 496 771 179 1359 12 789 70 48 219	5900 119		Ex.: 10
2029 612 778 20 1364 50 828 10 49 150 M51011L 155	612 127	843 70	16 F Fr
2038 753 781 20 1384 22 839 15 51 124 M5106P 91	620 253	1114 0000 400	
2125 586 798 22 1398 70 853 10 81 196 M51102L 143 2129 679 812 10 1507 27 867A 446 88 55 M51182L 74	6250 98 6341 203		Ven
2129 679 812 10 1507 27 867A 446 88 55 M51182L 74 2139 833 836 17 1617 50 900 15 97 219 M51301 203	6342 165		Paie
2155 753 844 10 1674 15 922 22 M51513L 124	6350 453	211 136	
2230 722 872 12 1675 10 930 10 UPC 1001 160 M51514L 112	6551 53	2413 81	Man
2250 853 886 17 1678 86 940 172 1009 181 M51515L 205	6552 46	1306W 174	• Rev
3042 450 893 36 1685 8 945 10 1018C 50 M51516L 179 I	6554 115	1322 160	
3042II 450 978 22 1730 20 959 20 1020 179 M51517L 155	7060 115	1329 165	intér
3042III 453 999 22 1775A 12 998 205 1025 158 M51521L 46	7110 89		
3062 431 1815 8 2SD 1133 79 1026 74 M5152L 65	7111 136		• Les
3062II 431 2SB 175 29 1847 20 234 55 1028 60 M5155P 89 3082 543 186 67 1945 315 313 43 1031H 141 M51601 165	7115 105 7130 110		Corr
3082 543	7140 110		• Dem
	7145 203		(22)
4141 760 22 34 1957 46 350 241 1035C 124 MB3705 155 4141II 769 324 67 1964 134 350A 610 1152 262 MB3712 91	7150 200		pièc

ELECTRONIQU

58 105 100 119 155 84 253 212 186 119 410 55 100 58 s prix indiqués sont en francs belges ec le cours valable pendant la parution. : 100 F Belge correspondent à F Français.

OFFRE SPÉCIALE

1666 1071

- Vente par correspondance Paiement par chèque bancaire -Mandat-lettre - Contre-remboursement
- Revendeurs: nos composants vous intéressent. Contactez-nous.
- Les prix indiqués sont en francs belges.
- Commande minimum: 1000 F Belge Demandez notre liste de prix pour
- pièces détachées, composants, etc

CATALOGUE

TECHNIOUES

TECHNOLOGIE · PHYSIOUE

POUR TOUS VOS PROBLEMES D'APPROVISIONNEMENTS. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES, MACHINES CIRCUIT IMPRIMÉ, MESURE, PVC, VISSERIE, OUTILLAGE, CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc.

CONSULTEZ NOTRE

CATALOGUE

MONSIEUR

ADRESSE

PROFESSEUR A : (ETABLISSEMENT)

Désire recevoir CATALOGUE SPECIAL ECOLE

LECTROME

Z.I. Alfred Daney Le Bougainville

33300 Bordeaux



On est plus beau

Quand on s'habille en ESM

NOUVELLE

Série AT

Réf. Dim. H x L x P AT 86/01 $75 \times 255 \times 200$ AT 24/40 $45 \times 245 \times 235$

AT 31/50 $55 \times 315 \times 250$

Capots acier. Marron foncé. Autre couleur sur demande.

Châssis alu anodisé avec film de protection.

Livrés avec pieds et visserie. Présentation exceptionnelle.



119, rue des Fauvelles 92400 COURBEVOIE

Tél.: 47.68.50.98 - Telex 630612

Il existe un système remarquable pour gagner au loto.

Nous nous adressons à toutes les personnes qui n'ont jamais retiré l'appréciables profits en jouant au oto, au tiercé ou en participant à des concours. Nous avons mis au point our elles un système vraiment révolutionnaire. Et il a fait ses preuves! Il a permis des gains considérables à bon nombre de personnes qui nous ont fait confiance. Les plus grands bénéfices ont été réalisés par les joueurs de loto (42 millions il y a 7 semaines). C'est pourquoi nous vous conseillons de jouer au loto avec notre aide si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent, en moins de 3 semaines. Qui ne rêve pas d'emporter un jour, non pas des dizaines de milliers de francs, mais des centaines de milliers de francs voire des millions ? Vous pouvez très vite réaliser ce rêve en adhérant à notre système remarquable pour gagner au loto, tout comme l'ont fait ces quelques personnes :



Charles-Henri RETHWISCH a réussi! Il a gagné tellement d'argent avec notre système extraordinaire pour gagner au loto qu'il ne devra plus jamais travailler.

Charles-Henri RETHWISCH du Nord-Est: Il a gagné 9.800.000 Francs «Je ne peux encore le croire alors que cela s'est passé il y a déjà 5 semaines. Je me souviens très bien : je suis devenu multimillionnaire un jeudi. Ce fut le jour de chance de ma vie. En fait, je ne peux vraiment pas parler de chance puisque j'ai gagné cette fortune en suivant scrupuleusement les principes de votre système révolutionnaire pour gagner au loto. J'ai empoché ce jour-là autant d'argent que mon salaire m'avait permis de gagner jusqu'alors. J'ai joué au loto pendant 2 ans, souvent avec mes collègues, mais jamais je n'ai gagné plus de 600 F. Je me suis alors décidé de tenter le coup avec ce système remarquable. On m'a conseillé de jouer pendant

3 semaines successives, mais j'ai arrêté après 2 semaines car j'étais déjà devenu multimillionnaire. Aujourd'hui, j'ai cessé toutes activités professionnelles et je me suis retiré, à 53 ans, avec mon épouse, dans le midi. J'ai placé mon capital de telle façon que je puisse très largement subvenir à mes besoins jusqu'à la fin de mes jours.»

Charles-Henri RETHWISCH n'est pas le seul heureux nouveau-riche. Barbara SPIARD de Paris est la plus heureuse des mères de famille :

«Je suis mère de 2 enfants, j'ai 41 ans et je suis divorcée. Je travaillais depuis 20 ans dans une société importante de la banlieue parisienne. J'y étais très malheureuse jusqu'à il y a peu : mes supérieurs n'étaient pas respectueux du travail que j'y fournissais. Je m'y sentais brimée et maltraitée. Depuis la semaine dernière pourtant, j'ai pu accomplir le geste dont je rêvais depuis longtemps : donner ma démission. Grâce à votre nouveau système pour gagner au loto j'ai gagné, dès mon premier essai, tellement d'argent que je n'ai plus de soucis à me faire pour moi et mes enfants. Vous imaginez ma tête lorsqu'on m'a remis le chèque de plus de 20 millions de francs! Dorénavant, je peux me permettre de très longues vacances et surtout je n'aurai plus à supporter les brimades d'aucun chef.»

Parlare Spracol

Barbara Spiard

Deux personnes parmi 313 qui ont fait fortune du jour au lendemain.

Vous aussi vous pouvez devenir riche très rapidement. Il vous suffit de suivre la méthode remarquable pour gagner au loto. Décidez-vous sur le champ car qui peut dire de ce que demain sera fait : le règlement du loto ne sera-t-il pas modifié? Peut-être votre situation deviendra-t-elle aussi florrissante que celle de:

Ferdinand W. de Lille qui a gagné 1.500.000 F.

Gérard S. de Toulouse qui a gagné 148.000 F.

Mireille T. de Paris qui a gagné 42.000 F.

Antoinette D. de Nantes qui a gagné 366.000 F.

Marc P. de Strasbourg qui a gagné 957.000 F.

Nous ne pouvons vous communiquer le nom de l'ensemble des gagnants pour des raisons évidentes de place et de discrétion car certains nouveaux millionnaires ont préféré garder l'anonymat.

Recevez rapidement le plus grand cadeau de votre vie en jouant et en gagnant au loto en appliquant à la lettre notre système extraordinaire pour gagner très vite des millions au loto.

Remplissez immédiatement le coupon ci-dessous et retournez-le à : D.M.I. Case Postale 199, CH - 8031 ZURICH

Vous ne courez aucun risque puisque vous pouvez retourner la méthode après l'avoir essayée chez vous.

DEMANDE EXPRESSE POUR	RECEVOIR LA METHODE
REMARQUABLE PERMETTA	NT DE GAGNER AU LOTO

je veux vérifier chez moi si ce que vous affirmez est exact. Envoyez-moi immédiatement votre méthode révolutionnaire qui me fera sûrement gagner des 9 millions au loto. Si je n'ai pas gagné après 2 semaines, je vous retournerai la méthode et vous me rembourserez intégralement.

Je joins à ma demande mon paiement de
120 F par chèque. CCP ou mandat-lettre
et j'économise ainsi les frais de
contre-remboursement.

Ī	Je préfère payer au facteur à la réception
	du colis et j'ajouterai les frais de
	contre-remboursement en vigueur.

Nom, Prénom :		
Adresse:		
Code postal/Ville :		

Coupon à retourner d'urgence à :

D.M.I., case postale 199, CH-8031 ZURICH


107



ELECTRONIQUE LYON

51, cours de la Liberté 69003 - Tél.: 78.62.94.34

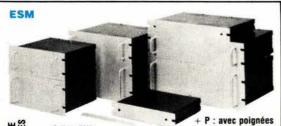KITS OK PRESTIGE RT1 Fréquence de OA1 GHz avec coffret ... 780 F KITS JO KIT HYPER 15 radar alarme 370 F Remise 10 % RT2 Chambre d'écho digital 256 K 780 F TC 256 RC 256 Ensemble télécommandé Fréquencemètre digital 50 MHz 450 F HF Codé 558 F KITS TSM Horloge, chrono décontage, Alarme 250 F (Vente par correspondance)



METEX HOUVEAU 949 F

Multimètre M 3650

- Capacimètre
- Transistormètre
- Fréquencemètre Ampèremètre 20A
- Testeur de diodes
- Test sonore de continuité

949 F TTC

78,30 F



KITS Electronique College KITS OK/+ KITS I.M.D. JO KIT T.S.M.

220,00 362,00 482,00

183.00 195.00 214.00 230.00 268.00 301.00 333.00 447.99 501.00

6,00

5,00 5,50 4,80

5,50 5,80 4,50

10,00

6,10 5,90 6,50

6,50 7,00

7,00 7,00 6,00 4,40 4,10

5,70 5,78 5,78

27,00 5,60 4,10 20,00 4,00 4,00 6,00 4,00 3,00 3,00 3,50 3,50 2,80 4,00 8,90 14,00 14,00 14,00

8,00 19,00 19,00 10,00 21,00 9,00 6,00 6,40 7,40 7,00

7,00 10,00

23 24 27

35 40 41

43

69 70 71

81

4510 4512 4514

4515 4516 4517

4518 4519 4520

4528

4556

6,20 F 5,40 F 5,30 F 6,80 F

10,00 F 6,80 F 6,70 F 6,70 F

14,00 F 8,20 F 8,20 F

8,20 F 9,30 F 5,30 F 12,00 F

8,30 F 10,00 F 8,80 F

10,00 F 10,00 F 10,00 F 5,00 F

5,00 F 8,50 F 10,00 F 10,00 F

6,50 F 15,00 F 11,00 F

1,90 F 2,50 F 85 4503 4508 2,50 F 5,00 F 3,50 F

5,00 F 1,80 F 2,60 F 3,50 F 5,50 F

3,80 F 5,60 F

5,60 F 5,40 F 5,90 F 4555

MODULES ILP :

HY 368, 180 W

30 VA 50 VA 80 VA

120 VA 160 VA 225 VA

300 VA

500 VA

625 VA

01

Un technicien à votre service HY 60, HY 30, 30 W HY 128, 60 W HY 248, 120 W

TRANSFO THORIQUES ILP :

393 622 645

20

2,50 F 2,50 F

2,50 F 11,00 F 2,50 F 3,50 F

3,50 F 4,70 F 5,50 F

2,50 F 2,50 F 2,50 F 5,00 F

2,50 F 2,50 F 2,50 F

2,90 F 2,90 F 2,90 F 2,50 F

3,70 F 4,60 F 2,50 F 3,40 F

3,40 F 4,60 F 7,00 F 6,00 F 3,70 F

4,80 F 5,00 F 4,90 F 6,50 F 10,00 F

3,50 F 3,50 F 10,00 F 10,00 F 10,00 F 4,80 F 4,80 F 5,00 F

8,90 5,00 5,00

18,00

5,00 10,00 5,00 5,00

00		Section 1	
CATALOGUE EN TIMBRES	Coffrets ESM :		The state of the s
98	ER 48/17 250		416,30 F
⊒≧	ER 48/13 250 + P		391,60 F
F -	ER 48/09 250 + P		343,20 F
SE	ER 48/04 250		240,90 F
DEMANDEZ LE (Contre 2,20 f i	ET 24/09 N + P		158,60 F
	ET 27/21 N		253,80 F
32	EC 26/10 + P		144,00 F
=22	EB 21/05		69,70 F
₹E	EB 21/08		77,50 F
2 Z	EC 18/07		67,50 F
出京	EC 12/07		63.50 F
0	EC 30/12 FA 310 x 12	20 x 200	158,60 F

TOUTE LA GAMME DES COFFRETS

ESTHETIQUE ET PERFORMANCES AU PLUS JUSTE PRIX

AL 781 N 0-30 V 0-5 A

ALIMENTATION à afficheurs numériques

Alimentation à caractéristique

rectangulaire fonctionnant à ten-

réglage fin (= 2,5 V). — régulation < 20 mV soit 4

10-3 pour une variation de charge

10 mA → 5 A — 10 mA → 0,5 A — régulation ≤ 5 mA soit 10⁻³

pour une variation de charge de 0

- réglable de 0 à 30 V avec

réglable sur 2 gammes

sion ou courant constant.

de 0 au maximum.

Tension

Courant

au maximum.



Prix TTC 1 900 F



GENERATEUR **BF 791 S** 948,80 F 1 Hz à 1 MHz

JBC **FER A SOUDER** AVEC PANNE LONGUE DUREE 14 W - 220 V 12 125,70 F 30 et 40 W 112 70 F

Support universel

Double trace 2 x 20 MHz 2 mV à 20 V. Addition, soustraction, déclencheur, DC-AC-HF-BF. Testeur composant incorporé. Avec 2 sondes combinées



1/2 W 1/4 W 12 F 5 % et 100 F les 1 000

LED 5 mm verte, rouge 80 F les 100 pièces

30 % de remise sur les condensateurs chimiques

Régulateur variable LM 317 J

par 5 - 8 F pièce Lot de 100 résistances

TDA 2593 NE 555 Résistances 1 % couché métal 40 F les 100 nièces

300 F les 1 000 pièces Transistors BC 107 ABC 559 30 F les 50 pièces

Régulateur série 7805, 7806, 7808, 7809, 7812, 7815, 7818, 7824, 7905, 7912, 7915 : 5 F pièce 60,00 F

DM20 DM10 **DM15**

348,68 F 718,72 F Voici un ensemble homogène et esthétique de 4 multimètre. A choisir en fonction de vos besoins et de votre budget.



Nous vendons le stylo à fil

avec une bobine de rechange + 1 perforateur cableur.

PHILIPS

FER A SOUDER

220 V - Puissance 25 et 50.W. Commutable par interrupteur -al index 159.00 F PROMO

APERÇU	DE NO	S PRIX	SUR	COMPOS	ANTS ACTIFS
3					

par 50 pièces

	8,00 F 6800 39,00 F
	5,00 F 6502 P 56,00 F
	3,50 F 6502 P 80,00 F
UPC 1350 18 00 F TA 7217 35,00 F 3810 37,00 F 391 N 25,00 F L 146 18,00 F NE 556 1	2,00 F 6520 P 68,00 F
	1,00 F 6522 P 58,00 F
UPU 1103 44,00 F	8,00 F 65C22 P 80,00 F
	4,00 F 6532 P 85,00 F
	6,50 F 6545 P 85,00 F
	8,00 F 6551 P 65,00 F
	5,00 F 65C51 P 88,00 F
	6,00 F 68 B 21 20,00 F
LA 4422 55.00 F 2002 29.00 F 700U 38.00 F 336 10.00 F TEA 1010 22.80 F MEMORIES	MATERIELS
LA 1201 30,00 F 1034 22,00 F 2040 MC 109 4,30 F 10A 1039 31,00 F	POUR C.I.
	5,00 F EXPOSI 300 x 200
	U,UU I DATECTIONALE
	9,00 F MECANURMA PLAQUES D'ESSAIS
TA 7227 75,00 F 2003 15,00 F 324 9,00 F 741 4,50 F TCA 660 B 45,00 F 6802	NC LAB.

Nous réalisons vos circuits imprimés sur époxy d'après vos mylars ou documents fournis. Tout pour le circuit imprimé C.I.F.-K.F. JELT Vente par correspondance règlement à la commande + 25 F port pour moins de 3 kg ou contre remboursement. Conditions spéciales aux écoles (nous consulter).





1 149 F 1 549 F

ELC VOLTMETRES ET AMPEREMETRES NUMERIQUES



Appareils de tableau numériques 1 000 points. Alimentation : soit + 5 V régulée soit 7,5 V à 12 V, redressée filtrée

Réf.	Ca
DV 862 :	1.1
DA 863 :	10
DV 864 :	50

alibres disponibles Prix TTC V - 10 V - 100 V - 500 V = 00 mV-1mA-10 mA-0,1 A-1 A-10 A = 235 F



PROMO LABO DEF
Banc à isoler 270 x 400 mm, livré en kit.
Machine à graver 180 x 240 mm.
DIAPHANE KF : rend transparent tout papier.
Plaques époxy présensibilisées 150 x 200 mm.
Litres de perchiorure de fer.
Sachet de révéstateur 1 Sachet de révélateur

Prix: 1 830 F T.T.C.

EN PRIME UN MULTIMETRE UNIVERSEL : POUR TOUT ACHAT D'UN LABO.



62. boulevard de Belleville 75020 PARIS - Métro : Couronnes Tél.: 43.58.68.06

Ouverture tous les jours de 10 h à 19 h 30 sauf dimanci

Dépôt-Vente et SAV de tous matériels micro-informatiques. Commande : joindre le règlement ir augmenté des frais de port (se reporter à chaque article). (CCP, chèque bancaire, mandats.) nande : joindre le règlement intégral

MATRA 🧼

MICRO-ORDINATEURS COULEURS ET SONORES

BASIC 8 Ko 199F 2 BASIC 32 Ko 350F ③ Valise comprenant : MATRA 32 Ko + 1 magnéto K7 « Spécial Informatique » + quide d'instructions +

1 guide d'initiation + 4 K7 (de programmes ou de jeux) + câble PERITEL + cordons de liaison.

790F

590F Prix : 2000 F (port : 50 F)

4 ALICE 90 - BASIC 56 Ko Prix : 2500 F (port : 30 F)

Liste de logiciels sur demande. (Joindre une enveloppe timbrée.)

A DES PRIX EXCEPTIONNELS



590 F 350 F 560 F + 8 K7 de jeux et prog. Valeur de l'ensemble ... 1500 F

200F

Vendu l'ensemble ... (port 50 F) 490F

1 ZX 81 à réviser pour (récupé ou réparation). 1 extension 16 K neuve (port : 50 F)

LISTE DE LOGICIELS SINCLAIR POUR ZX 81

VU CALC - VU FILE - CHESS - TOOLKIT - INVENTION - FANTASY - PLANET OF DEATH - ESPIONNAGE ISLAND - HISTORY - GEOGRAPHY - GLOOPER - CLUB RECORD - REVERS - FLIGHT SIMULATION - SUPER PROGRAM № 1, № 3, № 8 - SHIP OF DOOM - BACKGAMMON - BIORYTHM - INCA CURSE - CITY PATROL - ENGLISH LITTERATURE № 1, № 2 - MOTHERSHIP - FORTH - SABOTAGE - THRO THE WALL - SPELLING.

La pièce : 40F

Par lot de 10 : 290F (port 40F)

Répondeur/Enregistreur téléphonique agréé PTT. Très grande marque. Matériel d'occasion garanti 1500 F.
Téléviseur couleur 70 cm ITT multistandard stéréo. Valeur : 7000 F.
Grand choix de téléviseurs couleurs et N/B à partir

de 590F. A voir sur place.

 Magnétoscope (défauts d'aspects) avec ou sans télécommande, à partir de 2790F

Imprimante à partir de

POUR ENREGISTRER CANAL +

LINEAIRES

sans passer par votre téléviseur

• Platine FI + Tuner VHF livrés avec modules pré-câblé et schéma (port 35°). 230F

DE NOUVELLES CHAINES VENUES D'AILLEURS

SYSTÈME À TÉLÉCOMMANDE À PARTIR de :

9603F TTC

Individuel et collectif

Possibilité d'adaptation tous L

Réception mixte

Garanties :

1 an : électronique


3 ans : mécanique

PROMOTION DU MOIS

Pour tous renseignements: **BLV-SCID**

41, rue des Morillons - 75015 Paris - Tél. : 45.31.91.63

C MOS

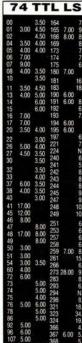

7.00 ICL 7106CPL 69.00 ICL 7107CPL 69.00 ICL 7126 75.00 ICL 7621DCPA 39.00 ICL 7660 39.00 ICL 8038 68.00 16.00 120.00 19.00 38.00 122.00 16.00 29.00 45.00 32.00 38.00 13.00 TMS 1122 TMS 1943 SG 3524 21.0 68.00 45.00 49.00 22.00 471 540 541 624 626 629 640 641 645 670 688 IM-NF-UA

SELFS

DIODES

MEM. MICROP.

REGULATEURS

CONNECTEURS PAS 2.54 ZX81 25.00 PAS 3.96 COUDE

LED PONTS 10.00

AFFICHEURS

QUARTZ CONDENSATEURS NDENSATEURS IND AXE 5.08 mm DE 1 nF à 1 uF PANACHES

AUTRES : N. C.

INT. DIL. SIEM.

SUPPORTS

DIVERS

7.00

KITTRONIC

M. MOOSAVI 18, rue Meininger - Angle Bld de l'Europe F-68100 MULHOUSE - 2889 66 07 61

HORAIRES D'OUVERTURE: ADRESSE!
TOUIS LES, JOUIS DE 91 A 12 HET BOITE POS
DE 14 H A 18 H SAUF LE LUND! 68065 MUL
REGLEMENT PAR CHÉQUE OU MANDAT A LA COMMANDE R
SZ F EN RECOMMANDÉ - 40 F EN CONTRE-REMBOURSEME
PARTIR DE 1000 F D'ACHATS - COMMANDE MINIMUM : 100 F

AUTHES RÉFÉRÊNCES DISPONIBLES EN STOCK: NOUS CONSULTER (N.C.)
PRIX SPÉCIALIX OUVERTURE AGENCE DE MULHOUSE
FOURNISSONS ÉGAL EMENT: CIRCUITS INTÉGRÉS, TRANSISTORS, RÉSIS
TANCES, CONDENSATEURS, DIOCES ZENER, TANTALES EN MICRO-CHIPS
(RÉSERVÉ AUX INDUSTRIELS ET SCIENTIFIQUES UNIQUEMENT)

OFFRE SPÉCIALE ABONNEMENT



110

Prénom:

Code Postal:

RP-EL Nº 47

LES COMPOSANTS A LA CARTE



électroniaue

Composants détail et demi gros - Réalisation circuits imprimés - Mesure Outillage - Coffrets - Librairie - **ORIC** Dépannage - Conseils

6 bis, av. des Matignons

50400 GRANVILLE Tél.: **33.51.09.38**

CATALOGUE SUR MINITEL - Tél.: 33.51.89.13

50

LYON RADIO COMPOSANTS

46, Quai Pierre Scize 69009 LYON - Tél.: 78.39.69.69 TOUS LES COMPOSANTS

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

69

Tél.: 78.39.69.69

DU NOUVEAU:

RECEPTION TELEVISION PAR SATELLITE **20 PROGRAMMES**

(Documentation sur demande)

ELECTRONIC DISTRIBUTION

13, rue F. Arago 97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907

Distribue : JELT - H.P - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

DIRAC Composants

9, place Paul Cezanne 108, cours Julien

13006 MARSEILLE. Tel. 91.47.11.05

Métro : Notre-Dame-du-Mont - Parking : Cours Julien Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30

ELECTRONIC 63

29, place du Changil 63000 CLERMONT-FERRAND - Tél.: 73.31.13.76

COMPOSANTS - KITS - OUTILLAGE - HP - MESURE - LIBRAIRIE - COFFRETS RÉALISATION DE CIRCUITS IMPRIMÉS

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

14, place Doublet - 24100 BERGERAC Tél.: 53.57.02.65

Composants électroniques actifs et passifs - Circuits intégrés - Transistors -Mémoires - Micro-ordinateurs - Compatible IBM - Accessoires

KITS: TSM - OK - KIT PLUS - JOSTY KITS

24

Des milliers de composants. Vente par correspondance. Liste de matériel sur demande

62

20, rue de l'Église

62550 PERNES-EN-ARTOIS - Tél.: 21.41.72.67

Fabrication circuits imprimés SF et DF unité ou série - Composants électroniques - Kits. Attention : Début juin une gamme de kits JR Ex.: émetteur vidéo, gadgets etc. version kit ou monté

Documentation gratuite sur simple demande par téléphone ou courrier

4. rue de l'Huveaune

13400 AUBAGNE

Tél.: 42.03.10.79

COMPOSANTS - KITS ELECTRONIQUES - ANTENNES TV & RADIO-LIBRAIRIE - JEUX DE LUMIÈRE

06

COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE

6, rue LOUIS-BRAILLE - 06400 CANNES

Tél.: 93.38.36.56

Cpts électroniques - Mesure - Jeux de lumière - Kits - Outillage Réalisation de circuits imprimés (unités et petites séries). Envoi du catalogue complet contre 4 timbres à 2,20 F

Composants électroniques Pièces détachées radio TV - Kits Accessoires HI FI - Jeux de lumière Emission - Réception

29. RUE PAUL BERT 42000 SAINT-ÉTIENNE

TEL. 77.32-74-62

Annonceurs de juin

Réservez votre espace publicitaire avant le 24 avril 1987

Tél.: 42.00.33.05

LES COMPOSANTS A LA CARTE

B.P. 439 75527 PARIS CEDEX 11 Tél.: (1) 43.79.50.09 - Télex: 680.952 F - Fax: (1) 43.79.50.09 Vente exclusive en gros - Toujours en stock : OKW, C.I.F., ORBITEC, BISHOP GRAPHICS, I.R.

HOUVEAU

(Ouvert le dimanche)

HITELEC

36/38, av. de Fontainebleau (RN 7) 94270 Le Kremelin-Bicêtre - Tél. : 45.21.17.10 à 100 m de la Porte d'Italie Centre Commercial Grand Sud)

Composants électroniques - Réalisation de circuits imprimés - Tous les accessoires pour la réalisation de circuits imprimés - Centre technique de dépannage TÉLÉ HIFI VIDEO (Ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 19 h)

RADIO TÉLÉ LAVAL

95, rue Bernard le Pecq 53000 LAVAL 43.53.19.70

COMPOSANTS ELECTES

Vente par correspondance Ouvert du lundi au samedi

Sté ZENER FRANCE ÉLECTRONIQUE

1, quai de Bacalan 33000 Bordeaux - Tél.: 56.50.37.27

Composants professionnels, mesure, gravure de circuits imprimés, etc. Demandez notre tarif gratuit sur les promotions µP 6809 et 68000 et périphériques. Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9 h à 19 h

19, rue Alexandre Roche 42300 ROANNE - Tél.: 77.71.79.59

Composants - Kits - H.P - Hifi - Sono - Matériel C.B. etc...

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h



ELECTRONIC CENTER

RUE JEAN VIOLETTE ASE POSTALE—106 CH-1211 GENEVE-4 X-428546 IRCO CH TEL (022) 20 33 06 OM Electronique 25, rue d'Isly

13005 Marseille Tél.: 91.79.82.68

Cpts électroniques — Kits — Appareils de mesure — Outillage. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30 Sauf mercredi matin.

69

ORMELEC

30. cours Émile-Zola - 69100 Villeurbanne Tél.: (78) 52.82.00 - Métro Charpennes

Cpts électr. - Kits - H.P. - Jeux de lumière - Librairie -Outillage - Mesure.

Ouvert le lundi après-midi

KANTELEC DISTRIBUTION

27 bis, rue du Général Galliéni 97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

Tél.: (596) 71.92.36 - Télex: 912 770

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P. Résistances - Condensateurs - Département librairie.



COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Vente de composants Amateurs et Professionnels Réparations Créations

18, rue de la Sinne 68100 MULHOUSE

BOITES DE CIRCUIT CONNEXION sans soudure

Documentation gratuite à : SIEBER-SCIENTIFIC

Saint-Julien du GUA, 07190 St-SAUVEUR-de-MONTAGUT

Tél.: 75.66.85.93 - Télex: Selex. 642138 F code 178

COMPOSANTS KITS ÉMETTEURS - RÉCEPTEURS DÉTECTEURS DE MÉTAUX ANTENNES ET ACCESSOIRES C.B. CONTROLEUR

20, avenue de la République

63100 CLERMONT FERRAND Tél. 73.92.73.11

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle

> Composants électroniques

Micro-informatique



J. REBOUL

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON

Tél.: 81.81.02.19 et 81.81.20.22 - Télex 360593 Code 0542 Magasin industrie: 72, rue de Trépillot - Besançon

Tél.: 81/50.14.85

NOUVEAU - PRATIQUE - RAPIDE EXPÉDITIONS FRANCE ENTIÈRE

Commandez VOS COMPOSANTS Par MINITEL

ÉLECTRONIQUES

(1) 64.39.72.27

24 H/24

19, rue St-Barthélémy 77000 MELUN Tél. : (1) 64.39.90.60

56

ETS MAJCHRZAK

107, rue P. GUIEYSSE 56100 LORIENT

Tél.: 97.21.37.03

Télex: 950.017 F

ouvert tous les jours sauf le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h



69 A BOUTIQUE

DU HAUT-PARLEUR

50, cours de la Liberté 69003 LYON - Tél. : **78.84.04.82**

Un grand choix de H.P.: AUDAX - DYNAUDIO - CELESTION - FOCAL - SIARE - SEAS - VISATON - DAVIS

Annonceurs de juin

Réservez votre espace publicitaire avant le 24 avril 1987

Tél.: 42.00.33.05

118, rue de Paris - 93100 MONTREUIL Tél. 42.87.75.41 - Métro Robespierre Vente au détail du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h SAUF le mardi : vente en gros uniquement sur rendez-vous

(Périphérique : sortie Porte de Montreuil à 800 m) - Télex : 232-503 F

NOUVEAU I Consultez-nous sur MINITEL au 16-1 42.87.33.06 + connexion FIN Vous connaîtrez nos promos de « dernière minute », notre catalogue complet, étc.

(Tarif d'une communication téléphonique simple.)

ZX 81 SIMCIAID

MICRO-ORDINATEUR D'INITIATION

+ 8 K7 de jeux et prog. 560 F

Par 3 : l'ensemble **450** F pièce Par 5 : **420** F - Par 10 : **390** F. Port 50 F l'ensemble à la commande Par quantité expédition en **port dû**.

ZX 81. Mém. ROM 8 K + Extension 16 K RAM

Valeur de l'ensemble ...

Vendu l'ensemble .

AUCUNE COMMANDE INFÉRIEURE A 200 F NE SERA ACCEPTÉE Joindre le règlement intégral à la commande augmenté des frais de port (se reporter à chaque article). (CCP, chèque bancaire, mandats.)

MONITEURS
VIDEO INFORMATIQUE
COMPOSITES ET TIL 220 V - NEUF

590F

Ecran ambre 32 cm

ASTEC - ALIMENTATION 110 V/1 A - 220 V/0,6 A - 50-60 Hertz sortie + 5 V/6 A - + 12 V/1,5 A -+ 12 V/2,1 A - - 12 V/0,25 A -

OLIVETTI Imprimante parallèle Centronic, graphis (port dů) 1390F

390F Valeur : 1100 F (port 50f) 1 ZX 81 à réviser pour (récupé

200F

LISTE DE LOGICIELS SINCLAIR POUR ZX 81 CALC - VU FILE - CHESS - TOOLKIT - INVENTION - FANTASY - PLANET OF DEATH - ESPIONNAGE ISLAND -STORY - GEOGRAPHY - GLOOPER - CLUB RECORD - REVERS - FLIGHT SIMULATION - SUPER PROGRAM N° 1, 3, N° 8 - SHIP OF DOOM - BACKGAMMON - BIORYTHM - NICA CURSE - CITY PATROL - ENGLISH LITTERATURE 1, N° 2 - MOTHERSHIP - FORTH - SABOTAGE - THRO THE WALL - SPELLING,

..... 590 F

... 1500 F

490F

La pièce : 40F Par lot de 10 : 290F (port 40F)

Périphériques à prix soldés : matériel neuf à moitié prix

Périphériques à prix soldés : materiel neur a motte prix

SINCLAIR : Synthétiseur vocal (Spectrum) : 200 F - Adaptateur manette jeux programmable (pour ZQ) : 75 F

- Transcodeur ZX 81 (permet de doubler la capacité mémoire de l'extension 16 Ko et d'obtenir 32 KQ) : 100 F - Auto
repeat pour ZX 81 : 75 F - Rallonge de bus souple pour Spectrum : 75 F

AMSTRAD : Crayon optique : 150 F - Cordon Péritel Amstrad : 70 F - Interface Joystick : 100 F

- Synthétiseur vocal : 250 F - Adaptateur Péritel Amstrad : 200 F

ORIC : Modulateur noir et blanc (permet le branchement sur TV non munie de prise Péritel) : 70 F - Adaptateur
Joystick : 50 F.

Périphériques : port de 1 à 3 pièces : 25^r - De 3 à 5 pièces : 40^r - Quantité supérieure : en port dû

(2)

MATRA 🧼 Micro-ordinateurs couleurs et sonores à des prix exceptionnels !!!

BASIC 8 Ko - Prise PERITEL - Clavie AZERTY - 9 couleurs - Fourni avec guide

Prix : 690 (port 50 F) BASIC 32 Kn - Prise PERITEL - Clavie

AZERTY - 9 couleurs - Interfaces RS-232 - Fourni avec guide d'initiation.

350F Prix: 1300 (port 50 F) ...

199F



Valise comprenant : Un ordinateur
MATRA 32 Ko
+ 1 magnéto K7
* Spécial

Informatique -1 guide d'instructions 1 guide d'initiation + 4 K7 (de

590F Prix : 2000 (port dû)

Haut de gamme - BASIC 56 Ko - 9 couleurs -Clavier mécanique AZERTY - Interface RS-232 Prise PERITEL - Incrustation vidéo

Pour intégrer ses propres créations dans foutes images TELÉ) Fourni avec 1 guide d'instruction - 1 guide d'initiation basic

790F

Clavier AZERTY professionnel 92 touches série, pave numérique séparé, 10 touches de fonctions accen 200 F nmables par EPROM .

POUR TOUT ACHETEUR
D'UN ORDINATEUR MATRA :
Imprimante 32 colonnes - 60 caractères/secondes 30 F (post : 50 F) - Papier imprimante - 30 F les 2 rouleaux. Extension 16 Ko (pour № 1, № 2, № 3) ⇒
160 F. Extension joystick : 100 F - Adaptateur
PERITEL (permet le branchement sur TV non munie de prise PERITEL) ⇒ 130 F (pour № 1-2-3), Moniteur ambre - 600 F (pout dil) ambre ⇒ 690 F (port dů). Liste de logiciels sur demande. (Joindre une enveloppe timbrée).

ENSEMBLES MATRA EN PROMOTION

A Basic 32 Ko + moniteur ambre (port dû) vendu 890F

B BASIC 32 Ko + moniteur ambre + imprimante + « Astuces » (port dû) vendu 1280F

C VALISE + moniteur ambre (port dû) ... vendu 1150F 2690 VALISE + moniteur ambre + imprimante +

livre « Astuces » (port dû)

(E) ALICE 90 + moniteur ambre (port dû)

vendu 1380F F ALICE 90 + moniteur ambre + imprimante + livre * Astuces * (port dû)

vendu 1780F

POUR ENREGISTRE
CANAL +
sans passer par votre téléviseu

230^F

5	Bon de commande à retourne Montant du chèque	r avec votre chèque libellé à l'ordre de : YAKECE FD + port	M 118, rue de Paris, 93100 Montreuil. F (Pas de contre-remboursement)
1	Nom	Montant total de	F
•	No	Rue	
	Ville	Code Postal	

PETITES ANNONCES

La rubrique petites annonces de Radio Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, matériel ou demande de renseignements inter-lecteurs. Ce service est offert gratuitement une fois par abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). Les annonces doivent être rédigées si nonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.

TRAVAILLEZ A VOTRE PROPRE COMPTE

Chez vous en pratiquant sans capital la VENTE PAR COR-RESPONDANCE. Doc gratuite sur méthode d'initiation à INTERNATIONAL DIFFU-SION - code RP - B.P. 30 - 76310 SAINTE-ADRESSE.

Cherche pour Apple Alim, possibilité éch. contre carte horloge ou Apple. Vds lecteur code Barre (35 OF). Cherche schéma Modem Buzz. Box. Tél.: 31.80.40.04.

Sté électronique recherche soustraitance, dépannages tous matériels électroniques. Contacter : M. Defrance 45.83.82.79.

LAR 904 ns 5 % $Z=1\,000\,\Omega$ 10 % DIM. 155 × 30 mm les 2 116 F. Tél.: 44.58.29.38, soir ou

Echange matériel électronique (CB, CI, condensateur, résistance) contre imprimante compatible IBM, liaison centronique Epsigne, « La Grange », av. d'Argenson, 86100 Châtellerault. Tél.:

Vends lot circ. intégrés TTL LS liste/envel. timbrée, prix int. M. Lemaire-Campel, 35330 Maurede-Bretagne.

Vds magnéto bandes 4 p Teac A230 Osx, ampli hifi Marantz 2 x 48 w PM 420, auto radio cassette PO GO FM stéréo, montage antivol. Antenne électronique VHF, 38.85.19.08.

Achèterais livres : langage machine pour ZX81 et mathématique sur ZX81. Tél. : 46.58.51.77.

Vds générateur de Mire « Sadelta » série MC32L état neuf acheté 4 900 F 8/85 cédé 3 500 F + testeur régénérateur de tube cathodique « Leader » LCT910A état 3 000 F. Le tout à débattre. Tél. : 64.34.57.49 ap. 19 h. M. Charvier 77124 Cregy-les-Meaux.

Cherche réalisateur PRM4 pour adaptation sur micro T199/4A. Tél.: 16 (1) 43.50.88.18 Philippe ap. 19 h.

Cherche persone pour programmer EPROM 2732 ou autre d'après listing fourni. Faire offre avec prix à: M. J. Rossignoli, 70150 Marnay. Tél.: 84.31.75.61.

Recherche drives toutes marques même hors service. Drives 3/1/2 et 5 pouces 1/4 8 pouces. Tél.:

Cherche caractéristique et shéma pour tube OSC DG132 et DP 13-14. Tél.: heure des repas 47.97.38.69.

Vds Oric-telestrat + disk + imprimante + logiciels + livres matériel sous garantie. Valeur 6 000 F cédé 4 000 F. Tél.: 91.87.24.71 Marseille 13012.

Vends lampemètre Métrix 310 B état neuf 500 F. Oscillographe Philips GM 5650 300 F. Générateur Métrix MOD 936 VHF 400 F. Ecrire à M. Cheny, 171 louse.

Vds Uher report stéréo parf. état. têtes neuves, bloc secteur charge, 2 micros, pied, saccoche cur 5 000 F. Michel Morice, 125. rue d'Estimauville, 76600 Le Havre.

Vds base Exalibur Tagra Orly BV 131, TM 1000, C 50, Sirtel 2 000. le tout 5 500 F. Tél.: 89,79,24.37 Pascal, après 18 h. Vds revues: Radio-plans of 1947, Electronique pratique depuis 62, Radio Pratique 74, Electronique pour vous 77, Le HP sono 76 à 78, Or courtes, Inf 73 à 76, Toute la ret loute l'électronique depuis année, Mesures: Vends tiro Revue du son 56 à 58. Au n° Tektro 53/54 D et adaptateur 8 M. Soulier, 7, quai Roi-Ren

Vds floppy Commodore Vic 1540 + ext. mémoire IGK + Programer Aid + Sargon (le tout pour Vic 20) M. de Roeck, 11 boulevard Jules Verne, 44300 Nantes.

Vends analy:
Ogique Hewlett
Packard 1600 32 bits complet
avec doc. + garantie. Prix
8 000 F. Tél.: 72.34.86.93 Lyon.

Vends Radio Plans de 1977 à 1987, 78 n° et 24 revues diverses matériel à voir sur place après 17 h t.l.j. Tél.: 30.45.27.35.

Cherche schéma ampli Quad 303 frais remboursés. Thoron J.P. Cz PAULY Charmant, 16320 Villebois-Lavalette. Tél.: 45.20.82.34

BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A


RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 70, RUE COMPANS, 75019 PARIS - TÉL.: 42.00.33.05

	E		 	 									• • •						LANS. Ecrire lisiblement en capitales et en entre chaque mot. Dit obligatoirement être joint au texte. signes ou espaces.					THE STATE OF THE S		N. P.	700													
																										7				A TO		1,502/	J C		7					The state of the s
		Te				Le	mo	la	iss ant	an de	t ui	ne d	cas tes	e b	lan noi	nce	e e	ntre	ob	lig	jue ato	m	ot.	nt	étre			te.		1000 G					()	-		





ACOUNTED IN

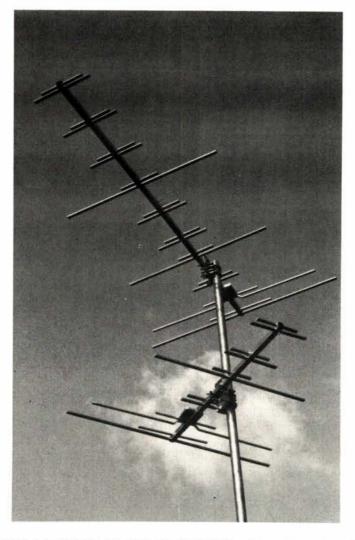

ANTENNE TV PROFESSIONNELLE - BANDES 345

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE

DIPOLE LYRE

75 OHMS

GAIN

12 DBS

ELEMENTS ALUMINIUM MASSIF

- PREMIERE ANTENNE FRANÇAISE MONOLITIQUE FONCTIONNANT SUR BANDES III IV V. GRACE A SES **DIPOLES "LYRE".**
- PREVUE POUR RECEVOIR EN QUELQUES SECONDES UN OU PLUSIEURS KITS DE 4 ELEMENTS. SUPPLEMENTAIRES.
- PERMET LA RECEPTION DE TOUS LES CANAUX HERTZIENS DE TV PRESENTS OU A VENIR.


OBJECTIF

DIFFUSER CES NOUVEAUX PRODUITS, LE SATELLITE, LE COLLECTIF, LES RADIOTELECOMMUNICATIONS, AVEC VOTRE COLLABORATION, VOUS INSTALLATEUR OU DISTRIBUTEUR.

NOTRE EQUIPE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.

VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC NOTRE USINE:

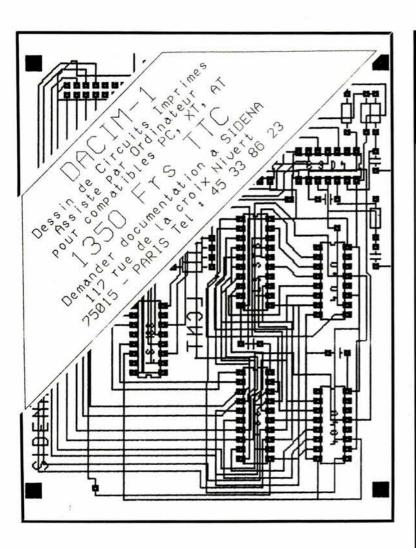STN3R - 288, RUE J.A. JACOB - 76510 SAINT NICOLAS D'ALIERMONT TELEPHONE: 35 85 80 40 - TELEX: 180454





RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

ADS		7
AG ÉLECTRONIQUE	e 10	08
ACER		20
LA BOUTIQUE DU HAUT PARLEUR	1	13
CAPELEC		22 14
CENTRAD CHOLET COMPOSANTS		6 22
CHOLET COMPOSANTS		22 50
CIEL		11
COMPORIT	1	04 19
	2-	83
DMI		11 07
DMI	à١	62 8
DIDAC COMPOSANTS	1	11
EDUCATEL ELC (CENTRAD)	1	03
ESM	1	06
ELECTROME		06 16
ELECTRO PUCE	1	09
ELECTRONIC 63	1	11 12
ÉLECTRON SHOP ELECTRONIC CENTER/IRCO	1	12
ELECTRONIC DISTRIBUTION	1	11
EREL		4
ESPACEVISION		58 49
EURELEC FD COMPOSANTS	1	12
GÉNÉRATION VPC		11
HDM HB SYSTÈMES BOUTIQUE		12
HERCO	1	15 12 11
12L	1	11
IMPRELECINGELOR	1	13 23
INSTITUT PRIVÉ CONTROL DATA		19
JR ELECTRONIQUE	1	22 11
JR ELECTRONIQUE KANTELEC DISTRIBUTION	1	12
KITTRONICKOSTER ELECTRONIK		8
LAB	1	13
LYON RADIO COMPOSANTS	-1	11
MMP		12 21
MABELMAGNETIC FRANCE		18
MANUDAX IIe d		13
MB COMPONENTS	1	06
OM ELECTRONIQUE ORMELEC PENTASONIC 30	1	12
PENTASONIC	8-	39
PERLOR RADIO		19
PRAGMA SCANNERS		17
PRO INDUSTRIA	le	12 C.
RADIO MJ		13
RADIO SIM	1	11
RADIO VOLTAIRE	1	12 12 13
REBOUL Ets	1	13
ROCHE SAINT QUENTIN RADIO	1	16
SCID	4-	09 85
SERVICE ÉLECTRONIQUE COMPOSANTS		8
SICÉRONT KF SIDENA 52- SIEBER SCIENTIFIC	-1	15 16
SIEBER SCIENTIFICSLOWING	1	12 05
SM ELECTRONIC		58
SODIPEL		17
STATION ÉLECTRONIQUE DU CENTRE	1	12
STEP CIRCUITS	1	15
TCICOM TOUT POUR LA RADIO ÉLECTRON.	1	17
UNIECO		04 03
YAKECEM	1	13
ZENER	1	12



PRIX PAR QUANTITÉ, PRIX POUR CLUB ET CE. NOUS CONSULTER

87, rue de Flandre - 75019 Paris Tél. : **42.39.23.61**

Métro Riquet et Crimée - Parking très facile



MATÉRIELS DISPONIBLES SUR STOCK – GRAND CHOIX DE NOUVELLES CARTES POUR APPLE ET IBM									
4000	329,90 F	170 13,50 F	CNY57A 9,00 F	MC3470 174,00 F	ICL710416C . 230,00 F	41256-15 35,00 F	BA301 29,00 F	TL191CN 65,00 F	MC1005P 42,00 F
002,40 F	34	173 6,40 F	CQX86A 9,00 F CQX91K 39,00 F	TMS3556 240,00 F KR3600PRO . 230,00 F	D7201C 115,00 F ICM7213-I 169,00 F	MM58167 180,00 F NS58174 190,00 F	BA311 42,00 F BA313 34,00 F	L200 13,20 F LM201AD 47,00 F	TDA1006A 33,00 F MC1006P 48,00 F
012,50 F 022,50 F	38 8,50 F 39 7,90 F	175 5,10 F	CQX95 14,10 F CQY38 7,00 F	UDP4016 90,00 F TMS4033 90,00 F	ICM7216C 360,00 F	MC68000P8 . 180,00 F MC68000P10 220,00 F	BA511 49,00 F	TCA205A 31,00 F	TDA1010A 22,50 F
06	44 19,00 F	182 18,50 F	H11C2 23,00 F	TMS4039 90,00 F	ICM721A 195,00 F UPD7220 270,00 F	MC68008P8 . 180,00 F	BA521 37,00 F BA532 51,00 F	LM207H 39,00 F LM211H 13,00 F	TEA1014 24,75 F TEA1020 49,00 F
08 6,00 F	53 26,50 F 55 8,50 F	183 26,50 F 188 24,00 F	HCPL2602 59,00 F HP5082-7653 . 47,00 F	TMS4043 90,00 F TMS4044-45 65,00 F	ICM7224 225,00 F TSB7513 255,00 F	MC68661 115,00 F MC68701L 690,00 F	HA11226 139,00 F HA11227 85,00 F	TBA231A 12,00 F TCA280 25,00 F	TDA1023 28,70 F TDA1028 29,00 F
09 3,90 F 10 5,90 F	56 8,50 F	190 7,50 F	CLIP-PLAST 0,35 F	TMS40L44-2 95,00 F	AD7523 105,00 F	MC68701S 540,00 F	HA11224 67,00 F	LM300 12,00 F	LM1035N 120,00 F
11 2,10 F	58 12,50 F 60 24,00 F	191 6,50 F 192 5,50 F	LD261 6,00 F LD271 4,80 F	MK4104-34 55,00 F 4116-15 18,00 F	7521 180,00 F HM7611 45,00 F	MC68705LP3 290,00 F 82S191L 199,00 F	HA1156 39,00 F HA12016 47,00 F	LM301N 5,50 F LM304H 29,00 F	TDA1038P 29,50 F TEA1039 30,60 F
12 2,80 F 13 3,80 F	61 15,50 F 81 17,00 F	193 4,80 F 194 6,40 F	LD277 6,50 F LED 3mm 1,80 F	4164-12 25,00 F 4164-15 16,00 F	HM7621-5 59,00 F HM7640-5 90,00 F	MC146805E2P 201,00 F MC146818P . 170,00 F	HA12412 135,00 F HA1306W 58,00 F	LM305H 29,00 F	TDA1040 28,00 F
14 5,80 F 15 5,80 F	82 9,90 F	195 4,80 F	LED 5mm 1,60 F	4416-15 39,00 F	HM7643-5 95,00 F	QUARTZ	HA1366W 28,00 F	LM307H 7,00 F LM307D 15,00 F	TDA1041 19,00 F TDA1042N 30,50 F
16 4,50 F	84 4,50 F 85 7,50 F	196	LED bicol 7,50 F LED clign 6,90 F	4464 73,00 F MK4516-15 29,00 F	AM7910 235,00 F MEA8000 147,00 F	32768 19,00 F	HA1366WR 46,00 F HA1367 60,00 F	LM308H 18,00 F LM308N 6,50 F	TDA1045 36,00 F TDA1046 38,00 F
17 5,50 F 18 5,50 F	99 45,00 F 101 95,00 F	198 13,20 F 221 9,00 F	LED orange 3,10 F LED rose 3,20 F	COM5016 195,00 F IH5020 99,00 F	80C31 135,00 F D8035H 85,00 F	1.000008 39,00 F 1.008000 39,00 F	HA1368 39,00 F HA1377 35,00 F	LM310H 29,00 F	TDA1054A 15,00 F
19	143 99,00 F	240 5,50 F	MCT2 11,00 F	CRT5027 345,00 F	D80C35 115,00 F	1.843200 25,00 F 2.000000 27,00 F	HA1388 149,00 F	LM311N 4,50 F	TDA1059B 15,00 F MC1307P 21,00 F
21 5,80 F	74LS	241	MCT276 25,00 F MCT6 23,50 F	TMS5100NL . 155,00 F M5114-2 80,00 F	ICL8038C 81,00 F D8039LC 95,00 F	2.097152 35,00 F	HA1389 29,00 F HA1392 45,00 F	LM311DM 9,50 F LM312D 59,00 F	MC1309P 19,00 F MC1352P 44,00 F
22 5,80 F 23 4,10 F	001,80 F	243 6,20 F 244 6,80 F	MOC3020 15,50 F MOC3040 36,00 F	TC5516P 145,00 F HM5565 150,00 F	P8041A 114,00 F D8080A 125,00 F	2.457000 22,00 F 2.500000 47,00 F	HA1398 59,00 F LA1201 17,00 F	LM317K 39,00 F LM318H 18,00 F	MC1357P 64,00 F
24 5,50 F 25 2,80 F	01	245 7,40 F	MOC3041 22,50 F	MCM5832 115,00 F	8080AF 165,00 F	3.000000 29,00 F 3.276800 13,50 F	LA1210 48,00 F	LM320K15 59,00 F	MC1374P 43,00 F MC1414P 33,00 F
26	03 1,80 F 04 1,80 F	247 11,50 F 248 15,00 F	TIL111 9,00 F	HM6116 39,00 F Z6132-5 190,00 F	8085AH 68,00 F D8086 350,00 F	3.579454 13,50 F	LA3210 30,00 F LA3300 49,00 F	LM320K24 59,00 F LM323K 46,00 F	SL1430 45,00 F MC1436L9 180.00 F
27 4,30 F 28 5,50 F	05 1,90 F	249 15,00 F 251 6,40 F	TiL118 22,50 F TiL302 75,00 F	HM6147P 144,00 F HM6264 90,00 F	8087 1750,00 F 8087-2 1890,00 F	3.686400 42,00 F 4.000000 13,50 F	LA3350 59,00 F LA3361 49,00 F	LM324N 5,60 F	MC1456 15,60 F
29 5,50 F 30 2,90 F	06	253 9,00 F	TIL303 75,00 F	MMI6301-1J 48,00 F	8088 80,00 F	4.194304 43,00 F 4.433618 45,00 F	LA4100 29,00 F	LM335H 35,00 F LM337K 29,00 F	LM1458 4,50 F MC1463R 99,00 F
33 11,00 F	08 2,50 F 09 2,95 F	256 21,00 F 257 5,00 F	TIL305 141,00 F TIL311 145,00 F	MM16301-15 51,00 F 6309-1N 55,00 F	8088-8MHz 115,00 F AY-5 8116 155,00 F	4.915200 13,50 F	LA4102 16,00 F LA4400 43,00 F	LM339N 6,50 F TCA340 29,00 F	MC1468L 49,00 F MC1469R 99,00 F
34 16,50 F 35 6,50 F	102,95 F	258 5,90 F 259 6,50 F	TIL312 25,00 F TIL313 32,00 F	MMI6335-1J . 115,00 F MMI6336-1J . 105,00 F	AY-5 8126 155,00 F D8155C 65,00 F	5.000000 43,00 F 5.068809 35,00 F	LA4420 30,00 F LA4422 24,00 F	LM349 80,00 F TCA350 35,00 F	TEA1510 21,70 F
40 5,80 F 41 5,90 F	122,60 F	260 4,60 F	TIL322 23,00 F	MMI63S081 45,00 F	P8155H 75,00 F	5.185000 44,00 F 5.585000 43,00 F	LA4430 18,00 F	LF355N 25,00 F	TDA1510 38,00 F MC1539 145,00 F
42 5,40 F 43 5,80 F	13 2,90 F 14 5,50 F	266	MICROPROCESSEUR	IM6402IPL 80,00 F HD16440-2 80,00 F	P81C55 110,00 F D8156HC 70,00 F	5.714300 49,00 F	LA4460 50,00 F LA4461 59,00 F	LF356N 10,50 F LF357N 14,50 F	MC1558 35,00 F MC1670 410,00 F
44 5,50 F	15	279 5,20 F 280 9,00 F	Z80CPU 25,00 F Z80CPUL 28,00 F	HD16495-2 172,00 F SY6502 80,00 F	DP8212N 65,00 F P8214P 55,00 F	6.000000 13,00 F 6.144000 42,00 F	LB1416 54,00 F M51513L 56,00 F	LM358 11,00 F LM363AN 35,00 F	TDE1737 35,00 F
46	20 2,95 F	283 5,60 F	Z80ACPU 31,00 F	SY6502A 99,00 F	MD8214B 65,00 F	6.400000 41,00 F 6.553600 45,00 F	M5151BL 71,00 F	LM363N 28,00 F	LM1748 18,80 F MC1800P 145,00 F
48 3,50 F 49 5,40 F	21 2,30 F 22 2,40 F	290 11,00 F 293 6,70 F	Z80BCPU 65,00 F Z80CTC 35,00 F	SY65C02P 145,00 F HM6504-2 115,00 F	UPD8216P 34,00 F D8216L 44,00 F	6.666000 35,00 F	M51517L 49,00 F MB3705 54,00 F	LM377N 67,50 F LM380N 14,00 F	LM1830N 29,00 F TDA1910 39,00 F
50 4,20 F	24	295 12,50 F 298 9,50 F	Z80ACTC 49,00 F Z80PIO 3,20 F	HM16514 80,00 F SY6520 85,00 F	UPD8224C 59,00 F DP8226P 39,00 F	7.000000 48,00 F 8.000000 13,00 F	MB3712 59,00 F MB3759 75,00 F	LM381N 47,00 F LM386N 15,50 F	TDA2002 15,00 F
51 10,00 F 52 6,50 F	27 2,50 F	322 35,00 F	Z80APIO 55,00 F			8.830000 48,00 F 9.830400 25,00 F	PLL02A 99,00 F	LM387N 22,00 F	TDA2003 15,50 F
53 6,50 F 60 5,50 F	28 2,90 F 30 2,90 F	323 30,00 F 340 15,00 F	Z80ASIO 90,00 F Z80ADMA 129,00 F		transistor, un conden- un multimètre, un aéro-	10.000000 13,00 F	SK30 11,50 F SK16 19,00 F	TDA440 22,00 F SL440 56,00 F	ULN2003A 17,00 F ULN2004A 31,00 F
53 6,50 F	32	341	SPO256AL2 185,00 F UPD379D 55,00 F	sol, un connecteur, un	circuit intégré que vous in voyant, une CTP, une	10.738635 43,00 F 11.000000 42,00 F	STK040 245,00 F STK084 325,00 F	SL441 48,00 F TDA470 19,00 F	TDA2004 31,00 F
60 5,50 F 66 4,90 F	37 3,50 F	352 9,90 F	UPD758C 155,00 F	CTN, un bargraph, un	pont de diodes 25 A ou	12.000000 41,00 F 12.096000 41,00 F	STK3042 195,00 F	SL486 85,00 F	TDA2010 25,00 F
67 17,50 F	38 2,90 F 40 2,70 F	353	UPD765AC 139,00 F DAC0800 105.00 F		réseau de résistances, micro-fer à souder ou	13.516800 47,00 F	STK435 99,00 F STK437 125,00 F	SL490 65,00 F TL494CN 35,00 F	TEA2014 32,00 F TEA2017 52,50 F
69 3,50 F	42 4,50 F	365 4,50 F 366 6,90 F	ADC803 195,00 F	une station de sou	dage-dessoudage, un	14.318180 26,00 F 15.000000 45,00 F	STK441 225,00 F STK459 155,00 F	TBA540 24,00 F NE555 3,80 F	TDA2020 33,00 F
70	47	367 7,90 F	TMS100L 90,00 F	un tournevis, un transf	des, etc.), une pince ou ormateur, ou tout bête-	16.000000 14,00 F 17.430000 39,00 F	STK465 190,00 F	NE556 17,00 F	TDA2030 18,00 F XR2206 75,00 F
72 3,50 F 73 3,50 F	49 9,70 F 51 2,90 F	368	AY51013A 85,00 F AY31015D 75,00 F	ment un 74ALS112.	PAS AILLEURS !!	18.000000 36,00 F	TA7120P 13,00 F TA7122BP 29,00 F	NE558 36,00 F SAS560S 29,00 F	XR2207 45,00 F SFC2209R 34,20 F
75 2,90 F	54 3,80 F 55	374 6,50 F 375 9,00 F	TMS1025NL . 125,00 F		1 non exhaustive)	18.43200 25,00 F 19.354000 47,00 F	TA7129AP 19,00 F TA7137P 27,00 F	SL560 59,00 F NE564 39,00 F	XR2240 39,50 F
76	63 15,90 F	377 9,50 F	TMS1300N 145,00 F	6522 67,00 F	UPB8228P 39,00 F	19.660000 35,00 F 20.000000 48,00 F	TA7139P 52,00 F	NE565 9,00 F	TDA2593 14,50 F TDA2595 35,50 F
78 2,90 F 81 3,50 F	73 3,40 F 74 2,90 F	378	AY31350 110,00 F MC1408L6 46,00 F	6522A 80,00 F	B8237 105,00 F	22.118400 42,00 F	TA7204P 35,00 F TA7205P 28,00 F	LM566 15,00 F LM567 12,50 F	HAI2650-2 49,00 F TDA2650S 65,00 F
82 3,50 F	75 4,60 F 76 5,50 F	380 15,00 F 385 39,00 F	MC1408L8 65,00 F MC1488N 9,00 F	SY6532 105,00 F 6532A 115,00 F	B8238L 51,00 F D8343C 40,00 F	23.400000 45,00 F 23.684000 47,00 F	TA7208 60,00 F TA7215P 43,00 F	SAS570 32,00 F NE570 52,00 F	ULN2803A 47,00 F ULN2804A 30,50 F
85 6,50 F 86 6,50 F	78 8,00 F	386 12,30 F 388 68,00 F	MC1489P 9,00 F	SY6551 80,00 F SY6551A 99,00 F	WD8250PL 165,00 F D8251P 40,00 F	24.000000 27,00 F 27.000000 44,00 F	TA7222AP 27,00 F TA7223P 39,00 F	S576B 49,00 F TCA650 43,00 F	CA3021E 39,00 F
934,80 F 946,80 F	83 7,50 F 85 4,80 F	390 6,50 F	WD1671PL 185,00 F WD1691PE 220,00 F	HM6561B2 115,00 F LCM6674 115,00 F	D8251AF 93,00 F	.36.000000 47,00 F 48.000000 35,00 F	TA7225P 99,00 F	TCA660B 31,00 F	CA3039 48,00 F GA3046E 29,00 F
97 24,00 F	86 3,40 F 90 5,00 F	393 6,00 F 395 9,90 F	WD1791 165,00 F WD1795PL 195,00 F	MC6800P 52,00 F	8253-5 45,00 F 8255 39,00 F	175.000000 41,00 F	TA7226P 76,00 F TA7227P 75,00 F	TAA661B 15,00 F TL702 88,00 F	CA3052E 29,00 F CA3054 32,00 F
98 6,50 F 99 7,50 F	91 6,00 F	396 16,00 F 398 18,00 F	CDP1802A 145,00 F	MC6801L1 255,00 F MC68B02 69,00 F	D8257C5 63,00 F 8259 49,50 F	JAPONAIS	TA7229P 77,00 F TA7313AP 29,00 F	LM709 39,70 F	CA3080E 19,00 F
106 12,50 F 160 18,00 F	92 5,50 F 96 6,50 F	399 19,00 F	CDP1822CE 99,00 F CDP1822E 119,00 F	MC6802P 49,00 F MC6803P 145,00 F	D8272 245,00 F	2SA659 12,00 F 2SA777 16,50 F	TA7317 21,00 F	LM725HC 19,00 F	CA3081E 28,50 F CA3082 30,00 F
161 17,00 F	107 3,50 F 109 3,50 F	424 25,00 F 490 15,00 F	CDP1823 230,00 F CDP1824 85,00 F	MC68A03P 195,00 F	8284 39,00 F	2SA872 11,00 F	TA7614 29,50 F TA7621P 125,00 F	LM733HM 19,00 F UA711CN 22,00 F	CA3086E 13,00 F CA3089 13,50 F
162 17,00 F 163 17,00 F	112 3,60 F	540 25,00 F 541 17,00 F	CDP1851 170,00 F CDP1852 85,00 F	MC6805P2 50,00 F MC6809 64,00 F	UPB8286 25,00 F UPB8288L 125,00 F	2SB471 48,00 F 2SC1213 12,00 F	TA7622 72,00 F UPC1026 26,50 F	LM739 49,00 F LM741HC 10,50 F	TMS3120 49,00 F CA3140E N.C.
174 12,50 F 175 17,50 F	114	568 49,00 F	CDP1853 79,00 F	MC6809EP 105,00 F MC68A09P 89,00 F	DP8304 25,00 F 28530 225,00 F	2SC1307 47,00 F 2SC1384 13,00 F	UPC1030 79,00 F	LM741(8) 6,50 F	CA3141E 0,00 F
193 8,80 F 194 19,00 F	122		CDP1854A 115,00 F TMM2016 90,00 F	MC68B09P 115,00 F	Z8531 225,00 F	2SC1413 79,00 F	UPC1156H 32,00 F UPC1161 32,00 F UPC1181H 38,00 F	LM741(14) 6,80 F LM747N 5,50 F	CA3146E 20,00 F CA3161E 27,00 F
4500 F	123	622 18,00 F 623 23,10 F	FR2055 105.00 F	MC68B09EP . 155,00 F MC6810 22,50 F	D8741A 294,00 F 8748 190,00 F	2SC1817 69,00 F	UPC1182H 29.00 F	LM747Y 59,00 F LM747HC 16,00 F	CA3162E 63.00 F
01 7,00 F	126 4.80 F	624 19,50 F 629 26,00 F	SY2114P 32,00 F	MCM68A10P 27,00 F EF6821P 17,50 F	8748 190,00 F 8748D 295,00 F DS8867N 215,00 F MB8876A 165,00 F	2SC1909 19,00 F 2SC1957 13,00 F	UPC1185H 65,00 F UPC1186H 25,00 F UPC1230H 65,00 F	LM748HEC 9,00 F TCA760B 18,00 F	MC3340 39,00 F
02 5,50 F 03 8,90 F	1322,90 F 1337,20 F 1363,90 F	640 18.50 F	D2115A 90,00 F	F68A21P 29,00 F	MB8876A 165,00 F	2SC1969 54,00 F	UPC1230H 65,00 F	TAA761CH 18,00 F	MC3403 13,00 F MC3423 15,00 F
03	136 3,90 F 137 9,50 F	640 18,50 F 641 18,50 F	SY2128 90,00 F 2141L 92,00 F	F68B21 35,00 F MC6828L 105,00 F	MB8876A 165,00 F AY3-8910 96,00 F AY-38912 96,00 F 9216 95,00 F	2SC1971 99,00 F 2SC2028 27,00 F 2SC2166 25,00 F	UPC1350 39,00 F UPC575C2 33,00 F	TAA761CH 18,00 F TAA765A 18,00 F TBA790K 18,00 F	MC3441AP 67,50 F MC3448AP 65,00 F
10	138 3,80 F	642 25,00 F	AM2502 220,00 F	MC6828L 105,00 F MCM6830L7 145,00 F MC6830L8 145,00 F EF6840CM 45,00 F EF68A40P 70,00 F EF68B40 85,00 F	9216 95,00 F 9306 54,00 F	2SC2166 25,00 F 2SC517 70,00 F	LINEAIRES	TBA800 11,00 F	MC3456P 16,00 F
11	139 3,90 F 145 8,00 F	644 27,00 F	TMS2516JL 95,00 F	EF6840CM 45,00 F EF68A40P 70,00 F	9306 54,00 F 9340 95,00 F EF9341P 80,00 F	2SC536E2A 9,00 F	S041P 19.00 F	TBA810S 8,50 F TBA810AS 9,50 F TBA820 7,50 F	MC3469P 49,00 F MC3486P 29,00 F
13 19,50 F 14 14,00 F	147	645 17,00 F 669 17,00 F	TMS2532 128,00 F SCL2661A 125,00 F	EF68B40 85,00 F	9345 155,00 F	2SC536F 12,00 F 2SC710 8,00 F	TL044 11,20 F	TBA820 7,50 F TCA830S 10,50 F	MC3487P 29,00 F TDA3510 69,00 F
15 20.00 F	151	670	EF2708J 85,00 F AM2716M 43,00 F	MC6844L 95.00 F	EF9364AP 115,00 F EF9365P 350,00 F	2SC789 29,50 F 2SC930E 9,00 F	TL081 6.50 F	TCA900 6,50 F TBA900 22,00 F	LM3900 14,00 F IH5020CPA 69,00 F
16 6,00 F 17 18,00 F	154 13,00 F	674 55.00 F	2/016 135,00 F	MC6845P 85,00 F MC6847 145,00 F EF6850CM 22,00 F	EF9366 190,00 F	2SD355 14,50 F 2SD439 18,00 F	TL082 6,50 F TL084 9,50 F	TCA910 12,00 F	MM5320N 95,00 F
18	155 5,50 F 156 5,90 F	686	2732 75,00 F 2764-4 49,00 F	MC6850P 18,00 F	9368 75.00 F	2SD439E 15,00 F	TCA105 22,00 F	TBA920 9,10 F ML926 77,00 F	NE5532N 26,00 F NE5533N 43,50 F
20 6,50 F	157 4,70 F	The second secon	2764-25 70.00 F	MC68A50 25,00 F MC6852P 45,00 F	TMS9901N 169,00 F TMS9902N 245,00 F	2SD880 13,50 F AN214 26,00 F	LM108A 115,00 F LM110H 143,00 F	LM747Y 59.00 F LM748HEC 9,00 F LM748HEC 9,00 F TCA760B 18,00 F TAA765A 18,00 F TAA765A 18,00 F TBA900 11,00 F TBA810A 9,50 F TBA810AS 9,50 F TBA810AS 9,50 F TCA930 6,50 F TCA930 6,50 F TCA930 10,50 F TCA930 7,00 F TCA931 12,00 F TCA931 77,00 F MIL928 77,00 F MIL927 77,00 F MIL927 77,00 F MIL927 77,00 F	TEA5550 45,00 F SL6270C 85,00 F
26 12,50 F	160 4,80 F	OPTO	WD2795 395,00 F	MC6854P 99.00 F	TMS9927N 345.00 F	AN240 68,00 F AN313U 70,00 F	LM112H 95,00 F LM118H 65,00 F	TCA965 21.00 F	SI 6310C 85.00 F
26 12,50 F	161	BARGRAPH 57,00 F 6N138 37,50 F	WD2797A 290,00 F MC2909LC 115.00 F	MC6860L 190,00 F MC6871 790,00 F	TMS9995N 387,00 F	AN318 135.00 F	1120 119 00 F	MC1002P 42,00 F	SL6640 160,00 F TDA7000 22,00 F MD8002 72,40 F
27 11,40 F 28 6,50 F 29 7,50 F	163 5,90 F 164 5,90 F	BP104 26,00 F BPW34 24,00 F	P3214 115,00 F MC3242AP 115,00 F	MC6875L 115,00 F MC6883P 286,00 F	MC14411P 149,00 F MC14412F 169,00 F	AN612 89,00 F AN7145 70,00 F	TCA150 35.40 F		
30 7,90 F	165 8,80 F	CNY36 9,00 F	ER3400 155,00 F	MC6889 115,00 F MC6890L 270,00 F	27128 59,00 F 41256-12 45,00 F	AN7145 70,00 F AN7158 75,00 F AN7218 56,00 F	TBA120S 8,40 F TCA150 35,40 F LF157H 95,00 F UAA170:180 26,00 F		s compatibles s disponibles.
31 9,60 F	166 7,50 F	CNY47 8,50 F	MC3423 15,00 F	VACUUM CONTRACTOR OF THE PARTY	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	Sont toujour	a disponibles.
		API	PLE est une mar	que déposée et l	a propriété de Al	PPLE COMPUTE	RS		

PLUS DE 4000 RÉFÉRENCES EN STOCK 42.39.23.61

VENTE PAR
CORRESPONDANCE

Nous expédions dans toute la France et à l'étranger vos commandes

DANS LA JOURNÉE MÊME

sauf en cas de rupture de stock

PAR CORRESPONDANCE COMPTER 30 F DE PORT – ASSURANCE ET EMBALLAGE Par contre-remboursement : 50 % à la commande + 40 % (port etc.). Pour l'étranger contre-remboursement 50 F timbres (coupons internationaux). Nos prix sont donnés à titre indicatif TVA de 18,6 % comprise et peuvent varier à la hausse ou à la baisse

ACER ouvert de 9 heures à 19 heures sans interrupti

TITY ALS ORGANISM STREET, CONTROLLED STREET, CONTR	## 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				ACER ouvert de	9 heures à 19 heur	es sans interrupti
15,00 440 27,00 Ces pris sont donnés à litre indicatil et peuvent varier selon nos approvisionnements. TELEX CCER 643 808		ADC	00 1.20 128 11.00 01 2.20 132 2.50 022 2.30 136 2.50 030 2.30 138 4.00 06 2.30 138 9.4.00 07 8.00 147 8.00 07 8.00 147 8.00 07 8.00 147 8.00 07 8.00 147 8.00 09 2.20 150 150 6.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 11 2.20 150 4.00 12 2.20 150 5.00 13 2.20 150 5.00 14 2.20 150 5.00 15 8.50 158 5.00 16 8.50 158 5.00 17 8.00 160 5.00 17 8.00 160 5.00 17 8.00 160 5.00 17 8.00 160 5.00 18 8.50 158 5.00 18 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 158 5.00 19 8.50 159 5.00 10 8.50 159 5.00 10 8.50 159 5.00 10 8.50 159 5.00 10 8.50 159 5.00 10 8.50 159 5.	COMPOSANTS JAPONAIS JAPO	CHERCHEZ PLUS 31A	LED LED BICOLORE PLATE C10J 2 pattes, pièce 12,00 Changement de couleur par inversion de polarité Pièce 1,20 Par 10, pièce 1,20 Par 10, pièce 1,20 Par 10, pièce 2,20 Par 10, pièce 2,20 Par 10, pièce 1,20 Rouge, verte 2,90 Par 10, pièce 2,50 Par 10, pièce 3,50 Par 10, pièc	C MOS CD

HAMEG - METRIX - BECKMAN - FLUKE - BK - TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE TEKTRONIX x 50 MHz


GARANTIE 3 ANS

Tube compris pièce et main d'œuvre

LES PERFORMANCES ET L'ECONOMIE

Le 2225 ne lésine pas sur ces deux aspects et sans compter les trois ans de garantie complète unique dans le monde de l'indus-trie. Autour des meilleures fonctions essentielles sont venues se greffer des caractéristiques traditionnellement spécifiques aux oscilloscopes plus coûteux. L'analyse détaillée des signaux est rendue plus simple par un nouveau mode de représentation, l'expansion alternée. Le système de déclenchement est le plus complet et le plus simple existant sur un oscilloscope de ce prix. • Recherche des signaux hors écran possible même lorsque la commande intensité est au minimum. • Un réticule précis et clair facilité et accélère les mesures de tension et de temps. • Un nouvel écran lumineux et un spot plus petit concourent à l'obtention d'une trace très fine. * Deux voies indépendantes d'une bande passante de 50 MHz avec limitation à 5 MHz avr. chacune d'elles sensibilité maximum de 500 µVidivision. * Des nouvelles sondes économiques et robustes. Les réglages de compenstion sont intégrés dans le corps de la sonde. * Pour la première fois, les entrées des axes X, Y et Z sont toutes regroupées sur la face avant, facilitant les mesures. • Un balayage alterné rapide, précis et très simple d'emploi assure trois niveaux d'expansion hori-zontale pour agrandir toute partie d'un signal, y compris le point de déclenchement et la fin du balayage. • Léger : 6,6 kg. • Vitesse de balayage jusqu'à 5 nsidivision. • Des déclenchements polyvalents et simples d'emploi assurent une parfaite stabilité des traces pour chacune des voies. Déclenchement asynchrone, plusieurs modes de couplage (continu, alternatif, réjection HF et BF), déclenchement «mains libres

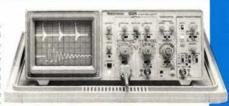A crédit : 895 F + 18 mensualités de 585,50 F



7500 F HT 8895 F

HAMEG

HAMEG

HAMEG

HAMEG

OSCILLOSCOPE HM 203/6 Double trace. 2×20 MHz. 2 mV à 20 V. Addition, soustraction, déclencheur, DC-AC-HF-BF. Testeur composant incorporé. Tube rectangulaire 8 x 10. Loupe x 10.

+ 2 sondes combinées. + bon d'achat de 200 F

3994 F

A crédit : 515 F + 12 mensualités de 330.90 F



OSCILLOSCOPE HM 204/2

uble trace. 2 × 22 MHz. 2 mV à 20 V/cm. Montée 17,5 nS. Retard balayage de 100 nS à 1 S. Tube rectangulaire 8 x 10. + 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F

5559 F

A crédit : 580 F + 12 me de 474.10 F



OSCILLOSCOPE HM 605

uble trace. 2×60 MHz. 1 mV/cm avec expansion Y \times 5. Ligne de retard. Post-accélération. 14 KV.

2 sondes combinées + bon d'achat de 400 F

7449 F

A crédit : 780 F + 12 men ualités de 633.90 F



OSCILLOSCOPE HM 205

Double trace, 2 x 20 MHz. A mémoire numérique. Sens maximum. 1 mV. Fonction xy.

+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F

6199 F

A crédit : 699 F ualités + 12 mens de 520.60 F



HAMEG 8000 SYSTEMES MODUL

HM 8001. Module de base avec alimentation

HM 8011. Multimètre numérique 3 3/4

2260 F

HM 8021. Fréquencemètre 0 à 1 GHz

HM 8027. Distortiomètre HM 8030. Générateur de fonctions. Tensions continue, sinusoïdale. e. Triangle. De 0,1 à 1 MHz

HM 8032. Générateur sinusoïdal de 20 H à 20 MHz

2950 F

1850 F

SONDES OSCILLOSCOPES

HZ 30. Sonde directe X 1 100 F

HZ 32. Cáble BNC-BAN 65 F

HZ 34. Cáble BNC-BNC 65 F

HZ 35. Sonde Div. x 10 118 F

HZ 36. Sonde combinée × 1 × 10 212 F



BECKMAN

NOUVEAU

9020. 2 x 20 MHz avec ligne retard 4738 F 9060. 2 × 60 MHz TTC. 9100. 2 × 100 MHz TTC. 14225 F



MONACOR

• SG 1000. Générateur HF à grade plage de fréquence. Modulateur interne et externe 1379 F · AG 1000. Générateur BF à grande plage de fréquence 10 Hz-1 MHz/5 cal. Tension sortie élevée, commutable sinus/carré

NOS PROMOTIONS

CONTROLEURS UNIVERSELS

HM 101-2000 Ω/V 79 F - DW 102 R · 20.000 Ω/V 169 F - GL 20-20000 Ω/V 219 F

BK

TRANSISTORS TESTEUR



.....1919,50 F BK 510 BK 520B 3629,50 F



CAPACIMETRES

BK 820B 2312,50 F BK 830B 2369,50 F

GENERATEURS DE FONCTION



6259,50 F 3389.50 F BK 3010B

.003 Ē

METRIX MULTIMETRES

.925 F · MX 563, 2000 points, 26 calibres, Test de continuité visuel et sonore. 1 garme de mesure de température. .2360 F • MX 562. 2000 points 3 1/2 digits. Précision 0.2 %. 6 fonctions. 1180 F

MULTIMETRE DE POCHE **DM 78**

AVEC ETUI



Dimensions: 108 x 56 x 10 mm.

- Gammes de mesure :
 -- VDC : de 1 mV à 450 V ± 1,3 %
 -- VAC : de 1 mV à 400 V ± 2,3 % — Ω: de 0,1 Ω à MΩ ± 1,3
- Test de continuité (Buzz SUPER PROMO
 - 219 F

ELC ALIMENTATION



The state of the s		
AL841 3-4.5-6-7.5-9-12 V 1 A	196	F
AL745 2 à 15 V 3 A	563	F
AL812 0 à 30 V 2 A	652	F
AL781 0 à 30 V 5 A	1540	F
AL823 2×0 à 30 V ou 0 à 60 V 5 A	3024	F

GENERATEUR DE FONCTION CENTRAD 368



1 Hz à 200 kHz. Précision affichage ± 5 %. Signal sinusoidal distorsion harmonique : < 1 % de 1 Hz à 100 Hz et de : < 3 % de 100 Hz à 200 kHz. Signaux carrés. Temps de montée et de descente de 10 % à 90 %. < 250 ns rapport cyclique : 1/2 ± 1 %

1420 F

ALIMENTATION PERIFELEC



1304 F 2846 F LPS 303 de 0 à 30 V - de 0 à 3 A LPS 305D de 0 à 30 V - de 0 à 5 A



Fixes:	
AS 5-5. 5 V 5 A	.403 F
AS 12-1, 12 V 1,5 A	187 F
AS 12-2. 12 V 2.5 A	254 F
AS 14-4. 14 V 4 A	.349 F
AS 12-7, 12 V 7 A	.705 F
AS 12-10, 12 V 10 A	960 F
AS 12-20. 12 V 20 A	1909 F
AS 24-5. 24 V 5 A	960 F

NOUVEAU MULTIMETRE DIGITAL



3 1/2 digits 10 ampères Fréquencemètre Capacimètre Résistance Test diode Conductance Test gain transistor

TEMPERATURE **AVEC SONDE** 799 F



FLUKE

3200 points. Affichage numérique et analogique 73 par Bargraph gamme auto-matique précision 0.7% Avec étui. 848F

3200 points. Mêmes carac-75 téristiques que 73. Précision 0,5%. Avec étui.

1078F

1538°

3200 points. Mêmes carac-téristiques que 73 et 75. Précision 0,3%. Avec étui.

nouveau

UNAOHM G4020 Oscilloscope 20 MHZ



x 20 MHz Sensibilité verticale 5 mV/div Ligne à retard. Testeur de composan Recherche automatique de la trace. 4699 F Deux sondes (x 1, x 10)...

Oscilloscope Générateur Forfait de port : 48 F Multimètre Alimentation Forfait de port : 30 F

*ACER composants

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS. 2 47.70.28.31 Telex 643 608

REUILLY composants

79, boulevard Diderot, 75012 PARIS. @ 43.72.70.17 Telex 643 608

COMPOSANTS

...IMPORTE...DISTRIBUE...EXPORTE...



RÉGULATEURS



Capteur plat

KN 3bis







...FABRIQUE...DISTRIBUE...EXPORTE...





KN 13 KN 14 KN 15 KN 20 KN 21 KN 26 KN 32 KN 32 KN 33



POTENTIOMÈTRES.

BUZZERS

THYRISTORS

HAUT-PARLEURS

CIRCUITS

ALIMENTATIONS

SUPPORTS CIRCUITS

@:

CÁBLES

CONDENSATEURS.

PLAQUES D'ESSAIS

RÉSISTANCES...

CONNECTEURS

SUB D.

OUARTZ





Récepteur FM TDA 7000

P.C. PRESSION

E

STROBO.

C-MOS

DIODES

66★ Détecteur Photoélect.

Injecteur de signal

Antivol pour automobile

Convertisseur AM/VHF Convertisseur FM/VHF

Indicateur de verglas Modulateur 3 canaux Module amplificateu Récepteur FM KN 75* KN 75* KN 75* KN 78 KN 78 KN 79* KN 82 KN 83 Régulateur de vitesse A Métronome KN 69 ★ Interphone KN 70 Injecter

Modulateur 3 voies automobile

Modulateur 1 voie Oscillateur morse Amplificateur téléphonique CI



* - TVA & 33,33 %

Attente musicale sur m

Détecteur d'écoute té

Enregistreur télépho

KN 84 Variateur de vitesse pour Mini perceuse KN 85 Testeur de transistors.

NOUVEAUTÉS 86...

57, bd Anatole-France - 93300 AUBERVILLIERS Tél. : (1) 48.34.22.89 + - Télex : RAB 212 895 Télecopieur : (1) 48.34.81.27 RAB

... DEMANDEZ NOS LISTES PROMOTIONS HEBDOMADAIRES...